


12•2007
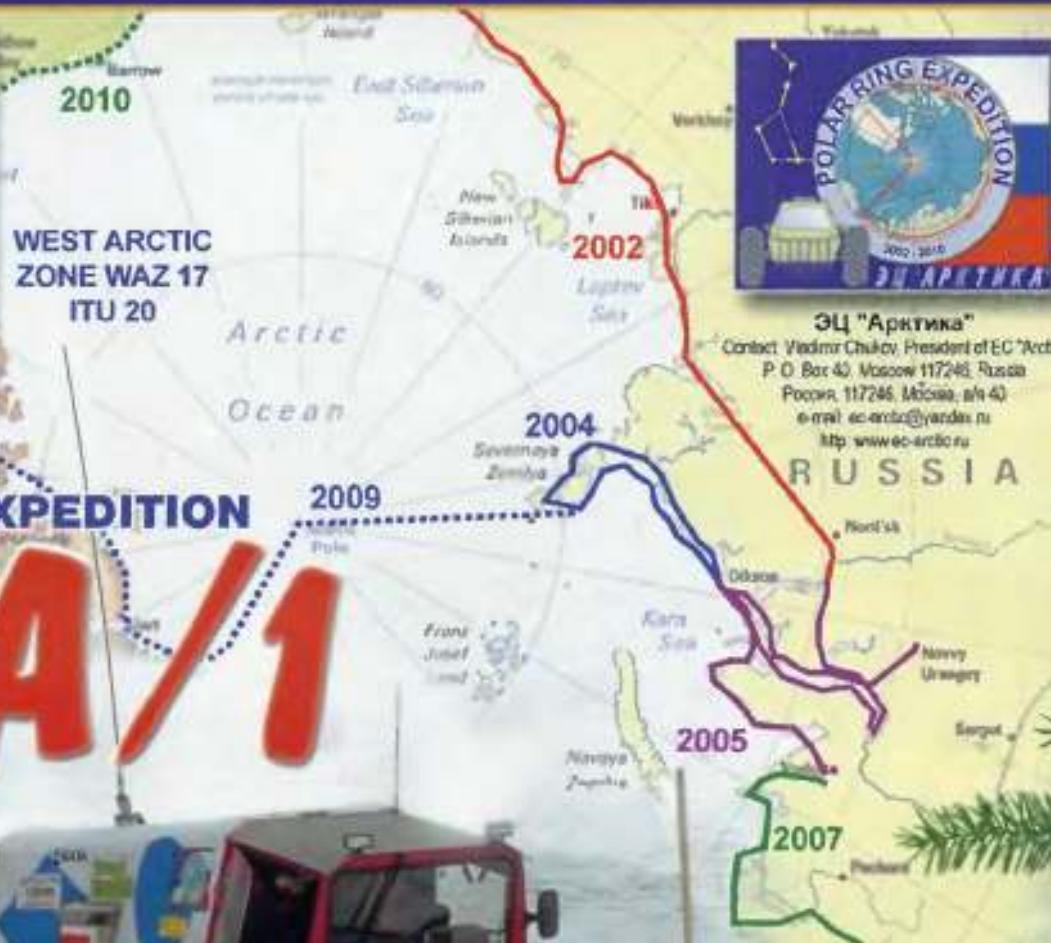
# РАДИО

АУДИО•ВИДЕО•СВЯЗЬ•ЭЛЕКТРОНИКА•КОМПЬЮТЕРЫ



President of Centre "Arctic"  
Vladimir Chukov



ЭЦ "Арктика"  
Contact: Vladimir Chukov, President of EC "Arcto"  
P.O. Box 40, Moscow 117246, Russia  
Россия, 117246, Москва, в/н 40  
e-mail: ec-arcto@yandex.ru  
<http://www.ec-arcto.ru>

"POLAR RING" EXPEDITION  
**R3CA/1**



- 60 лет создания транзистора
- Компьютерное управление в измерениях
- Приставка для электрогитары
- Термометр-терморегулятор для инкубатора

...и еще 20 конструкций



**12**  
**2007**


Уже знакомая читателям журнала «Радио» экспозиция «Средства связи двух Мировых войн» Радиомузея РКК ([www.rkk-museum.ru](http://www.rkk-museum.ru)) продолжает пополняться новыми экспонатами. На интернет-аукционе в Германии некоторое время тому назад удалось купить военно-полевой телефон разведчика русской армии (так он называется в описании), изготовленный предположительно в 1914 году в электротехнической лаборатории Политехнического института (г. Санкт-Петербург). Каким образом он попал в Германию неизвестно. Этот аппарат с местной батареей и фоническим вызовом, сигнал для которого генерировал встроенный зуммер. В двух российских музеях — Центральном музее связи им. А. С. Попова и Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи — есть аналогичные аппараты, но более позднего выпуска и сохранившиеся не так хорошо, как тот, что вы видите на этой странице обложки.

# ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕЛЕФОН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ...

Перед отправлением на разведку необходимо испытать, действует ли аппарат. Если не получается разговора, то следует замыкнуть батарею в том месте аппарата, откуда передается разговор.

Не следует подавать сигнал вызывной пищалкой, если тот, кому подают сигнал, находится слишком отъ неприятеля. Звук пищалки может выдать разведчика. Тихий сигнал можно подать наложив и отпуская разговорную кнопку, тогда в телефоне раздается будет получаться потрескивание.

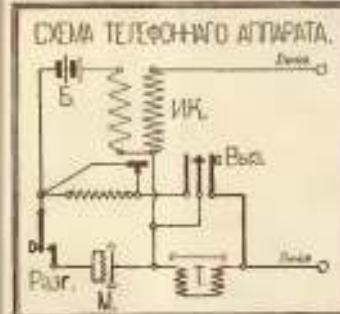Во время разговора кнопка должна быть нажата.



Вызов



Крышка микрофона



Микрофон  
аппарата



ОБО ВСЕХ МОДЕЛЯХ И ПОДРОБНЕЕ НА  
[www.aktakom.ru/pribory.htm](http://www.aktakom.ru/pribory.htm)



ПРОЗРАЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
TRANSPARENT MEASUREMENTS

### МИНИ USB-ЛАБОРАТОРИЯ

детально на [www.aktakom.ru/pribory.htm](http://www.aktakom.ru/pribory.htm)

#### Генератор

последовательностей  
«**Пиктаком**» АНР-3616

- 16 каналов/256 бит/канал

#### Цифровой осциллограф

«**Пиктаком**» АСК-3102

- 2 канала/100 МГц/10 ГТц

#### Логический анализатор

«**Пиктаком**» АКС-3116

- 16 каналов/200 МГц/2 Мбит/канал

### ВАША USB-ЛАБОРАТОРИЯ «**Пиктаком**»

детально на [www.aktakom.ru/pribory.htm](http://www.aktakom.ru/pribory.htm)

#### ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ АСК-4106 © «**Пиктаком**»

##### ПАРАМЕТРЫ ОСЦИЛЛОГРАФА

- Частота дискретизации 10 ГТц/100 МГц
- Коэффициент вертикального отклонения 2 мВ/дел...10 В/дел
- Частотный диапазон по оси времени -3 дБ: 0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц (AC)
- Входное сопротивление 1 МОм или 50 Ом
- Развертка 10 нс/дел...0,1 с/дел

##### ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРА

- Генерация стандартных форм сигнала: прямоугольный, синус, треугольный, пилообразный, вспышка - 0,02 Гц...10 МГц
- Встроенный редактор сигналов произвольной формы
- Внутренний/внешний запуск



АСК-4106

#### ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАТОР ЦИФРОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР АКС-4116 © «**Пиктаком**»

##### ГЕНЕРАТОР ЦИФРОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

- 16 цифровых каналов
- Длина памяти на канал 256 бит
- Частота внутреннего тактирования 2 Гц...100 МГц
- Частота внешнего тактирования до 50 МГц
- Амплитуда выходного напряжения 1,8...4,3 В шаг 1,2 мВ



##### ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

- 16 входных каналов
- Объем буфера до 2 Мбайт/канал
- Произвольная регулировка предзаписи и послезаписи
- Частота внутреннего тактирования 2,5 кГц...200 МГц
- Частота внешнего тактирования 3 МГц...37,5 МГц (метасинхронный режим)

© Оборудование включено в Госреестр средств измерений

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕЛЕФОН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ.....	2-я с. обл.
ЭТО ИНТЕРЕСНО.....	4
НАМ ПИШУТ.....	6
В. Мериулов. 60 ЛЕТ СОЗДАНИЯ ТРАНЗИСТОРА. НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ .....	7
И. Морозов. ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР STRONG SRT-4450 .....	10
<b>ВИДЕОТЕХНИКА 10</b>	
М. Сапожников. БУФЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ .....	14
Л. Зуев. БЛОК ПИТАНИЯ УМЗЧ С СИНХРОННЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ И LC-ФИЛЬТРОМ.....	15
<b>ЗВУКОТЕХНИКА 14</b>	
П. Михайлов. НОВОСТИ ЭФИРА.....	18
<b>РАДИОПРИЕМ 18</b>	
О. Шмелев. КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМАМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.....	19
<b>ИЗМЕРЕНИЯ 19</b>	
А. Горячев. ЗАМЕНА "ПРОШИВКИ" ПРИВОДА DVD .....	23
В. Калехсашвили. УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ ПОРТ LPT .....	24
<b>КОМПЬЮТЕРЫ 23</b>	
А. Лунев. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ .....	28
М. Озолин. ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИИП .....	31
С. Каныгин. РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ .....	32
А. Решетов. БЛОК ПИТАНИЯ НА ИНИФИЦИРОВАННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ .....	33
<b>ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 28</b>	
А. Кузнецов. ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТОЙ .....	34
А. Кочнев. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В EXCEL .....	35
<b>РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ 34</b>	
П. Высоцанский. МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ИНКУБАТОРА .....	36
А. Яковлев. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ .....	37
А. Москвин. "СВЕРЛИЛКА" С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ТОРМОЖЕНИЕМ ВАЛА .....	38
И. Нечаев. ТАЙМЕР НА МИКРОСХЕМЕ КР1211ЕУ1 .....	40
В. Чекин. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ .....	41
В. Калашников, Р. Ланов. СИММОСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ .....	42
<b>ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 36</b>	
А. Бойцов. АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК С БЛОКИРАТОРОМ .....	43
<b>ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ 43</b>	
М. Соловьев. ПРИСТАВКА "ДИСТОШИ" ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ .....	46
<b>ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 46</b>	
Э. Щенок. НЕОБЫЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР .....	51
Д. Мамичев. ИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ-2" .....	53
Ю. Романюк. ПРОБНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТАБИЛИТРОНОВ .....	54
А. Лечкин. "ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАРАКАН" .....	55
А. Озубкин. НАГРУДНЫЙ ЗНАЧОК .....	58
<b>"РАДИО" – НАЧИНАЮЩИМ 51</b>	
М. Клоков. ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЧЕМПИОНАСКОМУ ЗВАНИЮ "ПОЛЯРНОЕ КОЛЬЦО – 2007" .....	59
А. Кузьменко. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ПИТАНИЕМ .....	61
РЕТРО. Г. Лепин, С. Бубенников. ПРОХОЖДЕНИЕ НА КВ ДИАЛАЗОНАХ .....	65
На любительских диапазонах .....	66
А. Голышко. WEB X.0 .....	67
"МОЛОДЕЖНЫЕ СТАРТЫ – 2007" .....	70
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2007 г. ....	71

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ (с. 50). На книжной полке (с. 30, 42). Обмен опытом (с. 45).  
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ (с. 1, 3, 4, 5, 14, 22, 33, 39, 42, 45, 77–80).

На нашей обложке. Экспедиция "Полярное кольцо" на марше (см. статью на с. 60).

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ  
НОМЕРЕ:

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ЧАСТОТОМЕРОМ  
ОПТИЧЕСКИЕ ДИСКИ – РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА  
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР  
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

Запчасти для сотовых телефонов  
Измерительное и паяльное оборудование  
Инструменты для ремонта  
Курсы обучения ремонту сотовых телефонов.  
опытные преподаватели, проживание  
Скидки ученикам на оборудование и запчасти.  
[WWW.BIMUST.RU](http://WWW.BIMUST.RU)



101000, г. Москва ул. Мясницкая, дом 14/2, стр.1, 2 эт.  
Тел: (495) 739-4359 единый, 956-7819

**Vertex Standard**

[WWW.YAESU.RU](http://WWW.YAESU.RU)

## РАДИОСТАНЦИИ АНТЕННЫ АКСЕССУАРЫ

Официальный представитель в России  
ICS "Системы информации и связи" Т/ф: (495) 232-2903  
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр.1

Отдел рекламы журнала «Радио»  
тел.: 608 9945, тел./факс: 608 7713  
[advert@radio.ru](mailto:advert@radio.ru)

**ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ**



Найдите и устранимте маленькие  
неисправности прежде, чем они  
приведут к большим проблемам!

**Новинка!**

**FLUKE.**

Самые совершенные мультиметры Fluke с  
регистрацией данных позволят сэкономить Ваше  
драгоценное время!

Вы можете полностью положиться на мультиметры Fluke 287 и 289  
Тью-RMS при поиске и устранении неисправностей. Для того чтобы  
облегчить Вам работу и обеспечить контроль над ситуацией мы  
дополнили мультиметр новыми характеристиками:

- Усовершенствованная регистрация данных с опцией TrendCapture™
- Увеличенный экран для графического представления результатов
- Улучшенный пользовательский интерфейс с функцией помощи и  
сенсорными кнопками
- Фильтр низких частот с диапазоном измерений низких  
сопротивлений и низким входным импедансом (Fluke 289)
- Пожизненная гарантия

Эти передовые приборы гарантированно экономят время  
инженерам по обслуживанию оборудования, техническим  
специалистам и электрикам.

**Fluke**. Мы приводим Ваш  
мир в движение.

Обратитесь к Вашему местному  
дистрибутору для демонстрации прибора  
или посетите сайт [www.fluke.ru](http://www.fluke.ru) для  
просмотра виртуальной презентации.

E-mail: [info@fluke.ru](mailto:info@fluke.ru)



6 27  
5 23  
3 30



Издается с 1924 года

# РАДИО®

"Радиолюбитель" - "Радиофоркт" - "Радио"

**12•2007**  
МАССОВЫЙ ЕЖЕ-  
МЕСЯЧНЫЙ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

"Radio" is monthly publication on audio, video, computers, home electronics and telecommunication

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РАДИО»

Зарегистрирован Комитетом РФ по печати 21 марта 1995 г.

Регистрационный № 01331

Главный редактор Ю. И. Крылов

Редакционная коллегия:

В. И. БЕРЮТИН, А. В. ГОЛЫШКО, А. С. ЖУРАВЛЕВ, Б. С. ИВАНОВ,  
Е. А. КАРНАУХОВ (отв. секретарь), С. Н. КОМАРОВ, А. Н. КОРОТОНОШКО,  
В. Г. МАКОВЕЕВ, С. Л. МИШЕНКОВ, А. Л. МИСТИСЛАВСКИЙ, А. Н. ПОПОВ,  
Б. Г. СТЕПАНОВ (главный зам. гл. редактора), Р. Р. ТОМАС, В. В. ФРОЛОВ,  
В. К. ЧУДНОВ (зам. гл. редактора)

Выпускающие редакторы: А. С. ДОЛПИЙ, В. К. ЧУДНОВ

Верстка: Е. А. ГЕРАСИМОВА

Корректор: Т. А. ВАСИЛЬЕВА

Адрес редакции:

107045, Москва, Селиверстов пер., 10

Тел.: (495) 607-31-18. Факс: (495) 608-77-13

E-mail: [ref@radio.ru](mailto:ref@radio.ru)

Группа работы с письмами — (495) 607-08-48

Отдел рекламы — (495) 608-99-45, e-mail: [advert@radio.ru](mailto:advert@radio.ru)

Распространение — (495) 608-81-79; e-mail: [sale@radio.ru](mailto:sale@radio.ru)

Подписка и продажа — (495) 607-77-28

Бухгалтерия — (495) 207-87-39

Наши платежные реквизиты:

получатель — ЗАО "Журнал "Радио", ИНН 7708023424,  
р/сч. 40702810438090103159 в Мещанском ОСБ № 7811, г. Москва  
Банк получателя — Сбербанк России, г. Москва  
корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225

Подписано к печати 19.11.2007 г. Формат 84×108/16. Печать офсетная.  
Объем 10 физ. печ. л., 5 бум. л., 13,5 уч.-чед. л.

В розницу — цена договорная

Подписной индекс:

по каталогу «Роспечати» — 70772;

по каталогу Управления федеральной почтовой связи — 89032.

За содержание рекламного объявления ответственность несет  
рекламодатель.

За оригинальность и содержание статьи ответственность несет автор.

Редакция не несет ответственности за возможные негативные последствия  
использования соубликованных материалов, но принимает меры по исключению ошибок и опечаток.

В случае приема рукописи к публикации редакция ставит об этом в известность автора. При этом редакция получает исключительное право на распространение принятого произведения, включая его публикации в журнале «Радио», на интернет-страницах журнала, CD или иным образом.

Авторское вознаграждение (гонорар) выплачивается в течение одного месяца после первой публикации в размере, определяемом внутренним справочником тарифов.

По истечении одного года с момента первой публикации автор имеет право опубликовать авторский вариант своего произведения в другом месте без предварительного письменного согласия редакции.

В переписку редакция не вступает. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

© Радио®, 1924—2007. Воспроизведение материалов журнала «Радио», их коммерческое использование в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции.

Отпечатано в ООО «ИД Медиа-Пресса», 127137, Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 1. Зак. 72903.



Компьютерная сеть редакции журнала «Радио»  
находится под защитой антивирусной программы  
Dr. WEB И. Данилова.

Техническая поддержка ООО «СалД» (Санкт-Петербургская антивирусная лаборатория И. Данилова).  
<http://www.drweb.ru> Тел.: (812) 294-6408

Тел.: 956-00-00

Интернет: [www.comstar-uts.ru](http://www.comstar-uts.ru)

COMSTAR

## Это интересно...

### Современный сурдопереводчик

Разработчики компании IBM совместно с группой студентов создали технологию, позволяющую переводить речь или написанные слова на язык сурдознаков, принятых в Великобритании. Система называется "SiSi" ("Say It — Sign It"). "SiSi" позволяет плохо слышащим людям получать синхронный перевод на "язык глухих". Технология разработана для тех случаев, когда невозможно воспользоваться услугами переводчика. Данная концепция уже одобрена Королевским национальным институтом глухих, приветствуя любые изобретения, помогающие уравнять в правах людей с ослабленным слухом в нашем информационном обществе. Пользователи языка глухих — это одна из наиболее незащищенных групп населения, так как производимые услуги и продукты не учитывают их нужды. Предлагаемая система разработана таким образом, что в нее могут быть легко интегрированы другие языки жестов, кроме британского. Ее также можно использовать для автоматического преобразования телепрограмм, радиовещания и телефонных звонков на язык знаков.

По материалам <http://www.izra.com/news/86539>

### Удобный телевизор

Компания BBK Electronics сообщает о начале продаж новой модели портативного 10-дюймового жидкокристаллического телевизора серии "BOOK" — "LD1006TI". Новинка имеет стильный дизайн, оснащена встроенным мультиформатным DVD-проигрывателем с интуитивным интерфейсом In'Ergo. Кроме того, телевизор обладает встроенным цифровым тюнером DVB-T с поддержкой EPG (Electronic Programme Guide) — интерактивной программы передач для цифрового телевидения. Тюнер цифрового наземного вещания DVB-T обеспечивает высокое качество изображения с возможностью его просмотра в стандартном и широкояркоформатном режимах (16:9). Разработчики стандарта DVB-T уделили особое внимание устойчивости приема сигнала и его невосприимчивости к помехам во время движения — программы DVB-T принимаются даже в движущемся автомобиле или поезде при скоростях до 200 км/ч.

Дополнительно телевизор "LD1006TI" оснащен USB-портом, а также считывателем карт памяти (SD, MMC, MS). Это позволяет воспроизводить аудио- и видеофайлы с flash-памятью внешних устройств, не переписывая их предварительно на диск.

Телевизор характеризуется универсальностью способов крепления и имеет множество вариантов установки и расположения. Новинка снабжена специальной подставкой для размещения на горизонтальной поверхности и оснащена возможностью крепления на стену с помощью уни-

### БИКИНИЕ!

Московский дом научно-технического и художественного творчества обучающихся и студентов профессионального образования приглашает принять участие в Московском открытом конкурсе по изобретательству среди молодежи.

В программе конкурса — решение открытых изобретательских задач и разработка собственного проекта для городского хозяйства.

С конкурсными заданиями можно ознакомиться на сайтах: <[www.mosdomnht.ru](http://www.mosdomnht.ru)> и <[www.metodolog.ru](http://www.metodolog.ru)> .

Работы принимаются до 1 мая 2008 г. по адресу:

129010, г. Москва, ул. Щепкина, 38. МДНТХТ или на e-mail: [mosdomnht.ru](mailto:mosdomnht.ru)

Тел. для справок: (495) 684-55-89.



сти, удастся разработать так называемую "умную пыль": приборы, каждый по размерам меньше песчинки, которые будут оборудованы контроллерами беспроводной связи и смогут реагировать на такие факторы, как свет, температура или вибрация. Такие приборы найдут применение в метеорологических, геофизических сенсорах и датчиках для биологических исследований.

*По материалам <http://science.computerra.ru>*

### Универсальный коммуникатор

Южнокорейская компания Bluebird объявила о выпуске на внутренний рынок коммуникатора "Pidion UM-500". Технически этот аппарат предназначен для работы в сетях CDMA (поддержка технологии высокоскоростной передачи данных EVDO, разумеется, присутствует) и функционирует под управлением морально устаревшей Windows Mobile 5.0 (зато цена должна быть ниже). Сенсорный 2,8" QVGA-экран предназначается не только для удобства управления устройством, но

версального кронштейна VESA. В комплект также входит специальный поворотный механизм, который позволяет крепить аппарат к нижней части кухонных подвесных шкафов или к стене. При этом он значительно экономит пространство — когда телевизор не используется, достаточно его просто "запнуть". В комплекте с телевизором поставляются: телевизионная антенна, сумка для путешествий, автомобильный адаптер и головные телефоны. Ориентировочная стоимость новинки в России 9 500 рублей.

*По материалам  
<http://www.hifinews.ru/article/details>*

### Микроскопический приемник

Американские ученые представили нанодетектор, способный преобразовывать информацию на несущей частоте в низкочастотные электрические сигналы. По размерам крошечный радиоприемник в тысячи раз меньше диаметра человеческого волоса. Исследователи из Калифорнийского университета, создавшие нанодетектор, говорят, что разработать действующий прототип такого устройства удалось впервые. Микроскопический радиоприемник изготовлен из углеродных нанотрубок. Ученые встроили его в готовую радиосистему и использовали для трансляции классической музыки — сигнал передавался по беспроводной связи с "iPod" на акустическую систему, находящуюся в нескольких метрах от плеера. Исследователи говорят, что на основе этого нанодетектора можно будет создать ряд разнообразных миниатюрных беспроводных устройств для использования в медицине, коммерции и для приборов специального назначения. В частно-



и для просмотра программ цифрового телевидения в стандарте T-DMB. Дополняют приятную картину 1,3-Мпкс фотокамера, 512 МБ памяти, слот расширения "MiniSD" (объем карт памяти ограничен 2 ГБ), модули беспроводной передачи данных: "iDA", "Bluetooth 2.0" и "Wi-Fi". Предустановлен стандартный пакет программ: "Microsoft Office Mobile". Корпус

новинки имеет толщину всего 14,9 мм, что является еще одним достоинством коммуникатора, но клавиатурный блок новинки не совсем эргономичен. Блок джойстика смешан влево, что хорошо только "праворуким" пользователям. Внешне коммуникатор весьма напоминает аналогичные WM-модели компании GIGABYTE.

*По материалам <http://www.mobi.ru/News/6035>*

### Интернет-сервис может дезинформировать...

Глобальные интернет-сервисы могут не только облегчить доступ к информации, но и запросто запутать непрофессионалов. Например, недавно официальные органы Индии приняли решение показать часть информации о своей стране, размещенной на сервисе "Google Earth". О том, что конкретно имеется в виду под "искажением" картографических снимков территории страны, до сих пор неизвестно. Однако Индия стала первой страной, которая официально признала, что изображения индийских географических объектов на сервисе "Google Earth" не всегда соответствуют реальности. Эксперты не исключают, что данные о географических объектах многих других стран также искажены. А не говорится об этом вслух намеренно, чтобы не облегчать работу злоумышленникам. Кроме того, как уверяют специалисты, военные объекты на картах "Google Earth" невидимы для простого пользователя. Впрочем, пользы от Интернета спецслужбы извлекают больше, чем проблем. Прежде всего, речь идет о так называемых социальных интернет-сетях, получивших большое распространение в глобальной паутине. Среди англоязычных серверов наибольшей популярностью пользуется сайт "linkedin.com", в России — его русскоязычные аналоги "vkontakte.ru", "odnoklassniki.ru" и др. По словам экспертов, эти социальные интернет-сети значительно облегчают работу секретных ведомств, так как позволяют не только проследить круг контактов того или иного человека, но и узнать о нем много интересного.

*По материалам  
<http://www.m2.ru/moscow/146998.html>*

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

### Наложенным платежом редакция журналы не высылает!

Деньги за интересующие вас журналы нужно отправить переводом на расчетный счет.

Получатель: ЗАО "Журнал "Радио",

р/с 40702810438090103159 в Мещанском ОСБ № 7811 Сбербанка России  
ОАО г. Москва,  
к/с 30101810400000000225,  
БИК 044525225, ИНН 7709023424.  
Почтовый индекс банка 101000.

Обязательно напишите, за какие журналы вы переводите деньги, и укажите свой точный почтовый адрес с почтовым индексом. После того как деньги поступят на расчетный счет, мы отправим вам журналы.

В редакции журнала "Радио" можно приобрести журналы, перечисленные в таблице.

**Телефон: (495) 607-77-28.**

**Адрес редакции:** 107045, г. Москва, Селигерский пер., 10 (станция метро "Сукаревская").

**Часы работы:** с 10.00 до 17.00, без перерыва. В пятницу — до 16.00.

Год выпуска	Номер журнала	Стоимость одного номера в редакции	Стоимость одного номера с пересыпкой, руб.		
			в Россию	в Белоруссию	в другие страны СНГ
2003	1, 3—12	24 руб.	47,00	61,50	84,00
2004	2—12	31 руб.	54,00	68,50	91,00
2005	1, 3—12	35 руб.	58,00	72,50	95,00
2006	1—6	35 руб.	58,00	72,50	95,00
2006	7—12	40 руб.	63,00	77,50	100,00
2007	1—12	40 руб.	63,00	77,50	100,00
2008	с 1	45 руб.	69,00	84,00	106,00

**КУПОН ЧИТАТЕЛЯ**

**2**



(Редакция предупреждает, что сообщения респондентов приведены в подлиннике — пусть и выборочно, но с сохранением стилистики, орфографии и пунктуации, — так что не обсуждайте за возможные странные в фразеологических оборотах, режущую глаз орфографию, неуместно используемую пунктуацию и прочие недочеты русскоязычного изложения высказываний авторов писем.)

**М. Соколова**, г. Санкт-Петербург, Колпино-3:

«...Мой муж уже почти 30 лет является постоянным подписчиком Вашего журнала и получение каждого номера для него большой праздник... Чтобы иметь полную подписку журналов, мы стали их получать не почте до востребования... К сожалению, впервые за много лет, в этом году, имея подписку за год, мы никак не можем получить журнал за МАЙ месяц. Сотрудники почты объясняют, что журнал не был предоставлен редакцией...»

Уважаемые подписчики, ставим вас в известность, что редакция журнала вообще журналов не "представляет". В данной ситуации отговорки сотрудников почты, мягко говоря, не соответствуют действительности. При достаточно большом тираже доставка журнала до всех читателей потребовала бы числа сотрудников, во много раз превышающего имеющийся сейчас штат редакции. Поэтому мы заключаем договоры на доставку журналов к читателям с различными организациями, самой крупной из которых является ОАО "Роспечать". Именно по каталогу этой организации вы, по всей вероятности, произвели подписку в конкретном почтовом отделении. Квитанции о подписке — документ, регулирующий договорные обязательства между подписчиком и почтовым отделением и опосредованно по цепочке с ОАО "Роспечать" — типографией — редакцией. В случае невыполнения договорных обязательств, в первую очередь следует обращаться в почтовое отделение, где вы производили подписку, а они (заметьте, ОНИ, а не ВЫ) — по указанной цепочке прохождения журналов. Мы, редакция, конечно, не останемся в стороне, поскольку в этом случае нарушаются и наши договорные отношения с организациями доставки, и сделаем все от нас зависящее — журнал будет у вас в руках. Поэтому поставить нас в известность — правильное решение, оно тоже в немалой степени способствует разрешению возникшей ситуации.

Обратите внимание, в каждом номере журнала нижняя строка страницы содержания показывает, какого числа (предыдущего месяца) журналы были переданы для рассылки. Дата колеблется в пределах от 4 до 8 дней (в зависимости от наступивших в том месяце выходных), и пока такой график работы с типографией еще не нарушался.

**В. Виноградов**, г. Чебоксары:

«...журнал мне нравится. А предложений по совершенствованию журнала у меня особых нет, вот только рубрику "Ретро" можно было бы не печатать...»

**В. Иванов**, г. Екатеринбург:

«Хорошо, что начали печатать "Ретро". Приятно вспомнить хорошее. Спасибо!...»

Вот уж поистине, сколько читателей — столько и мнений. Уважая каждое из них, мы пойдем навстречу обеим группам — в некоторых выпусках давать материалы с такой рубрикой мы не будем, а в некоторых, уж не обсуждать, читатели из первой группы, что-то выложим.

А если будет позволительно высказать свое мнение, то, честное слово, этой рубрикой мы дорожим особо. Ведь за каждым выбранным материалом стоит работа редакции прошлых лет: приглашения авторов, долгие собеседования о способе подачи материала, бесконечные споры о "хуже-лучше" чуть ли не у множественной типографской машины, удовлетворение (бывало и наоборот) от результатов выполненной работы. И еще — память и безграничное уважение к авторам и сотрудникам редакции, особенно к тем, кого уже нет с нами (И. Акуличев, В. Гаврилов, В. Хмарцев и др.), но их неумное желание сделать и подделиться с "коллегами" еще с нами, когда мы перечитываем их строки...

**В. Мертюшев**, г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.:

«...не надо сильно перегружать журнал инструкциями по ремонту промышленной техники; примеры

этому — многочисленные и очень объемные статьи по звуко- и видеозаписи технике Хорлова Б. и Петрапавловского Ю.; пусть издают книги такого объема, а журнал должен представлять свои страницы творчеству истинных радиолюбителей...»

**А. Лопачев**, г. Талас, Киргизстан:

«...Что касается тематики журнала, то, на мой взгляд, при очевидном старании редакции идти в ногу со временем все же есть небольшое, на "полшага" отставание в освещении современных технологий. Многие вопросы рассматриваются в общих чертах, хотелось бы более детального разъяснения темы... Сейчас практически все рынки испытывают наплыв электронной аппаратуры, особенно вошедших в моду проигрывателей DVD-дисков...»

**В. Волков**, г. Гусь Хрустальный:

«...стало поступать все большее количество DVD. Но, к сожалению, публикаций на эту тему не очень много, и приходится долго искать материал. Читаю с большим вниманием статьи о видеомагнитофонах Ю. Петрапавловского. Может ему заказать и статьи о DVD?...»

И опять разнополярные мнения, которые даже при желании очень трудно примирить. А кстати, упомянутые первым респондентом наши уважаемые авторы Б. Хорлов и Ю. Петрапавловский тоже когда-то были радиолюбителями — истинными. Их "истинность", помноженная на трудолюбие и жажду знаний, дала великолепные всходы — один стал доктором наук и ведущим специалистом по промышленным телевизионным системам, другой — непрекращающим специалистом и знатоком в своей области. И эти примеры не единичны. И мы, сотрудники редакции, даже немножко горды, что и журнал "Радио" в их юные годы в какой-то мере тоже помог им выбрать свою дорогу. Да и сами авторы этого не скрывают.

Относительно просят двух других респондентов. Извините, что строки из ваших писем даем с некоторой задержкой. Определяли свои возможности, вели переговоры с авторами — частью удачные, частью не очень. Но две публикации в 2007 г. уже предложили. Есть некоторые материалы и для 2008 года. Работаем.

Читателю **И. Иванову** из г. Бирска (Башкортостан) по материалам рубрики "Нам пишут...", 2007 г., №11, с. 4.

Вашу просьбу по информации о радиостанциях, использующих язык эсперанто, выполнили на страницах данного журнала (см. с. 18).

**Всех читателей поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем удачи, успехов, хорошего настроения и приятного временипровождения с нашим журналом в одной руке и пальчиком в другой! До встречи в следующем году!**

# 60 лет создания транзистора. Начало применения полупроводников

**В. МЕРКУЛОВ, г. Москва**

**В публикуемой статье обозреваются исторические события, связанные с первыми применение полупроводниковых приборов в радиоустройствах.**

## Ламповое порабощение

В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, во время войны (1939–1945) и после нее быстрыми темпами развивались радиолокация и вычислительная техника. Олицетворяющие последнюю громадные устройства содержали тысячи радиоламп, были энергоемкими и занимали несколько комнат. Так, например, впервые показанная

рабочающей корпорации BELL LABORATORIES (BL). Сразу же после ее учреждения в 1925 г. [1] акустическими измерениями в организации начал руководить ставший к тому времени известным в физических исследованиях Х. Флетчер (1884–1981), сооснователь (в 1929 г.) и первый президент Акустического общества Америки.

До прихода в BL Х. Флетчер помогал Р. Милликену (1866–1953) в проведе-

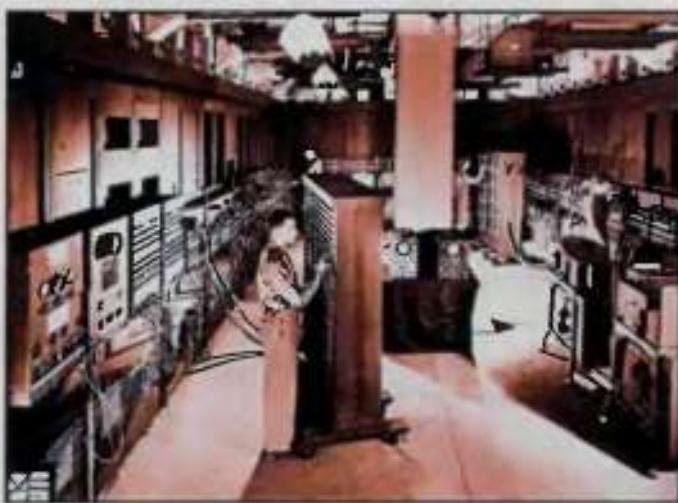


Рис. 1



Рис. 2

в США 14 февраля 1946 г. военным и ученым функционирующая ЭВМ ENIAC (электронно-числовая интегратор и вычислитель) весила 27 тонн, содержала 17 468 радиоламп и 7200 полупроводниковых диодов, потребляла от электросети мощность 150 кВт и занимала 167 м<sup>2</sup> площади (рис. 1). Специалисты по вычислительной технике разных стран неофициально отмечают 14 февраля как "день компьютерщика".

На заре вычислительной техники созданная в Советском Союзе ЭВМ БЭСМ не только не уступала американским аналогам, но и была лучше их. Традицию продолжали в 80-х годах ЭВМ "Эльбрус". В наше время ламповых монстров прошлого превосходит по "умственным" способностям кремниевый микрочип площадью всего 0,5 мм<sup>2</sup>.

## 60 лет назад

В середине 1930-х годов из-за отсутствия альтернативы лампам надвигающиеся угрозы гигантамии в полной мере осознавали в американской (США) исследовательской и раз-

нических экспериментах по определению элементарного электрического заряда, позволивших ему получить Нобелевскую премию по физике в 1923 г. В 1935 г. Х. Флетчуру было поручено возглавить все физические исследования в научном центре BL. К слову сказать, несколько позже, в 1949 г., он был избран президентом Американского физического общества. Российским профессионалам и радиолюбителям Х. Флетчер известен по широко применяемым в акустике (с 1933 г.) "кривым равной громкости Флетчера-Мансона".

Хорошо знакомого с теорией и практикой постановки лабораторных экспериментов физика-теоретика Уильяма Шокли (1910–1989) пригласили работать в нью-йоркский центр BL в 1936 г. В то время в организации первостепенными считались работы, развивающие телефонную связь с меньшим числом реле и электронных ламп. К 1939 г. Шокли выдвинул концептуальную идею перехода в телефонии от электровакуумных приборов и электромеханических переключателей к твердотельным усилителям. Он предположил, что если

полупроводник способен детектировать переменный электрический сигнал, то вполне возможно, что существует и механизм его усиления под действием электрического поля. Следует напомнить, что в физике твердого тела теория донорной (электронной) и акцепторной (дырочной) полупроводимости была разработана в 1930–1931 гг. Однако реализующие идею пробные работы тогда не увенчались успехом. Продолжению опытов помешала начавшаяся Вторая мировая война.

Возвращение к экспериментам получилось в 1945 г. уже на новой территории, выделенной BL в районе Мюррей Хилл штата Нью-Йорк. В состав руководимой Шокли группы вошли работавший в BL с 1929 г. физик-исследователь Уолтер Браттейн (1902–1987) и соученик Шокли по университету физик-теоретик Джон Бардин (1908–1991). Помимо них, в коллективе трудились физико-химики, трое инженеров-экспериментаторов, среди которых был электронщик, и пять ассистентов.



Рис. 3

Дж.Бардин  
У.Шокли (сидит)  
У.Браттейн

ПП эффекта продвигались еще и путем проб и ошибок или, говоря научно-образно, методом последовательных приближений.

Высокого накала работы достигли в последние месяцы 1947 г. В лаборатории более всего времени проводил Браттейн. Ему принадлежит идея сделать волосковыми (толщиной с человеческий волос) соприкасающиеся с поверхностью кристалла электроды — "усики" и расположить их ближе друг к другу. Однажды, при смене полярности подводимых напряжений, ему посчастливилось увидеть усиленный сигнал на экране осциллографа.

Событие произошло в понедельник 15 декабря 1947 г. В лабораторном журнале Браттейн записал: "При сближении контактных точек достигнутое напряжение получалось равным 2 В в полосе частот от 10 до 10 000 циклов" [2]. На следующий день, 16 декабря, там же он констатировал: "Расстояние между точками электродов составило  $4 \cdot 10^{-3}$  см". В этот же день ПП феномен был продемонстрирован сотрудникам группы Бардину удалось быстро разработать теоретическую модель сделанного открытия. Однако поступат его теории о перемещении в кристалле не электронов, а "дырок" от эмиттера к коллектору не воспринимали многие физики вплоть до конца 1950-х годов.

В середине дня 23 декабря контактно-точечный прибор (рис. 2) был представлен заместителю директора BL по науке Р. Бону (1891—1971), Х. Флегнеру, а также руководящим инженерно-техническим работникам некоторых родственных организаций и уполномоченным от военного ведомства. Изобретатели пояснили, что придуманный им термин **transistor** (транзистор) получен от сочетания частей двух слов **transfer** или **transconductance** (пере-

ходная проводимость) и **varistor** (нелинейный резистор). Присутствующие не сочли надежными точечные контакты в кристалле и поэтому затруднились в рекомендациях по его применению. Военным не понравилась зависимость характеристик транзистора от изменений окружающей температуры. Высказано было пожелание попробовать внедрить новшество в слуховые аппараты.

Публичное выступление Бону перед журналистами и немногочисленными представителями научного сообщества состоялось через полгода, в среду 30 июня 1948 г., в конференц-зале нью-йоркского отделения BL. Значимость изобретения ПП усилильного триода не была понята. Заявление о скромных габаритах транзистора и малом потреблении им электроресурсов не произвело особого впечатления на публику. От-

кий промежуток времени он разработал теоретическое обоснование и конструкцию плоскостного транзистора, реализованного на практике в июле 1951 г. Трои основных участников, напряженной и творческой работы по созданию транзистора — Бардин, Браттейн и Шокли (рис. 3) в 1956 г. были удостоены Нобелевской премии. На церемонии вручения награды они вместе собрались последний раз. Потом учёные больше не встречались, поскольку работали в разных компаниях.

В конце 1950-х годов зонная теория проводимости полупроводников в Европе была еще не принята. Американцы, выступавшие на учёных сессиях и симпозиумах, иногда прибегали к образным пояснениям и наглядным пособиям. На Международной конференции по физике полупроводников в 1960 г. в Будапеште, например, Шокли по окончании доклада повернулся к залу спиной и поднял низ пиджака. Слушатели увидели посреди спины свисающую с пояса тряпку, разделенную на две половины мягкого места. Похлопывая по тряпке, он приговаривал: "Вот, что такое **p-n** переход!" [3].

Следует заметить, что за работы в области сверхпроводимости Бардин в 1972 г. получил еще одну Нобелевскую премию (единственный случай за всю историю награждений!). О научных интересах и второй половине жизни авторов эпохального изобретения можно прочитать подробнее в [4].

Важность и значимость ПП темы была понимаема правительством США. В 1950-е годы предприятия, внедряющие разработки новой техники, получали льготы по налогообложению. В 1952 г. поточное производство знаменитого транзистора CK722 освоило известное и крупное военное предприятие **RAYTHEON** в штате Массачусетс. В начале следующего года производимые компанией плоскостные транзисторы стали доступны потребительскому рынку. Рекомендовали их применять в портативных радиоприемниках, электроизмерительных приборах, реле времени для фотопечати и слуховых аппаратах. Всего того же года появился слуховой аппарат "Акустион" на одном транзисторе с большим коэффициентом усиления, а чуть позже более "громкое" устройство с усилителем 34 на трех транзисторах. В 1953 г. всего в США было выпущено около 1 млн транзисторов, в 1955 г. — 3,5 млн, в 1957 г. — 29 млн.

Первый средневолновый (640...1240 кГц) супергетеродинный карманний радиоприемник на четырех транзисторах выпустила компания **REGENCY DIVISION of IDEA** в штате Индианаполис. Он получил название **TR-1** (рис. 4), изготовлен на печатной плате. Широкой публике TR-1 был представлен в начале 1954 г. Через полгода он поступил в продажу. Его серийно выпускали пять лет.

В 1953 г. лицензию на производство транзисторов у BL купила мало известная тогда японская фирма со звучным названием **SONY**. С августа 1955 г. она приступила к распространению своих



140×89×38 мм, 340 г

Рис. 4

дельные газеты ограничились краткими сообщениями о прошедшей презентации и показанном там элементе — "Фитильке" размером с полдюйма (12,7 мм).

Шокли понимал важность выполненной работы, вместе с тем он считал ее незавершенной. В последующий корот-

первых полностью на транзисторах (пять штук) средневолновых супергетеродинных приемников TR-55 (рис. 5). В 1965 г. SONY рапортовала о выпуске 40 000 портативных приемных устройств модели TR-72. Приемники пошли на экспорт в Северную Америку и Европу. Появившемуся конкурирующему продукту американцы (в основном молодые) отдавали предпочтение, как более чувствительному и громко звучащему.

### Пришествие транзистора в Россию

В нашей стране воспроизвели германский транзистор в 1949 г. в лаборатории, руководимой А. В. Красиловым и относящейся к НИИ "ПУЛЬСАР" в подмосковном городе Фрязино [5]. Там же изготовили и первые плоскостные сплавленные транзисторы. В лаборатории исследовали характеристики полупроводников, разработали опытные образцы усилителей, радиоприемников, передатчиков на транзисторах, пригодных для гражданской и военной сфер.

Схема миниатюрного радиоприемника прямого усиления на одном транзисторе была представлена в журнале "Радио" в 1956 г. в материалах с германской Ганноверской выставки. После этого в журнале появился ряд других статей о ПП устройствах. В 1958 г. были опубликованы схемы и описание получившей всенародное (радиолюбительское) признание конструкции приемника В. Плотникова [6].

### Из предыстории полупроводников

В 1826 г. немецкий физик Г. Ом (1787—1854) сформулировал знаменитый, носящий его имя, закон о прямопропорциональной зависимости тока в цепи от приложенной ЭДС. В 1833 г. выдающийся английский физик-самоучка М. Фарадей (1791—1867) нашел, что сопротивление сульфида серебра (соединение с серой металла) не отличается постоянством в электрической цепи. Оно уменьшается при нагревании материала, а ток возрастает [4, 7].

В 1874 г. другой германский физик К. Ф. Браун (1850—1918), будучи молодым преподавателем естествознания в средней школе (рис. 6), в свободное время изучал материалы, поведение которых в электрической цепи тоже не отвечало закону Ома. Он открыл целый ряд кристаллов с односторонней проводимостью. Установленный эффект

еще более замечался при контактировании разнотипных кристаллов или кристалла с металлом. Результаты исследований Брауна изложил в четырех изданных статьях, первую из которых опубликовал в конце 1874 г.

Опыты Брауна повторил известный немецкий физик-электротехник В. Э. Сименс (1816—1892) и подтвер-

дил его выводы. В 1899 г. Браун изучал возможность замены используемого в приемниках А. С. Попова (1859—1906) и Г. Маркони (1874—1937) когерера на какой-нибудь из амортизованных им полупроводников. Однако он не получил стойкого улучшения результата в приеме импульсных телеграфных сигналов и отказался от дальнейших испытаний [8].

Уместно сообщить, что Браун в конце XIX и начале XX веков внес ряд усовершенствований в радиотелеграфные устройства, основал собственную компанию беспроводной связи (1898). Кроме того, он предложил модель катодной осциллографической трубки (1897) для контроля быстропротекающих процессов. В 1909 г. по результатам выполненных работ совместно с Маркони Браун был удостоен Нобелевской премии по физике. А. С. Попов лично встречался с Брауном и находился с ним в переписке. Германский физик высоко оценивал приборы, созданные российским ученым, признавал, что тождественные им аппараты Маркони были сделаны позже [9].

### ЛИТЕРАТУРА

- Гольшко А. Инновации "Лаборатории Белла". — Радио, 2005, № 1, с. 70—73; № 3, с. 75—76.
- Brattain W. H. Laboratory notebook, entry of 15 December 1947, case 38 139-7. Bell Laboratories archives.
- Алферов Ж. Россия без собственной электроники не обойтись. — Наука и жизнь, 2001, № 4. Web-версия: <<http://www.nkj.ru/archive/articles/5818>>.
- Гаков В. Время собирать кремни. — <<http://kommersant.ru/doc.aspx?DocID=380928>>.
- Носов Ю. От транзистора к искусственному разуму. — <<http://kvant.mccme.ru/pdf/1999/06/02.pdf>>.
- Плотников В. Карманный радиоприемник. — Радио, 1958, № 9, с. 53; 2003, № 10, с. 5, 6.
- Носов Ю. Парадоксы транзистора. — <<http://www.courier.com.ru/kvant/kv0106nosov.htm>>.
- Rybak J. P. "Forgotten" Pioneers of Wireless — Karl Ferdinand Braun. — <<http://www.antiquewireless.org/otb/forgotten.htm>>.
- Климин А. И., Урвалов В. А. Фердинанд Браун — лауреат Нобелевской премии в области физики. — <<http://www.computer-museum.ru/connect/braun.htm>>.

(Окончание следует)

Редактор — А. Михайлов,  
иллюстрации предоставлены автором

# Цифровой спутниковый ресивер STRONG SRT-4450

И. МОРОЗОВ, г. Москва

Через порт RS-232 происходит обновление программного обеспечения (ПО) ресивера. Методика замены ПО дана в инструкции, а рекомендации пользователям — в конце статьи.

Внешний вид смарт-карты, применяемых в ресивере, был показан в [1, рис. 14]. Напомним, что смарт-карта представляет собой пластину из пластика с монтированными восемью контактными площадками. Через эти

собственные шумы. Выделяя это требование, в отечественной литературе конвертер еще называют МШУ — малошумящим устройством. Уровень его шума не должен превышать 4 дБ. Внешний вид конвертера с круговой поляризацией представлен на рис. 13.

С конвертера сигнал приходит на тюнер. Здесь происходит настройка на выбранный канал. Коды частоты настройки поступают по цифровойшине с



Рис. 13

площадки карты в картоприемнике ресивера подключена к декодеру. Под площадками расположены две микросхемы: PIC-контроллер и память. К площадкам подсоединенны выводы микросхем. Контроллер содержит алгоритм декодирования, а память — необходимые для этого процесса ключи.

Для повышения защищенности каналов каждый провайдер регулярно меняет ключи. «Время их жизни» зависит от вида кодировки и варьируется от нескольких десятков секунд до полугода. На официальных картах смена ключей происходит в автоматическом режиме Auto update. Новые ключи поступают на карту в общем потоке с видеосигналом. В неофициальных картах новую информацию записывают специальными устройствами — программаторами.

Структурная схема ресивера аналогична рассмотренной в [1, рис. 13]. Отличие заключается лишь в наличии, как уже было указано в начале статьи, второго слота для подключения еще одной смарт-карты, что позволяет оперативно переключать каналы сразу двух провайдеров без извлечения карт. Напомним кратко о работе ресивера.

Цифровой сигнал стандарта DVB-S, принятый спутниковой антенной, вначале направляется в конвертер. Он служит для переноса спектра сигнала из Ku диапазона 10...12 ГГц на F<sub>m</sub> в интервале 920...2150 МГц. Одновременно происходит усиление сигнала. Основное требование к конвертеру — малые

процессора управления. С тюнера цифровой поток DVB-S подан на демодулятор, который выделяет цифровой транспортный поток QPSK.

С демодулятора поток QPSK направляется в декодер. Основная задача декодера — выделение из транспортного потока сигналов MPEG-2. Для этого поток проходит несколько этапов обработки. Сначала он приходит на сверточный декодер Виттерби. Здесь предварительно корректируются ошибочные биты FEC (Forward Error Correction), появившиеся в результате воздействия помех на канал связи. Декодер определяет структуру сверточного кода потока (1/2, 2/3, 3/4 и т. д.) и на основе анализа уже принятых битов декодирует сигнал по максимальному правдоподобию.

В блоке демодуляции восстанавливается очередьность следования пакетов, специально нарушенная на передающей стороне. Декодер Рида-Соломона восстанавливает поврежденные биты внутри пакетов (до

восьми битов). В блоке синхронизации из цифрового потока выделяются сигналы синхронизации.

С декодера цифровой сигнал стандарта MPEG-2 проходит на демодульатор, в котором разделяются видео- и аудиопотоки. Дальше сигналы обрабатываются раздельно. Декодеры MPEG-2 восстанавливают исходную информацию в аудио- и видеосигналах. Декодированные цифровые сигналы записываются в память SDRAM, затемчитываются и поступают на видео- и аудиоЖАП. Процессом записи-считывания управляет отдельный контроллер SDRAM. С ЖАП аудио- и видеосигналы уже в аналоговой форме приходят на выходы ресивера.

Базовый вариант ресивера содержит четыре платы: А, В, С и Д. Нумерация элементов на базовых схемах, соответствующих этим платам, на каждой своя. Рассмотрим, какие наиболее важные микросхемы и узлы находятся на них. Начнем с основной, самой большой платы А.

Прежде всего, это — тюнер Samsung TBMU30311ML2. Он имеет два антенных гнезда: вход для подсоединения спутниковой антенны и выход для подключения аналогового ресивера. Оригинальная схема включения тюнера изображена на рис. 14.

Центральный процессор IC14 — L64108-54 MIPS/XPORT. Его структурная схема показана на рис. 15. Он включает в себя 32-разрядный центральный процессор с тактовой частотой 54 МГц,

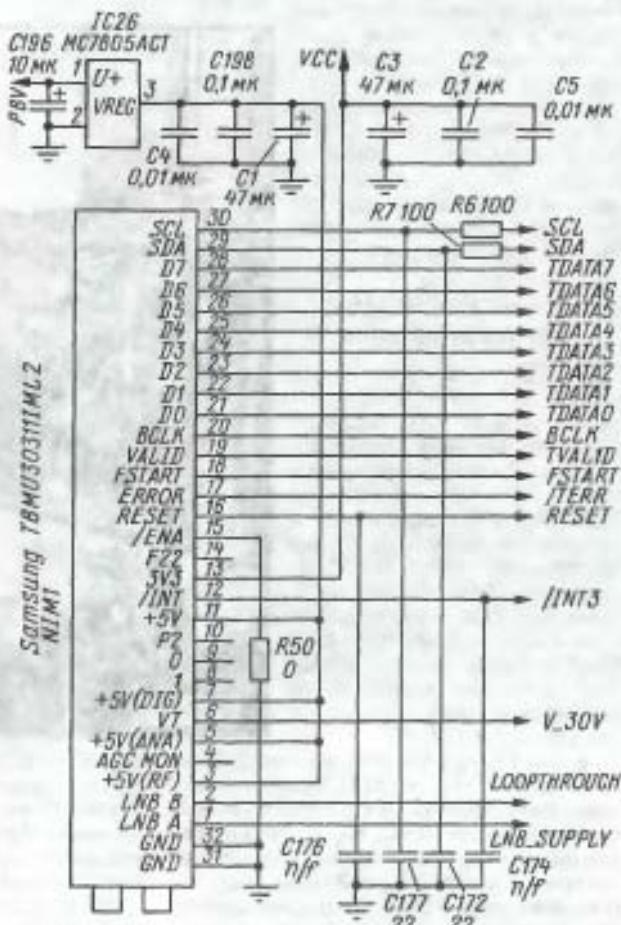


Рис. 14

Окончание.  
Начало см. в "Радио", 2007, № 11

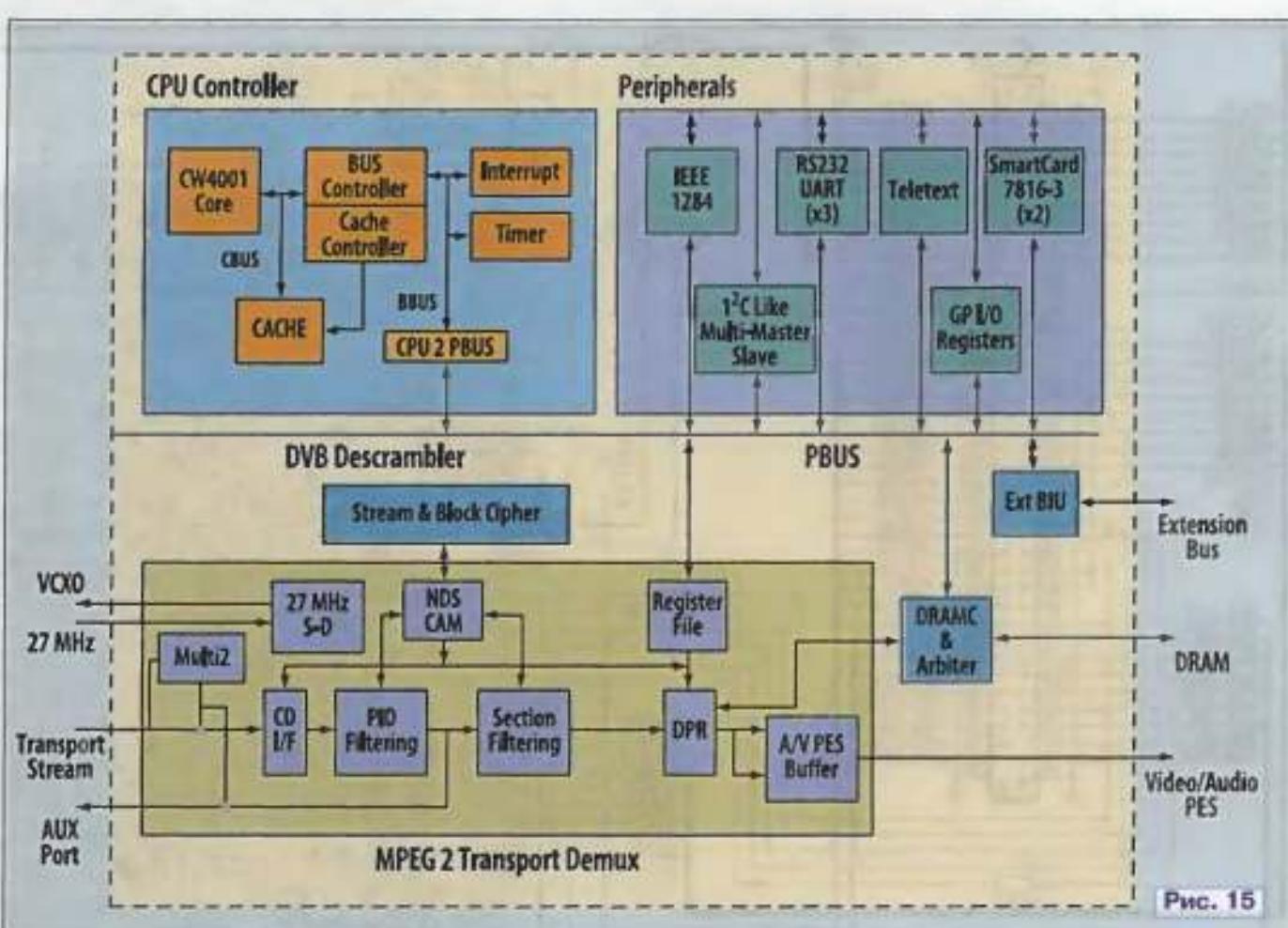


Рис. 15

программируемый демультиплексор, демодулятор DVB-S, контроллер динамической оперативной памяти DRAM, интерфейс стандарта ISO 7816 с двумя смарт-картами условного допуска, декодер скремблированных каналов, блок обработки сигналов субтитров, телетекста и электронного справочника программ (EPG) и другие устройства.

Процессор-декодер MPEG-2 IC4 — L64005. Совместно с микросхемой памяти IC1 HY57V1616100TC-8 он декодирует цифровые аудио- и видеопотоки стандарта MPEG-2.

Микросхемы флэш-памяти по 8 Мбайт каждая IC11, IC13 — AM29F800BB. Они работают совместно с центральным процессором.

Динамическая память RAM IC19, IC21 — GM71C18163Cj6.

Программируемый по шине I<sup>2</sup>C аудио- и видеоинтерфейс IC5 — SCA20780. По командам с центрального процессора переключает сигналы на выходных разъемах SCART, S-VIDEO, порта RS-232 и ВЧ модулятора.

Микросхемы интерфейса картоприемника IC7, IC8 — TDA8004T. Они согласуют уровни сигналов обмена информацией между центральным процессором IC14 и смарт-картами и имеют встроенный узел защиты от статического электричества.

Микросхема IC22 ST2020EC преобразует уровни сигналов порта RS-232 (+15 В) в уровни TTL (0—+5 В). В микросхеме также есть узел защиты от статического электричества.

Модулятор ВЧ — Samsung RMUP24055FE. Заводская настройка — на 38-й канал ДМВ. Пользователь может изменить ее на любой из каналов в этом диапазоне. Цветовые системы — PAL, SECAM.

На плате В размещены два слота картоприемника. Кроме того, на ней находится процессор обработки сигнала DVB-S IC15 CXD19570. В микросхему входят демодулятор QPSK, корректор ошибок FEC, программируемый деинтерлайзер (блок депереможения), декодер Рида-Соломона, блок синхронизации. Оригинальная схема включения процессора представлена на рис. 16.

Блок питания представляет собой плату С. Это — импульсный источник, выполненный по стандартной схеме на ШИ контроллере 1M0380R.

На передней панели (плате D) расположены кнопки управления, дисплей, процессор управления дисплеем, фотоприемник, индикатор включения.

Ресивер постоянно совершенствует, улучшая его. С этой целью применяют БИС большей степени интеграции. Например, у автора в эксплуатации находится модернизированный вариант аппарата, в котором функции процессора обработки сигнала DVB-S IC15 и большинства других микросхем платы В (рис. 16) переданы процессорам основной платы А.

Кроме того, это выражается также в регулярном появлении на сайте производителя в Интернете новых версий ПО. Помимо устранения обнаруженных

ошибок, новая версия может добавить в ресивер ряд дополнительных функций. Однако смена ПО очень ответственная операция, которую сможет выполнить только подготовленный пользователь. Результатом неправильно выполненной операции может быть полная потеря работоспособности ресивера и необходимость его ремонта в сервисном центре. В файле Readme ПО обычно указаны, какие именно нововведения содержит версия. В целях безопасности не рекомендуется обновлять ПО, если изменения незначительны или новые свойства не представляют интереса для пользователя. Ну и, само собой разумеется, прошивку нужно брать только из проверенных источников, например, с сайта производителя [2].

Комплект версии ПО состоит из трех файлов:

do\_com1.bat — запускающая программа;

stbload.exe — загрузчик;

srt4450.tdf — новая версия ПО.

Перед началом операции необходимо оббросить все данные, установленные пользователем на тюнере, в заводские установки. Для этого выбирают пункт меню "Восстановить заводские установки" и выполняют действия, указанные на экране. Затем отключают сетевой шнур ресивера от сети.

Далее копируют указанные выше файлы в один каталог. К запускающей программе do\_com1.bat на рабочем столе создают ярлык. Соединяют стандартным модемным кабелем порт


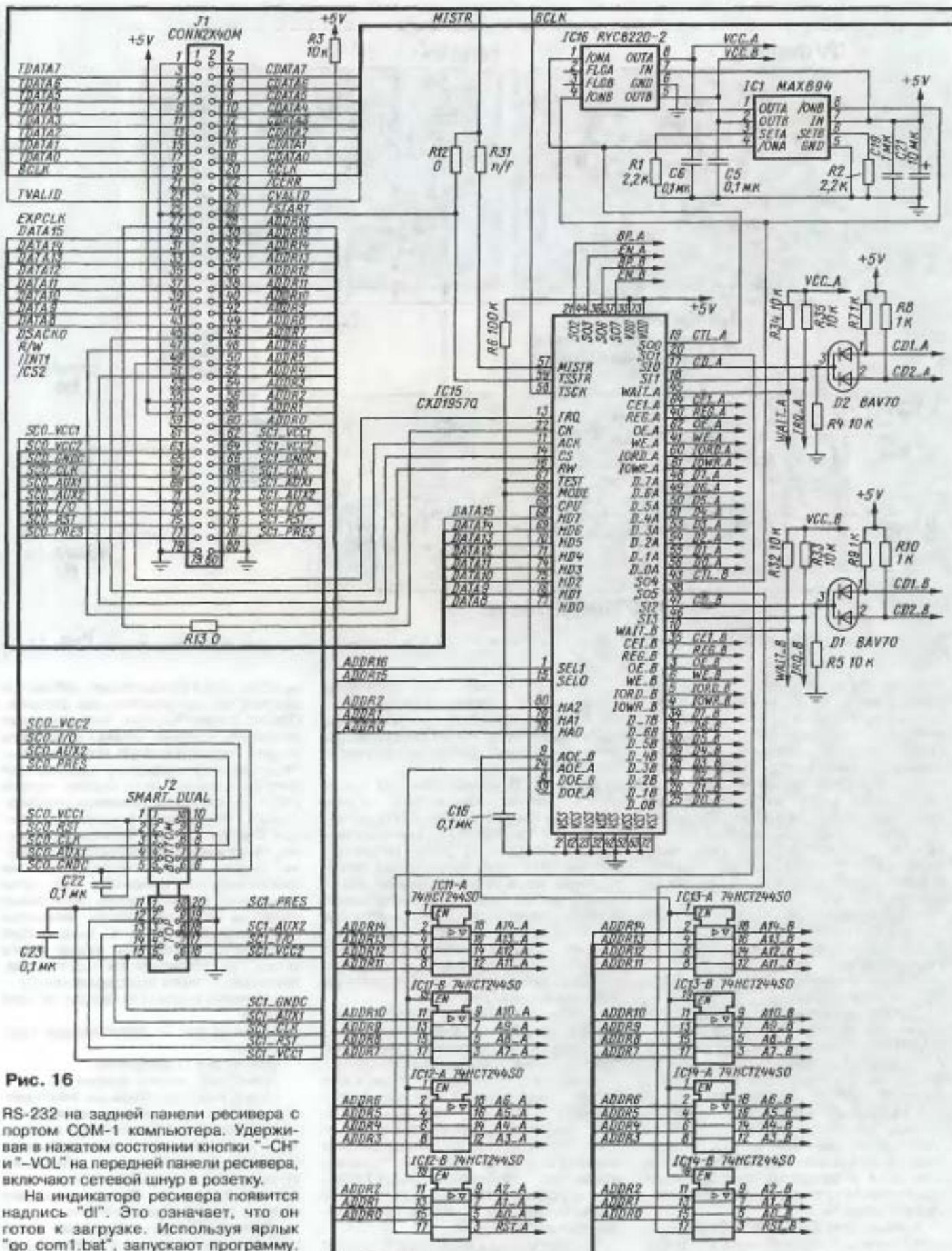


Рис. 16

RS-232 на задней панели ресивера с портом COM-1 компьютера. Удерживая в нажатом состоянии кнопки "–CH" и "–VOL" на передней панели ресивера, включают сетевой шнур в розетку.

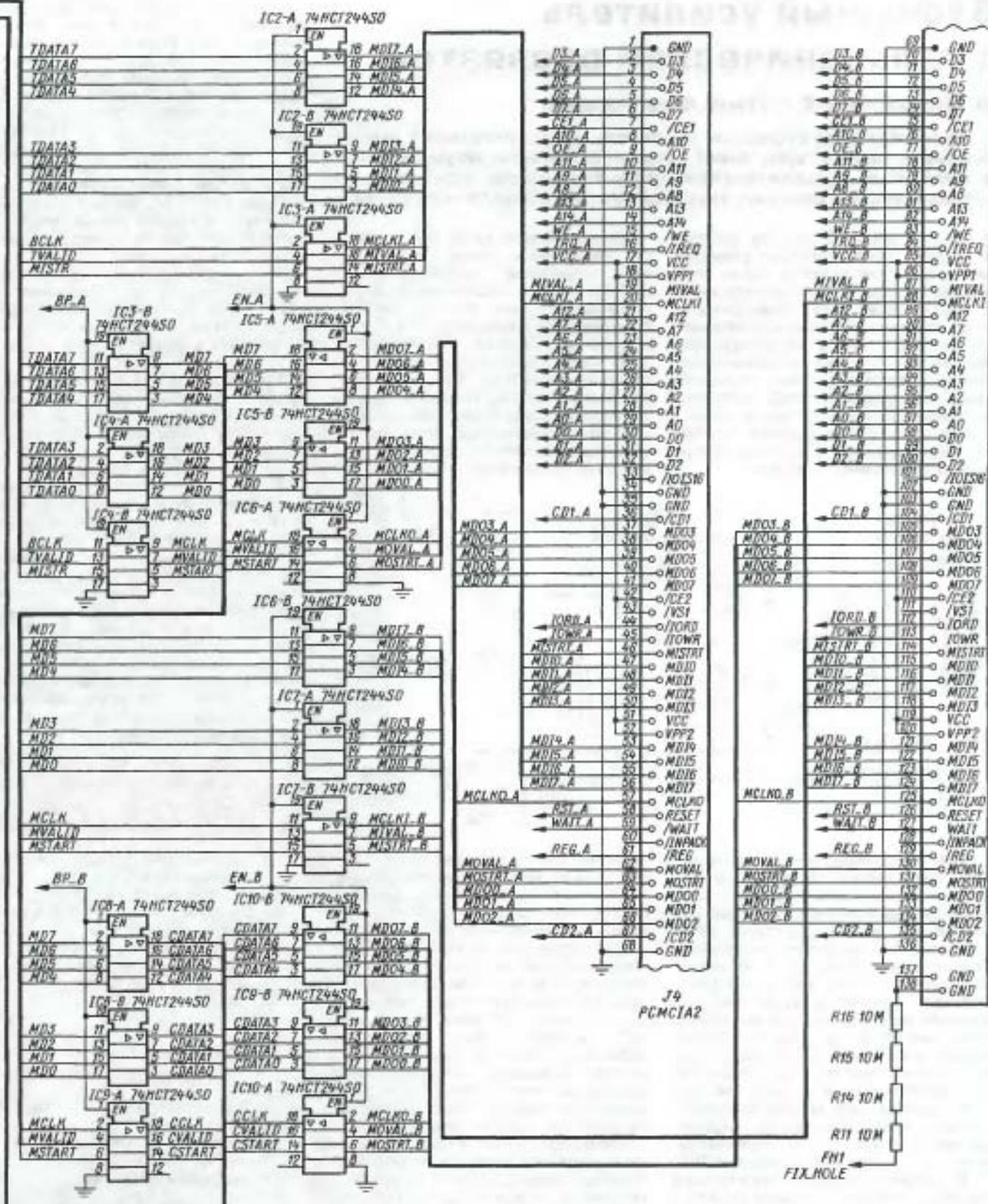На индикаторе ресивера появится надпись "dl". Это означает, что он готов к загрузке. Используя ярлык "go\_com1.bat", запускают программу. Процесс загрузки ПО отражается на дисплее ресивера. По окончании загрузки появится сообщение "done".



Отключают приемник от сети и компьютера.

Спустя некоторое время включают и сбрасывают вновь в заводские настройки. На этом операция обновления ПО завершена.

Загрузить новое ПО можно, используя и командную строку. Для этого запускают на выполнение программу, набрав в командной строке "stbload.exe".

file.tdf X", где X — номер подключенного COM порта (1 или 2), file.tdf — имя файла с новой версией ПО (str4450.tdf).

#### ЛИТЕРАТУРА

- Морозов И.** Прием спутникового вещания в Москве и Московской области. Ресиверы, смарт-карты, кодировки, ключи и их замены. — Радио, 2007, № 7, с. 13—16.
2. <http://www.strongsat.com>.

От редакции. Схемы всех плат базового варианта ресивера находятся на нашем FTP-сервере по адресу <[ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/12/resiver.zip](http://ftp.radio.ru/pub/2007/12/resiver.zip)>.

Редактор — А. Михайлов,  
иллюстрации предоставлены автором,  
графика — автор, Ю. Андреев


# Буферный усилитель с гальванической развязкой

М. САПОЖНИКОВ, г. Ганей-Авив, Израиль

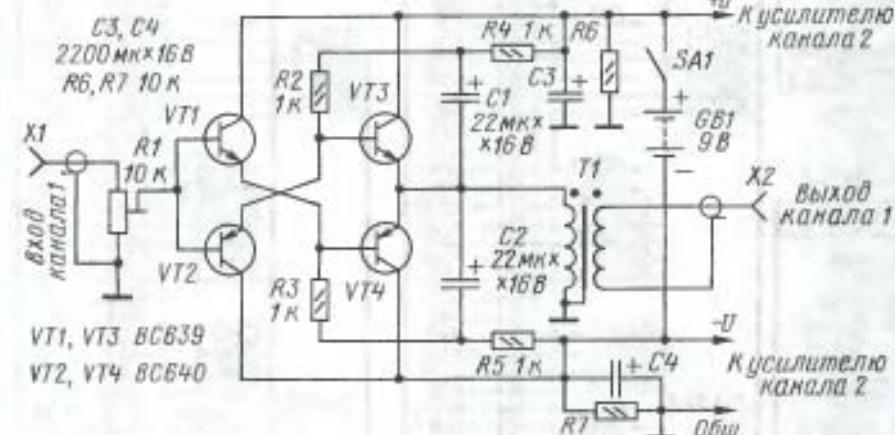**Двухканальный буферный усилитель, подключаемый к звуковой карте компьютера, имеет питание от батареи аккумуляторов и выходные разделительные трансформаторы, обеспечивая гальваническую развязку звуковой карты с внешней нагрузкой.**

Предлагаемое устройство обеспечивает гальваническую развязку между выходом звуковой карты компьютера и аппаратурой звукоусиления и звукозаписи. Оно понадобилось, когда возникли проблемы подключения компьютера к пульту звукооператора. Выяснилось, что без гальванической развязки невозможно было исключить слышимые помехи от узлов компьютера, попадающие на вход пульта. Заодно оказалось, что такая развязка заметно улучшила качество воспроизведения самого музыкального сигнала.

Первоначально были изготовлены два идентичных трансформатора на двух одинаковых магнитопроводах Ш12×20 высококачественной электротехнической стали. Намотка первого произведена в два провода ПЭЛ 0,25 до заполнения каркаса (примерно по 1200 витков). При изготовлении второго трансформатора было намотано столько же витков, что и на первом. Трансформаторы были помещены в небольшой пластиковый корпус и включены в разрыв кабеля между линейным выходом компьютера и выходом ЗВУ.



Многие радиолюбители, пользователи компьютеров, музыканты и пр., работая со звуковыми файлами на компьютере, подключенным к звуковоспроизводящему устройству (далее ЗВУ), сталкиваются с проблемой высококачественного воспроизведения музыкального сигнала. Некоторые из них предполагают, что дело в несовершенстве звуковой карты компьютера или работе программ обработки файлов в разных музыкальных форматах. Однако нередко причиной разного рода искажений оказываются помехи от узлов компьютера, проникающие на вход ЗВУ по сигнальным цепям или цепи общего провода, через электросеть и соединительные кабели между компьютером и ЗВУ.

В профессиональной звукотехнике подобные проблемы издавна решают с помощью разделительного трансформатора, который передает сигнал, обеспечивая гальваническую развязку между источником сигнала и ЗВУ, исключая паразитный контур связи через сеть и сигнальные цепи. Кроме того, трансформатор выполняет функцию фильтра НЧ, задерживающего паразитные ультразвуковые составляющие, что также способствует более качественному воспроизведению сигнала.

Весь буферный усилитель собран на макетной плате. При монтаже важно соблюсти фазу подключения обмоток трансформаторов. Группировка выводов соответствующих элементов в общих узлах цепей питания минусовой и плосовой полярностей (относительно общего провода) позволит избежать паразитного влияния внешних электрических полей, а также паразитного взаимодействия каналов усиления.

Каждый трансформатор желательно поместить в экранирующий кожух из жести, а еще лучше из пермаллоя. Сами экраны нужно соединить с общим проводом и экранами межблочных кабелей. В любом случае, независимо от того, есть экраны или нет, магнитопроводы трансформаторов необходимо подключить к узловой точке общего провода.

При правильной сборке усилителя и намотке трансформаторов устройство в наладке не нуждается. Вероятно, может возникнуть необходимость немного выровнять уровни сигнала в каналах подстроечными резисторами R1.

В качестве входных и выходных гнезд использованы гнезда типа RCA, но можно использовать и другие соединители, например, XLR или Jack.

Питание в авторском варианте буферного устройства производится от гальванической батареи напряжением 9 В. Потребляемый ток от источника питания равен примерно 12...13 мА. Можно использовать и выносной блок питания, максимально отделив его от разделительных трансформаторов. Из авторского опыта следует, что при питании от гальванической батареи звучание оказывается намного лучше.

Редактор — А. Соколов, графика — Ю. Андреев

## МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2007, № 2, с. 11

Простой эстрадно-дискотечный усилитель 200/400 Вт:  
конструктор — 500 руб.,  
настроенный модуль — 900 руб.  
Наложенным платежом.  
630075, Новосибирск-75, а/я 63.  
E-mail: zwuk-servis@e-mail.ru  
www.zwuk-servis.narod.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ:  
— трансляционные усилители серии РУШ;  
— громкоговорители: настенные, потолочные, рупорные.

Подробности на [www.ruston.ru](http://www.ruston.ru)  
Тел. (495) 942-79-17.  
E-mail: [sale@ruston.ru](mailto:sale@ruston.ru).

Весь спектр радиолюбительских наборов!

Мастерам, конструкторам и технологам предлагаем!  
Каталог формат А4, 104 стр. — 50 руб. без учета почтовых расходов.  
107113, г. Москва, а/я 10 "Посылторг".  
Тел. (495) 304-72-31.

# Блок питания УМЗЧ с синхронным выпрямителем и LC-фильтром

Л. ЗУЕВ, г. Дзержинск Нижегородской обл.

Применение выпрямителя с LC-фильтром снижает негативное влияние цепей питания на сигнальные цепи усилителя, но для построения высококачественного устройства выбора подходящей схемотехники недостаточно. Эффективность и надежность работы любого источника питания во многом определяются оптимальностью выбора элементов и правильностью расчета его силовых цепей с учетом особенностей реальной нагрузки, т. е. в данном случае с учетом режимов работы выходного каскада УМЗЧ как основного потребителя энергии в усилителе. В литературе по звукотехнике этому вопросу обычно уделяется мало внимания, поэтому стоит рассмотреть его подробнее.

Наиболее распространенной в транзисторных УМЗЧ является двухтактная структура выходного каскада, показанная в упрощенном виде на рис. 7.

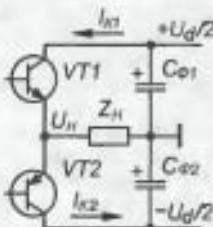


Рис. 7

Мощность  $P_H$  — отдаваемая усилителем в нагрузку,  $P_{\text{потреб}}$  — потребляемая от источника питания,  $P_{\text{расс}}$  — рассеиваемая выходными транзисторами определяются здесь (без учета токов предварительных каскадов) следующими простыми соотношениями:

$$P_H = U_H^2 / Z_H \cdot \cos \phi; \quad (3)$$

$$P_{\text{потреб}} = U_H \cdot I_d; \quad (4)$$

$$P_{\text{расс}} = P_{\text{потреб}} - P_H \quad (5)$$

где  $U_H$  — действующее значение напряжения на выходе усилителя;  $Z_H$  — полное сопротивление нагрузки;  $\phi$  — сдвиг фазы между напряжением и током нагрузки;  $U_H$  — общее напряжение обоих плеч двухполарного источника питания;  $I_d$  — средний ток, потребляемый от источника питания.

При синусоидальной форме усиливаемого сигнала выражение (3) можно записать в виде

$$P_H = U_H^2 / 2Z_H \cdot \cos \phi, \quad (6)$$

где  $U_{H\text{макс}}$  — амплитуда синусоидального напряжения на выходе усилителя.

Максимальная неискаженная выходная мощность при этом будет равна

$$P_{H\text{макс}} = (U_H - 2\Delta U)^2 / 8Z_H \cdot \cos \phi, \quad (7)$$

Продолжение.

Начало см. в "Радио", 2007, № 11

где  $\Delta U$  — падение напряжения на плече выходного каскада, соответствующее началу ограничения выходного сигнала.

Поскольку конденсаторы  $C_{101}$  и  $C_{102}$  не проводят постоянный ток, среднее значение тока, потребляемого каскадом от каждого плеча питания, равно среднему току коллектора ( $I_{10\text{ср}}$  или  $I_{20\text{ср}}$ ) соответствующего выходного транзистора. В результате этого при отсутствии в выходном токе усилителя постоянной составляющей, текущей по общему проводу источника питания, будет выполняться равенство

$$I_d = I_{10\text{ср}} = I_{20\text{ср}} = I_{\text{ср}}. \quad (8)$$

Ток  $I_d$  одного из плеч двухтактного каскада может протекать двумя путями: через нагрузку и противоположное плечо, поэтому форма и среднее значение этого тока могут быть различными в зависимости от класса усиления, в котором работает такой каскад. При симметричной раскачке его плеч синусоидальным сигналом форма токов  $I_{10}$  и

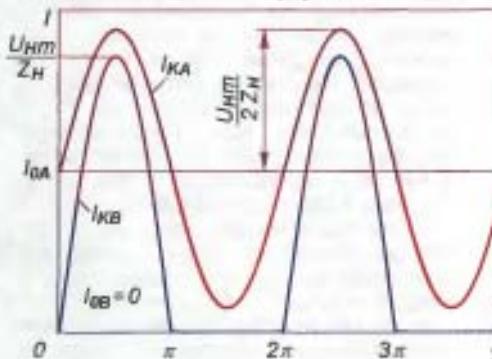


Рис. 8

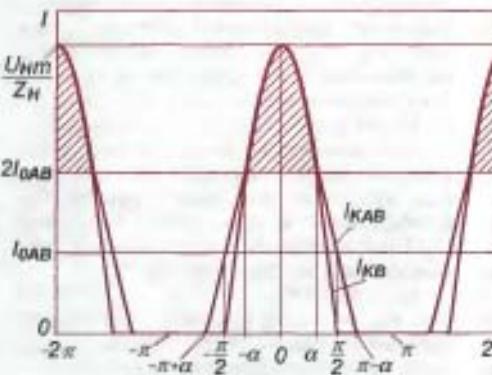


Рис. 9

$I_d$  будет иметь одинаковый вид, показанный для режимов класса А ( $I_{\text{ср}}$ ) и В ( $I_{\text{ср}}$ ) на рис. 8.

В режиме класса А оба плеча выходного каскада работают в линейной области на протяжении всего периода усиливаемого сигнала. При этом мгновенные изменения тока  $I_{\text{ср}}$  всегда пропорциональны изменению тока нагрузки

и его среднее значение  $I_{\text{ср},\text{ср}}$  равно току покоя  $I_0$  каскада.

Границы режима класса А достигаются при равенстве амплитуды пульсаций тока  $I_{\text{ср}}$  току покоя  $I_0$ . Если раскачка каскада симметрична, то изменения тока нагрузки делятся поровну между его плечами (случай, отраженный на рис. 8) и режим класса А сохранится до максимальной амплитуды тока нагрузки, равной удвоенному значению тока покоя, после чего (при дальнейшем увеличении амплитуды) сменится режимом класса АВ.

В режиме класса В каждое плечо выходного каскада работает в течение одного полупериода, а в другом — выключено. В рабочем полупериоде мгновенный ток плеча соответствует току нагрузки. Его среднее значение  $I_{\text{ср},\text{ср}}$  при этом равно половине тока нагрузки, усредненного на интервале  $0...π$ :

$$I_{\text{ср},\text{ср}} = \frac{U_{H\text{макс}}}{2\pi Z_H} \int_0^\pi \sin \omega t d\omega = \frac{U_{H\text{макс}}}{\pi Z_H}. \quad (9)$$

Аналогичные соотношения для классов А и В можно найти, например, в [12].

Несколько сложнее дело обстоит при работе каскада в промежуточном режиме класса АВ. Потребляемый им ток в этом случае не определяется простым суммированием выходного тока и тока покоя, как это указано в некоторых источниках. Правильное соотношение токов для такого режима можно найти, обратившись к рис. 9, где показана форма коллекторного тока одного из выходных транзисторов в режиме АВ ( $I_{\text{ср},\text{ср}}$ ) и для наглядности в режиме В ( $I_{\text{ср},\text{ср}}$ ).

На интервалах  $-π + \alpha \dots -\alpha$  и  $\alpha \dots π - \alpha$  в режиме АВ оба плеча каскада находятся в линейной области, и изменения тока нагрузки делятся поровну между ними. В момент фазы  $-\alpha$  нижнее плечо выключается и до момента  $\alpha$  на нагрузку работает только верхнее. На этом интервале мгновенное значение тока  $I_{\text{ср},\text{ср}}$  повторяет ток нагрузки. Из рис. 9 видно, что средний ток  $I_{\text{ср},\text{ср}}$  в этом режиме можно определить как сумму двух составляющих, одна из которых равна току покоя  $I_{\text{ср}}$ , а другая — определяется площадью заштрихованной области, расположенной выше тока  $2I_{\text{ср}}$  на интервале  $-\alpha \dots \alpha$ :

$$\begin{aligned} I_{\text{ср},\text{ср}} &= I_{\text{ср}} + \frac{U_{H\text{макс}}}{\pi Z_H} \int_{-\alpha}^{\alpha} [\cos \omega t - \cos \alpha] d\omega = \\ &= I_{\text{ср}} + \frac{U_{H\text{макс}}}{\pi Z_H} [\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha]. \end{aligned} \quad (10)$$

Для практического использования соотношение (10) удобно записать в относительном виде:

$$\Phi = M_2 + 1/\pi (\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha), \quad (11)$$

где  $\alpha = \arccos (2M_1)$ ;  $(12)$

$$M_2 = I_{\text{ср},\text{ср}} \cdot Z_H / U_{H\text{макс}}, \quad (13)$$

$$M_1 = I_{\text{ср}} \cdot Z_H / U_{H\text{макс}}. \quad (14)$$

Параметры  $M_2$  и  $M_1$  представляют собой отношение соответственно среднего потребляемого тока и тока покоя к амплитуде тока нагрузки.

Выражения (11, 12) справедливы для диапазона относительного тока покоя:  $0 \leq M_2 \leq 0.5$ . Крайний случай  $M_2 = 0$  соответствует работе каскада в режиме В.

При этом выражение (11) принимает вид  $M_2 = 1/\pi$ , т. е. становится аналогичным выражению (9). Другой крайний случай  $M_1 = 0,5$  соответствует границе между режимами класса АВ и А. При этом выражение (11) принимает вид  $M_2 = M_1$ , т. е. потребляемый ток становится равным току покоя.

График зависимости (11) для интервала  $0 < M_1 < 0,5$  (режим класса АВ) показан на рис. 10. Из этого рисунка видно, что при увеличении тока покоя, соответствующем изменению  $M_1$  от 0 до

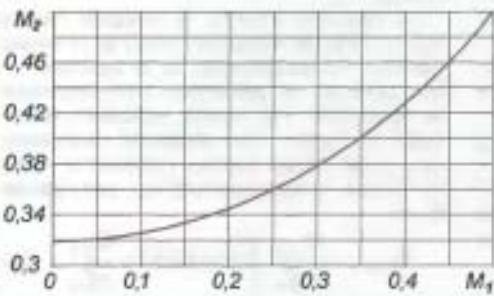


Рис. 10

0,25, потребляемый усилителем ток увеличивается всего на 13 %. Дальнейшее увеличение  $M_1$  от 0,25 до 0,5 (переход в класс А) приводит к росту тока уже на 40 % с соответствующим увеличением потребляемой мощности. Это говорит о том, что при незначительном увеличении мощности блока питания можно устанавливать относительно большой ток покоя выходного каскада, доходящий до четвертой части максимальной амплитуды тока нагрузки усилителя.

Предельную синусоидальную мощность на выходе УМЗЧ можно рассчитать по формуле (7) при напряжении питания  $U_{\text{пит}}$ , соответствующем точке пересечения линии нагрузочной характеристики блока питания с кривой зависимости потребляемого усилителем тока от питающего напряжения, полученной из (11–14) при  $U_{\text{кн}} = U_d/2 - \Delta U$ . Для связки описываемого здесь блока питания с УМЗЧ, работающим при токе покоя  $I_{\text{пок}} = 1...2$  А и имеющим  $\Delta U = 4...5$  В, такой расчет дает до 120...130 Вт выходной мощности на активной нагрузке ( $\cos \varphi = 1$ ) сопротивлением 4 Ом при максимальном потребляемом токе выходного каскада  $I_{\text{пит}} = 2,65...2,8$  А. Цифры эти соответствуют синусоидальной форме усиливаемого сигнала, имеющей пик-фактор (отношение амплитуды к действующему значению) 1,4. Пик-фактор звукового сигнала обычно значительно выше, поэтому в реальных условиях работы выходная мощность и потребляемый усилителем ток меньше. При сигнале с пик-фактором, например 2, выходной каскад потребляет ток уже не более 1,9 А и 2,5 А при токе покоя 1 А и 2 А соответственно.

Стоит отметить, что мощность, потребляемая усилителем от источника питания, определяется полным сопротивлением нагрузки, а отдаваемая в нагрузку — только активной ее составляющей. Уменьшение  $\cos \varphi$  приводит к перераспределению мощностей — уменьшению полезной и увеличению рассеиваемой в выходном каскаде при

неизменной потребляемой от источника питания. Это необходимо учитывать при выборе транзисторов выходного каскада и расчете их теплоотвода.

Рассмотрение соотношений (4–6) и (11–14) с учетом сделанных ограничений приводит к интересному выводу о том, что для режима класса АВ существует некоторая оптимальная величина тока покоя, обеспечивающая наименьшую зависимость мощности, рассеиваемой в выходном каскаде, от мощности, отдаваемой усилителем в

новое значение составляющей  $K_{\text{пп}}$  коэффициента пульсаций напряжения  $U_d/2$  для каждого плеча питания можно найти по формуле

$$K_{\text{пп}} = (U_d - 2\Delta U)/(4\pi f_n Z_n C_{\text{опт}}) = 1/(4\pi f_n Z_n C_{\text{опт}}), \quad (16)$$

где  $C_{\text{опт}}$  — емкость каждого из фильтрующих конденсаторов;  $f_n$  — нижняя частота усиливаемого сигнала.

Разложение в ряд Фурье импульсов тока  $I_k$  и  $I_{\text{пп}}$ , изображенных на рис. 9, показывает, что амплитуда первой гармоники пульсаций тока  $I_k$  при работе выходного каскада в классах В и АВ тоже равна половине амплитуды синусоидального тока нагрузки, следовательно, выражение (16) справедливо и для этих режимов.

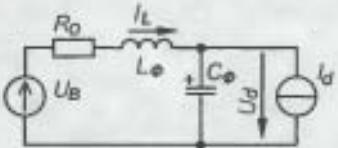


Рис. 12

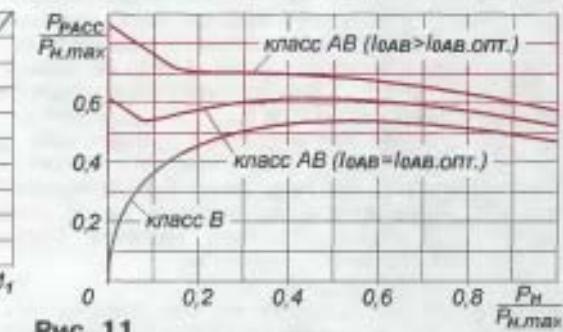


Рис. 11

нагрузку. При таком токе достигается минимум модуляции усиливаемым сигналом температуры выходных транзисторов и зависящих от нее параметров каскада [13]. Для иллюстрации этого факта на рис. 11 показаны в относительном виде три зависимости рассеиваемой мощности от мощности на активной нагрузке, соответствующие нулевому току покоя, оптимальному и выше оптимального. При работе УМЗЧ от описываемого здесь блока питания этот оптимальный ток составляет около 1,1 А для сопротивления активной нагрузки 4 Ом и около 0,6 А — для 8 Ом.

Зная токи и напряжения в выходном каскаде усилителя, можно определить необходимую емкость фильтрующих конденсаторов  $C_{\text{опт}}$ ,  $C_{\text{пп}}$ . Для этого следует задаться допустимым значением коэффициента пульсаций, равного отношению амплитуды первой гармоники переменной составляющей питающего напряжения к его среднему значению. Необходимо учитывать, что через  $C_{\text{опт}}$ ,  $C_{\text{пп}}$  одновременно протекают переменные составляющие выходного тока выпрямителя и тока, потребляемого усилителем. Пульсации, вызванные этими токами, складываются, поэтому в качестве критерия выбора емкости  $C_{\text{опт}}$ ,  $C_{\text{пп}}$  нужно использовать сумму  $K_{\text{пп}}$  коэффициентов пульсаций напряжений  $U_d/2$  плеч питания, определенных для каждой из этих составляющих:

$$K_{\text{пп}} = K_{\text{пп}} + K_{\text{пп}}, \quad (15)$$

где  $K_{\text{пп}}$  — коэффициент пульсаций, вызванных переменной составляющей тока, потребляемого усилителем;  $K_{\text{пп}}$  — собственный коэффициент пульсаций блока питания на выходе слаживающего фильтра.

Выше было отмечено, что при работе выходного каскада УМЗЧ в классе А форма пульсаций тока  $I_k$  повторяет форму усиливаемого сигнала, а при симметричном управлении выходными транзисторами амплитуда этих пульсаций равна половине амплитуды тока нагрузки. Исходя из этого, максималь-

Задавшись допустимой величиной  $K_{\text{пп}}$ , из (16) можно найти емкость конденсаторов  $C_{\text{опт}}$ ,  $C_{\text{пп}}$ . Например, при  $K_{\text{пп}} = 0,05$  (амплитуда пульсаций 5 % от постоянной составляющей питающего напряжения) для  $Z_n = 4$  Ом и  $f_n = 20$  Гц емкость каждого из них должна быть не меньше 20000 мкФ. В ходе дальнейшего расчета блока питания может потребоваться корректировка этого значения с учетом  $K_{\text{пп}}$ .

Схема силовой части блока питания (соответствующая последовательному включению плеч мощного двухполарного выхода) в упрощенном, удобном для анализа виде показана на рис. 12, где  $U_b$  — модуль ЭДС вторичной обмотки сетевого трансформатора (между выводами 12, 19—13, 18 трансформатора T1 на рис. 6);  $U_d$  — общее напряжение питания плеч выходного каскада усилителя;  $I_k$  — ток, потребляемый выходным каскадом;  $R_0 = R_t + R_L$  — суммарное сопротивление обмоток дросселя и сетевого трансформатора (приведенное к вторичной обмотке);  $L_0$  — индуктивность дросселя (L1 на рис. 6) при последовательном включении обмоток;  $C_0$  — общая емкость включенных последовательно фильтрующих конденсаторов  $C_{\text{опт}}$ ,  $C_{\text{пп}}$  (C21, C22 на рис. 6). Влияние общего провода здесь можно не учитывать, так как собственные пульсации напряжения блока питания по отношению к нему симметричны, а переменный ток нагрузки усилителя замыкается преимущественно через конденсаторы  $C_{\text{опт}}$ ,  $C_{\text{пп}}$ .

Коэффициент  $K_{\text{пп}}$  пульсаций напряжения  $U_d$  равен коэффициенту  $K_{\text{пп}}$  пульсаций напряжения на выходе выпрямителя, деленному на коэффициент  $K_{\text{пп}}$  слаживания пульсаций фильтром:

$$K_{\text{пп}} = K_{\text{пп}} / K_{\text{пп}}. \quad (17)$$

Коэффициент  $K_{\text{пп}}$  для двухполупериодной схемы выпрямления равен 0,67, а коэффициент  $K_{\text{пп}}$  на частотах, превышающих частоту резонанса фильтра, можно рассчитать [8] по формуле

$$K_{\text{пп}} = (f_n / f_{\text{рез}})^2 - 1, \quad (18)$$

где  $f_{\text{p}} = \text{частота пульсаций выпрямленного напряжения}$  (для двухполупериодной схемы:  $f_{\text{p}} = 2f_c$ );  $f_{\text{рез}}$  — частота резонанса фильтра, определяемая по формуле

$$f_{\text{рез}} = 1/(2\pi\sqrt{L_e C_0}). \quad (19)$$

Элементы фильтра  $L_e$ ,  $C_0$  должны быть выбраны таким образом, чтобы частота  $f_{\text{рез}}$  была много меньше  $f_{\text{p}}$ , и хотя бы в несколько раз меньше  $f_{\text{p}}$ . Выполнение первого условия необходимо для эффективного сглаживания пульсаций

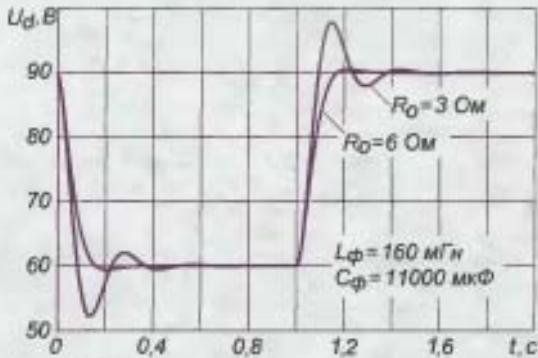


Рис. 13

выходного напряжения  $U_d$  фильтра с частотами гармоник сетевого напряжения, а выполнение второго — для уменьшения уровня пульсаций тока  $I_d$  на его входе с частотами гармоник усиливаемого сигнала. При номиналах элементов  $L_1$ ,  $C_{21}$ ,  $C_{22}$ , указанных на рис. 6, значения  $f_{\text{рез}}$  и  $K_{\text{рез}}$  составляют соответственно 3,8 Гц и  $9,7 \cdot 10^{-4}$ .

Элементы фильтра  $L_e$ ,  $C_0$ ,  $R_o$  образуют последовательный колебательный контур с добротностью

$$Q = 1/R_o \sqrt{L_e C_0}. \quad (20)$$

В зависимости от ее величины фильтр может иметь различный вид переходного процесса установления выходного напряжения  $U_d$  при изменении тока нагрузки или напряжения в сети (рис. 13). При  $Q > 0,707$  переходный процесс имеет вид затухающих колебаний (рис. 13 при  $R_o = 3$  Ом), а на интервале  $0,5 < Q < 0,707$  он сопровождается небольшим выбросом на кривой напряжения  $U_d$  (рис. 13 при  $R_o = 6$  Ом), исчезающим при  $Q < 0,5$ . При работе блока питания на динамическую нагрузку, которой является УМЗЧ, колебательный переходный процесс нежелателен, поэтому необходимо, чтобы выполнялось условие  $Q < 0,707$ , т. е. при заданных значениях  $L_e$ ,  $C_0$  сопротивление  $R_o$  должно быть больше некоторой определенной величины, которую можно найти из (20).

Вид АЧХ выходного сопротивления  $Z_0$  фильтра также зависит от его добротности. При  $Q > 0,707$  на АЧХ  $Z_0$  присутствует резонансный максимум (рис. 14 при  $R_o = 3$  Ом), расположенный по частоте несколько ниже  $f_{\text{рез}}$ . При снижении добротности резонансный подъем уменьшается и исчезает при  $Q < 0,707$  (рис. 14 при  $R_o = 6$  Ом). На частотах ниже максимума  $Z_0$  стремится к  $R_o$ , а выше приближается к импедансу конденсатора  $C_0$ .

Сопротивление  $R_o$  определяет жесткость нагрузочной характеристики блока питания, поэтому необходимо стремиться к его уменьшению. Из (19, 20) видно, что теоретически можно обеспечить выполнение условий  $f_{\text{рез}} \ll f_{\text{p}}$

и  $Q < 0,707$  при любом малом сопротивлении  $R_o$ , увеличив емкость  $C_0$ , но высококачественные оксидные конденсаторы большой емкости достаточно дороги, а уменьшение сопротивления обмоток приводит на практике к увеличению габаритов, массы и удорожанию сетевого трансформатора и дросселя.

По данным из [14] потери в обмотках трансформатора мощностью 150...300 В·А, стержневой конструкции, рас-

та на выходе усилителя. Индуктивность  $L_e$ , удовлетворяющую этому условию, можно найти из соотношения (2).

При выборе индуктивности  $L_e$  стоит также учитывать, что применение дросселя с габаритами и сопротивлением обмоток, много меньшими габаритов и сопротивлением обмоток сетевого трансформатора, не приводит к заметному выигрышу в общих габаритах и жесткости нагрузочной характеристики блока питания. Зато это может привести к значительному проигрышу в эффективности сглаживания пульсаций напряжения на выходе фильтра и тока на его входе.

Подходящий готовый дроссель для блока питания транзисторного УМЗЧ найти достаточно сложно, поэтому в большинстве случаев требуются его расчет и изготовление.

Выполнить расчет дросселя на заданное сопротивление обмоток можно по методике, изложенной, например, в [14], или воспользовавшись приведенными ниже формулами.

Исходные данные для такого расчета: индуктивность  $L_e$ , активное сопротивление обмоток  $R_o$ , максимальный ток подмагничивания  $I_{\text{под}}$  и амплитуда переменной составляющей тока  $I_{\text{пер}}$ . Цель расчета: выбор типоразмера магнитопровода, сечения  $S_{\text{ок}}$  обмоточного провода, определение числа витков  $n$  и ширины немагнитного зазора  $\delta_z$ . Необходимые для расчета соотношения следующие.

Постоянная составляющая индукции  $B_0$  (Тл) в магнитопроводе:

$$B_0 = I_{\text{под}} L_e \cdot 10^4 / (n \cdot S_{\text{ок}}). \quad (23)$$

Ширина немагнитного зазора  $\delta_z$  (см):  $\delta_z = 4 \cdot 10^{-2} \cdot n^2 \cdot S_{\text{ок}} / L_e. \quad (24)$

Число витков  $n$ , умещающееся в окне магнитопровода:

$$n = 10^3 \cdot k_m \cdot S_{\text{ок}} / S_{\text{ок}}. \quad (25)$$

Активное сопротивление  $R_t$  (Ом) обмотки:

$$R_t = 10^{-3} \cdot \rho \cdot n^2 \cdot S_{\text{ок}}. \quad (26)$$

Температура перегрева  $\Delta T$  дросселя:

$$\Delta T = \frac{(I_{\text{под}}^2 + I_{\text{пер}}^2 / 2) \cdot R_t \cdot 10^4}{\alpha_t \cdot S_{\text{ок}}}, \quad (27)$$

где  $S_{\text{ок}}$  — активная площадь сечения магнитопровода ( $\text{см}^2$ );  $S_{\text{ок}}$  — площадь окна магнитопровода ( $\text{см}^2$ );  $k_m$  — коэффициент заполнения окна медью (оценочно:  $k_m = 0,25 \dots 0,35$ );  $S_{\text{ок}}$  — площадь сечения обмоточного провода по меди ( $\text{мм}^2$ );  $\rho$  — удельное сопротивление провода (для меди:  $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ );  $I_{\text{под}}$  — средняя длина витка обмотки (см);  $\alpha_t$  — коэффициент теплоотдачи (для температуры окружающего воздуха  $40^\circ\text{C}$  и перегрева  $10 \dots 100^\circ\text{C}$ :  $\alpha_t = 7,5 \dots 11,5 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$  [9]);  $S_{\text{ок}}$  — площадь поверхности охлаждения дросселя ( $\text{см}^2$ ).

Для стандартных магнитопроводов  $S_{\text{ок}}$  можно найти [15] из следующего приблизительного соотношения:

$$S_{\text{ок}} \approx 13 V_{\text{c}}^{2/3} = 36 \sqrt{S_{\text{c}} \cdot S_{\text{ок}}}, \quad (28)$$

(Окончание см. на с. 22)

# НОВОСТИ ЭФИРА

Раздел ведет сотрудник радиокомпании "Голос России"  
П. МИХАЙЛОВ (RVZACC), г. Москва

## РОССИЯ

**МОСКВА.** Частотное расписание вещания Всемирной Русской службы российской государственной радиокомпании "Голос России" на зимний сезон 2007—2008 гг.:

— в направлении Европы — 02.00—03.00 — 603, 936 кГц; 03.00—04.00 — 936 кГц; 13.00—14.00 — 936, 999, 1548, 11615 (DRM) кГц; 14.00—15.00 — 558 кГц (для Лондона и окрестностей); DRM — 5905 и 11615 кГц; 18.00—19.00 — 603, 630, 693, 1431, 1575, 7290 кГц; 20.00—21.00 — 1215, 7230, 7290 кГц; 612 кГц — для Москвы и прилегающих регионов; 21.00—22.00 — 999, 1215, 6105 (DRM), 7170 кГц;

— в направлении Австралии и Новой Зеландии — 13.00—15.00 — 9800 кГц;

— в направлении Северной Америки — 02.00—03.00 — 6155, 7150, 7350, 12010, 12030 кГц; 03.00—04.00 — 7150, 12010, 12030 кГц;

— в направлении Латинской Америки — 02.00—03.00 — 6195, 7260 кГц; 03.00—04.00 — 7170, 7260 кГц;

— в направлении Азии — 02.00—04.00 — 9550, 12090, 13580, 15455, 15530, 15735 (DRM), 15765, 17695, 17840 кГц; 13.00—14.00 — 1143, 6170, 9800, 12025, 11630 (до 1 марта), 15460 (с 2 марта) кГц; 14.00—15.00 — 1251, 5940, 6170, 6180, 7110, 9800, 9885, 11500, 11630 (до 1 марта), 12055 кГц; 15460 (с 2 марта) кГц; 16.00—17.00 — 1251, 7110, 9885 кГц;

— в направлении Юго-Восточной Азии — 13.00—15.00 — 7260, 9800, 11630 (до 1 марта), 15460 (с 2 марта) кГц; 14.00—15.00 — 11500 кГц;

— в направлении Ближнего и Среднего Востока — 02.00—03.00 — 648, 1503 кГц; 02.00—04.00 — 972, 1314 кГц; 13.00—14.00 — 1143, 1431, 15150 кГц; 14.00—15.00 — 7110, 15150 кГц; 16.00—17.00 — 1251, 6005, 7110 кГц; 18.00—19.00 — 5985 кГц; 20.00—22.00 — 7285 кГц;

— в направлении стран Балтии — 20.00—21.00 — 1215, 5940, 7290 кГц; 21.00—22.00 — 1215, 7170 кГц;

— в направлении Белоруссии — 20.00—21.00 — 5940 кГц; 21.00—22.00 — 6105 (DRM) кГц;

— в направлении Украины и Молдавии — 13.00—14.00 — 936, 999, 1431, 1548 кГц; 21.00—22.00 — 999, 6105 (DRM) кГц;

— для Средней Азии — 02.00—03.00 — 648, 1503 кГц; 02.00—04.00 — 972 кГц; 13.00—14.00 — 1143, 11630 кГц (до 1 марта), 12025, 15460 (с 2 марта) кГц; 14.00—15.00 — 11630 (до 1 марта), 1251, 15460 (с 2 марта) кГц;

— для Кавказа и Закавказья — 02.00—04.00 — 1314 кГц; 20.00—22.00 — 7285 кГц.

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.** На частоте 89,7 МГц началось вещание программ

Время выходу — UTC.  
MSK время — UTC + 3 ч (зимний период) или + 4 ч (летний период).

настоящем этого языка как средства международного общения можно найти в журнале "Радио", 1998, № 6, с. 23.

**БОЛГАРИЯ, СОФИЯ.** Вещание радиостанции "Болгария" на русском языке в зимнем сезоне будет вестись:

— для России и Прибалтийских стран — 04.00—05.00, 06.00—06.30, 19.00—20.00 на частотах 7400, 9400 кГц; 11.30—12.00 — на частотах 11600, 13600 кГц; 15.00—16.00, 17.00—17.30 — на частотах 7200, 9400 кГц. Передачи в 04.00 и 15.00 дублируются на частоте 1224 кГц;

— для Центральной Азии и Восточной Сибири — 00.00—01.00 на частоте 9700 кГц; 15.00—16.00 — на частоте 7200 кГц.

**ГЕРМАНИЯ.** Радиостанция "Немецкая Волна" на русском языке в наступившем сезоне работает по расписанию: 01.00—02.00 — на частоте 5925 кГц; 02.00—04.00 — на частоте 5905 кГц; 03.00—04.00 — на частоте 15640 кГц; 04.00—05.00 — на частотах 12025, 15640 кГц; 05.00—06.00 — на частотах 5910, 15640, 17700 кГц; 06.00—06.30 — на частотах 999, 5910, 15640 кГц; 07.00—08.00 — на частотах 693, 1188 кГц; 15.00—16.00 — на частотах 9715, 11720, 15620 кГц; 16.00—17.00 — на частотах 693, 999, 1188, 7145, 9715, 12080 кГц; 17.00—18.00 — на частотах 693, 1188, 7145, 9715 кГц; 18.00—19.00 — на частотах 693, 1188, 5980, 7145, 9715 кГц; 19.00—20.00 — на частотах 693, 999, 5980, 7145, 9715 кГц; 20.00—21.00 — на частотах 693, 1188, 6180, 7145 кГц. Программы дублируются ретрансляторами в Москве на частоте 693 кГц. Санкт-Петербург — на частоте 1188 кГц и Приднестровье (Молдавия) — на частоте 999 кГц.

**ГУАМ** (Марианские о-ва, Тихий океан). Радиостанция "AWR" вещает на русском языке для европейской части России в 03.00—03.30 на частоте 17845 кГц; 13.30—14.00 — на частоте 9510 кГц.

**ИТАЛИЯ.** С 1 октября "RAI Интернашил", подразделение итальянской национальной государственной телерадиокомпании RAI, прекратило радиовещание для зарубежных стран на иностранных языках, включая русский. Одновременно прекращено распространение выпусков интернет-новостей из Италии. Информацию подтвердили в МИД Италии. Передачи новостей в рубрике "Говорят Рим" выходили в эфир тройками в день по 20 мин в течение почти полувека на 20 языках мира, в том числе на русском, китайском, арабском, английском, сомалийском, амкарском, украинском, французском, испанском, немецком, сербском и других, а также на эсперанто. Они состояли из набора сообщений о политике, экономике, общественной жизни и культуре на Апеннинских и готовились на основе сводок АНСА и других информационных агентств, а также собственных корреспондентов RAI.

**ЯПОНИЯ.** С 1 октября этого года радиостанция "Япония" ("NHK World") прекратила трансляцию программ на русском языке в направлении Дальнего Востока.

**Хорошего приема и 73!**

Редактор — Е. Карнаухов

радиостанции "Зенит". Как сообщила пресс-служба одноименного футбольного клуба, главная составляющая программы — "жизненные истории спортсменов, являющихся примером для миллионов людей, а также позитив и хорошее настроение", а также современная отечественная и зарубежная музыка, рок-хиты и песни 80—90-х годов. При этом основной упор будет сделан на новости, аналитику и авторские программы футбольных экспертов. В качестве спарки — частота 89,7 МГц разыгрывалась между одиннадцатью претендентами еще год тому назад. По условиям конкурса частота должна была достаться радиостанции, чья концепция вещания будет посвящена здоровому образу жизни и активному отдыху.

**ПРИМОРЬЕ** (Владивосток). Радиостанция "Тихий Океан", вещающая для моряков и рыбаков дальневосточников, в зимнем сезоне в эфире с 09.35 до 10.00 на частотах 810, 5960 и 7330 кГц. В Интернете станцию можно слушать на <[www.ptr-vlad.ru/tv&radio/listen](http://www.ptr-vlad.ru/tv&radio/listen)>.

**ЧЕЧНЯ.** В населенных пунктах Чечни: Городское, Гудермесе и ст. Наурская началась трансляция программ радиостанции "Нива". Это первая в России специализированная станция для сельских жителей, она работает на частоте 102,6 МГц. "Нива" сформирована медиагруппой "Крестильные ведомости". Чечня — одна из первых республик на Северном Кавказе, да и вообще в России, где "Нива" стала транслироваться в эфире (до этого станция работала только в Интернете). Вещание радио "Нива" ведется из Москвы через спутник. В следующем году планируется запустить "Ниву" и в горных районах, а в ее программах могут появиться местные новости.

## ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

**МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЕЩАНИЕ.** По просьбам наших читателей публикуем сводное расписание работы радиостанций, вещающих на языке эсперанто:

— "Радио Ватикана" — 19.20—19.30 на частотах 4005, 5885, 5980, 7250, 7360, 9645 кГц; 21.50—22.15 — на частотах 4005, 5885 кГц.

— "Радио Гавана-Куба" — 07.00—07.30 на частоте 6000 кГц; 15.00—15.30 и 19.30—20.00 — на частоте 11760 кГц; 22.30—23.00 — на частоте 6000 кГц; 23.30—24.00 — на частоте 9600 кГц.

— "Международное радио Китая" — 11.00—11.57 на частотах 11635, 15110 кГц; 13.00—13.57 — на частотах 9440, 11650 кГц; 17.00—17.57 — на частоте 11650 кГц; 19.30—20.27 — на частотах 7265, 9745 кГц; 22.00—22.57 — на частотах 7315, 9860 кГц.

**Примечания:** 1. Время и частоты могут изменяться в зависимости от условий распространения радиосигналов. 2. Вещание может быть не ежедневным.

Некоторые интересные подробности о вещании на эсперанто, а также о прошлом и

# Компьютерное управление механизмами измерительной техники

О. ШМЕЛЕВ, г. Москва

**В продолжение темы компьютерного измерительного комплекса, описанного в "Радио", 2007, № 3–7, автор знакомит читателей с аппаратно-программным устройством управления шаговыми двигателями, предназначенным для обеспечения измерений параметров электроакустической аппаратуры с использованием программных средств комплекса.**

При измерении пространственных характеристик (построение диаграмм направленности) акустозависимых и электроакустических преобразователей с помощью описанного ранее компьютерного измерительного комплекса реального времени [1] необходимо точное дистанционное позиционирование по углу акустического приемника и излучателя. Такая задача наиболее эффективно решается с помощью шаговых двигателей. Преимущество шаговых двигателей состоит в том, что они позволяют преобразовывать электрический сигнал уп-

секунду. Блок аппаратного сопряжения подключается к компьютеру через стандартный порт параллельного (принтерного) интерфейса. Управляющая программа предназначена для работы в операционной системе Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP, имеет размер всего 320 Кбайт. Следует отметить, что для работы программы в ОС Windows NT/2000/2003/XP необходимы права администратора.

Блок сопряжения разработан с максимально возможной простотой на самых дешевых и распространенных отечественных компонентах. Это дела-

подключены соответственно к выходам Q2–Q8 регистра DD1). Такая схема включения позволяет расположить все мощные транзисторы на общем теплоотводе без применения дополнительной электрической изоляции их корпусов, обычно соединенных с коллектором транзисторов. Это позволяет существенно упростить механическую конструкцию блока сопряжения. При отсутствии принудительной вентиляции площадь теплоотвода должна быть примерно 50 см<sup>2</sup> на каждый из восьми мощных выходных транзисторов.

Диод 1VD1 выполняет функции демпфирования паразитных колебаний, возникающих при переключении тока в управляющей обмотке шагового электродвигателя.

Данный блок сопряжения рассчитан на работу с четырехфазными шаговыми двигателями ДШИ200-3(1) с номинальным шагом 1,8±0,05° (шаг указан без использования редуктора). Можно применить и другие двигатели; для работы с трехфазными в управляющей программе предусмотрено соответствующее переключение. Поступление включение и выключение обмоток двигателей, необходимое для их вращения, осуществляется программным способом. Диаграммы коммутации обмоток выбирают при настройке программы исходя из типа двигателя и требований к режиму работы. Предусмотрена поочередная подача импульсов напряжения либо на одиночные обмотки статора, либо на их соседние пары со смещением на одну при выполнении каждого шага. Эти режимы выбирают в окне настройки программы, и они обозначаются соответственно "1-1-1-1" и "2-2-2-2". Во втором случае возрастают вращающий и удерживающий моменты двигателя (по крайней мере, для ДШИ200), но соответственно увеличиваются потребляемая устройством мощность и нагрев электродвигателей.

Главное меню программы вызывают нажатием правой кнопки мыши на заголовке окна программы. Окно настройки программы открывается пунктом меню "Motor Settings".

В программе управления двигателями имеются два переключаемых режима их остановки. В первом варианте напряжение с обмоток двигателя снижается через задаваемый интервал времени (0...99 с) после остановки. Это существенно облегчает тепловой режим электродвигателя и блока сопряжения, но может привести в дальнейшем к самопроизвольному движению механизма, связанного с ротором. Во втором режиме после остановки напряжение с обмотками двигателя не снижается: это так называемый режим фиксации. Такой режим может вести к излишнему нагреву электродвигателя, но обеспечивает после остановки надежную неподвижность ротора и связанного с ним механического устройства. Требуемый режим остановки двигателей выбирают исходя из условий задачи. Например, в случае использования для передачи вращения червячного редуктора неподвижность устройства в покое, как правило, будет обеспечиваться и без электромагнитной фикса-

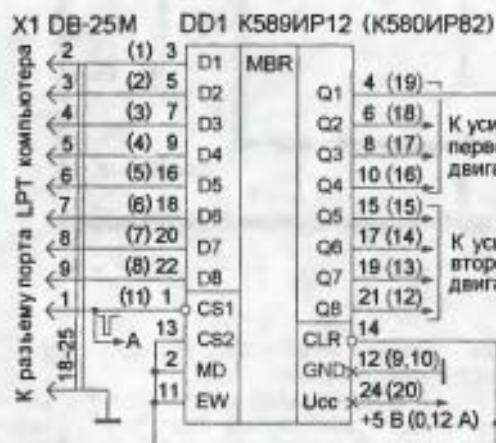


Рис. 1


равления в угловое перемещение ротора с фиксацией его в заданном положении без каких-либо устройств обратной связи. Это обстоятельство существенно упрощает конструкцию соответствующих узлов и измерительной установки в целом.

Предлагаемое аппаратно-программное устройство предназначено для интерактивного, независимого и одновременного управления двумя шаговыми двигателями. Устройство позволяет задавать в цифровом виде величину и направление поворота роторов шаговых двигателей. Основная область применения — управление механическими узлами измерительной техники и экспериментальных установок.

Прибор состоит из блока аппаратного сопряжения и оригинальной компьютерной управляющей программы. Максимальная скорость поворота роторов двигателей составляет 100 шагов в

секунду. Для упрощения устройства весь алгоритм управления реализован программно. На аппаратную часть возлагаются только функции электрического согласования компьютера и двигателя.

Схема блока аппаратного сопряжения шаговых двигателей с компьютером показана на рис. 1. Микросхема DD1 выполняет одновременно функции буферной памяти и предварительного усилителя. Запись информации, подаваемой от параллельного порта компьютера [2], в регистр хранения микросхемы DD1 производится по формируемому программно отрицательному импульсу на входе CS1 (вывод 1). Окончательное усиление сигнала для подачи на обмотку управления шагового двигателя выполняет узел на транзисторах 1VT1 и 1VT2 (на принципиальной схеме показан только один из восьми, выделенный штрих-пунктирной линией; остальные семь

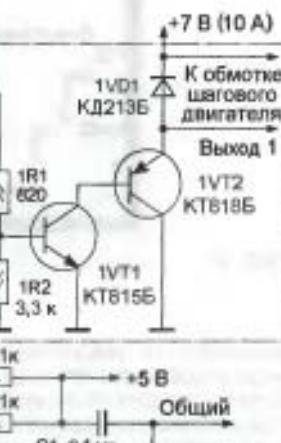

ции ротора шагового двигателя. Эти режимы выбирают в окне настройки программы кнопкой **Auto Release**.

В программе предусмотрено введение масштабных коэффициентов (**Rate** в окне настройки) и начального смещения раздельно для каждого из электродвигателей. Это позволяет задавать и отображать на экране дисплея компьютера реальные значения регулируемых параметров устройства, механически связанных с шаговыми двигателями. Например, угол поворота непосредственно в градусах или перемещение в миллиметрах. Для установки необходимого начального смещения следует перевести механическое устройство в требуемое положение с помощью шагового двигателя или иным способом (например, вручную). Затем нужно войти в режим калибровки нажатием на соответствующую кнопку (воскликальный знак в треугольнике) на панели управления. Цвет цифрового индикатора перемещения станет красным. После этого следует установить на индикаторе перемещения истинное значение соответствующего параметра и снова нажать на кнопку "Калибровка", затем закрыть окно. Масштабные коэффициенты определяются исходя из конструкции (с учетом возможного наличия редуктора) обслуживаемого устройства и номинального шага электродвигателя.

В окне настройки предусмотрена возможность редактирования отображаемого в программе названия и размерности регулируемых шаговыми двигателями параметров конкретных приборов.

В программе управления двигателями имеются два самостоятельных потока команд: поток ввода команд управления и поток вывода данных на блок аппаратного сопряжения. В потоке ввода задается и отображается положение роторов двигателей в единицах, приведенных к реальным значениям параметров механически связанных с ними устройств. В потоке вывода непрерывно сравнивается истинное (текущее) положение роторов двигателей с требуемым значением и выдается воздействие на блок сопряжения для парирования возможного раскачивания. Такое построение управляющей программы позволяет задавать новое значение угла поворота роторов двигателей независимо от того, было ли достигнуто ранее введенное значение или нет. В последнем случае ротор двигателя будет продолжать вращение (возможно, изменяв направление), чтобы достичь вновь заданного положения.

Для ввода и отображения числовых поименованных значений в программе используется оригинальный элемент управления и индикации "Цифровая Панель". Ввод числовых значений производится параллельно с помощью мыши. Следует навести курсор на требуемую цифру индикатора и нажатием левой или правой кнопки мыши установить необходимое значение. При этом левая кнопка уменьшает, а правая увеличивает число. Перенос в старший разряд происходит автоматически.

Если навести курсор на символы размерности, то нажатием левой или правой кнопки мыши можно соответственно

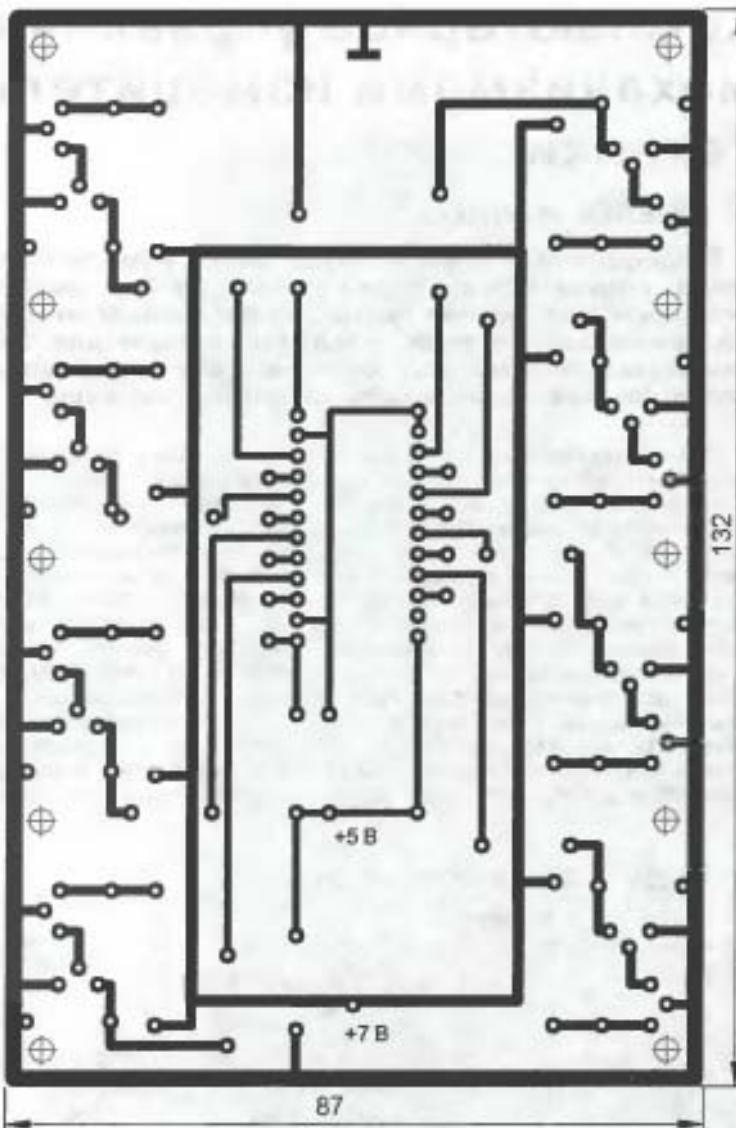


Рис. 2

уменьшать или увеличивать значение на индикаторе в десять раз. Знак числа (если он показан на индикаторе) изменяется нажатием кнопки мыши аналогично. При удержании кнопки в нажатом положении более чем 0,5 с происходит автоповтор действия. Если при нажатой кнопке мыши увести курсор с индикатора, то автоповтор будет продолжаться уже независимо от дальнейшего состояния мыши. Для остановки автоповтора следует вновь навести курсор на индикатор и нажать на любую кнопку мыши; если используется мышь с колесом, можно воспользоваться им. Поворот колеса от себя увеличивает значение цифры индикатора и наоборот — при повороте на себя. Режим автоповтора в младших разрядах позволяет задать непрерывное вращение шаговых двигателей со скоростью меньше номинальной.

Для функционирования устройства в составе программных комплексов предусмотрено внешнее (со стороны других программ) управление работой двигателей. Команды управления передаются посылкой содержащих параметры специальных сообщений операционной системы Windows от программ-клиентов к программе-серверу,

непосредственно контролирующей работу двигателей.

В перерывах между сессиями работы все установленные параметры и текущее состояние программы автоматически сохраняется на жестком диске компьютера для дальнейшего их использования.

Питание аппаратного блока сопряжения должно осуществляться от источника постоянного напряжения с мощностью, достаточной для работы примененных шаговых двигателей (не менее 70 Вт для двух двигателей ДШ200-3). Недопустимо использование блока питания, встроенного в управляющий компьютер, во избежание сбоев в работе последнего. Микросхема DD1 должна пытаться от стабилизированного источника, желательно независимого от питания мощных выходных ключей.

Соединение аппаратного блока с параллельным (принтерным) портом компьютера выполняется незащищенным ленточным кабелем длиной до 3 м с чередующимися сигнальными и "земляными" проводниками. Для более длинных кабелей рекомендуется использовать жгут из отдельных экранированных проводов.

адресов портов. Например, на используемой автором плате марки ТС-020-ЕР (для шины ISA) каждый из двух находящихся на ней параллельных портов может быть установлен на следующие базовые адреса: 3ВСН, 378Н, 278Н, 27СН, 26СН или 268Н. В управляющей программе предусмотрено задание в качестве активного любого из вышеперечисленных адресов. Поддержка дополнительных портов со стороны BIOS или операционной системы для работы управляющей программы не требуется. Следует только выбрать конфигурацию адреса дополнительных портов так, чтобы исключить конфликт со всеми уже имеющимися в системе портами (не только параллельными).

Общая конструкция устройства может быть произвольной. Автор изготавливает опытный образец на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Чертеж печатной платы и расположение деталей на ней показаны на рис. 2, а, б. Печатные проводники должны быть максимально возможной ширины.

Простейшие теплоотводы выходных транзисторов могут быть выполнены в виде двух дюралюминиевых пластин размерами 130×50×3 мм; их закрепляют на печатной плате с помощью дюралюминиевых уголков через специально предусмотренные отверстия. Получившуюся конструкцию за теплоотводы фиксируют в корпусе устройства.

На рис. 3 приведена фотография одного из вариантов данного устройства, изготовленного автором. На ребристом теплоотводе (справа), кроме транзисторов, также закреплены (через изолирующие слайдные прокладки) мощные диоды выпрямителя питания. Слева расположены ограждающие конденсаторы блока питания.

Входной и выходные разъемы могут быть закреплены либо на теплоотводах, либо на корпусе устройства. В качестве входного (для соединения с компьютером) использован разъем РГММ1-50Ш1-В. Два выходных разъема (по одному на каждый двигатель) — РГ1Н-1-5, в каждом из которых соединено параллельно по два соседних вывода для снижения токовой нагрузки. Вообще, разъемы могут быть и другие с достаточно мощными контактами. Контакты разъемов соединяют с соответствующими проводниками печатной платы обычным гибким проводом. Для выходных цепей сечение проводов должно быть не менее 1 мм<sup>2</sup>.

Транзисторы КТ815 и КТ818 можно применять с любыми буквенными индексами или использовать другие мощные транзисторы соответствующей структуры. Диоды серии КД213 можно заменить на КД212 или другие мощные импульсные. Тип и мощность применяемых резисторов значения не имеют.

Вместо регистра K589ИР12 возможно использование КР580ИР82 с корректировкой печатной платы. Нумерация выводов для этого варианта приведена на рис. 1 в скобках. Следует заметить, что записи данных, подаваемых от параллельного порта компьютера в регистр хранения КР580ИР82, должна

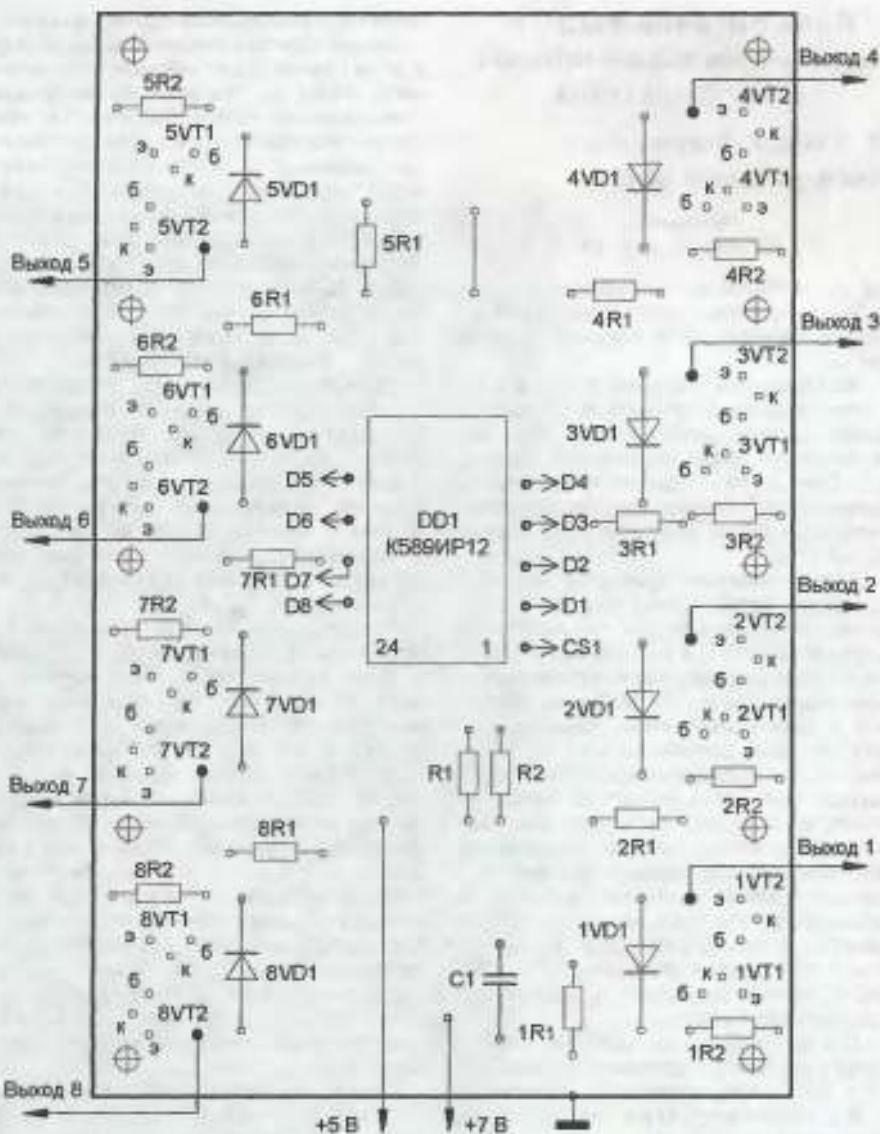


Рис. 3

В случае отсутствия в компьютере незанятого параллельного порта следует установить дополнительную плату. В настоящее время серийно выпускают платы, содержащие обычно по два параллельных порта. Их изготавливают как для компьютеров с шиной PCI, так и для более старых компьютеров с шиной ISA. На этих платах обычно размещены переключатели для выбора базовых

производиться по положительному перепаду импульса на входе STB (выход 11). Для изменения полярности стробирующего импульса в программе предусмотрено соответствующее переключение (пункт меню **Slope Positive**).

Какого-либо налаживания описанное устройство не требует. Необходимо лишь убедиться, что обмотки шаговых двигателей подключены к выходам мощных ключей в нужном порядке. Если этого не обеспечить, то ротор двигателя вместо вращения, скорее всего, будет просто вибрировать на месте или поворачиваться рывками.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Шмелев О. Компьютерный измерительный комплекс. — Радио, 2007, № 3—7.
- Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. — С.-Пб.: "Питер Кон", 1999, с. 632—636.

**От редакции.** Программы для устройства, описанного в статье, размещены на FTP-сервере редакции по адресу <http://ftp.radio.ru/pub/2007/12/stermotorsx.zip>.

Редактор — А. Соколов,  
графика — автора, фото — Н. Трофимов

#### МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2007, № 2, с. 11

#### ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "ДЕССИ"

Предлагает:

- собранная, в корпусе, плата микропроцессорного металлоискателя BM8042 — 1125 руб.
- программатор **EXTRA PIC** — 650 руб.
- внутрисхемный отладчик устройств на PIC-контроллерах **MICD2-MC1** (аналог MPLAB-ICD2) — 1600 руб.
- набор "Частотомер 250 МГц" — 490 руб.
- цифровая шкала трансивера — 750 руб.
- CD-Rom "SMD-2005. Цветовая и кодовая маркировка SMD-компонентов" — 100 руб.
- набор SMD резисторов типа размера 0805 из 170 номиналов от 0 Ом до 10 МОм, ±5%, по 50 шт. каждого — 850 руб.

Всегда в продаже радиотехнические журналы, книги, CD, DVD, альбомы схем, наборы деталей для самостоятельной сборки, корпусы, радиодетали, материалы и оборудование для пайки.

<http://www.dessy.ru>  
e-mail: post@dessy.ru  
107113, г. Москва, а/я 10 "Посылторг". Тел. (495) 304-72-31.

\* \* \*

Книги. Радиокомплектующие. СД. Почтой. Каталог на CD 25 рублей наложенным платежом.

660094, г. Красноярск, а/я 10159, "Dixon".

## Блок питания УМЗЧ с синхронным выпрямителем и LC-фильтром

Л. ЗУЕВ, г. Дзержинск  
Нижегородской обл.

Окончание.  
Начало см. на с. 15

где  $V_c$  — объем магнитопровода ( $\text{см}^3$ );  $S_c \cdot S_{\text{ок}}$  — произведение площади сечения на площадь окна магнитопровода ( $\text{см}^4$ ).

Номинальное значение индукции  $B_0$  у низкочастотных слаживающих дросселей с магнитопроводом из электротехнической стали составляет обычно 0,3...0,9 Тл [14]. При необходимости получения наилучшей линейности рекомендуется [9] выбирать ее в интервале 0,5...0,8 Тл.

Для пояснения принципа расчета дросселя необходимо отметить, что существует некоторая оптимальная ширина зазора  $\ell_0$  в его магнитопроводе — такая ширина, при которой одновременно достигаются заданные тепловой и электромагнитный режимы его работы. Если ширина зазора не оптимальна, то габариты дросселя получаются завышенными из-за того, что перегрев обмотки наступает раньше, чем достигается граница линейности работы магнитопровода, или, наоборот, магнитопровод начинает входить в насыщение при токе, не вызывающем заметного нагрева обмотки. С учетом этого, используя формулы (23—28), расчет можно выполнить в следующей последовательности.

Сначала задают допустимую температуру перегрева дросселя, например,  $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ , и вычисляют произведение  $S_c \cdot S_{\text{ок}}$  магнитопровода по формуле, полученной из (27, 28):

$$S_c \cdot S_{\text{ок}} = \frac{\left[ (I_{\text{max}}^2 + I_m^2/2) \cdot R_L \cdot 10^4 \right]^2}{36 \alpha_T \cdot \Delta T}. \quad (29)$$

По найденному значению  $S_c \cdot S_{\text{ок}}$  выбирают магнитопровод. По таблицам, например, из [14, 16], для него определяют значения  $S_{\text{ок}}, \ell_0$ , после чего вычисляют число витков обмотки по формуле, полученной из (25, 26):

$$n = 10^2 \cdot \sqrt{\frac{k_m \cdot R_L \cdot S_{\text{ок}}}{p \cdot \ell_0}}. \quad (30)$$

Для найденного числа витков из (25) определяют сечение  $S_{\text{пр}}$ , выбирают тип провода, проверяют его размещение в окне магнитопровода и уточняют коэффициент  $k_m$ . Затем по уточненному значению  $k_m$  корректируют величины  $n$ ,  $S_{\text{пр}}$ , и по (23) вычисляют индукцию  $B_0$ .

Если получившаяся индукция велика, то необходимо выбрать магнитопровод большего типоразмера и заново выполнить расчет, начиная с определения числа витков по формуле (30).

Если расчетная индукция намного превышает желаемое значение, то подходящий магнитопровод окажется значительно большего типоразмера, чем следует из (29), и тепловой режим дросселя будет облегченным. Такая ситуация

может возникнуть, если принятное сопротивление обмотки слишком мало. Зазор в этом случае будет меньше оптимального. Если же полученная индукция слишком мала, то это говорит о том, что принятное сопротивление обмотки слишком велико. В этом случае зазор получится больше оптимального и недогрузка дросселя окажется по индукции. Габариты дросселя в обоих случаях получатся завышенными, поэтому желательно выбрать другое соотношение его индуктивности, активного сопротивления обмотки и заново выполнить весь расчет, начиная с формулы (29).

В последнюю очередь определяют требуемую ширину  $\ell_0$  немагнитного зазора по формуле (24). Индуктивность в этом случае получается несколько завышенной из-за потока рассеяния, который формула (24) не учитывает. Уточнить ширину зазора можно, воспользовавшись соотношениями, например, из [17] или путем подбора на стадии сборки дросселя.

В схеме на рис. 6 дроссель L1 выполнен на магнитопроводе ПЛ20×40 от трансформатора ТС160-2. Верхняя и нижняя (по схеме) обмотки намотаны на разных стержнях магнитопровода и содержат (каждая) по 380 витков провода ПЭВ-1 диаметром 1,04 мм (по меди). Обмотки намотаны виток к витку без изоляции между слоями. При этом фактически получены следующие значения:  $k_m = 0,4$ ;  $R_L = 2,7 \Omega$  (общее для обеих обмоток);  $\ell_0 = 4,4 \text{ mm}$  (две прокладки по 2,2 mm). Индуктивность дросселя и расчетная индукция при последовательном соединении обмоток и токе подмагничивания 2,5 A составляют соответственно  $L_0 = 160 \text{ мГн}$  и  $B_0 = 0,74 \text{ Тл}$  (фактическая индукция из-за потока рассеяния меньше).

Магнитопровод трансформатора ТС160-2 стянут металлической обоймой, проходящей внутри катушек. В случае аналогичной сборки дросселя через обойму при малом токе подмагничивания (до момента их насыщения) проходит часть магнитного потока (в обход зазора) и индуктивность приобретает значительную нелинейность. Для исключения этого явления необходимо сделать эту обойму из неферромагнитного материала или стянуть магнитопровод другим способом.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Войшвилю Г. В. Усилительные устройства. — М.: Радио и связь, 1983.
- Майоров А. Тепловой режим усилителя звуковой частоты. — Радио, 1979, № 10, с. 53—55.
- Векслер Г. С. Расчет электропитания устройств. — Киев: Техника, 1978.
- Русин Ю. С. и др. Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры. — М.: Радио и связь, 1991.
- Сидоров И. Н., Скорняков С. В. Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры. — М.: Радио и связь, 1994.
- Гликман И. Я., Русин Ю. С. Расчет характеристик элементов цепей РЭА. — М.: Советское радио, 1976.

(Окончание следует)

Редактор — А. Соколов, графика — автора

# Замена "прошивки" привода DVD

**А. ГОРЯЧКИН, г. Кыштым Челябинской обл.**

Приводы оптических дисков, изготавливаемые японской фирмой NEC, пользуются заслуженной популярностью у пользователей персональных компьютеров. Они надежны в эксплуатации, отличаются длительным сроком службы. Технические характеристики приводов этой фирмы отвечают современным требованиям, но все же у них замечен характерный недостаток. Иногда такие приводы не справляются с чтением поврежденных и поцарапанных дисков или, например, двухслойных DVD. Автор решил проблему, заменив исходную "прошивку" ПЗУ привода ее более совершенной версией.

Диски под названием DVD-9, обычно указанным в аннотации на обратной стороне упаковочной коробки, внешне ничем не отличаются от обычных DVD, а вот информационный объем DVD-9 — 8,5 Гбайт, что вдвое больше, чем у обычных. Увеличение объема достигнуто за счет двухслойной структуры диска (не путать с двусторонними дисками). Проигрывание DVD-9 на бытовом DVD-плеинере происходит без проблем, но просмотр фильма с того же диска на компьютере, оснащенном приводом NEC ND-4571, превращается порой в испытание нервной системы. В районе перехода с одного слоя на другой на экране появляются характерные "квадратики". При этом скорость считывания падает почти до нуля. Версия, что диск безнадежно испорчен, не находит подтверждения, его просмотр на DVD-плеинере доказывает обратное. Промывка рабочей поверхности диска под струей проточной воды с применением туалетного мыла также не устраняет проблем.

Решение было найдено случайно. Я решил обновить "прошивку" ПЗУ материнской платы компьютера, видеокарты, а заодно и привода DVD. После этого "проблемный" DVD удалось скопировать на жесткий диск компьютера, как говорится, "без сучка и задоринки". Сравнение копии с оригиналом с помощью файлового менеджера Total Commander v6.55 показало их полную идентичность. Проверка поверхности DVD утилитой Nero CD-DVD Speed также подтвердила положительный результат.

Предлагаемые далее рекомендации по технологии замены "прошивки" привода DVD — для опытных пользователей. Ошибка или неосторожность может привести к серьезной неисправности привода и всего компьютера. Так что перед началом работы хорошо подумайте.

Прежде всего нужно найти файл с обновленным образом ПЗУ на сайте

производителя привода или на одном из специализированных сайтов. В этом поможет поисковая система — Google, Яндекс или Рамблер. К сожалению, на сайте, с которого скачал "прошивку", я никакой информации о внесенных в нее изменениях не нашлось. Был указан лишь номер версии — 1-02. Объем архива для скачивания составил 701 Кбайт. Естественно, обновлять "прошивку" имеет смысл только в том случае, если в ПЗУ привода записана более ранняя версия (1-00 или 1-01). Чтобы узнать номер действующей версии, можно воспользоваться утилитой Nero InfoTool, ее окно информации о приводе показано на рисунке.

Как и во многих подобных случаях, "прошивка" для оптического привода

режим обмена информацией с приводом переключился из DMA в PIO. Учитите, что загрузить ОС следует обязательно с правами администратора системы.

Перед обновлением содержимого ПЗУ привода нужно отключить от разъемов USB и FireWire все внешние устройства (принтеры, сканеры, видеокамеры, инфракрасные порты, мобильные телефоны и пр.). И наконец, нужно закрыть антивирусные программы и активный рабочий стол.

По завершении смены "прошивки" привода выполните перезагрузку ОС в обычном режиме и убедитесь, что версия "прошивки" сменилась новой и что снова включен режим DMA.

Не рекомендуется модифицировать "прошивки" приводов оптических дисков, пока не истек их гарантийный срок. В случае какой-либо неисправности это послужит поводом для отказа в гарантийном ремонте привода.

На специализированных интернет-сайтах, например, <<http://www.micheldeboer.nl/>> или <<http://club.cdfreaks.com/>>, можно найти модифицированные версии "прошивок" для различных моделей оптических приводов NEC, позволяющие придать приводам полезные дополнительные функции, например, Book Type setting, RPC-1 и Riplock removed.

Функция Book Type setting используется программами записи дисков, например, программой Nero. При соответствующей настройке во время записи на диск произойдет автоматическая замена его типа DVD+R, DVD+RW или DVD+R DL на DVD-ROM. Это требуется, если на диски указанных типов приходится записывать фильмы для последующего просмотра на бытовом DVD-плеинере. Многие плейеры отказываются читать DVD+R, DVD+RW и DVD+R DL или читают их крайне медленно.

Учитите, что на "минусовые" диски DVD-R, DVD-RW и DVD-R DL функция Book Type setting не распространяется. Известны случаи, когда бытовые DVD-плеинеры категорически отказывались читать DVD-R DL либо "засыпали" при переходе на второй слой.

Функция RPC-1 сделает привод мультизонным, т. е. позволит читать DVD любых зон без каких-либо ограничений. Большинство приводов с оригинальной заводской "прошивкой" поддерживают стандарт RPC-2, позволяя читать DVD только определенной зоны и сменить ее не более пяти раз.

Функция Riplock removed в некоторых случаях дает возможность обойти защиту от копирования DVD с кинофильмами. Хотя, если в этом действительно возникает необходимость, лучше воспользоваться специальными программами.

Редактор — А. Долгий, скриншот — автора



# Управление вентиляторами компьютера через порт LPT

**В. КЕЛЕХСАШВИЛИ, г. Волгодонск Ростовской обл.**

Производители недорогих системных блоков компьютеров не предусматривают, как правило, возможности управлять частотой вращения установленных в них вентиляторов. Чтобы получить такую возможность, можно подключить к компьютеру предлагаемое устройство. Работая под управлением запущенной на компьютере программы FanControl, разработанной автором, оно позволит регулировать частоту вращения одного—трех вентиляторов системного блока вручную или автоматически, пользуясь в последнем случае информацией о температуре, формируемой работающей параллельно программой SpeedFan.

Проблема излишнего шума, создаваемого вентиляторами компьютера, постоянно работающими на максимальных оборотах, не раз рассматривалась на страницах журнала [1—3]. Практически всегда автоматическое регулирование частоты вращения вентиляторов ведется на основании пока-

заний датчика температуры, который требуется установить на теплоотводе центрального процессора. Такой вариант не всегда желателен, поскольку при установке датчика можно по неосторожности повредить компьютер.

Сегодня большинство материнских плат компьютеров оснащены так назы-

ваемым контроллером среды, который измеряет температуру процессора посредством датчика, встроенного в процессор либо установленного на материнской плате при ее изготовлении. Существует немало программ, позволяющих наблюдать текущее значение температуры процессора и других ответственных узлов компьютера на экране монитора. Среди них хочется выделить программу SpeedFan <<http://www.almico.com/sfdownload.php>>. Она распространяется бесплатно, имеет многоязычный (в том числе русский) пользовательский интерфейс, совместима со многими материнскими платами и позволяет не только наблюдать за температурой, но и регулировать частоту вращения вентиляторов как автоматически, так и вручную.

К сожалению, управлять вентиляторами можно лишь при условии, что материнская плата компьютера оснащена необходимыми для этого электронными регуляторами, а так бывает далеко не всегда. Если встроенных регуляторов нет, поможет блок, схема которого изображена на рис. 1. По

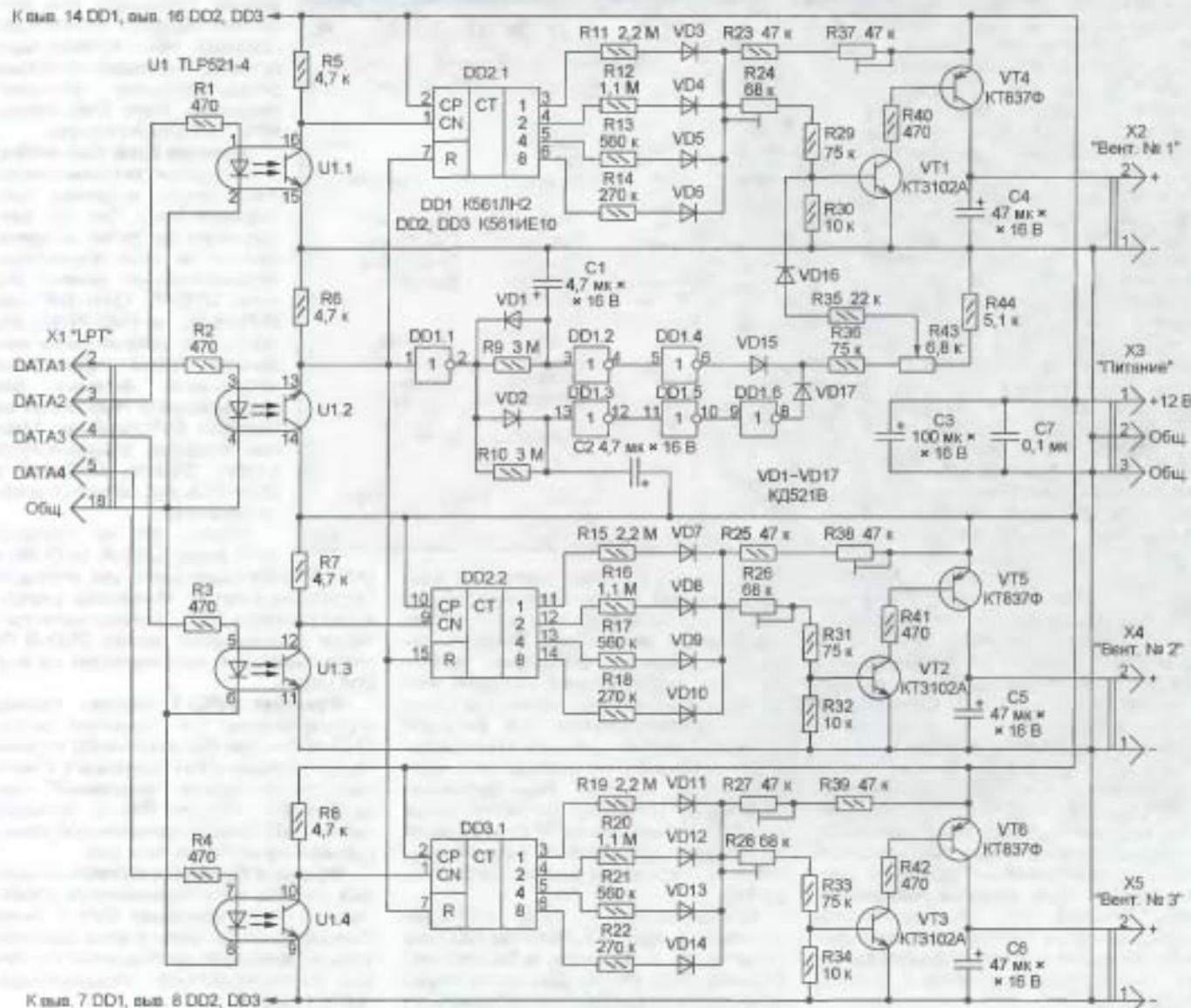


Рис. 1

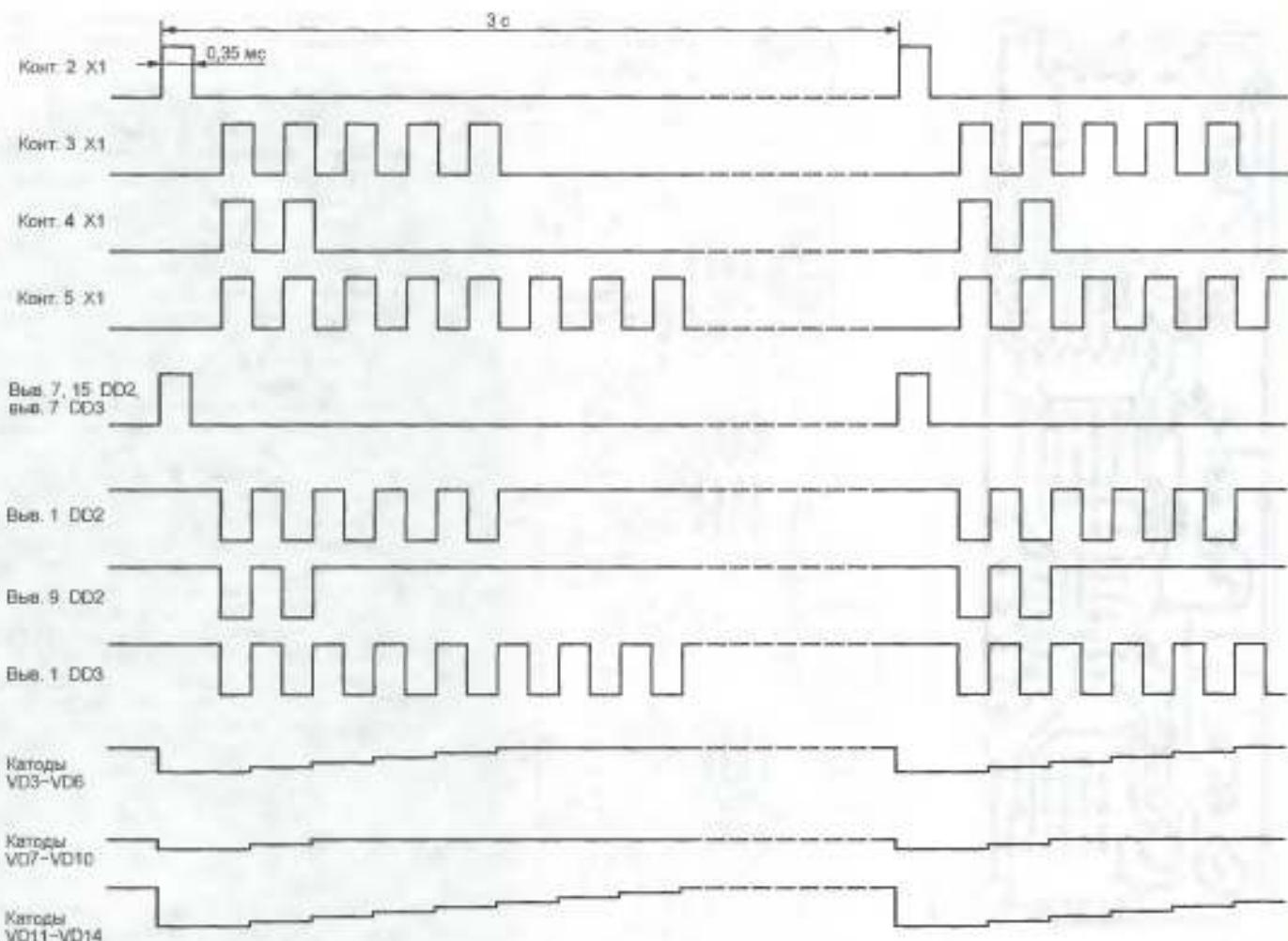


Рис. 2

командам, формируемым программно на линиях порта LPT компьютера, он обеспечивает раздельное шестнадцатиступенчатое регулирование частоты вращения трех вентиляторов, изменяя подаваемое на них напряжение от 5...5,5 В до 11,7...11,8 В, что соответствует изменению частоты вращения от 40 до 100 % максимальной.

К розетке LPT системного блока компьютера подключают вилку X1. Счетверенный транзисторный оптрон U1 предназначен для гальванической развязки цепей порта LPT и цепей управления вентиляторами. Ток через излучающие диоды оптронов ограничен резисторами R1—R4. Три канала управления вентиляторами, подключаемыми к вилкам X2, X4 и X5, построены по одинаковым схемам, однако в одном из них (управляющим вентилятором № 1) предусмотрен узел защиты на микросхеме DD1, назначение и работа которого будут рассмотрены позже. Вилку X3 соединяют с имеющейся в каждом компьютере стандартной кабельной розеткой, предназначеннной для питания дисководов.

Временные диаграммы сигналов в различных точках устройства показаны на рис. 2. Работу его каналов рассмотрим на примере первого, построенного на счетчике DD2.1, диодах VD3—VD6 и транзисторах VT1, VT4. Цикл начинается по окончании общего для всех

каналов импульса начальной установки, формируемого программно на линии DATA1 порта LPT и поступающего на входы R их счетчиков через оптрон U1.2. Через некоторое время с линии DATA2 через оптрон U1.1 на вход CN счетчика начинают поступать счетные импульсы, с каждым из которых изменяется состояние выходов счетчика. Резисторы R11—R14 и диоды VD3—VD6 образуют преобразователь кода в напряжение, пропорциональное числу импульсов, поступивших на вход счетчика в данном цикле. Оно поступает на вентилятор через усилитель на транзисторах VT1 и VT4. Поскольку циклы регулирования повторяются с периодом приблизительно 3 с, напряжение на вентиляторе большую часть времени остается неизменным, пульсации сглаживаются конденсатором C4.

На нулевой ступени регулирования (счетных импульсов нет) вентилятор вращается с минимальной частотой, которую устанавливают подстроечным резистором R37. Максимальную частоту вращения (пришло 16 импульсов) регулируют подстроечным резистором R24.

Узел защиты на микросхеме DD1 представляет собой два реле времени: первое — на элементах R9, C1, VD1, DD1.2, DD1.4, второе — на R10, C2, VD2, DD1.3, DD1.5, DD1.6. Пока на вход элемента DD1.1 регулярно поступают

импульсы установки счетчиков в исходное состояние, конденсаторы C1 и C2 периодически подзаряжаются, уровни напряжения на выходах элементов DD1.4 и DD1.6 и в точке соединения диодов VD15, VD17 — низкие. Диод VD16 закрыт, узел защиты не влияет на работу канала управления вентилятором.

Если управляющая программа не запущена, остановлена или в ее работе произошел сбой, вентилятор № 1 (как правило, он охлаждает процессор) должен вращаться с достаточной для эффективного охлаждения скоростью. В подобной ситуации импульсы начальной установки отсутствуют, и в зависимости от уровня сигнала на линии DATA1 на выходе элемента DD1.1 установлен постоянный высокий или низкий уровень. Приблизительно через 8 с после прекращения импульсов один из конденсаторов C1, C2 разрядится и на выходе подключенной к нему цепочки логических инверторов будет установлен высокий уровень. Через диод VD15 или VD17 он поступит на делитель напряжения из резисторов R36, R43, R44. С подвижного контакта переменного резистора R43 через R35 и открывшийся диод VD16 напряжение поступит на базу транзистора VT1, что приведет к увеличению частоты вращения вентилятора № 1. С возобновлением импульсов начальной установки конденсаторы

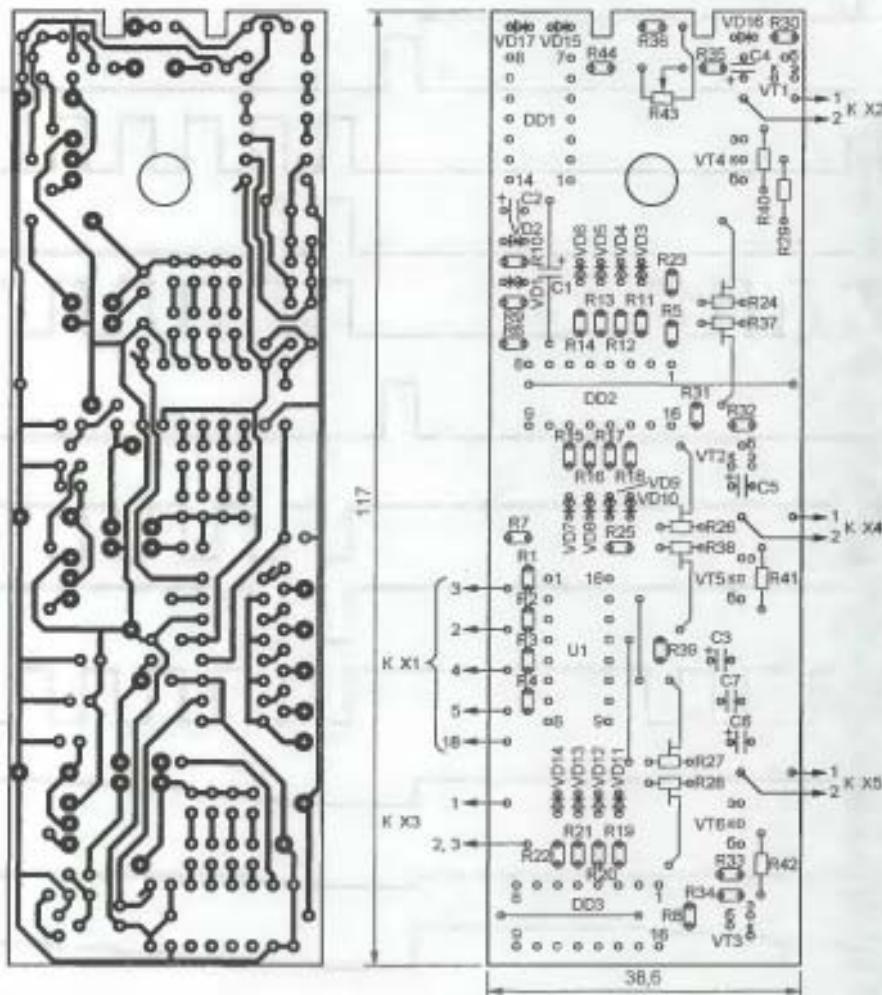


Рис. 3

C1 и C2 заряжаются и нормальная работа канала управления восстанавливается.

Вентиляторы № 2 и № 3 обычно охлаждают менее ответственные узлы компьютера, поэтому их защита от превращения компьютерного управления не предусмотрена.

Устройство собрано на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм, изображенной на рис. 3. Она рассчитана на установку резисторов МЛТ-0,125 и им подобных. Подстроечные резисторы — СПЗ-386 или аналогичные импортные. Переменный резистор R43 — СПЗ-4ам или другой, подходящий по размерам. Оксидные конденсаторы — К50-35 или импортные, за исключением C1 и C2, которые должны быть с малым током утечки, например К53-14. Конденсатор C7 — керамический.

Микросхемы серии K561 можно заменить импортными аналогами: K561LN2 — CD4049A, K561IE10 — CD4520A. Диоды — любые малогабаритные кремниевые. Вместо транзисторов KT3102A могут быть установлены другие той же серии или серии KT342. В качестве VT4—VT6 подойдут транзисторы серий KT816, KT818, KT835, KT837. Каждый из них следует снабдить небольшим теплоотводом.

Вилки X1 — DB-25M; X2, X4, X5 — ОНП-КГ-29-3/8,0x4,5-B52-1; X3 — ОНП-КГ-29-4/10,5x4,5-B52-1.

Плата установлена в стандартную заглушку пятидюймового отсека системного блока компьютера, как показано на рис. 4. Она закреплена гайкой, навинченной на резьбовую втулку переменного резистора R43.

Вилки X2—X5 установлены на достаточно длинных для подключения к вентиляторам и розетке питания жгутах из проводов черного (—, общий) и желтого (+, +12 В) цветов.

Для управления вентиляторами разработана программа FanControl, но чтобы она смогла работать в автоматическом режиме, на компьютере нужно предварительно установить и запустить программу SpeedFan. После ее первого запуска на вкладке "Options" окна конфигурации можно выбрать русский язык пользовательского интерфейса программы (по умолчанию он английский).

В главном окне программы будут отображены несколько значений температуры (процессора, воздуха внутри системного блока, жесткого диска). Чтобы определить, какое из них относится к процессору, придется немного экспериментировать. Запустите любую программу, обеспечивающую большую загрузку процессора, например архиватор. Задайте создание архива объемом не менее 1 Гбайт с максимальным сжатием информации. Та температура, значение которой в процессе архивирования больше всего изменилось, и есть температура процессора.

В окне конфигурации программы SpeedFan на закладке "Отчет" включите режим записи результатов мониторинга в файл и задайте максимальное число десятичных знаков — 1. На закладке "Температуры" (рис. 5) укажите, что в файл отчета следует записывать только значения температуры процессора, в данном случае Temp3. У всех остальных контролируемых параметров флаг "В отчет" должен быть снят.

В папке программы SpeedFan появится текстовый файл отчета SFLogXXXXXX.csv, где XXXXXX — текущая дата в формате год—месяц—день. Вот фрагмент правильно сконфигурированного файла:

70587	23,0
70590	24,0
70593	24,0
70596	27,0
70599	24,0
70602	24,0
70605	25,0

Левая колонка цифр — текущее время, с; правая — температура процессора, °С. Новая строка добавляется в файл каждые 3 с.



Рис. 4

Чтобы программа SpeedFan автоматически запускалась при загрузке Windows, поместите ее ярлык в папку автозагрузки. Кроме того, на вкладке "Опции" окна конфигурации SpeedFan установите флаг "Запуск свернуто".

Чтобы установить в системе программу FanControl, запустите исполняемый файл FanControl v1.0.0.0.exe и выполните выводимые на экран инструкции. В конце этой процедуры согласитесь с установкой VIXX-драйвера (требуются права администратора). При последующем удалении программы VIXX-драйвер будет удален вместе с ней.

Запустите программу FanControl, ее значок появится в трее. Если щелкнуть по значку левой кнопкой мыши, на экране откроется окно, показанное на рис. 6. Задайте режим для каждого вентилятора по отдельности. Автомати-

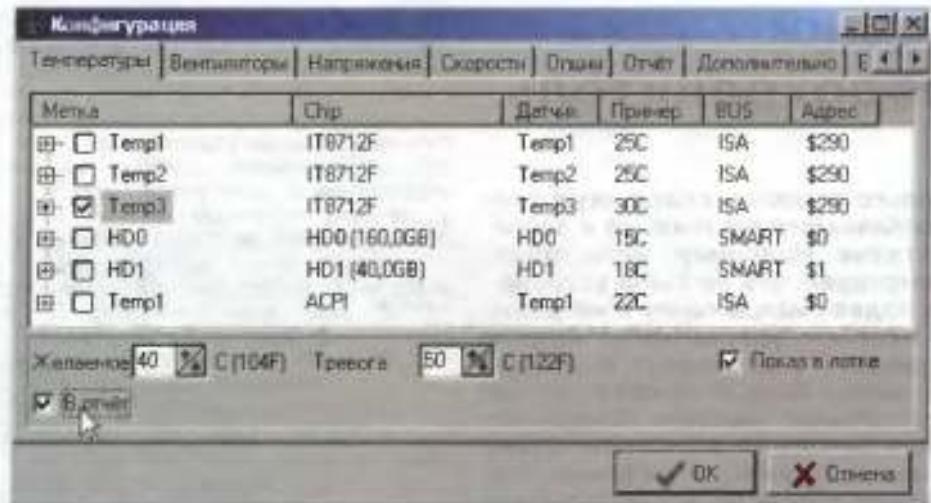


Рис. 5



Рис. 6

ческое регулирование включают установкой флага "Авто". Экранными кнопками "+" и "-" установите желаемые пределы изменения частоты вращения в зависимости от температуры. Если флаг "Авто" снят, активны кнопки ручной регулировки частоты, а кнопки "+" и "-" не действуют.

В верхней части окна расположены выпадающий список возможных базовых адресов порта LPT, флаги автоматического сворачивания неактивного окна и управления автозагрузкой программы. Чтобы программа FanControl не загрузилась раньше VICX-драйвера (это приведет к сообщению об ошибке), ее автозагрузка происходит с десятисекундной задержкой.

Для определения адреса порта LPT можно воспользоваться находящейся в папке с программой FanControl утилитой test\_vicx.exe (VICX-драйвер должен быть установлен). Она выведет на экран информацию об имеющихся в компьютере параллельных портах и их базовых адресах. Чтобы завершить работу утилиты, достаточно нажать на любую клавишу.

После любых изменений конфигурации программы FanControl станет доступной экранная кнопка сохранения

новых установленных параметров в файле Settings.ini, находящемся в папке программы. Учтите, что при удалении программы этот файл в папке останется.

Если в момент запуска FanControl программа SpeedFan еще не запущена или не включена запись на диск ее отчета, а режим регулирования автоматический, частота вращения вентиляторов будет соответствовать значениям, заданным для ручного регулирования (или 100%, если эти значения еще не задавались), но переключение на ручной режим не произойдет. С запуском программы SpeedFan и началом генерации отчета автоматика начнет работать. При внезапном прекращении работы программы SpeedFan аналогичное переключение произойдет в обратном направлении, вентиляторы будут вращаться с частотой, заданной вручную.

Программа FanControl разработана с помощью бесплатно распространяемого конструктора программ HiAsm (сокращенно HiAsm, автор Dilma), который можно найти в Интернете по адресу <<http://www.hiasm.com>>. Программы в HiAsm создают из функциональных "кубиков"-компонентов, соединяя их линиями связи. К конструктору прила-

гается большое число готовых компонентов и примеров их использования. Можно и самому создавать новые, расширяя тем самым возможности конструктора, однако в программе FanControl используются только стандартные компоненты HiAsm версии 3.62 b160.

Программа скомпилирована бесплатно распространяемым компилятором FreePascal, который имеется на том же сайте, и после установки интегрирована в среду HiAsm.

Для налаживания собранного устройства соедините собранные схемы с компьютером и вентиляторами. Параллельно вентилятору №1 подключите вольтметр. Запустите программу FanControl, отключите автоматический режим регулирования и задайте частоту вращения вентилятора 40% максимальной. Установите движок подстроечного резистора R24 в положение, соответствующее минимальному сопротивлению, и перемещением движка подстроечного резистора R37 установите на вентиляторе напряжение, при котором он надежно запускается (ориентировочно 5 В). Увеличьте заданное значение частоты до 100% и вращением движка подстроечного резистора R24 установите на вентиляторе напряжение на 0,25...0,3 В меньше питающего. Вновь задайте частоту 40% и подстроечным резистором R37 восстановите прежнее значение минимального напряжения, затем еще раз задайте 100% и подстроечным резистором R24 отрегулируйте максимальное напряжение.

Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока при снижении заданной скорости со 100 до 96% напряжение на вентиляторе не станет уменьшаться хотя бы на 30...40 мВ, а при снижении до 40% оно останется достаточным для уверенного запуска вентилятора. Если добиться этого не удается, нужно повторить регулировку при уменьшении на 0,1...0,2 В максимального напряжения. Узлы управления другими вентиляторами регулируют аналогично.

По окончании налаживания можно перевести программу FanSpeed в автоматический режим и убедиться, что частота вращения вентиляторов изменяется в зависимости от загрузки и температуры процессора.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Сороюн А. Регулятор частоты вращения вентилятора. — Радио, 2005, № 10, с. 26.
- Митлев С. Блок управления вентиляторами компьютера. — Радио, 2006, № 10, с. 34, 35.
- Высоцкий П. Пропорциональный регулятор для компьютерного вентилятора. — Радио, 2006, № 11, с. 44.

**Отредактировано:** Программа FanControl находится на нашем FTP-сервере по адресу <<http://ftp.radio.ru/pub/2007/12/fancontrol.zip>>

Редактор — А. Долгий, графика — А. Долгий, иллюстрации — автора

# Быстродействующий электронный предохранитель

А. ЛУНЕВ, г. Курск

Предлагаемое устройство не только отключает нагрузку в случае чрезмерного повышения потребляемого ею тока, но и защищает ее в момент включения питания. Например, если после срабатывания токовой защиты неисправность не была устранена, то в момент пуска устройство подает напряжение в нагрузку на очень короткое время (10...15 мкс), что обеспечивает защиту нагрузки от дальнейших повреждений и сохранность коммутирующего транзистора. Последний может быть включен в разрыв как плюсового, так и минусового провода питания. Предлагаемый электронный предохранитель автоматически подключает исправную нагрузку после подачи напряжения питания, что является его дополнительным преимуществом перед другими аналогичными устройствами.

Электронный предохранитель должен защищать не только нагрузку, но и самого себя. Устройства, описанные в статьях [1, 2], не всегда могут выполнить эту функцию. Если после срабатывания защиты замыкание в нагрузке не было устранено, то нажатие на кнопку "Пуск" приведет к выходу из строя коммутирующего транзистора предохранителя. Другим недостатком, по мнению автора, является неудобство

вается в нормальный режим работы и автоматически подаст питание к исправной нагрузке.

Электронный предохранитель включают между блоком питания и нагрузкой. Устройство работает способно при напряжении от 15 до 30 В и токе нагрузки до 20 А. Разработаны два варианта устройства: с коммутацией минусового или плюсового провода питания нагрузки. Схема первого варианта показана на

VT1 и светодиодом HL1 (индикатором отключения нагрузки). RS-триггер на элементах DD2.2 и DD2.3 совместно с инвертором DD2.4. Особенность такого триггера в том, что он допускает присутствие активных управляющих сигналов одновременно на обоих входах управления с доминированием того управляющего сигнала, который непосредственно воздействует на выход [3]. В данном случае на используемом выходе RS-триггера (выводе 3 элемента DD2.2) доминирует сигнал высокого уровня, поданный на вывод 1 элемента DD2.2. У RS-триггера на элементах 2 ИЛИ-НЕ активный уровень выходного сигнала — низкий, поэтому для управления транзистором VT1 применен инвертор на элементе DD2.4.

Компаратор напряжения DA2 с делителями на резисторах R7—R11 вырабатывает сигнал токовой перегрузки. В качестве датчика тока так же, как в устройстве, описанном в статье [2], использовано сопротивление канала транзистора VT1. Ток срабатывания защиты устанавливают подстроенным резистором R8. Выход компаратора DA2 (вывод 9 — открытый коллектор) через резистор R13 соединен с выводом 8 элемента DD2.3. Резистор R12 (вместе с R13) служит коллекторной нагрузкой выходного транзистора компаратора.

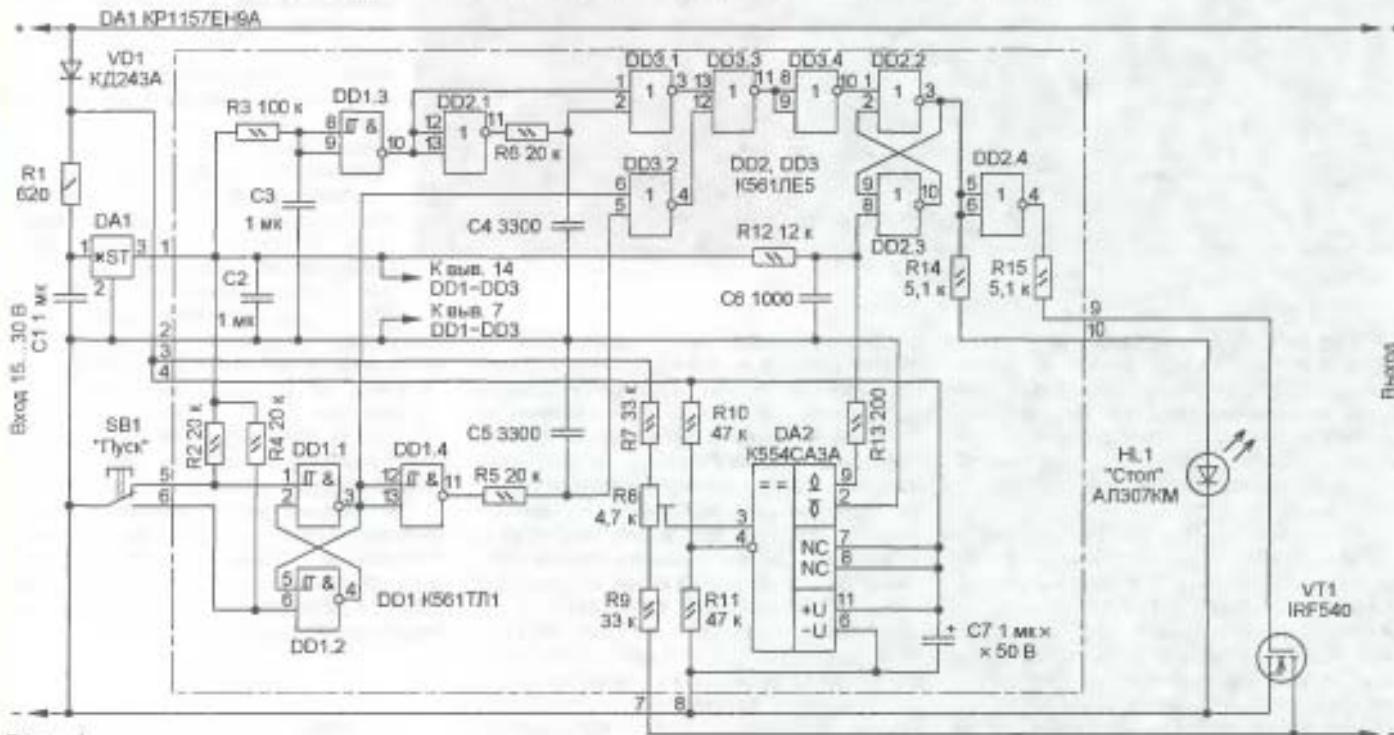


Рис. 1

эксплуатации: кнопка "Пуск" дублирует выключатель питания, ее нужно нажимать каждый раз при включении источника питания.

Предлагаемое устройство не имеет перечисленных недостатков. В случае короткого замыкания нагрузка будет подключена к источнику питания на столь малое время, что коммутирующий транзистор останется исправным. При включении источника питания электронный предохранитель сам устанавлив-

ется в нормальный режим работы и автоматически подаст питание к исправной нагрузке.

Элементы DD1.1, DD1.2, DD1.4, DD3.2 и цепь R5C5 формируют импульс длительностью 25 мкс при нажатии на кнопку SB1 "Пуск". Элементы DD3.3 и DD3.4 объединяют сигналы с выходов элементов DD3.1 и DD3.2.

Цифровые микросхемы DD1—DD3 получают напряжение питания от стабилизатора напряжения на микросхеме DA1. Микросхема компаратора напряжения DA2 получает питание от входного источника через диод VD1.

В момент включения питания и на время переходных процессов полевой транзистор VT1 закрыт, поскольку цепь R1C1 гарантированно обеспечивает задержку подачи напряжения питания на микросхемы DD1—DD3 по отношению к моменту подачи питания на компаратор DA2. Напряжение на его неинвертирующем входе (вывод 3) больше, чем напряжение на инвертирующем входе (вывод 4), поэтому выходной транзистор компаратора (выходы 2 и 9) закрыт. Как только на микросхему DD2 поступит питание, высокий уровень на выводе 8 элемента DD2.3 установит RS-триггер DD2.2, DD2.3 в состояние с высоким уровнем на выходе (выводе 3 элемента DD2.2). На затворе транзистора VT1 сохраняется низкий уровень, поэтому он закрыт. В таком состоянии VT1 находится до тех пор, пока на вывод 1 элемента не поступит одиночный короткий импульс, который вырабатывается с задержкой 0,1...0,2 с после включения питания либо при нажатии на кнопку SB1 "Пуск".

Конденсатор C3 заряжается током через резистор R3. Постоянная времени цепи R3C3 выбрана в пределах 0,1...0,2 с, чтобы гарантированно завершились все переходные процессы. По завершении этого интервала времени на выходе элемента DD1.3 сформируется перепад напряжения от высокого к низкому уровню. Этот сигнал непосредственно поступает на верхний по схеме вход элемента DD3.1, а на другой вход элемента — через инвертор DD2.1 и цепь задержки R6C4. В результате на выходе DD3.1 формируется одиночный короткий запускающий импульс, длительность которого определяется параметрами цепи R6C4 (примерно 25 мкс для указанных на схеме).

Запускающий импульс пройдет через элементы DD3.3 и DD3.4, переключит RS-триггер на элементах DD2.2 и DD2.3 в нулевое состояние. Высокий уровень на выходе инвертора DD2.4 откроет транзистор VT1, который подключит нагрузку к питанию. Если ток, потребляемый нагрузкой, не превышает предела срабатывания защиты, на выходе компаратора DA2 остается низкий уровень.

С увеличением потребляемого тока возрастает падение напряжения на канале открытого транзистора VT1 и, соответственно, напряжение на неинвертирующем входе компаратора DA2. Когда оно превысит напряжение на инвертирующем входе, выход-

ной транзистор компаратора закроется. На выводе 8 элемента DD2.3 появится высокий уровень, который переключит триггер в состояние с высоким уровнем на выходе элемента DD2.2. Низкий уровень с выхода инвертора DD2.4 закроет транзистор VT1, который отключит нагрузку и останется в этом устойчивом состоянии до тех пор, пока не будет нажата кнопка SB1. Цепь VD1C7 обеспе-

чит состоянию компаратора находился с момента включения его питания. Выходной транзистор компаратора остается закрытым, поэтому на выводе 8 элемента DD2.3 останется высокий уровень. Низкий уровень на выходе элемента DD2.2 появится лишь на время действия запускающего импульса на выводе 1 элемента DD2.2. Транзистор VT1 откроется с задержкой 10...15 мкс, обусловленной действием интегрирующей цепи, состоящей из его емкости затвор—исток (около 1500 пФ), резистора R15 и выходного сопротивления элемента DD2.4. Нагрузка будет подключена только на очень малое время. Даже в случае короткого замыкания нагрузки при максимальном напряжении питания  $U = 30$  В рассеиваемая энергия на транзисторе VT1 (сопротивление г открытого канала транзистора IRF540 составляет 0,077 Ом) не превысит  $E = U^2 t / r = 30^2 \times 15 \times 10^{-6} / 0,077 = 0,175$  Дж, что меньше предельно допустимого для этого транзистора значения 0,23 Дж (согласно справочным данным [4]). Включенный светодиод HL1 "Стоп" сигнализирует об аварийном отключении нагрузки.

Кнопка SB1 "Пуск" предназначена для включения нагрузки после ее аварийного отключения. Триггер на элементах DD1.1 и DD1.2 [5] подавляет "дребезг" ее контактов. При нажатии на эту кнопку на выводе элемента DD1.1 сформируется перепад напряжения от высокого уровня к низкому. Далее элементы DD1.4, DD3.2 и цепь R5C5 сформируют из него импульс длительностью 25 мкс (определенная постоянной времени R5C5). Этот импульс поступает на вход RS-триггера (DD2.2, DD2.3). Следует отметить, что в предлагаемом устройстве защита нагрузки продолжает действовать при нажатой кнопке SB1 "Пуск", тогда как в прототипах [1, 2] в подобной ситуации она отключена.

Аналогично функционирует электронный предохранитель с коммутацией плюсового провода, собранный по схеме на рис. 2. Его отличие в том, что применен р-канальный транзистор VT1 из серии IRF9540. Поскольку управляющий сигнал должен быть подан на затвор транзистора относительно его истока, соединенного с плюсом питания, затвор транзистора VT1 через резистор R14 соединен с выходом RS-триггера на элементах DD2.2 и DD2.3, а катод светодиода HL1 — с выходом инвертора DD2.4 через резистор R15.

Электронный предохранитель собран методом поверхностного монтажа на плате из фольгированного с обеих сторон стеклотекстолита размерами 33×73 мм. Чертежи печатных плат показаны на рис. 3 (транзистор в "минусовой" цепи) и на рис. 4 (транзистор в "плюсовой" цепи). Большая часть дета-

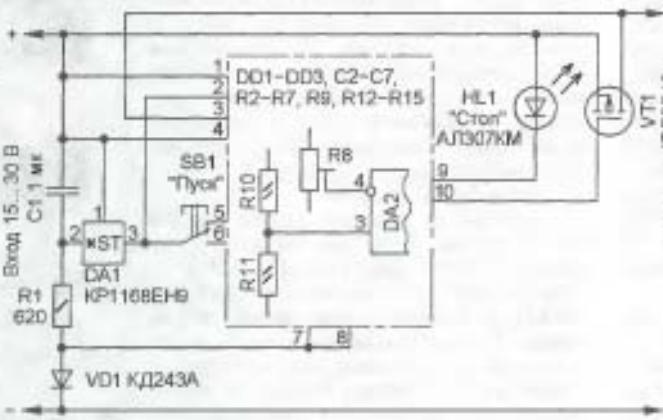


Рис. 2

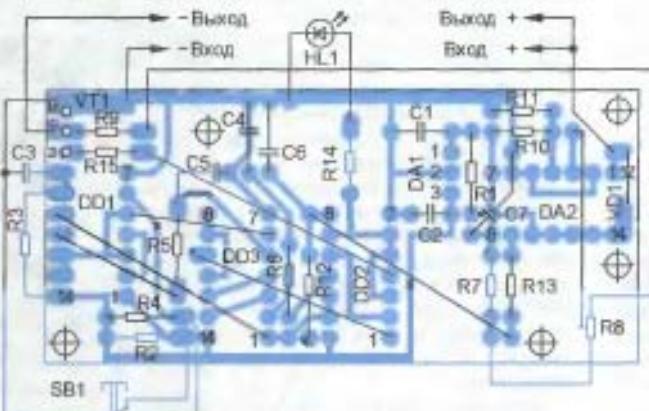


Рис. 3

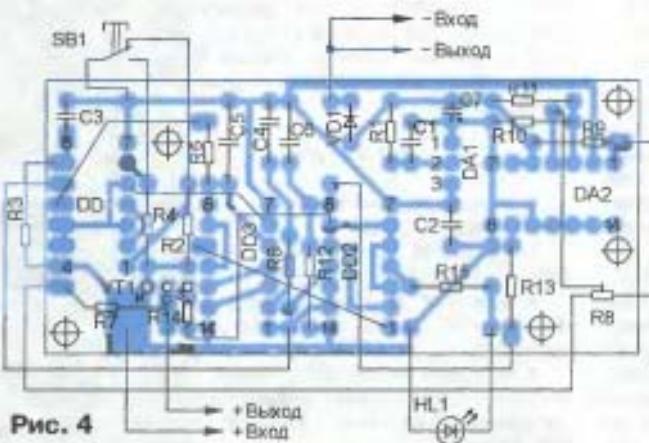


Рис. 4

чивает устойчивое питание электронного предохранителя при быстропротекающем развитии аварийной ситуации в нагрузке (особенно при коротком замыкании).

Если ток, потребляемый нагрузкой, сразу после ее включения превышает допустимый предел, напряжение на неинвертирующем входе компаратора DA2 будет превышать напряжение на его инвертирующем входе. Именно в

лей смонтирована на одной стороне платы, фольга другой стороны использована как теплоотвод для установленного здесь транзистора VT1. Его выводы пропущены через отверстия в плате.

При разработке устройства ставилась задача использовать простые и широко доступные электронные компоненты. Компаратор DA2 — надежная и неприхотливая микросхема K554CA3A (можно применить с другим буквенным индексом), работающая в интервале питающего напряжения от 5 до 30 В. Стабилизатор напряжения DA1 обеспечивает цифровые микросхемы DD1—DD3 напряжением 9 В. Для "минусового" варианта (рис. 1 и 3) микросхему KР1157ЕН9А можно заменить на KР1157ЕН9Б—KР1157ЕН9Г, а с учетом другой цоколевки — на KР1157ЕН902А, KР1157ЕН902Б. Для "плюсового" варианта (рис. 2 и 4) микросхему KР1168ЕН9 можно заменить зарубежным аналогом 79L09.

Транзистор VT1 (р-канальный для "плюсового" варианта, п-канальный — для "минусового") выбирают из списка [6], желательно отмеченный желтым цветом. Максимальный ток нагрузки ограничен максимально допустимым током стока транзистора.

Постоянные резисторы — МЛТ, С2-33. Подстроечный резистор R8 — многооборотный СП5-3, СП5-3В. Конденсаторы C1—C3 — керамические или пленочные из серий КМ-6, К73-16, К73-17. Конденсаторы C4—C6 — керамические КМ-5а. Оксидный конденсатор C7 — любой из серий К50-12, К50-20, К53-1А. Номинальное напряжение конденсаторов C1 и C7 должно быть больше максимального входного. Светодиод АЛ307КМ (HL1) — красного цвета свечения повышенной яркости может быть заменен аналогичным импортным L-1543SRC-E. Диод KД243А можно заменить на KД243Б—KД243Ж, 1N4001—1N4007. Кнопка SB1 — КМ1-1 или другая малогабаритная с переключающим контактом и самовозвратом.

Налаживание устройства сводится к установке тока срабатывания электронного предохранителя подстроечным резистором R8. Проверяют правильность монтажа собранного устройства. К входу подключают лабораторный блок питания, к выходу — последовательно соединенные амперметр и реостат или иной эквивалент нагрузки, сопротивление которого можноплавно регулировать, например, описанный в статье [7]. Устанавливают максимальное сопротивление эквивалента нагрузки, движок подстроечного резистора R8 перемещают в нижнее по схеме, изображенной на рис. 1, положение. Включают блок питания. Уменьшают сопротивление эквивалента нагрузки, контролируя по амперметру потребляемый ток до тех пор, пока он не станет равным требуемому току срабатывания защиты. Затем движок подстроечного резистора R8 перемещают вверх по схеме до срабатывания защиты. Амперметр должен показать отсутствие тока, начнет светиться индикатор HL1 "Стоп". Увеличивают сопротивление эквивалента нагрузки, нажимают на кнопку SB1 "Пуск". Электронный предохранитель должен вернуться в нормальный режим:

индикатор HL1 "Стоп" гаснет. Устанавливают сопротивление эквивалента нагрузки заведомо меньше значения, соответствующего току срабатывания защиты. Повторные нажатия на кнопку SB1 "Пуск" и включения — отключения блока питания не должны приводить к длительному включению нагрузки (ее включение на десятки микросекунд не будет заметно). Светится индикатор HL1 "Стоп". Аналогично должна быть реакция предохранителя на короткое замыкание в нагрузке. Во время стендовых испытаний на короткое замыкание в нагрузке электронный предохранитель срабатывал так быстро, что включенная в разрыв входного провода быстродействующая плавкая вставка не успевала срабатывать.

Постоянныес времени цепей R6C4 и R5C5 должны быть одинаковыми. Значения емкости конденсаторов C4 и C5 следует выбрать минимально достаточными для надежного открывания транзистора VT1 при минимальном напряжении питания. При наличии осциллографа с памятью желательно измерить время открытого состояния транзистора VT1 при перегрузке и рассчитать рассеиваемую импульсную энергию. Если при максимальном напряжении питания она превышает допустимый предел, уменьшают емкость конденсаторов C4 и C5.

Наиболее сложен случай, когда при выбранных значениях емкости конденсаторов C4 и C5 электронный предохранитель не срабатывает при минимальном напряжении питания, а при максимальном — рассеиваемая энергия превышает допустимый предел. Тогда повышают минимальное напряжение так, чтобы предохранитель уверенно запускался. Максимальное напряжение питания рассчитывают так, чтобы энергия импульса была меньше предельно допустимой.

Для уменьшения тока срабатывания электронного предохранителя увеличивают сопротивление датчика тока включением дополнительного резистора в цепь стока транзистора VT1, как описано в статье [2]. Сопротивление дополнительного резистора подбирают при налаживании.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Нечаев И. Электронный предохранитель. — Радио, 2004, № 3, с. 37.
2. Нечаев И. Электронный предохранитель. — Радио, 2005, № 6, с. 25.
3. Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы. Справочник. — М.: Радио и связь, 1989.
4. N-channel TrenchMOS transistor IRF540, IRF540S. — <<http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17799/PHILIPS/IRF540.html>>.
5. Пухальский Г., Новосельцева Т. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах. Справочник. — М.: Радио и связь, 1990.
6. Мощные полевые переключательные транзисторы фирмы International Rectifier. — Радио, 2001, № 5, с. 45.
7. Нечаев И. Эквивалент нагрузки. — Радио, 2007, № 3, с. 34.

Редактор — М. Евсиков, графика — М. Евсиков

издательство

**«Наука и Техника»**

предлагает книги серии

**«Домашний мастер»**

С.Л. Корзин-Черник

**Современные автосигнализации (модели от А до Е)**

Формат: 165 × 235  
Объем: 400 с.  
Цена: 186 руб.



М. Е. Дворецкий

**Автомобильные сигнализации (модели от Е до Z)**

Формат: 165 × 235  
Объем: 544 с.  
Цена: 186 руб.



В.М. Пыстриков

**Новейшая азбука сотового телефона**

Формат: 165 × 235  
Объем: 360 с.  
Цена: 109 руб.



В.И. Гандик

**Современные холодильники NORD**

Формат: 165 × 235  
Объем: 144 с.  
Цена: 72 руб.



С.Л. Корзин-Черник

**Холодильники от А до Я**

2-е перераб. и доп.

Формат: 165 × 235  
Объем: 416 с.  
Цена: 129 руб.

Оплата при получении на почте.  
В цену книги не входят почтовые расходы.

**Россия**

192029 С-Петербург а/я 44  
E-mail: nitmax@mail.wplus.net  
Факс: (812) 567-70-25  
Оптовые продажи: 567-70-26

**Украина**

02166 Киев, ул. Курчатова, 9/21  
(044) 516-38-66  
E-mail: nits@voliacable.com

# Прибор для проверки ИИП

М. ОЗОЛИН, с. Красный Яр Томской обл.

Данное устройство предназначено для проверки и испытания импульсных источников питания, дросселей и импульсных трансформаторов. От устройства аналогичного назначения, описанного в статье Косенко С. "Универсальный прибор для проверки ИИП" ("Радио", 2003, № 8, с. 39–41), оно отличается более простой конструкцией и меньшими габаритами при сохранении основных электрических параметров.

Схема устройства показана на рис. 1. Оно содержит узел контроля питающего напряжения на детекторе понижения напряжения DA1 и светодиоде HL1, генератор импульсов на таймере DA2, узел триггерной защиты на элементах VT1, VT2, R6–R9, HL2, C5, SB1, переключательный транзистор VT3 и датчик тока — резистор R10.

После подачи напряжения питания конденсатор C1 быстро заряжается, и когда напряжение на нем превысит 7,3 В, на выходе детектора DA1 появится высокий уровень, диод VD1 закроется и начнется зарядка конденсатора C4 через резистор R2. Приблизительно через 70 мс после подачи питающего напряжения начнет работать генератор

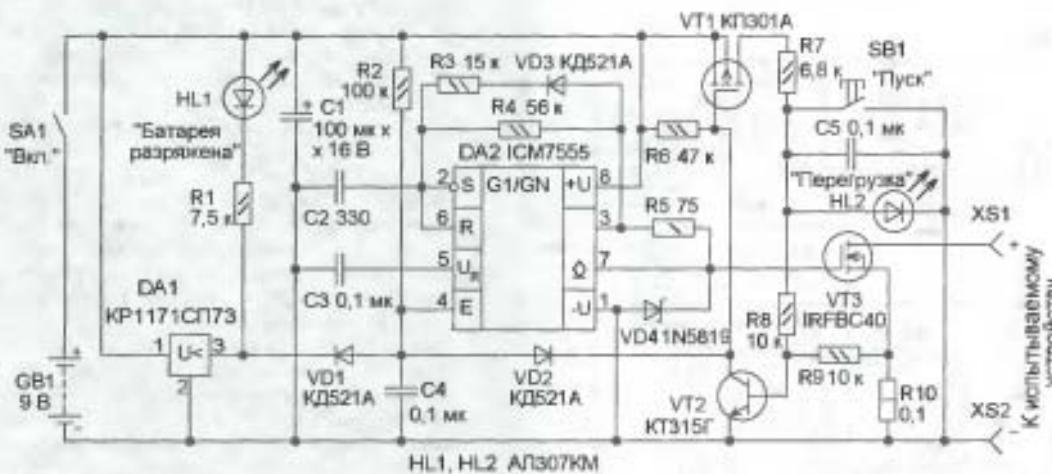


Рис. 1

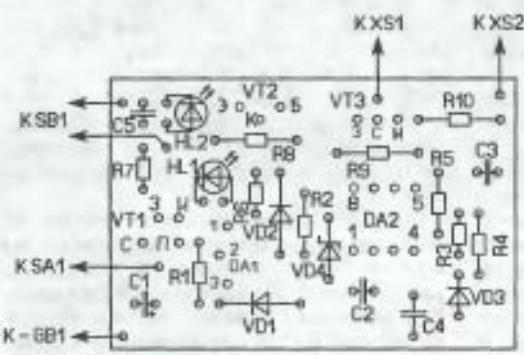
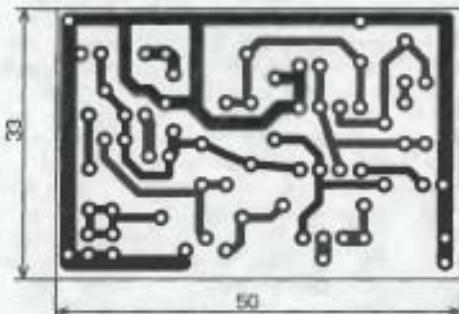


Рис. 2

прерывает работу, и на выходе таймера DA2 установится низкий уровень, а внутренний транзистор этой микросхемы, открытый сток которого подключен к выводу 7, вызывает форсированное закрывание транзистора VT3 и быструю разрядку емкости затвор—исток.

Транзисторы VT1, VT2 открыты и находятся в устойчивом состоянии, а светодиод HL2 светит, сигнализируя об аварийной ситуации. Для возобновления работы устройства кратковременно нажимают на кнопку SB1. При этом транзистор VT2 закрывается и генератор начинает работать. После отпускания кнопки SB1 в случае отсутствия перегрузки по току транзисторы VT1, VT2 остаются закрытыми. При разрядке батареи и снижении напряжения питания до 7,3 В на выходе детектора DA1 установится низкий уровень, конденсатор C4 разрядится через диод VD1 и работа генератора приостановится. Светодиод HL1 будет светить, сигнализируя о разрядке батареи.

Большинство деталей, кроме батареи, выключателя питания, кнопки и гнезд, монтируют на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Плату помещают в корпус из изоляционного материала, на верхней панели которого устанавливают выключатель, кнопку и делают отверстия для светодиодов. Гнезда XS1, XS2 устанавливают на боковой стенке.

В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-23, оксидный конденсатор — К50-35 или импортный, остальные — К10-17. Полевой транзистор КП301A заменим на транзисторы серий КП301, 2П301 с любым буквенным индексом или КП304А, 2П304А, транзистор KT315Г — на любой из серии KT3102, взамен полевого транзистора IRFB40 применим IRFZ48N. Диоды КД521A можно заменить на любые малоомощные кремниевые, например, серии КД522. Светодиоды AL307KM заменимы на любые, желательно повышенной яркости свечения, в пластмассовом корпусе диаметром 3...5 мм, подойдут, например, КИПД24Г-К, КИПД21Г-К. Несмотря на то что устройство питается от гальванической батареи, выключатель питания и кнопка должны обеспечивать электробезопасность, так как в зависимости от вида проверки устройство может иметь гальваническую связь с сетью 220 В. Поэтому следует применять выключатели МТ1, МТД-1 и кнопки КМ1-1, ПКН6-1, SPA101B1.

Потребляемый устройством ток не превышает 4 mA, поэтому питать его можно от батарей "Крона", "Корунд", 6F22. Правильно собранное из исправных деталей устройство в налаживании не нуждается.

Редактор — И. Нечаев, графика — И. Нечаев


# Регулируемый стабилизатор напряжения с тепловой защитой

С. КАНЫГИН, г. Харьков, Украина

В регулируемых стабилизаторах с интервалом выходного напряжения от 0 до 30 В широко применяют микросхемы серии KP142 или аналогичные импортного производства. В большинстве случаев для таких стабилизаторов необходим выпрямитель с двухполарным выходным напряжением, как, например, в [1], кроме того, не все микросхемы этой серии допускают подачу входного напряжения 40 В и более. Описанный ниже стабилизатор напряжения подходит, когда требуется регулируемый стабилизированный ис-

R10, R13, R14, сопротивления которых определяют интервал регулировки выходного напряжения, а также резисторы R7, R8 и диоды VD2, VD3, с помощью которых осуществляется контроль за температурой регулирующего транзистора VT1.

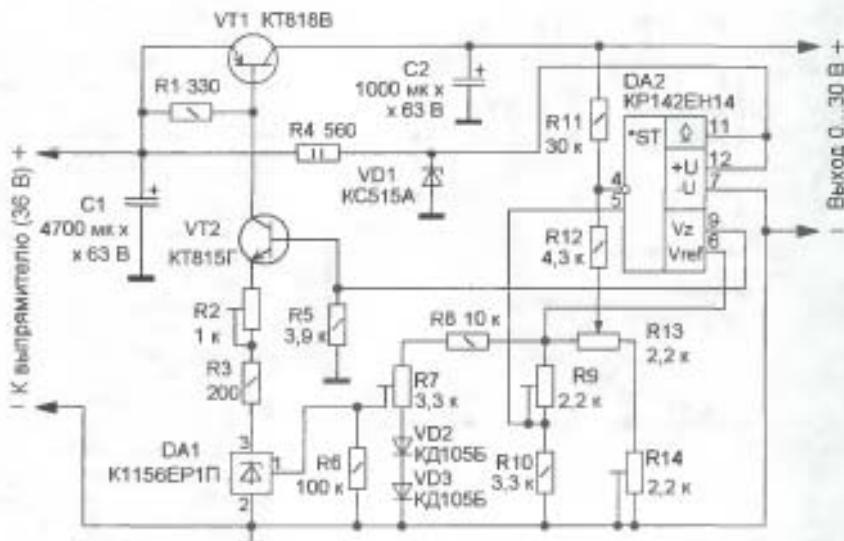База транзистора VT2 подключена к выходу дифференциального усилителя микросхемы DA2 через встроенный стабилитрон, анод которого соединен с выводом 9. Это снижает вероятность выбросов выходного напряжения при включении и выключении блока питания.



точник питания с выходным напряжением от единиц вольт до 20...30 В и отсутствует подходящий понижающий трансформатор для построения выпрямителя с двухполарным выходным напряжением.

Схема стабилизатора показана на рисунке. Его отличительная особенность — защита регулирующего транзистора от перегрева. Выходное напряжение можно регулировать в пределах 0...30 В, максимальный выходной ток — 1 А, коэффициент стабилизации — около 500, минимальное напряжение между входом и выходом — 0,3 В.

Стабилизатор содержит узел управления на микросхеме DA2 [2], усилитель сигнала управления на транзисторе VT2, регулирующий транзистор VT1 и узел его тепловой защиты на микросхеме DA1. Микросхема DA2 питается от параметрического стабилизатора напряжения на резисторе R4 и стабилитроне VD1.

Микросхема DA2 содержит дифференциальный усилитель постоянного тока и источник эталонного напряжения (6...7 В), выход которого соединен с выводом 6 этой микросхемы. Это напряжение поступает на резисторы R9,

R10, R13, R14, сопротивления которых определяют интервал регулировки выходного напряжения, а также резисторы R7, R8 и диоды VD2, VD3, с помощью которых осуществляется контроль за температурой регулирующего транзистора VT1.

Регулировку выходного напряжения осуществляют резистором R13. При перемещении его движка, например, влево по схеме, напряжение на инвертирующем входе микросхемы DA2 станет увеличиваться. Это приведет к уменьшению напряжения на ее выходе (вывод 9), транзистор VT2, а вслед за ним и транзистор VT1 закроются, что приведет к уменьшению выходного напряжения стабилизатора. Это уменьшение будет происходить до тех пор, пока напряжения на входах микросхемы DA2 не сравняются. При изменении напряжения на движке резистора R13 на 1 В выходное напряжение стабилизатора изменяется примерно на 5 В. При открытии в цепи движка резистора R13 выходное напряжение стабилизатора установится около 5 В.

Микросхема DA1 узла тепловой защиты представляет собой прецизионный параллельный стабилизатор напряжения [3] и содержит источник эталонного напряжения 1,25 В. Если на входе управления (вывод 1) напряжение превышает эталонное, ток через микросхему может достигать 200 мА и ограничен внешними резисторами R2, R3, а напряжение между выводами 2 и 3

будет немногим более 1 В. При напряжении на входе управления менее эталонного тока через микросхему DA1 не превышает 1 мА.

В качестве датчика температуры применены диоды VD2, VD3, они находятся в тепловом контакте с регулирующим транзистором VT1. При повышении температуры напряжение на диодах уменьшается примерно на 3 мВ/°C. При температуре 60...70 °C напряжение на входе управления микросхемы DA1 станет меньше 1,25 В и ток через нее, а значит, и транзистор VT2, станет менее 1 мА. Напряжение на резисторе R1 будет недостаточно для открывания транзистора VT1, поэтому выходное напряжение стабилизатора будет близко к нулю. После остывания транзистора VT1 выходное напряжение появится снова.

В устройстве можно применить постоянные резисторы МЛТ, С2-33, переменный и подстроечные резисторы проволочные — ППБ, ППЗ-40, СП5-2, оксидные конденсаторы — К50-24. Микросхема K1156EP1P заменима на TL432LP, AP432V, аналог микросхемы KP142EH14 — LM723CN, MAA723, μA723. Транзистор KTB18B заменим на KTB18BM, KTB18F, KTB18GM, а транзистор KTB181G — на KTB181B, KTB181V, KTB181T. Диоды могут быть любые выпрямительные кремниевые средней мощности в пластмассовом корпусе, конструкция которых позволяет разместить их непосредственно на регулирующем транзисторе VT1. Подойдут также малогабаритные мосты КЦ407А, КД906А, у них вывод “—” соединяют с резистором R7, а вывод “+” — с общим проводом. Стабилитрон KC515A можно заменить на два соединенных последовательно стабилитрона KC168A или D814A.

Транзистор VT1 устанавливают на теплоотвод площадью не менее 200 см<sup>2</sup>, а транзистор VT2 — не менее 20 см<sup>2</sup>. Их можно разместить и на одном теплоотводе, но для транзистора VT2 необходимо применить теплопроводящую изолирующую прокладку. Некоторые экземпляры мощных транзисторов имеют повышенный обратный ток коллектора. В этом случае при отсутствии нагрузки выходное напряжение может превысить установленное значение, а чтобы это исключить, на выходе необходимо установить резистор сопротивлением 200...510 Ом и мощностью не менее 2 Вт. Диоды VD2, VD3 прижаты пружиной к корпусу транзистора VT1.

Выход 7 микросхемы DA2 и нижние по схеме выводы резисторов R10, R14 сначала соединяют между собой, а затем отдельным проводом с выводом “—” конденсатора C2. Таким же образом с этим выводом конденсатора соединяют вывод 2 микросхемы DA1 и нижние по схеме выводы резистора R6 и диода VD3.

При налаживании резистором R9 устанавливают нижнюю, а резистором R14 — верхнюю границы интервала регулировки выходного напряжения. При установке нижней границы движок резистора R13 устанавливается в крайнее левое по схеме положение, а резистором R9 устанавливают минимальное

выходное напряжение. Затем движок резистора R13 перемещают в крайнее правое по схеме положение и резистором R14 устанавливают максимальное напряжение стабилизатора. В случае необходимости интервал регулировки можно изменить подбором резистора R11. Резистором R2 устанавливают максимальный выходной ток стабилизатора, при превышении которого выходное напряжение будет уменьшаться.

Некоторые экземпляры микросхем TL432 могут возбуждаться на частоте несколько мегагерц, что увеличивает шумовую составляющую выходного напряжения стабилизатора. Для устранения этого эффекта между выводами 2 и 3 микросхемы DA1 следует установить керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Для налаживания узла термозащиты накладывают вольтметр с высоким, не менее 1 МОм, входным сопротивлением. При "холодном" стабилизаторе, перемещая движок резистора R7, измеряют напряжение на входе управления микросхемы DA1, при котором происходит отключение стабилизатора. Затем резистором R7 устанавливают на этом выводе напряжение на 100...150 мВ больше измеренного.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Каныгин С. Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой. — Радио, 2007, № 2, с. 38, 39.
- Нефедов А., Головина В. Микросхема KP142ЕН14. — Радио, 1993, № 10, с. 42; 1994, № 1, с. 41; 1994, № 2, с. 43.
- Шестаков А., Минина Н. Параллельные стабилизаторы серии K1156. — Радио, 2004, № 10, с. 47, 48.

Редактор — И. Нечас, графика — И. Нечас

#### МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2007, № 2, с. 11

Оригинальные сборные кассы для надежного хранения мелких радиодеталей. Электронные компоненты и запчасти для ремонта аудио-, видео-, TV-техники, автомагнитол и бытовых приборов. Продажа в Москве и почтовая доставка по России. Аудиоголовки и иглы для "винила". Лампы. Ферриты. Для бесплатного каталога на CD или бумаге — конверт: 107045, г. Москва, аб. ящ. 41.

E-mail: [www.S-10mitino.narod.ru](http://www.S-10mitino.narod.ru)

\* \* \*

Печатные платы на заказ!

Разработка и изготовление по скемам заказчика.

242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Южная, д. 69.

Тел. 89155383045

E-mail: [wiw@online.debryansk.ru](mailto:wiw@online.debryansk.ru)

\* \* \*

Высыпаем почтой радиолюбительские наборы, радиодетали. Каталог бесплатный. Конверт с обратным адресом обязателен.

E-mail: [pplecom@udm.ru](mailto:pplecom@udm.ru).

426034, Ижевск, а/я 3503.

## Блок питания на унифициированном трансформаторе


А. РЕШЕТОВ, г. Брянск

**О** отличительной особенностью предлагаемого блока питания является то, что он собран на основе унифициированного трансформатора ТПП319-127/220-50 и обеспечивает регулируемое стабилизированное напряжение 0...20 В при токе до 5 А. Его можно использовать как лабораторный блок питания при налаживании различных радиоэлектронных устройств.

Схема блока питания показана на рисунке. На диодах VD1—VD4 собран мощный, а на диодах VD5—VD8 — маломощный выпрямители. Конденсаторы C1 и C2 слаживают пульсации

использовать провод в теплостойкой изоляции. Все конденсаторы — К50-24, К50-35 или импортные, их припаивают непосредственно к выводам микросхем. Резистор R1 — МЛТ, С2-23, переменный резистор R2 — СП-1, СП4-1. Диоды VD1—VD4 можно заменить на любые выпрямительные, желательно Шотки, с максимальным допустимым током не менее 3 А и обратным напряжением не менее 50 В, диоды 1N4001 заменимы на любые маломощные выпрямительные.

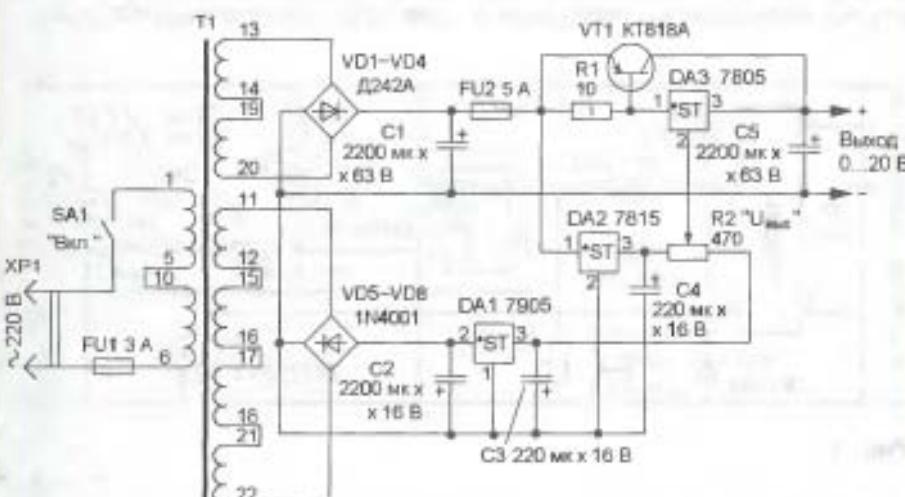Для повышения надежности микросхемы DA1—DA3 и каждый из диодов VD1—VD4 установлены на тепло-



выпрямленного напряжения. Стабилизаторы DA1 и DA2 обеспечивают на своих выходах напряжения -5 В и 15 В соответственно. К ним подключен регулятор выходного напряжения на переменном резисторе R2. Движок этого резистора соединен с общим выводом стабилизатора DA3, который совместно с транзистором VT1 поддерживает напряжение 5 В между выводами 2 и 3. Поэтому, изменения резистором R2 напряжение от -5 В до 15 В на выводе 2 стабилизатора DA3, можно получить стабилизированное выходное напряжение блока питания в интервале 0...20 В. Плавкая вставка FU2 защищает транзистор VT1 и стабилизатор DA3 от перегрузок по току, при выходном токе более 5 А она перегорит.

Монтаж элементов блока питания проводят навесным методом. При этом для силовых цепей следует

отводы с эффективной поверхностью 10...20 см<sup>2</sup>. Для транзистора VT1 также использован теплоотвод, его эффективная поверхность — не менее 300 см<sup>2</sup>, кроме того, для лучшего охлаждения самого теплоотвода желательно установить на него вентилятор от компьютерной техники, напряжение питания для него можно взять с выхода маломощного выпрямителя (с конденсатором C2). Для блока питания можно использовать как пластмассовый, так и металлический корпус. В последнем случае он должен быть надежно изолирован от элементов блока питания. Выключатель питания, держатель плавкой вставки и выходные гнезда размещают на передней стенке корпуса, кроме того, в нем необходимо сделать вентиляционные отверстия.

Редактор — И. Нечас, графика — И. Нечас

# Электронный выключатель с комплексной защитой

А. КУЗНЕЦОВ, г. Кадниково Вологодской обл.

Описанное ниже устройство предназначено для бесконтактной коммутации мощной нагрузки (преобразователя напряжения, компрессора, пылесоса и т. п.), питаемой от автомобильной бортовой сети или аккумуляторной батареи. Оно к тому же выполняет функции защиты нагрузки и источника питания от превышения потребляемого тока и замыкания нагрузки, от глубокой разрядки батареи аккумуляторов, от аварийного повышения напряжения бортовой сети.

Принципиальная схема выключателя показана на рис. 1. Без модуля выключатель представляет собой несколько измененный вариант электронного устройства, подробно описанного в статье И. Нечаева "Электронный предохранитель" в "Радио", 2005, № 6, с. 25.

Отличие состоит в том, что образцовое напряжение на неинвертирующем входе компаратора, собранного на DA1.1, поступает от отдельного стабилитрона VD1, что позволяет использовать это напряжение как образцовое и

собранный по схеме на рис. 2. ОУ DA1.2 (входящий в состав микросхемы LM358N) также включен по схеме компаратора напряжения.

В нормальном режиме работы на выходе этого компаратора — высокое напряжение, светодиод HL1 выключен, диоды VD1, VD2 закрыты и никакого влияния на базовый блок модуль M1 не оказывает. Через нагрузку электронного выключателя течет рабочий ток. На инвертирующий вход компаратора DA1.2 поступает образцовое напряжение 2,5 В со стабилитрона VD1 базового

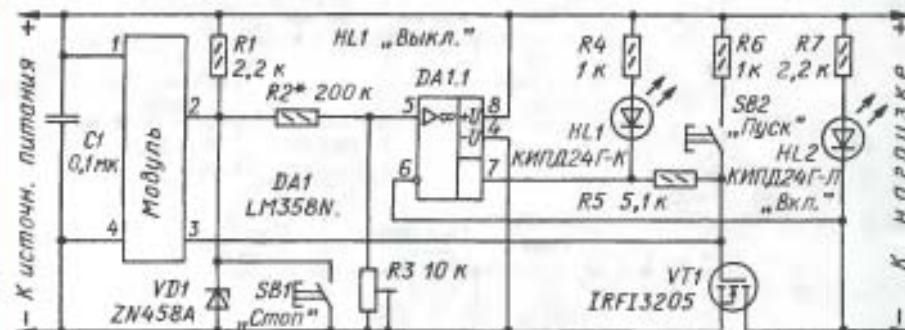


Рис. 1

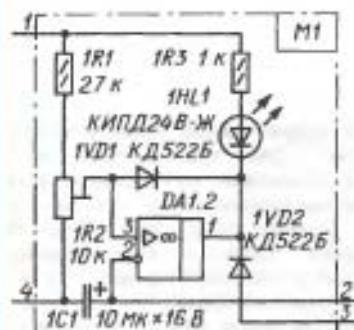


Рис. 2

для модуля. Кроме этого, нажатием на кнопку SB1 "Стоп" можно принудительно перевести компаратор DA1.1 в состояние низкого напряжения на выходе. При этом транзистор VT1 закроется и отключит нагрузку от источника питания. Обесточивание нагрузки индицирует светодиод HL1.

Для контроля за понижением напряжения питания используют модуль M1,

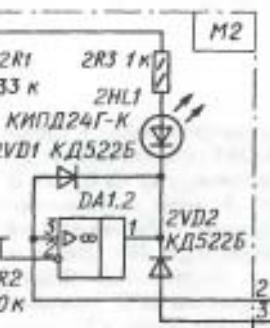


Рис. 3

блока, а к неинвертирующему приложению через резистивный делитель 1R1, 1R2 напряжение, пропорциональное питающему.

По мере разрядки батареи питания напряжение на неинвертирующем входе компаратора DA1.2 уменьшается. Как только оно станет меньше образцового, компаратор переключится и напряжение на его выходе уменьшится

почти до нуля. Диод 1VD2 открывается, уменьшая напряжение на затворе транзистора VT1 и увеличивая сопротивление его канала. Напряжение на стоке транзистора начинает увеличиваться. Как только оно превысит образцовое на неинвертирующем входе компаратора DA1.1, он переключится и полностью закроет транзистор.

Включаются светодиоды HL1 и 1HL1, соответственно сигнализируя о том, что нагрузка обесточена и напряжение питания близко к критическому. В этом состоянии включить нагрузку нажатием на кнопку SB2 "Пуск" невозможно.

Благодаря диоду 1VD1, компаратор DA1.2 останется в этом состоянии даже в том случае, если разорвать цепь нагрузки (при этом напряжение питания может несколько увеличиться). Чтобы вернуть выключатель в нормальный режим, необходимо нажать на кнопку SB1 "Стоп".

Работа токовой защиты электронного выключателя подробно описана в упомянутой выше статье.

Если более актуальной является защита от превышения напряжения питания (например, при питании нагрузки от бортовой сети автомобиля с работающим двигателем), следует модуль M1 заменить на M2, собранный по схеме рис. 3.

Легко видеть, что по устройству и принципу действия модули M1 и M2 очень близки. Разница лишь в том, что модуль M2 отключает нагрузку в момент, когда напряжение на инвертирующем входе компаратора DA1.2, пропорциональное питающему, становится больше порогового на неинвертирующем входе. Включить нагрузку кнопкой SB2 "Пуск" невозможно, пока напряжение питания превышает напряжение срабатывания модуля.

Иногда бывает необходима защита нагрузки от повышения и одновременно защита источника питания от пониже-

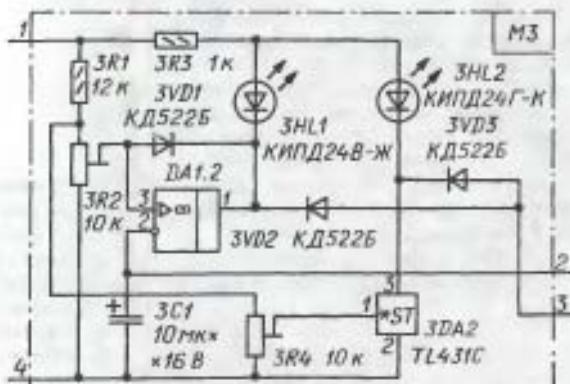


Рис. 4

ния напряжения. В этом случае используют модуль M3 (рис. 4). Здесь на ОУ DA1.2 собран детектор понижения напряжения питания, а в узле защиты от повышения напряжения использован стабилизатор 3DA2, причем этот узел оснащен отдельным светодиодным индикатором 3HL2.

Настройка выключателя заключается в установке необходимых порогов

отключения нагрузки соответствующими подстроечными резисторами.

В устройстве вместо LM358N можно использовать ОУ КР1040УД1А или К1464УД1Р, а вместо ZN458A подойдет любой маломощный стабилитрон на напряжение стабилизации 2...3 В или стабилизатор TL431C (КР142ЕН19), у которого соединены выводы 1 и 3. Половинка транзистора — любой п-канальный

с сопротивлением канала не более 0,03 Ом, максимальным током стока 40 А и предельным напряжением сток—исток не менее 50 В.

В заключение необходимо обратить внимание на то, что коммутирующий транзистор VT1 электронного выключателя находится в разрыве минусового провода питания нагрузки. Это заставляет постоянно следить за тем,

чтобы корпус той или иной нагрузки, часто соединенный с минусовым проводом питания, ни при каких условиях не имел контакта с корпусом автомобиля или минусовым проводом бортовой сети. Иначе защитные функции электронного выключателя будут сводены к нулю.

Редактор — Л. Ломакин, графика — Л. Ломакин

## Радиотехнические расчеты в Excel

А. КОЧНЕВ, г. Иркутск

**В "Радио", 2005, № 6 и 7 опубликована статья Е. Гайно и Е. Москатова "Радиолюбительские расчеты на компьютере", в которой описан пакет визуального программирования Borland C++ Builder. В то же время в комплект программ практически каждого компьютера входит программа Excel, расчеты в которой, на взгляд автора этой статьи, удобнее. Ниже на простых примерах показан процесс расчета.**

Суть работы заключается в создании электронных таблиц, в которые вписываются нужные формулы. Преимущество таких таблиц в том, что их можно

вводить в ячейки F5 = C4/C6, в ячейке F6 = C4/C5. Кстати, формулы удобнее вводить, не вписывая адреса ячеек, а щелкнув по нужным ячейкам мышью, т. е. формулу

A	B	C	D	E	F	G
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Рис. 1

носить с собой на диске и использовать везде, где есть компьютер с установленной программой Excel.

Рассмотрим простейший пример: закон Ома. Запускаем Excel, выделяем пять ячеек в одной строке, например B2—F2, объединяя их в одну, нажав на кнопку "объединение ячеек". Это будет ячейка-заголовок, пишем в ней: "Закон Ома". Далее выделяем и объединяем ячейки B3, C3 и E3, F3. В ячейке, которая образовалась после объединения B3, C3, пишем: "Исходные значения". В ячейке, образованной ячейками E3 и F3, пишем: "Найденные значения".

В ячейках B4—B6 пишем последовательно U, I, R (или "Напряжение", "Ток", "Сопротивление"). Например, B4 — U, B5 — I, B6 — R. В ячейках E4—E6 пишем то же самое. В ячейки C4—C6 будем вписывать исходные значения, в F4—F6 — формулы.

Всем известен закон Ома:  $I=U/R$ , откуда вытекает, что  $U=IR$ ;  $R=U/I$ . Эти формулы и будут записаны только в формате, понятном Excel. Условимся, что в ячейку F4 запишем формулу вычисления напряжения, F5 — тока, F6 — сопротивления.

В ячейке F4 пишем =C4\*B6, в ячейке C6 — значение сопротивления. В ячей-

ке F5 — =C4/C6, в ячейке F6 — =C4/C5. Кстати, формулы удобнее вводить, не вписывая адреса ячеек, а щелкнув по нужным ячейкам мышью, т. е. формулу

Закон Ома, нахождение U, I, R	
Исходные значения	Найденные значения
U	0
I	#ДЕЛ/0!
R	#ДЕЛ/0!

Рис. 2

**Нахождение общего сопротивления (емкости) 2-х резисторов (конденсаторов) при параллельном (последовательном) включении**

Исходные значения	Найденное значение
R1 (C1)	10
R2 (C2)	10

Рис. 3

По описанному выше принципу можно строить любые таблицы вычислений, с любыми формулами, которые применяются в радиолюбительской практике (во всяком случае, мне не встречалось формул, по которым нельзя было бы построить таблицу).

**От редакции:** Файлы указанных в статье таблиц и полную версию статьи можно найти на FTP-сервере журнала по адресу <<http://ftp.radio.ru/pub/2007/12/ras-excel.zip>>.

Редактор — Л. Ломакин, иллюстрации — автора

# Микроконтроллерный термометр-терморегулятор для инкубатора

П. ВЫСОЧАНСКИЙ, г. Рыбница, Приднестровье, Молдавия

**Процент выхода птенцов из яиц во многом зависит от того, насколько стабильна температура внутри инкубатора. Причем к концу инкубации ее желательно уменьшить приблизительно на градус. Связано это с тем, что по мере развития птенец сам начинает выделять тепло. Для измерения температуры обычно используют ртутные термометры, поскольку, как показывает практика, спиртовые термометры недостаточно точны.**

Однако после того как несколько ртутных термометров были случайно разбиты (а, как известно, ртуть — токсичный металл), автор задумался над заменой термометра в стеклянном корпусе более прочным прибором.

Сначала для контроля температуры в инкубаторе была использована приставка с датчиком — полупроводниковым диодом, описанная в статье В. Чуднова «Термометр-приставка к цифровому мультиметру» ("Радио", 2000, № 11, с. 55). Но ее применение показалось не совсем удобным, поскольку приходилось постоянно сле-

пывать на инкубаторе, поддерживая заданную температуру. В память программы МК DD1 должны быть записаны коды из таблицы.


Напряжение питания 5 В прибор может получать от любого сетевого источника, способного отдать ток не менее 50 мА. О наличии этого напряжения сигнализирует светодиод HL1.

вильно при любой температуре, которую способен измерить датчик DS18B20.

Если текущее значение температуры ниже заданного, на выходе RA1 МК установлен высокий логический уровень, что открывает транзистор VT1. Через излучающий диод оптосимистора U1 течет ток. В итоге цепь питания нагревателя замкнута открывшимся симистором VS1. О том, что нагреватель работает, сигнализирует светодиод HL2. По мере прогрева инкубатора температура, измеренная датчиком, растет. Как только она сравняется с заданной, нагреватель будет обесточен. Его следующее включение произойдет при температуре, на 0,2 °C меньше заданной.

По умолчанию в инкубаторе поддерживается температура 38 °C. Если требуется иная, следует нажать на кнопку SB1 или SB2 и удерживать ее нажатой, пока цифры на индикаторе не начнут мигать. Они соответствуют поддерживаемому значению температуры. Нажимая на кнопки SB1 и SB2, это значение увеличивает или уменьшает. Можно выбрать любое в интервале 32...39,9 °C с шагом 0,1 °C.

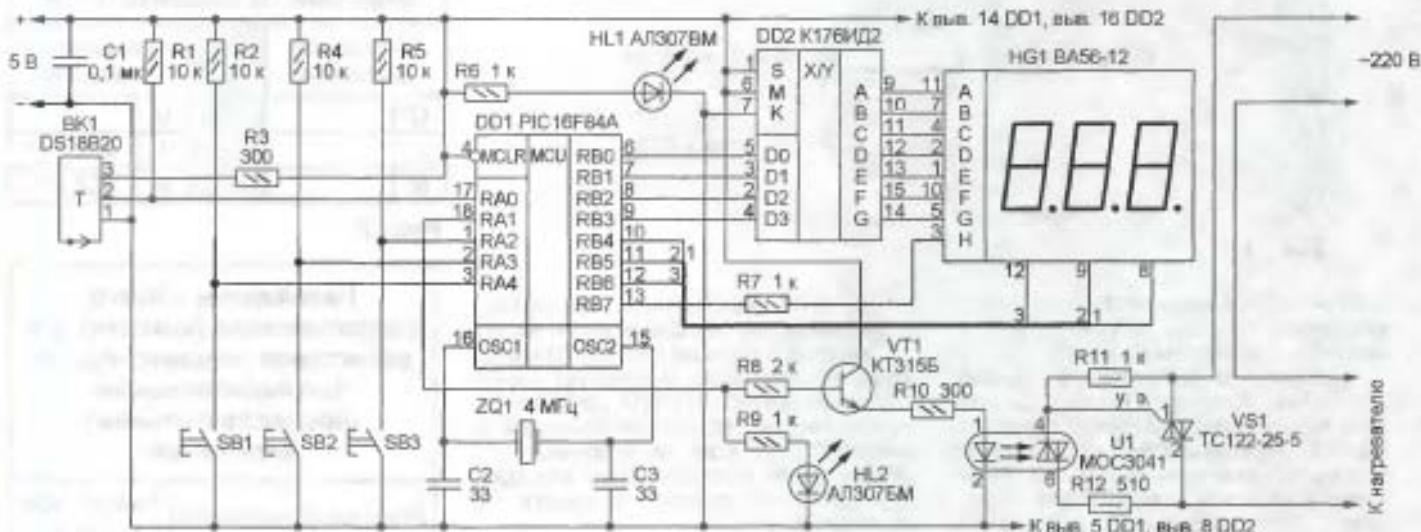Если в течение 10 с ни одна кнопка не нажималась, устройство автомати-



дить за напряжением гальванического элемента, питающего приставку. К тому же специально для наблюдения за температурой пришлось приобрести еще один мультиметр, чтобы не отключать его каждый раз, когда потребуется использовать по прямому назначению.

Следующим шагом стала разработка устройства, схема которого изображена на **рисунке**, с интегральным датчиком температуры DS18B20, калиброванным на заводе и выдающим результат измерения в цифровой форме. Устройство не только показывает на индикаторе текущее значение температуры в инкубаторе, но может

После включения питания начинает работать программа, которая, прежде всего, инициализирует внутренние регистры МК и датчик температуры BK1. После этого датчик периодически получает команду выполнить измерение температуры, а примерно через секунду после нее МК считывает полученное значение. Оно появляется на индикаторе, а также используется для поддержания заданной температуры. Необходимо отметить, что значения температуры выводятся на индикатор без искажения только в случае, если они находятся в интервале 0...99,9 °C. Тем не менее управление нагревателем происходит прак-

тически возвратится в рабочий режим с прежним значением заданной температуры, сделанные изменения учтены не будут. Чтобы вернуться в рабочий режим с записью в память МК вновь установленного значения, необходимо нажать на кнопку SB3. Этой же кнопкой можно в любой момент вызвать на индикатор для просмотра значение поддерживаемой температуры.

Транзистор KT315B можно заменить любым маломощным кремниевым структурами п-р-п, а светодиодный индикатор BA56-12 — другим трехразрядным с общими анодами. Если катоды элементов каждого разряда индикатора имеют раздельные выводы, нужно

# Переговорное устройство из телефонных аппаратов

А. ЯКОВЛЕВ, г. Ижевск

**Предлагаемое устройство предназначено для адресной дуплексной связи между тремя абонентами по двухпроводной линии с возможностью громкого прослушивания переговоров. Абонентские устройства — обычные телефонные аппараты (ТА) с тональным номеронабирателем.**

Общая схема переговорного устройства показана на рис. 1. Параллельно каждому ТА подключено вызывное устройство (ВУ), представляющее собой приемник-декодер сигналов DTMF со звуковым извещателем. Звуковой сигнал раздается, если снять трубку одного из ТА и нажать на кнопку с цифрой, соответствующей номеру ВУ абонента, с которым необходимо установить связь. Услышав сигнал, абонент снимет трубку своего ТА, теперь можно отпустить кнопку и вести разговор.

ВУ № 3 дополнительно снабжено усилителем с громкоговорителем для прослушивания ведущихся разговоров. Включить усилитель может любой абонент, нажав на своем аппарате на кноп-

напряжение должно уменьшаться до 14...17 В.

На рис. 2 изображена схема ВУ. Его номер (в данном случае 3) определяется тем, к какому из выходов дешифрователя DD1 подключены соединенные между собой входы логического элемента DD2.1. Часть схемы, обведенная штрихпунктирной линией, — устройство громкого прослушивания, имеющееся только в ВУ № 3 и отсутствующее в ВУ № 1 и № 2.

Благодаря диодному мосту VD1 ВУ можно подключать к линии в любой полярности, что исключает необходимость маркировки или "прозвонки" соединительных проводов. Сигналы звуковой частоты через разделитель-

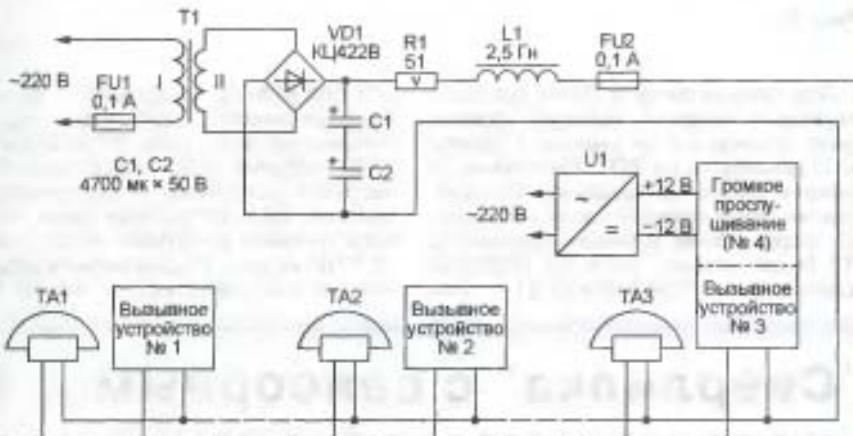


Рис. 1

ку 4, и выключить его, нажав на одну из неиспользуемых для вызова абонентов цифровых кнопок или на кнопку #.

Система питается по соединяющей между собой все ТА и ВУ двухпроводной линии от выпрямителя на трансформаторе T1 и диодном мосте VD1 со слаживающим конденсатором, который для обеспечения необходимого запаса по рабочему напряжению составлен из двух соединенных последовательно оксидных конденсаторов C1 и C2. Резистор R1 ограничивает ток в линии, а дроссель L1 (с децимальным номером ИП4.750.000 от старого черно-белого телевизора) увеличивает выходное сопротивление источника питания для тока звуковой частоты, устранив шунтирование разговорных и вызывных сигналов. Дроссель можно заменить первичной обмоткой какого-либо сетевого трансформатора.

Трансформатор T1 нужно подобрать таким, чтобы напряжение в линии без нагрузки было около 60 В. При снятии трубки любого из ТА линейное

напряжение должно уменьшаться до 14...17 В.

На рис. 2 изображена схема ВУ. Его номер (в данном случае 3) определяется тем, к какому из выходов дешифрователя DD1 подключены соединенные между собой входы логического элемента DD2.1. Часть схемы, обведенная штрихпунктирной линией, — устройство громкого прослушивания, имеющееся только в ВУ № 3 и отсутствующее в ВУ № 1 и № 2.

Благодаря диодному мосту VD1 ВУ можно подключать к линии в любой полярности, что исключает необходимость маркировки или "прозвонки" соединительных проводов. Сигналы звуковой частоты через разделитель-

:020000040000FA  
:0200000642872  
:0800080081390000308910026  
:10000008312703081008601861780001828083026  
:100020008001218116281214921018281210921408  
:1003000121F2028081111088300100881170900CC  
:10040000008033982073628322827281A2844080F  
:10050000319302824080F398600861706171A2836  
:100600008611A2823080F398600861686131A2857  
:100700022080F39860061686171A2828080F3915  
:100800802070034013402340334033404346C  
:100900053405340634063407340340340340348A  
:100A00093414080F39820700340134033404344E  
:100B000063407340934083403403403403403446  
:100C000#340F340#340F3480164008316033098  
:100D000081C0F0308500003086008312851092017A  
:100E00004801A90019001A001A20143014001860108  
:100F000F01AE0186171030890083360184831221  
:100100008800E221640012188428121DC828121145  
:10012000400CB216400E22164004918A02802309  
:1001300029020319A328031CA02851019213B728AD  
:1001400851492178728A81B902828081E0203199A  
:100150090289218128031C9028033C031CA0284A  
:10016009028031C9028182812156400C828121A77  
:10017008A2832E02002880F39990029080F395C  
:10018009F049F0EB721100844002008A3008A2801  
:10019006400121292191629851001290510012904  
:1001A002E1908280512882812120308F008A284C  
:1001B0005192E118A2805190428F205190428EA  
:1001C00012161E08A803E2042001E08P0399F0048  
:1001D00002309F049F0EB721100844002008A3008A2801  
:1001E000A030842864005030A500FF30A100A1685  
:1001F00DF7286400A50BF528640008001213921676  
:10020000BA28A1E190729A1E1503208F008A2812185  
:1002100FF289218289212895101229051C22976  
:10022000A118A288F008A2892158A28640012162C  
:10023000A1E1D2929FF308F0085103329051E332966  
:10024000F22085103329051E332904308A0308A1197  
:100250008A286400121605103329051E332904308A0308A1197  
:10026000AEE10051DA32964009218F2892128A284C  
:1002700092123F211217A1E168F08A28642812168D  
:1002800064000EC8A803E2042000E08F0399F006E  
:100290002309F049F0EB721100844002008A30070  
:1002A00012130800F220501A8A283F210A308F0015  
:1002B00012132E18772921E140E08A003E20940041  
:1002C000940A0A30140203196E2951209400F3049  
:1002D0005405F03080C05140880E0477290F30640061  
:1002E0008E07F0308E058E1F77297F308E003F210C  
:1002F00064000E08A803E2042000E08F0399F006E  
:1002G0002309F049F0EB721100844002008A30070  
:1002A00012130800F220501A8A283F210A308F0015  
:1002B00012132E18772921E140E08A003E209400

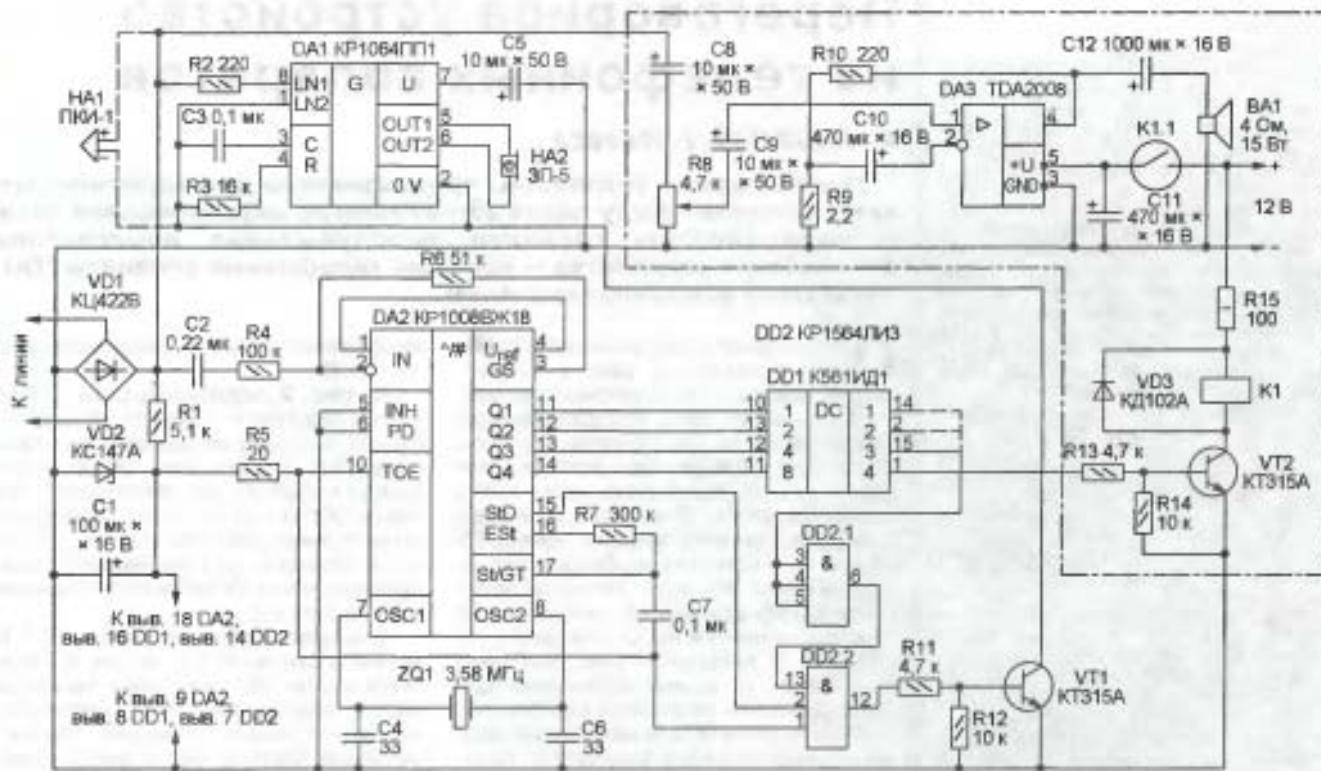


Рис. 2

При приеме сигнала DTMF, соответствующего цифре 4, высокий уровень будет установлен на выводе 1 (выводе 4) дешифратора DD1. Он останется таким и после прекращения сигнала, пока не будет принята какая-либо другая цифра. Этим уровнем транзистор VT2 будет открыт, реле K1 (РЭС55Б исполнения РС4.569.625-01 или

РС4.569.625-06) сработает и своими замкнувшимися контактами подаст питание на усилитель ЗЧ мощностью 10 Вт, собранный на микросхеме DA3. Нагрузка усилителя — динамическая головка BA1 сопротивлением 4 Ом. Блок питания усилителя напряжением 12 В (U1 на рис. 1) должен быть рассчитан на ток нагрузки не менее 2 А.

Громкость прослушивания регулируют переменным резистором R8.

В переговорном устройстве, собранном автором, использованы телефонные трубки серии Т500 фирмы "Теллур". Имеющаяся у них светодиодная индикация наличия напряжения в линии удобна при настройке и эксплуатации.

Редактор — А. Долгий, графика — А. Долгий

## "Сверлилка" с сенсорным управлением и торможением вала

**A. МОСКВИН, г. Екатеринбург**

Использование миниатюрной электродрели (ее обычно называют "сверлилкой") в радиолюбительской практике — обычное дело. Как правило, это небольшой электродвигатель, который держат, обхватив рукой, на валу его укреплен миниатюрный патрон со сверлом диаметром 0,8...2 мм. Управляют сверлилкой обычно с помощью прикрепленного к корпусу электродвигателя кнопочного выключателя, а то и просто, вставляя вилку в розетку и вынимая ее. Автор решил улучшить эргономику сверлилки, снабдив ее сенсорным управлением и электрическим тормозом, быстро прекращающим вращение.

Достоинства обычной сверлилки — простота и легкость изготовления. Однако есть и недостатки: довольно сильный рывок в момент пуска и также длительное вращение сверла после отключения питания. Чтобы ускорить работу, приходится тормозить патрон сверлилки вручную, при сверлении

большого числа отверстий (например, в печатной плате) это сильно затрудняет работу.

Чтобы уменьшить пусковой рывок, необходимо плавно увеличивать подаваемое на электродвигатель напряжение, а для быстрого прекращения вращения после выключения питания це-

лесообразно применять динамическое торможение ротора, закорачивая его обратку.

Схема узла управления двигателем сверлилки, отвечающего этим требованиям, показана на рис. 1. Здесь применено сенсорное управление.

Включают сверлилку, касаясь пальцем держащей ее руки одного (E2) или одновременно двух (E1 и E2) сенсорных контактов. Если убрать палец с контактов, питание двигателя M1 будет выключено, а его выводы соединены между собой, что обеспечит эффективное динамическое торможение.

При касании пальцем сенсора E2 сигналом управления двигателем служат наводки на тело работающего сетевого напряжения частотой 50 Гц. Этот сигнал, усиленный по току транзисторами VT1 и VT2, открывает транзистор VT4. Вместе с ним открывается и транзистор VT3, а VT5 закрывается. На двигатель поступают импульсы частотой 50 Гц, коэффициент заполнения которых увеличивается в зависимости от степени прижатия пальца к сенсору и может достигать 50 %. Этим достигается плавный пуск двигателя. Для подстройки чувствительности сенсора E2 предусмотрен подстроочный резистор R2.

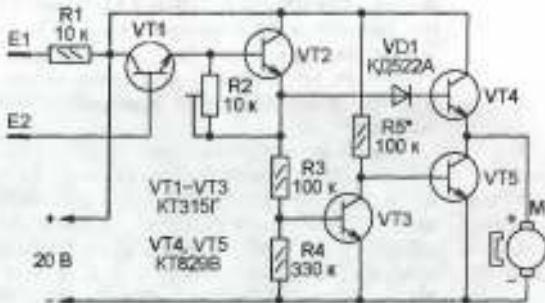


Рис. 1



Рис. 2

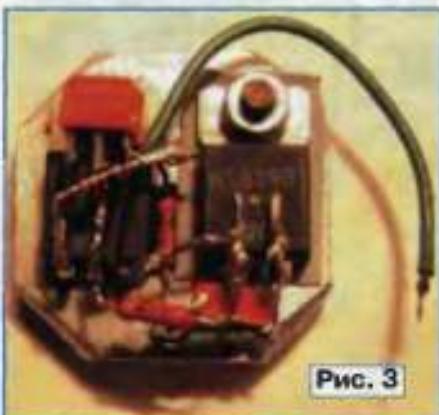


Рис. 3

При касании пальцем двух сенсоров одновременно транзисторы VT1—VT4 будут постоянно открыты, а транзистор VT5 закрыт. На двигатель поступит полное (за вычетом падения на транзисторе VT4) напряжение источника питания. Электродвигатель будет работать на максимальных оборотах. При отпускании сенсоров состояние всех транзисторов изменяется на противоположное. Открытый транзистор VT5 зашунтирует двигатель, обеспечивая его торможение.

Сквозной ток через транзисторы VT4 и VT5 в моменты переключения отсутствует благодаря тому, что транзистор VT3 открывается, а VT5 закрывается при меньшем напряжении на эмиттере транзистора VT2, чем необходимо (с учетом диода VD1) для открывания транзистора VT4. Диод VD1 нужен и для исключения проникновения ЭДС обесточенного, но вращающегося по инерции электродвигателя на другие элементы регулятора.

Внешний вид изготовленной сверлилки показан на рис. 2. В ней применен коллекторный электродвигатель постоянного тока ДПР-62 с номинальным напряжением питания 27 В. Можно использовать и другой подходящий по напряжению питания, мощности и габаритам двигатель постоянного тока. При его выборе следует обратить внимание на максимальный потребляемый ток при заторможенном роторе. Он не должен превышать допустимого для

транзистора KT829B тока коллектора (8 А). У двигателя ДПР-62 этот ток — около 2,5 А при напряжении питания 20 В.

Металлический корпус установленного снаружи сверлилки подстроечного резистора R2 (СП5-16), соединенный через резистор R1 с плюсом источника питания, служит сенсором E1. Сенсор E2 — головка заклепки.

Узел управления смонтирован на алюминиевой пластине толщиной 4 мм, как показано на рис. 3. Прежде всего к пластине крепят транзисторы VT4 и VT5, причем последний — через изолирующую прокладку. Остальные элементы припаивают к выводам этих транзисторов. Транзисторы KT829B могут быть заменены на KT829 с другими буквенно-индексами. Транзисторы KT315Г должны иметь как можно меньший обратный ток коллектора, вместо них можно применить KT315А или KT315В. Диод — любой из серий КД521, КД522. Собранный узел приклеивают к горлу двигателя двусторонней липкой лентой, обеспечивая этим и электрическую изоляцию между корпусом двигателя и основанием узла.

Питать сверлилку следует от источника постоянного напряжения, имеющего хорошую гальваническую развязку от сети 220 В. При ее налаживании нужно подборкой резистора R5 для выполняемой работы добиться оптимальной эффективности торможения. Если время выбега ротора зависит от напряжения питания сверлилки слишком сильно, придется использовать стабилизированный источник.

Редактор — А. Долгий, графика — А. Долгий,  
фото — авторы

## МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2007, № 2, с. 11

### СОБЕРИТЕ СВОИМИ РУКАМИ!

Более 200 ПОПУЛЯРНЫХ НАБОРОВ НА ЛЮБОЮ ТЕМАТИКУ: радиочастотные модули, цифровая и аналоговая звукотехника, цифровые и аналоговые тюнеры, бытовая электроника.

А также: радиостанции, системы видеонаблюдения и безопасности, измерительные приборы, инструмент, комплектующие (более 5000).

Для заказа каталога — чистый конверт с обратным адресом.

115201, Москва, а/я 4 "НОВАЯ ТЕХНИКА"

[www.new-technik.ru](http://www.new-technik.ru)

Набор деталей для сборки Hi-End усилителя для наушников Kit LUNCH BOX II — 3150 рублей.

107113, г. Москва, а/я 10  
или <http://www.dessy.ru>

### РАДИОДЕТАЛИ ДЛЯ ВАС!

Торгово-промышленный холдинг «Новэл» осуществляет поставку радиокомпонентов отечественных и зарубежных производителей всем юридическим и физическим лицам в любую точку России и СНГ.

У нас вы встретите внимательное и доброжелательное отношение.

Самые редкие компоненты — тоже у нас.

Добро пожаловать! Будем вам очень рады.

[www.nowel.ru](http://www.nowel.ru).

Тел.: 223-70-98; 589-68-16.

### Для Вас, радиолюбители!

РАДИОКОНСТРУКТОРЫ всех направлений. Корпусы для РЭА. Радиоэлементы, монтажный инструмент и материалы, литература, готовые изделия. IBM-комплектующие.

От Вас — оплаченный конверт для бесплатного каталога.

426072, г. Ижевск,

а/я 1333 РТЦ "Прометей".

[www.rtc-prometej.nagod.ru](http://rtc-prometej.nagod.ru).

Тел./факс (3412) 36-04-86,

тел. 22-60-07.

Курсы дистанционного обучения программированию микроконтроллеров (PIC, AVR, x86), компьютеров, ПЛИС, USB, GSM, ZigBee и др.

Электронные компоненты, запчасти для ремонта бытовой техники, сотовых и др.

Программаторы, отладочные платы для микроконтроллеров.

Разработка электронных устройств и программ на заказ.

E-mail: [radio73@rambler.ru](mailto:radio73@rambler.ru),

[micro51@mail.ru](mailto:micro51@mail.ru)

[www.electroniclab.ru](http://electroniclab.ru)

Т. 8-912-195167 (с 07.00 до

18.00 мск. вр.)

# Таймер на микросхеме KP1211ЕУ1

И. НЕЧАЕВ, г. Москва

О назначении, устройстве и особенностях работы микросхемы KP1211ЕУ1 журнал рассказывал неоднократно. Ей была посвящена, например, статья А. Гореславца "Преобразователи напряжения на микросхеме KP1211ЕУ1" ("Радио", 2001, № 5, с. 42, 43). Благодаря некоторым особенностям эту микросхему можно с успехом использовать и для построения таймера со звуковой сигнализацией окончания выдержки.

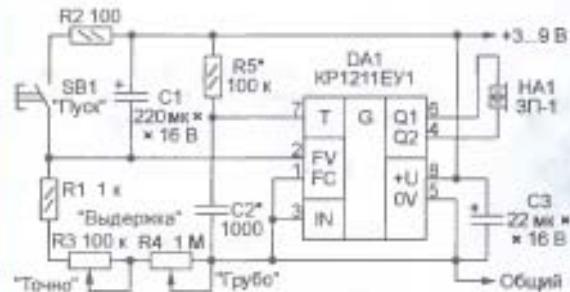


Рис. 1

Схема такого устройства показана на рис. 1. Выходы микросхемы DA1 включены при низком уровне на ее входе FV и выключены при высоком. Если плавно изменять постоянное напряжение на этом входе, включение и выключение выходов происходит скачком при определенном значении напряжения.

Для запуска таймера необходимо при включенном питании нажать на кнопку SB1. Конденсатор C1 разрядится, и напряжение высокого уровня поступит на вход FV микросхемы DA1. Ее выходы Q1 и Q2 отключатся, соединенный с ними пьезоизлучатель HA1 зазвучит не будет.

После отпускания кнопки начнется зарядка конденсатора C1. Ее скорость, а значит, и продолжительность выдержки зависят от емкости этого конденсатора и суммарного сопротивления резисторов R1, R3, R4. Переменным резистором R4 выдержку регулируют грубо, а резистором R3 устанавливают более точно.

Как только конденсатор C1 зарядится приблизительно до 3/4 напряжения питания, выходы микросхемы DA1 перейдут в активное состояние, зазвучит сигнал. При указанных на схеме номиналах элементов получена максимальная выдержка около 4 мин. Если повторно нажать на кнопку SB1, звуковой сигнал прекратится, но спустя заданное время вновь будет подан. Выключить таймер полностью можно только отключением питания.

Если необходимо, чтобы в течение заданного интервала времени таймер подавал звуковой сигнал, а по его истечении сигнал прекращался, достаточно поменять местами цепи R2SB1 и R1R3R4. В этом случае после нажатия

на кнопку уровень на входе FV микросхемы DA1 станет низким и сигнал зазвучит немедленно. Он прекратится, когда конденсатор C1 разрядится настолько, что напряжение на входе FV превысит пороговое.

Конденсатор C1 желательно выбирать с минимальным током утечки. Это позволит, установив конденсатор большей емкости, значительно увеличить выдержку. В качестве HA1 можно использовать не только пьезоизлучатель звука, но и динамическую головку или телефонный кабель сопротивлением не менее 50 Ом.

Желаемой тональности звука добиваются подборкой конденсатора C2 и резистора R5. Частота колебаний внутреннего генератора микросхемы DA1 равна  $1.4/(C2 \cdot R5)$ , но частота импульсов на ее выходах (когда они включены) в 14 раз меньше, ее понижают встроенные в микросхему

отключена от сети. По истечении выдержки импульсы с выхода Q1 (выв. 6) поступают через конденсатор C5 на управляющий электрод симистора, открывая последний. Нагрузка включается одновременно с подачей звукового сигнала.

Импульсы, следующие с частотой около 1 кГц, открывают симистор в каждом полупериоде сетевого напряжения с минимальной задержкой относительно его начала. Дифференцирующая цепь, образованная конденсатором C5 и сопротивлением участка управляющего электрода — электрод 1 симистора, укорачивает импульсы до минимума, достаточного для надежного открывания симистора. Этим повышается экономичность устройства.

Симистор TC106-10 можно заменить КУ208Г, стабилитрон КС156А — другим на 5...9 В при токе стабилизации 20 мА. Цвет свечения светодиода HL1 может быть любым, однако прямое падение напряжения на нем при токе 20 мА не должно превышать 3 В. Конденсатор C4 — К73-17 или другой пленочный на напряжение не менее указанного на схеме.

Большинство деталей таймера (с дополнением согласно рис. 2) можно разместить на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита,

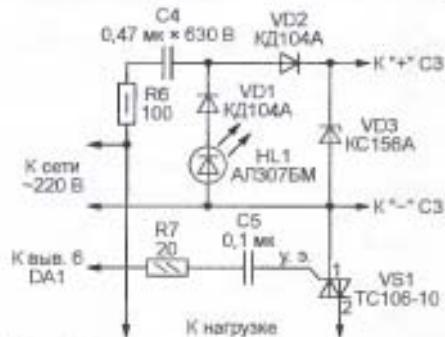


Рис. 2

делителями частоты. Сопротивление резистора R5 должно быть не менее 500 Ом, емкость конденсатора C2 — не более 3000 пФ.

Питать таймер можно как от сетевого блока питания, так и от батареи напряжением 3...9 В. При отсутствии звукового сигнала он потребляет ток 0,3...1 мА.

Если требуется, чтобы таймер включал или выключал бытовые приборы, пытающиеся от сети, его достаточно дополнить узлом, схема которого изображена на рис. 2. Нумерация элементов на ней продолжает начатую на рис. 1.

На симисторе VS1 собран электронный коммутатор, замыкающий и размыкающий цепь питания управляемого таймером прибора. Стабилизированный выпрямитель на диодах VD1, VD2 и стабилитроне VD3 питает собственно таймер. Конденсатор C4 — "гасящий", а светодиод HL1 сигнализирует о включении устройства в сеть.

Во время выдержки, когда импульсы на выходах микросхемы DA1 отсутствуют, симистор VS1 закрыт, а нагрузка

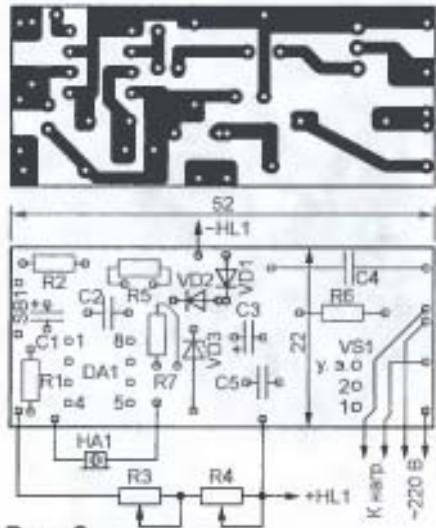


Рис. 3

изображенной на рис. 3. Так как устройство имеет гальваническую связь с сетью, плату и остальные детали необходимо поместить в корпус из изоляционного материала. Конструкция кнопки SB1 должна обеспечивать электробезопасность, а переменные резисторы R3 и R4 иметь ручки из изоляционного материала. Их можно снабдить шкалами, проградуированными в единицах времени (значения, введенные каждым резистором, складываются).

Если в управлении сетевой нагрузкой и питании таймера от сети нет необходимости, длину печатной платы можно уменьшить более чем вдвое, удалив с нее "лишние" элементы.

# Дистанционный контроль температуры в загородном доме

В. ЧЕКИН, г. Рязань

**В** настоящее время многие загородные дома и дачи оборудуют отопительными системами с автоматически действующими газовыми водонагревателями. Это эффективное решение проблемы поддержания в помещении плюсовой температуры в холодное время

ситуацию не удастся, как правило, обнаружить своевременно и температура может понизиться вплоть до замерзания воды в трубах. Результатом будет полное разрушение системы отопления, не говоря уж о таких неприятностях, как гибель комнатных цветов и хранящихся в стеклянной таре солений и других продуктов.

Предлагаемая система контроля позволит владельцу дома, даже находясь вдали от него, в любой момент получить по телефону сведения о температуре внутри помещения. При разработке к ней предъявлялись требования высокой надежности, независимости от питающей сети, максимального использования составных частей промышленного изготовления, простоты и отсутствия необходимости в сложной регулировке.

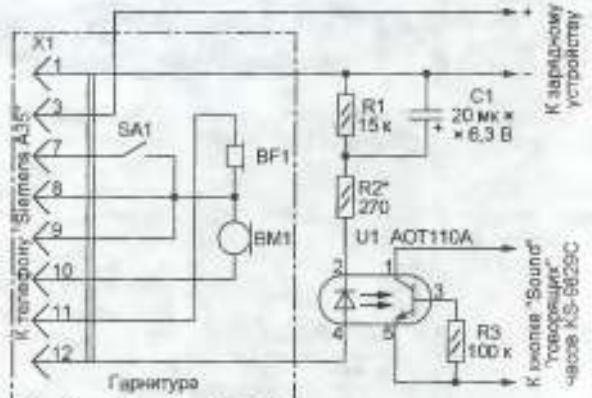


Рис. 1

информации приспособлен сотовый телефон Siemens A35 с гарнитурой. К телефону постоянно подключено входящее в комплект зарядное устройство, так что его аккумулятор всегда заряжен. Это обеспечивает надежную работу системы даже при неисправной несколько суток питающей сети.

Все, что необходимо изготовить самостоятельно, — добавить к гарнитуре телефона несколько деталей по схеме, изображенной на рис. 1. Для этого разъем гарнитуры следует осторожно вскрыть, к контактам 1, 3 и 12 припаять тонкие многожильные провода и собрать разъем. Выведенные из него провода от контактов 1 и 3 подключают к зарядному устройству в указанной на схеме полярности.

Сигнал, формируемый телефоном на контакте 12, использован для инициализации сообщения "говорящие" часов о температуре и времени. Часы тоже требуется вскрыть, чтобы припаять два провода к контактам кнопки "Sound". Микрофон гарнитуры должен быть размещен поблизости от громкоговорителя.

Если набрать номер сотового телефона системы на любом другом телефоне, то при приеме вызова на контакте 12 разъема X1 (одном из предназначенных для подключения внешнего громкоговорителя) появится короткий положительный импульс. Он поступит на излучающий диод оптрана U1, в результате откроется фототранзистор оптрана, что имитирует нажатие на кнопку "Sound" часов. Прозвучит сообщение, но вызывающий его не услышит, так как трубка телефона пока не "поднята". Ее автоподнятие произойдет через несколько секунд, когда сообщение уже закончится. Но начиная с этого момента и до прерывания связи вызывающим, на контакте 12 разъема будет присутствовать положительное напряжение. Поскольку это эквивалентно нажатию на кнопку "Sound", часы повторят сообщение о времени и температуре, которое на этот раз будет слышно вызывающему.

Чтобы разрешить автоподнятие трубки, в меню "Настройки" телефона Siemens A35 выбран режим "Работа в автомобиле". Налаживание системы свелось к выбору номинала резистора R2, при котором нажатие на кнопку часов имитируется надежно и к поиску оптимального для разборчивости сообщения взаимного расположения громкоговорителя часов и микрофона гарнитуры.

Иногда для устранения взаимных помех приходится подбирать и расположение часов относительно телефона. В моем случае наилучшим оказалось установить часы вертикально, а телефон положить справа от них горизонтально, как показано на рис. 2.

В таблице приведено назначение контактов разъема сотовых телефонов Siemens A35 и S35. Она поможет владельцам сотовых телефонов других типов найти в их разъемах контакты, нужные для работы в описанной системе.



Рис. 2

Конт.	Цель	Направление	Назначение
1	GND	—	Общий провод
2	SB	Выход	Управление внешним источником питания
3	POWER	Вход	Внешнее напряжение питания
4	F Batt+	Выход	Напряжение питания аксессуаров
5	TX	Выход	
6	RX	Вход	
7	ZUB CLK	Вход/Выход	Последовательный интерфейс
8	ZUB DATA	Вход/Выход	
9	GND MIC	—	Внешний микрофон
10	MICP2	Вход	
11	EPP2	Выход	Внешний громкоговоритель
12	EPN2	Выход	

года. Однако у него есть и серьезный недостаток: газовая горелка может неожиданно погаснуть, например, при кратковременном нарушении тяги. Эпизодически посещая дом, аварийную

в качестве датчика температуры использованы малогабаритные "говорящие" часы KS-9829C, сообщающие не только время, но и температуру окружающего воздуха, в для передачи этой

Редактор — А. Долгий, графика — А. Долгий,  
фото — автора

# Симисторный регулятор мощности

В. КАЛАШНИК, Р. ПАНОВ, г. Воронеж

**О**собенность предлагаемого симисторного регулятора мощности — включение симистора в моменты перехода мгновенного значения сетевого напряжения через ноль. Мощность регулируется изменением числа полупериодов переменного напряжения, приложенных к нагрузке за определенный интервал времени. Такой регулятор пригоден только для регулирования мощности нагревательных приборов (паяльника, обогревателя, кухонной плиты), обладающих значительной тепловой инерцией. Для регулирования яркости освещения он не подходит, лампы будут сильно мигать.


Схема регулятора показана на рисунке. Формирователь импульсов, совпадающих с "нулями" сетевого напряжения, собран на логическом элементе "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" DD1.2. Высокий логический уровень на выходе такого элемента появляется лишь при несовпадении уров-

на управляющий электрод симистора VS1 и открывающих его. Таким образом, соотношение числа полупериодов сетевого напряжения, в которых симистор открыт, к числу тех, в которых он оставается закрытым, зависит от положения движка переменного резистора R4.

Питание регулятора производится от выпрямителя с "гасящим" конденсатором C1 на стабилитроне VD1 и диоде VD2. Его выходное напряжение — около 15 В.

Обмотки импульсного трансформатора T1 намотаны на ферритовом кольце типоразмера K7-4x2,5 с магнитной проницаемостью не менее 600. В каждой из них по 70 витков провода ПЭЛ 0,12. Можно применить готовый трансформатор МИТ-4, используя две из трех его обмоток.

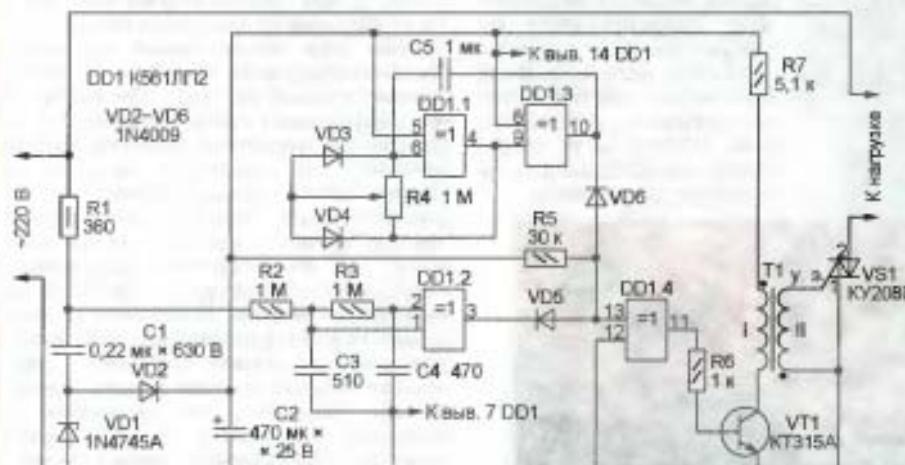Указанный на схеме симистор KU208Г позволяет управлять нагрузкой мощностью до 1000 Вт, однако для этого его



ней на входах. Благодаря задержке, создаваемой цепью R3C4, это происходит вблизи момента смены полярности сетевого напряжения. Цепь R2C3 вносит небольшую задержку, гарантирующую, что импульс на выходе формирователя появится в начале очередного полупериода, а не в конце предыдущего, когда симистор VS1 еще не закрылся.

На один из входов логических элементов DD1.1 и DD1.3 подано напряжение высокого логического уровня, что превращает эти элементы в обычные инверторы. На них собран генератор импульсов с регулируемой переменным резистором R4 скважностью и частотой повторения около 2 Гц.

Диоды VD5, VD6 и резистор R5 образуют элемент совпадения. Импульсы с выхода элемента DD1.2 проходят на вход элемента DD1.4 при высоком уровне на выходе элемента DD1.3 и не проходят при низком. Элемент DD1.4, один из входов которого соединен с общим проводом, служит повторителем, а транзистор VT1 — усилителем мощности импульсов, поступающих через трансформатор T1

необходимо снабдить теплоотводом площадью не менее 100 см<sup>2</sup>. Для регулирования большей мощности потребуется более мощный прибор. Например, симистор TC2-25-6 позволит коммутировать ток до 25 А. В закрытом состоянии симистор должен выдерживать напряжение не менее 600 В.

Рекомендуем защитить симистор от опасных выбросов приложенного к нему напряжения, подключив параллельно его выводам 1 и 2 варистор СН-1-1-560.

**От редакции.** Недостаток этого, как и многих других регуляторов, изменяющих число полупериодов на нагрузку полупериодов сетевого напряжения, заключается в том, что в некоторых положениях органа управления это число оказывается нечетным. А это приводит к образованию в потребляемом токе постоянной составляющей, способной вызвать нежелательное подмагничивание магнитопроводов подключенных к той же сети трансформаторов и электродвигателей.

Редактор — А. Долгий, графика — А. Долгий

## МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2007, № 2, с. 11

Контрольный приемник коротковолновика и охотника за DX — цифровой всеволновый Degen DE1103 — 2800 рублей.

107113, г. Москва, а/я 10 или  
<http://www.dessy.ru>.  
Тел. (495) 304-72-31.

\* \* \*  
Речевые переключатели для хорошего отдыха и развлечений.  
617120, Пермский край, г. Верещагино, а/я 74.

## Вышла в свет новая книга:



Портнов Е. Л.  
Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: Учебное пособие для вузов. — М.: Горячая линия—Телеком, 2007. — 464 с. ил.  
ISBN 5-93517-247-X.

Рассмотрены теоретические и практические вопросы, связанные с использованием оптических кабелей и пассивных компонентов волоконно-оптических линий связи. Представлена классификация оптических кабелей связи (OKC) и их основные конструктивные элементы. Рассмотрены оптические волокна (OB) — как применяемые на сети России, так и разрабатываемые для будущей реализации. Описаны основные передаточные характеристики OB и нелинейные эффекты, возникающие в OB при передаче сигналов по пассивным оптическим компонентам, куда по определению МСЭ-Т входят оптические соединители, разветвители, адаптеры, соединительные шнуры, коммутаторы, изоляторы, циркуляторы, фильтры, мультиплексоры и волновые конвертеры, соединительные муфты различного назначения, кабельные вставки, компенсаторы дисперсии.

Для студентов, обучающихся по специальностям 071700 — "Физика и техника оптической связи", 200900 — "Сети связи и системы коммутации", 201000 — "Многоканальные телекоммуникационные системы", может быть полезна для повышения квалификации работниками предприятий связи.

Отдел реализации издательства  
тел. (495) 737-39-27,  
[www.techbook.ru](http://www.techbook.ru)

# Автомобильный кодовый замок с блокиратором

А. БОЙЦОВ, г. Вангажи, Латвия

**Описанное в статье устройство, собранное на базе микроконтроллера, предназначено для дополнительной защиты от запуска двигателя автомобиля посторонним лицом.**

Устройство состоит из двух отдельных узлов — кодового замка на микроконтроллере и блокиратора бензонасоса, который выполнен на транзисторе. Работой блокиратора управляет замок, но при небольшом изменении схемы узлами можно будет пользоваться независимо.

Кодовый замок контролирует включение замка зажигания автомобиля и состояние кнопок набора кода, управляет блокиратором, клаксоном автомобиля, двумя светодиодами и звукоизлучателем. Кодовый замок встраивают в пластмассовую заглушку от неиспользованных органов управления на приборной панели автомобиля.

Рассмотрим сначала работу блокиратора. На рис. 1 показана его упрощенная схема. Как известно, современные

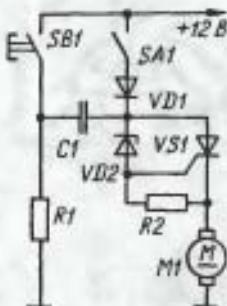


Рис. 1

автомобили оснащены бензонасосом, приводимым в действие электродвигателем (на схеме обозначенным как М1). Блокиратор включен в цепь питания электродвигателя и содержит всего несколько деталей — диод VD1, стабилитрон VD2, тринистор VS1, два резистора R1, R2, конденсатор C1 и кнопку SB1.


При подаче питания 12 В (замыкание контактов SA1) конденсатор зарядится через диод VD1 и резистор R1. Тринистор VS1 останется закрытым, так как закрыт стабилитрон VD2, поскольку его напряжение стабилизации 14 В. Электродвигатель бензонасоса обесточен.

Если теперь нажать на кнопку SB1, о месте размещения которой знает только водитель, напряжение заряженного конденсатора закроет диод VD1 и к стабилитрону VD2 окажется приложенным бортовое напряжение плюс напряжение на конденсаторе. Стабилитрон откроется и откроет тринистор — включится бензонасос. При отпускании кнопки бензонасос останется включенным, а после выключения зажигания он выключается и тринистор закрывается. Для того чтобы снова включить подачу горючего к двигателю, нужно еще раз нажать на кнопку SB1.

Так работает блокиратор независимо от кодового замка. Недостаток такого устройства — необходимость пользоваться скрытной кнопкой каждый раз, даже после кратковременного выключения зажигания. При совместной работе с кодовым замком он управляет работой блокиратора.

Полная схема кодового замка показана на рис. 2. Основой замка служит микроконтроллер DD1. Конденсаторы C6, C8 подавляют импульсы "дребезга" контактов кнопок набора кода SB1, SB2. Стабилитрон VD1 ограничивает напряжение, поступающее от замка зажигания. Функцию кнопки блокиратора выполняет транзистор VT1, а VT2 включает клаксон автомобиля для подачи звукового сигнала тревоги.

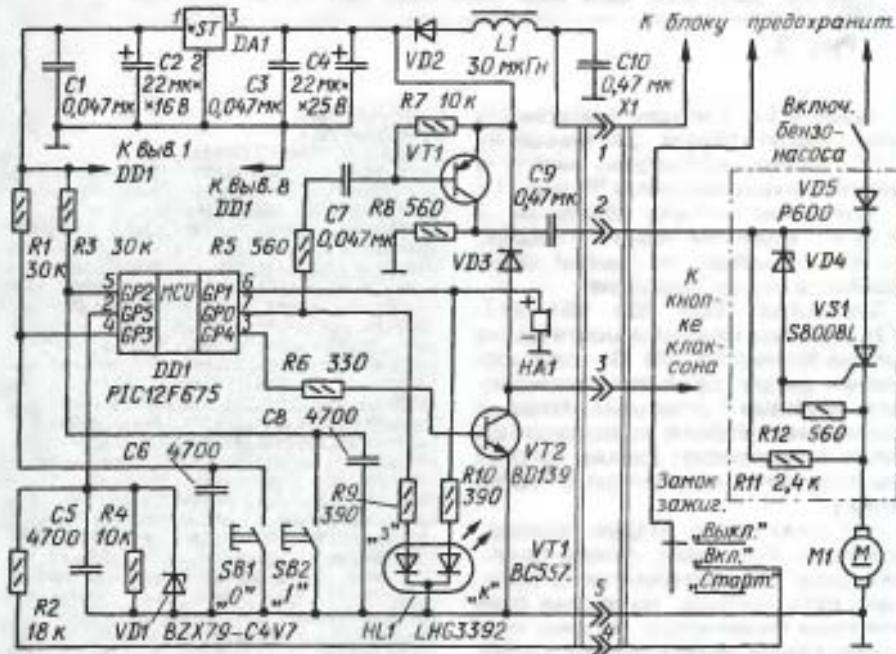Принцип действия кодового замка основан на сравнении вводимой кодовой комбинации, состоящей из нулей и



ДА1 78L05; VD2, VD3 IN4001; VD4 BZX79-C15; HA1 KX-1205C.

Рис. 2

единиц, с записанной в память микроконтроллера. Код набирают после включения зажигания двумя кнопками SB1 "0" и SB2 "1". Вместо кнопок можно использовать тумблер на три положения без фиксации в крайних. Длина кода — двенадцать знаков. Если код набран правильно, на выводе GPO микроконтроллера появляется высокий уровень, модулированный короткими импульсами низкого уровня частотой 50 Гц, которые периодически открывают транзистор VT1, подключающий заряженный конденсатор C9 к

блокиратору. В результате включается бензонасос.

Импульсы после выключения замка прекращаются не сразу, а только по истечении 15 с. Эта задержка необходима для повторного, без набора кода, запуска двигателя в случаях, когда он заглох, например, на перекрестке, и его требуется срочно запустить.

Программа работы микроконтроллера состоит из четырех частей — "Ожидание", "Работа", "Тревога" и "Нарушение".

В режиме "Ожидание" микроконтроллер определяет текущее положение ключа в замке зажигания и контактов кнопок SB1, SB2 в процессе набора кода. Если код набран правильно, на 1 с включаются "красный" светодиод HL1 и одиночный звуковой сигнал излучателя HA1, после чего замок переходит в режим "Работа".

Если же код набран неверно, микроконтроллер обнуляет этот код, на одну секунду включает "красный" светодиод и звукоизлучатель. Обнулить неправильную комбинацию можно, если нажать и удерживать либо первую, либо вторую кнопку в течение 1 с, после чего последует сигнал обнуления и контроллер будет готов к следующему набору кода. Каждая попытка набора кода учитывается, и после пятой неудачной попытки микроконтроллер переходит в режим "Тревога".

В режиме "Работа" микроконтроллер формирует на выходе GPO сигнал, включающий бензонасос, и подтверждает это включением "зеленого" светодиода. Из этого режима устройство может перейти только в режим "Ожидание". Это произойдет через 5 с после выключения зажигания.

В режиме "Тревога" микроконтроллер блокирует включение бензонасоса и включает сигнал тревоги. Звучат клаксон автомобиля и звукоизлучатель HA1, и светит "красный" светодиод. Сигнал представляет собой последователь-

ность из трех коротких гудков, трех длинных и снова трех коротких ("SOS" по азбуке Морзе). Сигнал повторяется семь раз через каждые три секунды. Прервать сигнал тревоги можно, нажав на кнопку "0" (или "1") и удерживая ее до появления сигнала обнуления. После этого, не позже чем через 3 с, необходимо набрать кодовую последовательность. При правильном наборе замок перейдет в режим "Ожидание".

Если попыток прервать сигнал тревоги не было, то после семикратного повторения сигнала SOS замок перейдет в режим "Нарушение". В этом режиме микроконтроллер формирует звуковой (излучателем HA1) и световой ("красным" светодиодом) прерывистые сигналы, состоящие из последовательности двух коротких импульсов по 0,1 с

ме рис. 2 вывод резистора R11 соединить с общим проводом. Транзистор и диод в этом случае могут быть менее мощными.

Работа замка таcтирована внутренним RC-генератором микроконтроллера на частоту 4 МГц, что позволило использовать все порты как сигнальные. Программа микроконтроллера написана в MPLAB IDE v 7.30. Максимальное число знаков кода — 16. Его можно менять в исходной программе, внося соответствующие константы, или непосредственно в буфере программы IC-Prog. В какие ячейки необходимо записывать новые значения, показано на рис. 3, где представлен фрагмент окна программы IC-Prog. В младших байтах слов по адресам 9EH, 0A2H и 0FOH находятся соответственно стар-

ший байт кода, младший байт и число знаков кода. Набор кода начинают от старшего байта к младшему слева направо. Число знаков набора кода считаю от младшего байта к старшему справа налево. В прилагаемом к статье HEX-файле (см. таблицу) записан код на 12 знаков — 111100001111.

Дроссель L1 в замке использован от импульсного блока питания МП-3-3 телевизоров третьего поколения. Дроссель можно изготовить самостоятельно, намотав 20—30 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1—0,2 мм на кольце K10×6×3 из феррита с магнитной проницаемостью 1500—2000. Звукоизлучатель HA1 — диаметром 11 мм, с внутренним генератором.

Если на автомобиле включением клаксона управляет промежуточное

0098:	20EA	0008	1028	17A8	20EA	0008	30C9	02A2	к. (Ex. 9)
00AD:	1D03	2888	30C9	02A3	1D03	2888	1428	20EA	.€ J. €(к)
00AB:	13A8	14B5	0000	16A8	1F28	28AA	12A8	1328	€..€(€B)
00B0:	10B5	20F9	0008	1028	3007	00A9	210D	0000	..д. (I..)
00B8:	15A8	1E28	28B7	11A8	1228	2121	0000	15A8	€(-€)(1..E)
00C0:	1E28	28B8	11A8	1228	210D	2057	1828	28D0	(€B)(W)
00CB:	1429	1CA9	28C5	1029	10A9	3032	00AD	00A9	1€B(€)€2-1
00D0:	28B6	20F9	2057	1828	28D0	1429	1CA9	28D2	€(€)(€)€2
00D8:	1029	10A9	3032	00AD	28D1	3032	00AD	13A8	1€2-C2-E
00E0:	14B5	16A8	1F28	28D0	12A8	1328	10B5	20F9	€(€B..)
00EB:	20EA	0008	01A2	01A3	30FA	00A9	300C	00AC	к. ю. ю. -
00F0:	30C9	00A6	3001	00AA	3003	00AB	3032	00AD	..!..€..€2-

Рис. 3

с паузой 0,3 с. Сигналы повторяются через каждую секунду. Для выхода из этого режима необходимо нажать и удерживать нажатой кнопку "0" (или "1") до появления сигнала обнуления, а затем не позже чем через 3 с набрать код. Если он набран без ошибки, замок перейдет в режим "Ожидание".

Блокиратор (VD4, VD5, VS1, R11, R12) собирают навесным монтажом на выводах транзистора VS1. От соприкосновения детали защищают изолирующими трубками и вставками. Затем на узел надевают отрезок термоусадочной трубы и прогревают феном. Готовый узел получается компактным и герметичным.

Его включают в разрыв провода, питающего бензонасос, вблизи бензобака. Диод VD5 монтируют также в разрыве этого провода, но вблизи реле включения бензонасоса. На диод тоже следует надеть термоусадочную трубку.

Транзистор VS1 должен быть рассчитан на прямой ток не менее 6 А. Стабилитрон VD4 — маломощный стеклянный на напряжение стабилизации 14...16 В. Диод VD5 — любой на прямой ток не менее 10 А, лучше в цилиндрическом корпусе DOP6. Детали, указанные на схеме, рассчитаны для совместной работы блокиратора с бензонасосом, потребляемый ток которого не превышает 5 А.

Если предполагается использовать блокиратор в других цепях автомобиля со слаботочной нагрузкой, например, обмоткой реле, ее необходимо шунтировать керамическим конденсатором емкостью 0,5...1 мкФ, а правый по схем-

```
020000040000FA
0200000528CF
080008030985010730990038
1000100083161A3085001A309500073081009P0141
10002000803080008312A0308800A801A901EA2053
1000300008218514A916281F1928A8122813851029
100040000530800062028108513E28F92000077
10005000A816281F2728A8122813F920851E202853
1000600057208183878A813F2E288A8120E4202E2829
10007000A8132911F4A00AE00514FA304F00003087
10008000B0000B084128A4F083#280510FA30WF008D
10009000A0FB428851A3C282915A91D3C28291191
10004000A911FA04E0028106A20P9202E2841253
10008000C30AC0085196428342185196528A816EA
1000C000281F5028A812281388241851D5D2843
1000000023107C28A8120C30AC0051928A816281F7D28A8122813882810
1000F003421051D50282314A8120C30AC003230C9
10010000A00460884289E280310A300A2000800A5
10011000A201A001000880289A828514A816281FC8
10012000828A81228138510851D9428051D942854
10013000E42008028104B17E42008000F30A202C1
10014000013D88280F30A302031D88282814E20E5
10015000A813851400004B16281F4A826A81228137F
1001600085109200802810730AF0002100008D
10017000A81528188778A811281221218104815A8
10018000281E8828A81128120D2157202818D02866
100190002914A91CC528291049103230AD0004D885
1001A000B62F920572028180D28291491CD28A0
1001B0002930A9103230A60001283230AD00A8137B
1001C0008514A816281F0028A81228138510F920E9
1001D000E200800A201A301FA301A904E000C304C0006
1001E0000C30A6000130A000330A0003230AD0065
1001F0000808514A814281D9F28A8102811851086
1002000A814281DFF28A81028118514A814281D3B
10021000529A810281185100800330B8100051623
100220008514A814281D0F29A8102811851005125F
10023000000A814283D1829A810281181080F2997
10024000080030010005168514A815281C23298F
10025000A811281285100512A814281D28294810F2
100260002811810823290800FF30A700A70836295E
100270008002030010E8301A1000811A81C4629A1
10028000A80462901304A002815A810A8104E293E
10029000A8046290330A8002816A811A81E62917
1002A000AC05629030A8002817A812291C5E296B
1002B000A805B293230A800A914291029100900A8
1002C000A805B2930A800A914291029100900A8
0402D000A80400E2008C03088000900C4
02400E009431EB
00000001FF
```

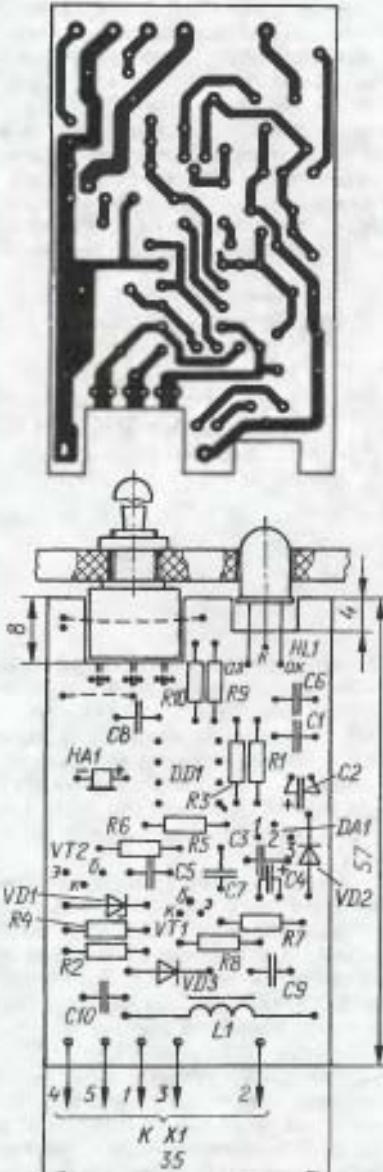


Рис. 4

реле, транзистор VT2 может быть среднемощным, но для обеспечения возможности подключения вместо клаксона автомобильной электронной двадцативаттной сирены применен транзистор

на ток 1,5 А. Плюсовой провод питания сирены подключают к плюсовому проводу бортовой сети, минусовый — к контакту 3 разъема X1.

Перед включением клаксонов необходимо измерить ток, который потечет через контакт 3 разъема при замыкании его на общий провод. Если он более 1,5 А, следует применить электронную сирену или доукомплектовать автомобиль промежуточным реле включения клаксона. Чаще всего, если в автомобиле один клаксон, реле нет, а если два — есть.

Светодиод HL1 использован двухцветный, с общим катодом, диаметром 5 мм. Его можно заменить любыми двумя раздельными. Стабилитрон VD1 подойдет любой, средней мощности, на напряжение стабилизации в пределах 3,9...5,1 В. Кнопки SB1, SB2 — любые. Разъем годится любой, рассчитанный на коммутируемый ток не менее 1 А.

Детали кодового замка смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертеж платы для варианта с трехпози-

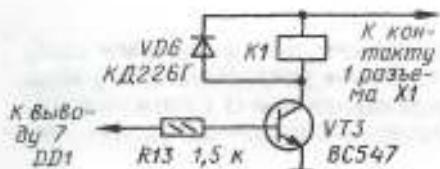


Рис. 5

ционным тумблером STM вместо кнопок показан на рис. 4. Выводы тумблера притянуты к плате проволочными петлями и пропаяны. Дополнительно тумблер фиксирован с обеих сторон платы двумя

прижимами из толстой проволоки, играющими одновременно роль зажимов.

Плату устанавливают на заглушке от одного из неиспользованных органов управления на передней панели автомобиля или в другом удобном месте. Кодовый замок может работать без блокиратора, а если изменить узел на транзисторе VT1 так, как показано на рис. 5, то контактами реле K1 можно будет коммутировать другие цепи автомобиля.

**От редакции:** Текст и коды программы микроконтроллера находятся на нашем FTP-сервере по адресу <<http://hp.radio.ru/pub/2007/12/codzam.zip>>.

Редактор — Л. Ломакин, графика — Л. Ломакин, сориентируют автора

## ОБМЕН ОПЫТОМ

# Доработка трубки бесшнурowego телефона

А. КАШКАРОВ, г. Санкт-Петербург

Недорогие импортные телефонные аппараты с беспроводной связью с трубкой зачастую страдают существенным недостатком — пользующегося такой трубкой "плохо слышно". Между тем повысить чувствительность микрофона трубки довольно просто. Для этого даже не обязательно иметь принципиальную схему телефона и сервисную документацию. Рассмотрим, как это сделать на примере телефона распространенной модели "SANYO CLT-55K".

Прежде всего, потребуется добраться до платы с электронной начинкой телефонной трубки. Для этого, отключив аккумуляторную батарею, аккуратно вскройте корпус трубки и найдите миниатюрный электретный микрофон. Паяльником мощностью не более 25 Вт (чтобы не повредить легкоплавкие детали) отпаяйте от микрофона провод, идущий к входу микрофонного усилителя. Его легко найти с помощью вольтметра. На этом проводе при работающей трубке имеется напряжение +1,5...2,5 В.

Далее следует собрать по схеме, показанной на рис. 1, дополнительный усилитель. Провод, отпаянный от микрофона, соединяют с коллектором транзистора VT1. Напряжение для питания микрофона удобно взять с вывода 8 микросхемы IC205 (согласно маркировке на плате), от которого идет печатный проводник к транзистору Q201 и к одному из керамических конденсаторов.

После проведенной доработки полностью исчезли искажения звука, возникавшие на малой громкости. Повы-

шенная чувствительность микрофона позволила вести разговор, не повышая голоса и не задумываясь об оптимальном расположении трубки.

Детали вновь собранного усилителя можно разместить над широким печатным проводником, идущим по противоположному относительно микросхемы IC205 краю печатной платы, напро-

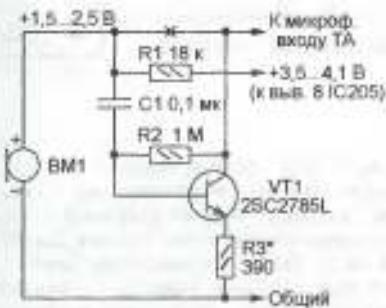


Рис. 1

тив отсека аккумуляторной батареи. Транзистор 2SC2785L можно заменить любым кремниевым маломощным структурой p-n-p с коэффициентом передачи тока 100...400. Так как объем корпуса телефонной трубки ограничен, лучше применять миниатюрные детали. Коэффициент усиления дополнительного усилителя можно изменять, подбирая резистор R3.

Доработать микрофонный усилитель можно и в беспроводных телефонах других моделей. Единственная

серьезная проблема, которая может возникнуть при отсутствии схемы электронного блока телефонной трубки: откуда взять напряжение 1,5...3 В для питания электретного микрофона. Непосредственно от аккумуляторной батареи его подавать нельзя. Дополнительный ток 150...500 мА, потребляемый даже тогда, когда разговор не ведется, может заметно ускорить разрядку батареи. Если в трубке имеются сигнальные светодиоды, включаемые при разговоре, напряжение можно снять с одного из них. Иначе придется дополнить усилитель (рис. 1) специальным коммутационным узлом, построив его по схеме, изображенной на рис. 2.

Питание на микрофон VM1 поступает от аккумуляторной батареи (АКБ) трубки, однако его цепь замкнута лишь при открытом транзисторе VT2, а это

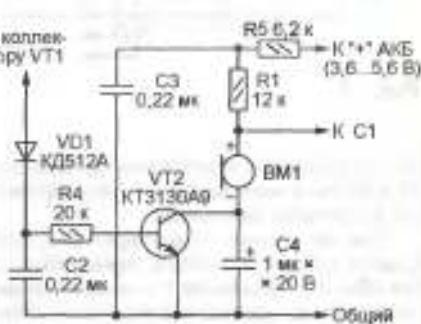


Рис. 2

происходит, когда на коллекторе транзистора VT1 имеется напряжение, питавшее микрофон до доработки. Оксидный конденсатор C4 предназначен для устранения небольшого фона, который может возникнуть из-за того, что корпус микрофона не соединен с общим проводом. По описанной методике можно улучшить параметры разговорных узлов и обычных телефонных аппаратов.

Редактор — А. Долгий, графика — А. Долгий

# 46 Приставка "дистошн" для электрогитары

М. СОЛОВЬЕВ, г. Калуга

**Многие гитаристы, не располагающие достаточными средствами для покупки готовых электронных устройств для реализации музыкальных эффектов, задумываются о самостоятельном изготовлении подобной аппаратуры. Именно им адресована помещенная ниже статья.**

Одним из самых востребованных гитарных эффектов следует назвать "дистошн", по звучанию напоминающий результат перегрузки усилителя. Гитаристов, потративших много времени на поиски готовых схемных решений, а также собравших несколько подобных простых устройств, нередко постигает разочарование. Бывает, что приставка, хорошо работающая с одной гитарой,

Схему приставки можно условно разделить на четыре основных блока: усилителя—ограничителя сигнала, регулятора тембра, переключателя режимов и питания.

Принципиальная схема усилителя—ограничителя показана на рис. 1. Сигнал со звукоснимателя гитары поступает на базу транзистора VT2, работающего эмиттерным повторителем. Эта ступень

после ограничителя компенсирует неравномерность характеристики звукоснимателя гитары. Коэффициент усиления этой ступени несколько увеличен по сравнению с прототипом, что позволило получить более длительное звучание одиночной струны.

Следующая ступень собрана на ОУ DA1.2, включенном по схеме неинвертирующего усилителя с регулируемым коэффициентом усиления. Резистором R17 можно изменять коэффициент усиления и соответственно уровень сигнала на входе ограничителя, выполненного на диодах VD1—VD3 и резисторе R23. Применение диодов именно этого типа и указанное их включение позволили получить наиболее благоприятный характер звучания. Конденсатор C9 уменьшает уровень шума на входе усилителя. Элементы R13, C10 представляют собой ФНЧ, включенный в цепь ОС и корректирующий АЧХ усилителя на высокой частоте.

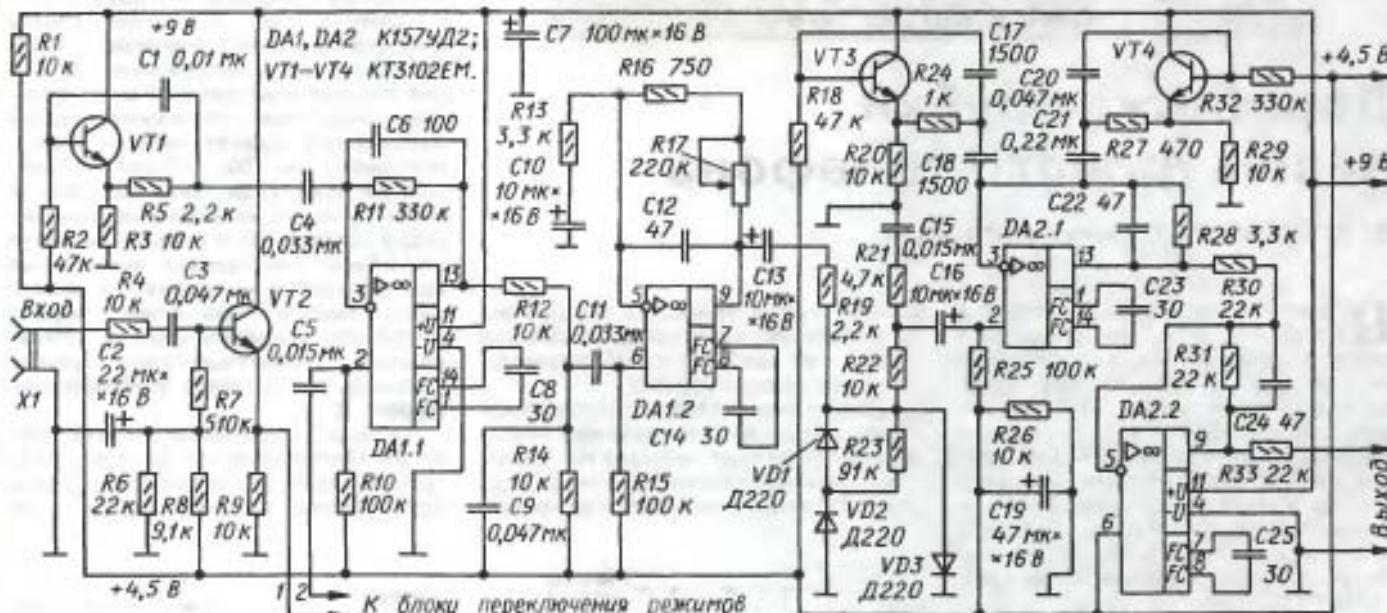


Рис. 1

не подходит для другой или не позволяет добиться имеющимися регулировками желаемого звучания.

Тем не менее существует ряд приставок промышленного производства (их обычно оформляют в виде педали), обладающих широкими возможностями для получения требуемого спектра звука. Однако при попытке изготовить устройство, аналогичное фирменному, зачастую возникают проблемы с приобретением необходимых комплектующих, особенно у радиолюбителей, живущих в провинции.

Поэтому я решил разработать конструкцию "дистошн"-приставки для электрогитары, по своей схемотехнике фактически повторяющую широкопримененную BOSS Metal Zone, но использующую широкодоступные детали. Выбор прототипа обусловлен многочисленными положительными отзывами знакомых гитаристов, а также рецензиями в Интернете.

Служит для согласования высокого выходного сопротивления звукоснимателя гитары с низким входным сопротивлением следующей ступени, собранной на ОУ DA1.1. Применение эмиттерного повторителя вместо истокового продиктовано стремлением использовать как можно меньше полевых транзисторов с целью избежания трудностей в их приобретении, тем более, что при субъективной оценке такое решение не оказывается на уровне шума приставки и качестве ее работы.

ОУ DA1.1 включен по схеме неинвертирующего усилителя. Конденсатор C6 — элемент частотной коррекции в цепи ОС, повышающий устойчивость усилителя в целом. К инвертирующему входу ОУ DA1.1 подключен выход гитаратора, собранного на транзисторе VT1, корректирующего АЧХ усилителя на частоте 900 Гц.

Предварительный подъем АЧХ на этой частоте, а также на пяти килогер-

цах после ограничителя компенсирует неравномерность характеристики звукоснимателя гитары. Коэффициент усиления этой ступени несколько увеличен по сравнению с прототипом, что позволило получить более длительное звучание одиночной струны.

Следующая ступень собрана на ОУ DA1.2, включенном по схеме неинвертирующего усилителя с регулируемым коэффициентом усиления. Резистором R17 можно изменять коэффициент усиления и соответственно уровень сигнала на входе ограничителя, выполненного на диодах VD1—VD3 и резисторе R23. Применение диодов именно этого типа и указанное их включение позволили получить наиболее благоприятный характер звучания. Конденсатор C9 уменьшает уровень шума на входе усилителя. Элементы R13, C10 представляют собой ФНЧ, включенный в цепь ОС и корректирующий АЧХ усилителя на высокой частоте.

Выходная ступень собрана на ОУ DA2.2, включенном по схеме инвертирующего повторителя. Она служит для исключения взаимного влияния узла на ОУ DA2.1 и цепей блока регулирования тембра.

Блок усилителя—ограничителя питается напряжением 9 В. Напряжение 4,5 В формирует делитель R1R26, этим напряжениемются и другие блоки приставки.

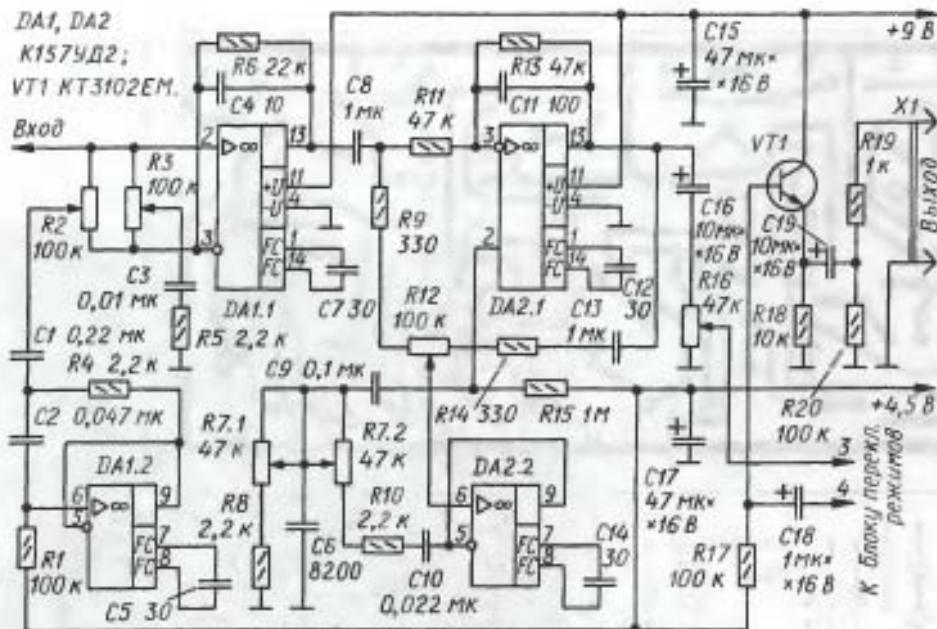


Рис. 2

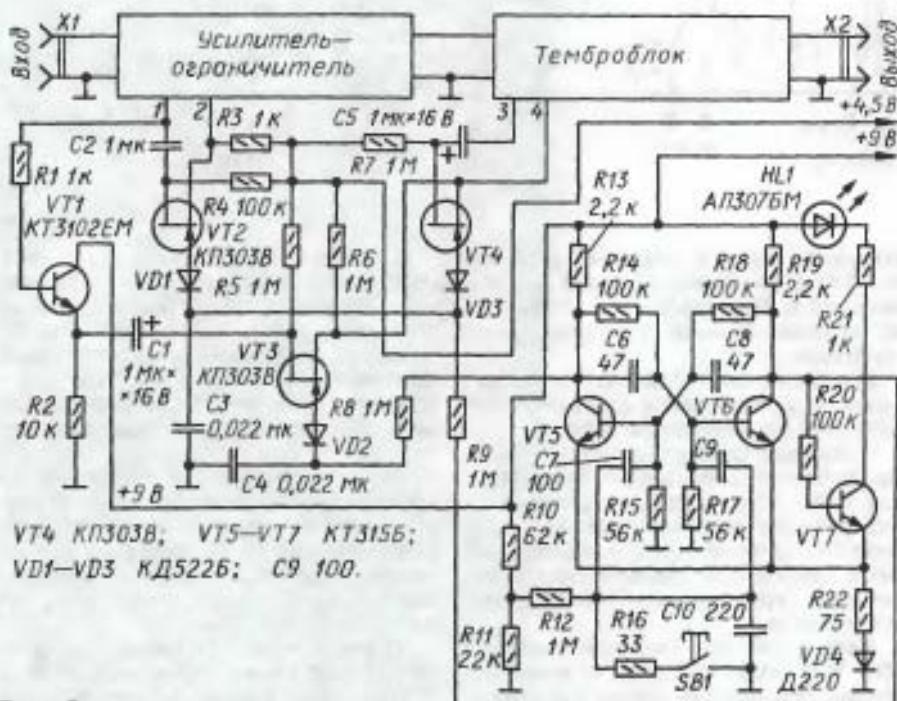


Рис. 3

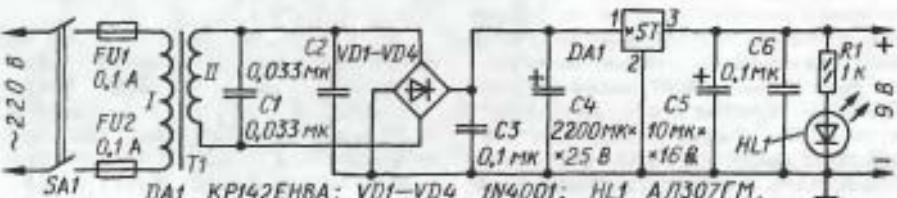


Рис. 4

Блок регулирования тембра (его схема показана на рис. 2) состоит из активного регулятора подъема АЧХ на низших и высших звукочастотных составляющих сигнала и параметрического регулятора уровня среднечастотных составляющих с функцией изменения частоты среза. Из особенностей блока стоит отметить цепь C1C2R1R4DA1.2, представляющую собой электронный аналог последовательного колебательного контура. Резистор R2 изменяет степень включения контура в цепь ОС, позволяя регулировать коэффициент усиления ступени на ОУ DA1.1 на частоте около 100 Гц в интервале от -15 до +15 дБ.

Среднечастотный регулятор выполнен по схеме активного фильтра с Т-мостом. Такое решение расширяет возможности устройства и обеспечивает необходимый характер звучания инструмента. Резистором R2 регулируют уровень низших частотных составляющих сигнала, R3 — высших, R12 — средних, а R7 — частоту среза. Сигнал с выхода этого узла поступает через регулятор уровня на резисторе R16 и цепи переключателя режимов на эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе VT1, а с него через цепь C19R19R20 — на выход блока и приставки в целом.

Вариант схемы переключателя режимов, представленный на рис. 3, — стандартный для подобных устройств и никаких особенностей не имеет. Всего режимов — два: "Включено", когда сигнал от звукоиздателя проходит весь тракт преобразования, и "Выключено", когда с выхода эмиттерного повторителя (VT2) усилителя-ограничителя сигнал, пройдя через эмиттерный повторитель (VT1) переключателя режимов, поступает на вход эмиттерного повторителя (VT1) темброблока, т. е. без преобразования. Режим "Включено" индицирует светодиод HL1.

На транзисторах VT5, VT6 собран триггер. Импульсное напряжение на конденсаторах C7, C9 переключает его из одного устойчивого состояния в другое. Это напряжение формируется при нажатии на кнопку SB1 и ее отпускании. Конденсатор C10 служит для подавления помех (от "дребезга" контактов кнопки SB1, наводок от посторонней ВЧ аппаратуры и др.).

Если на коллекторе транзистора VT6 присутствует напряжение, близкое к  $U_{\text{пит}}$  триггера (при этом на коллекторе транзистора VT5 — близкое к нулю), блок находится в режиме "Включено", а если наоборот — "Выключено". Коллекторы этих транзисторов через резисторы R8 и R9 соединены с переключательным узлом, собранным на полевых транзисторах VT2—VT4 и обеспечивающим указанную выше логику работы блока. Так, когда на коллекторе транзистора VT6 установилось напряжение, близкое к  $U_{\text{пит}}$ , транзистор VT3 закрыт, а VT2 и VT4 открыты.

Хотелось бы отметить, что при повторении этого блока желательно применить импортные полевые транзисторы (2SK118Y, 2SK30A), которые имеют меньший разброс параметров в отличие от указанных на схеме. Переключательные транзисторы VT2—VT4 необходимо

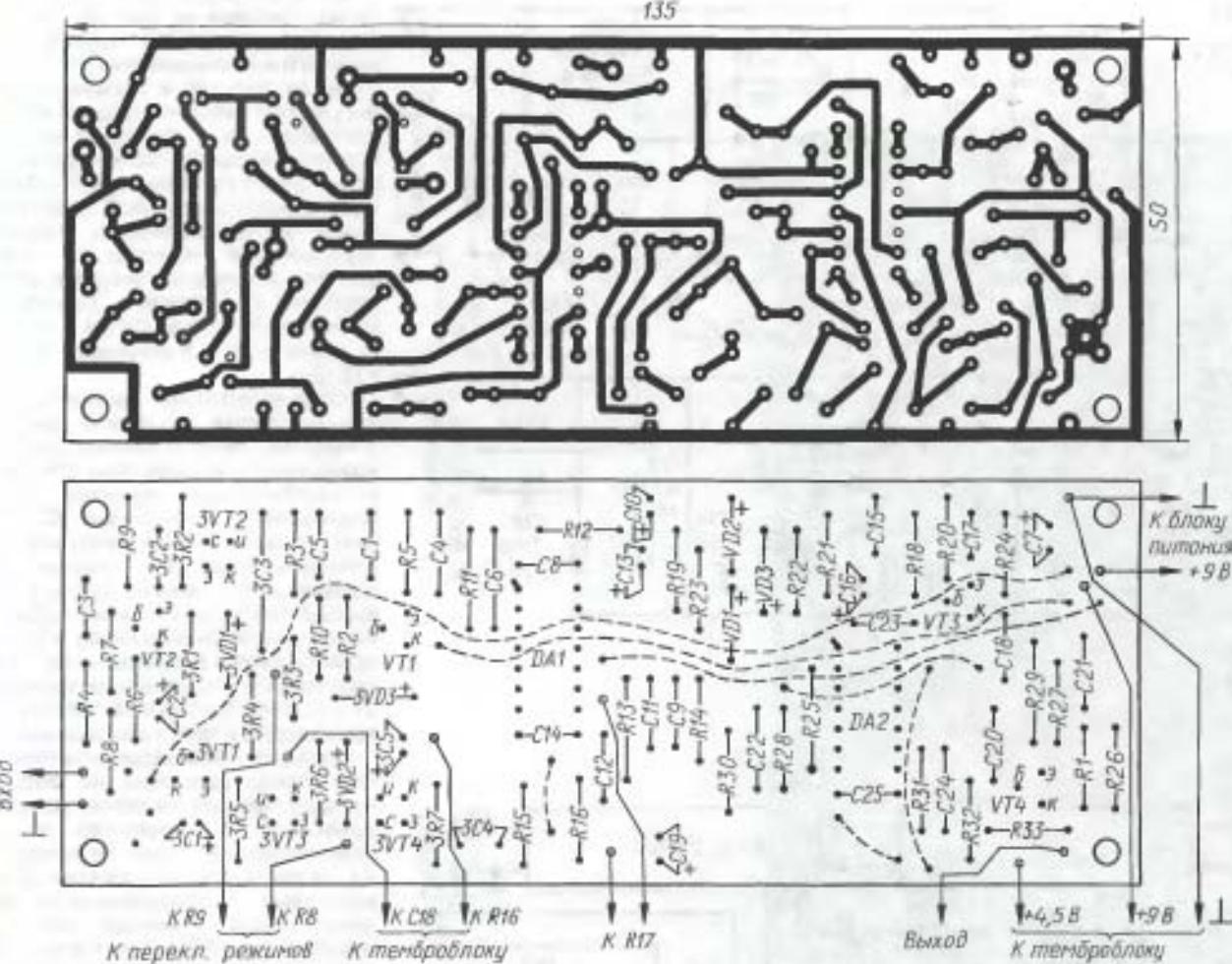


Рис. 5

димо монтировать в непосредственной близости от коммутируемых цепей.

Принципиальная схема блока питания устройства показана на рис. 4. Применение встроенного сетевого блока позволяет обойтись без внешнего источника или батареи гальванических элементов. Каких-либо особенностей блок не имеет. Его токовые возможности допускают питание двух приставок "дистош" или других.

Устройство собрано на трех печатных платах из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1 мм. На печатной плате, чертеж которой показан на рис. 5, размещены элементы усилителя—ограничители и часть элементов переключателя режимов (они обозначены префиксом 3). Три свободные контактные площадки на плате вблизи транзистора 3VT1 предназначены для того, чтобы можно было собрать на нем усиительную ступень instead of эмиттерного повторителя. Это бывает необходимо в том случае, когда требуется увеличить выходное напряжение приставки.

Чертеж печатной платы блока регулирования тембров представлен на рис. 6. Элементы блока питания устройства и остальные элементы переключателя режимов размещены на печатной плате, чертеж которой изображен на рис. 7.

Стабилизатор DA1 блока питания теплоотвода не требует. Сетевой транс-

форматор годится любой мощностью 5...10 Вт с напряжением вторичной обмотки 10 В. Располагать его необходимо как можно дальше от входных цепей приставки.

Все сигнальные межплатные соединения надо выполнять двупроводным кабелем в экранирующей оплётке.

Правильно собранное устройство в налаживании не нуждается. Тем не менее я бы рекомендовал прослушать варианты звучания, которые приставка способна формировать, и выбрать из них в наибольшей степени удовлетворяющие требованиям конкретного исполнителя.

Дело в том, что подбирая элементы VD1, VD2, VD3, R23, можно изменять степень ограничения верхней и нижней полуволн сигнала и, соответственно, характер звучания инструмента. При указанных на схеме элементах и их соединении звучание гитары приобретает оттенки, присущие звуку ламповых гитарных усилителей. Если же применить встречно-параллельное включение всего двух диодов, то ограничение амплитуды сигнала станет симметричным. При этом звучание инструмента становится более "транзисторным". Тип диодов также имеет значение. Необходимо подчеркнуть, что представленные выше оценки субъективны и зависят от индивидуальных особенностей слуха исполнителя.

Все платы размещены в коробке, изготовленной из листового алюминиевого сплава. Все органы управления выведены на ее лицевую панель. Ею может быть и боковая, и верхняя панель в зависимости от того, как будет установлена приставка при исполнении музыки — на какой-либо подставке или на полу.

Коробку можно изготовить и из листовой пластмассы, но в этом случае придется обратить самое серьезное внимание на экранировку. В противном случае избавиться от фона переменного тока, скорее всего, не удастся.

Переключатель режимов удобнее всего с помощью отдельной ножной кнопки (без фиксации), изготовленной на базе готового микропереключателя (например, КМ1-1). Ее соединяют с приставкой экранированным кабелем и располагают у ног гитариста. Можно разместить кнопку и на лицевой панели.

В устройстве вместо К157УД2 можно применить и другие ОУ с низким уровнем шума (NE5532, TL071, KP551УД2 и т. п.), но это потребует коррекции печатных плат. Оксидные конденсаторы — импортные. Остальные — К73-9, К73-17, К10-17Б, КТ-1, К31-11. Переменный резистор R17 в усилителе—ограничителе сигнала должен иметь характеристику В.

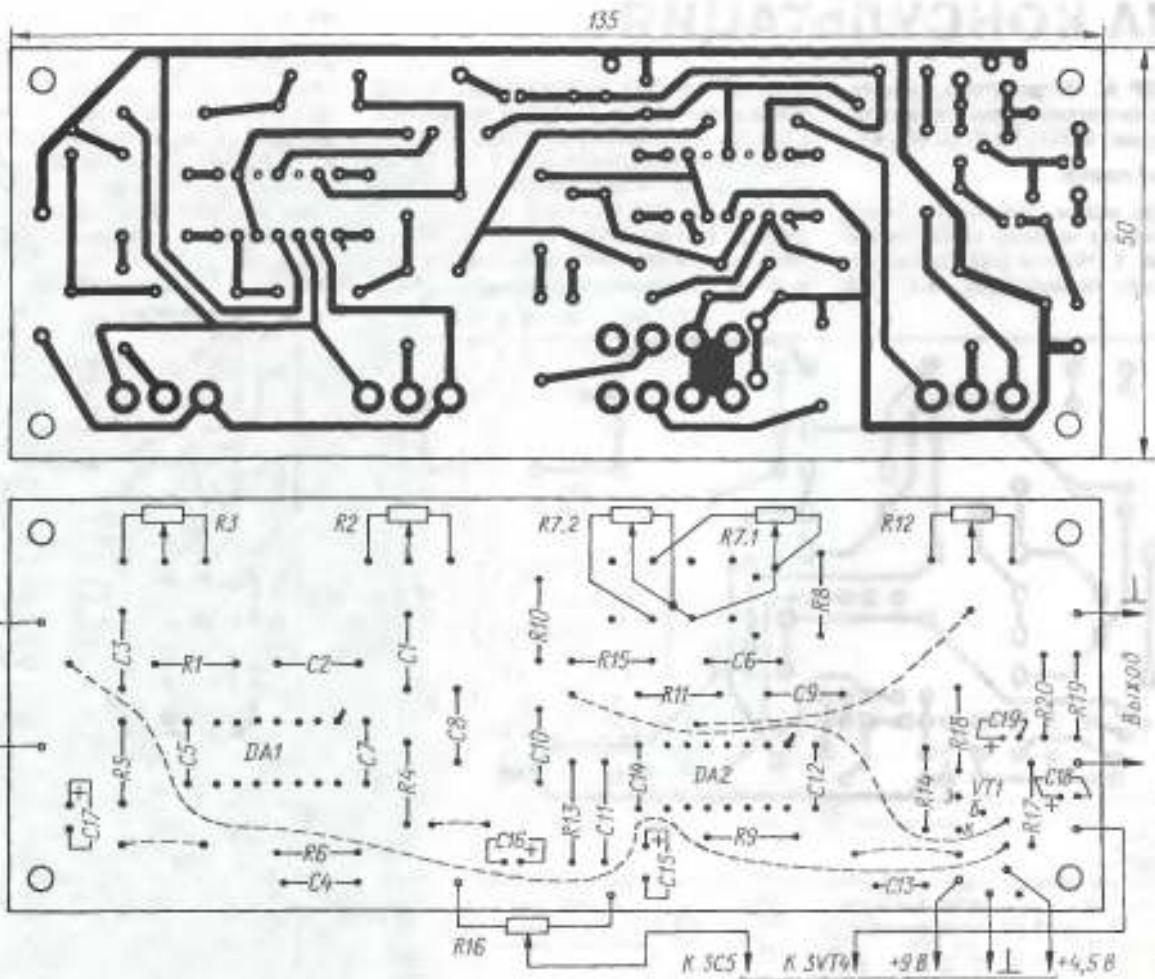


Рис. 6

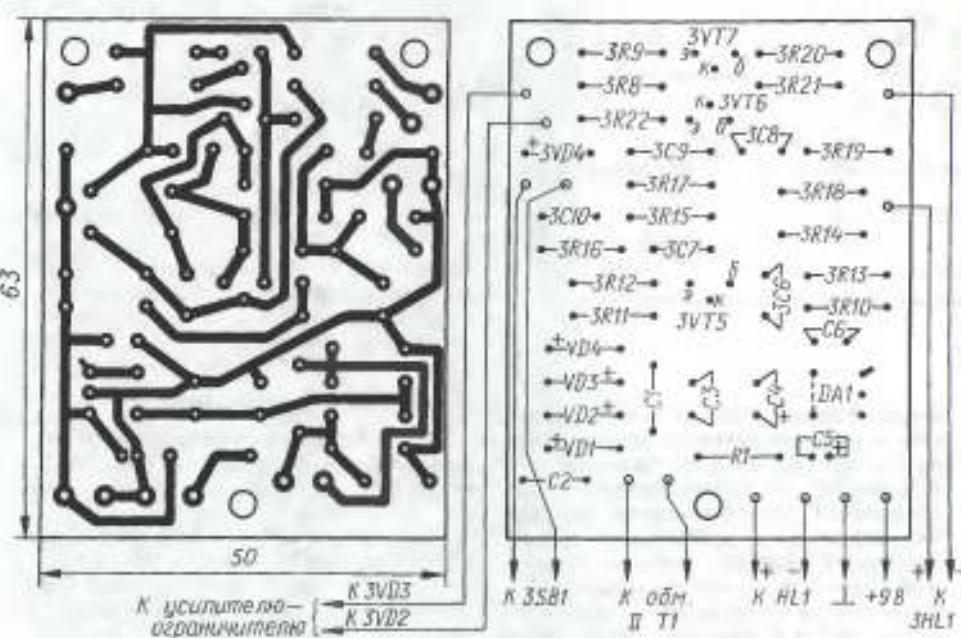


Рис. 7

Переменные резисторы R2, R3, R12, R16 в темброблоке должны также иметь характеристику В, а сдвоенный R7 — А. В устройстве применены переменные резисторы СП3-33-24, СП-1, СП3-46М, постоянные — МЛТ. Транзисторы KT3102EM можно заменить на

SS9014 или другие с нормированным коэффициентом шума.

Приставка была испытана с гитарами различного типа и показала положительные результаты.

Редактор — Д. Ломакин, графика — Л. Ломакин

#### МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2007, № 2, с. 11

Высыпаем почтой запрограммированные по Вашему заказу микроконтроллеры и ПЗУ.  
390028, Рязань, а/я 8.  
[www.progmr.nmt.ru](http://www.progmr.nmt.ru)

Р/д детали отеч. и имп. 9000 типов,  
книги, компьютеры, ПО.  
Ваш конверт. 190013, С.-Петербург,  
а/я 93, Киселевой.

#### ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ!

Высыпаем наложенным платежом по всей России. Лучший выбор книг, альбомов, радиодеталей, радионаборов...

107113, г. Москва, а/я 10 "Посылторг". Тел. (495) 304-72-31.

Каталог всех товаров на CD высылается в Вашем конверте с марками на 25 рублей!

Для получения каталога радиотоваров в бумажном исполнении пришлите марки почты России на 15 рублей.

Интернет-магазин: [WWW.DESSY.RU](http://WWW.DESSY.RU)  
E-mail: [post@deussy.ru](mailto:post@deussy.ru)

# НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

**ШРАЙБЕР А.** Устройство защиты от перепадов напряжения в электросети. — Радио, 2001, № 2, с. 46, 47.

## Печатная плата.

Устройство можно собрать на плате, изготовленной по чертежу, представленному на рис. 1. На ней размещены все детали, кроме индикаторов HL1, HL2,

выключателя SA1 и кнопки SB1. Постоянные резисторы — МЛТ, подстроечный — СП3-19а, конденсаторы C1, C3, C4, C7 — полизитилентерефталатные K73-17, C2, C5 — керамические KM, C6 — оксидный K52-1Б, C8 (220 мкФ × 50 В) — серии ТК фирмы Jamicon. Реле K1 — РЭЗ33. На плате его закрепляют гайками M3, подложку под них шайбы из гетинакса или тек-

она. На ней размещены все детали (в том числе и источника питания), кроме индикаторов HL1, HL2, оптрона U1, кнопок SB1, SB2, датчика B1 и трансформатора T1. Плата рассчитана на применение резисторов МЛТ, керамических конденсаторов КД-1 (C1, C3), KM (C5, C6) и оксидных серии ТК фирмы Jamicon (остальные). Конденсатор C6 устанавливают на стороне печатных проводников (его выводы припаивают к контактным площадкам без отверстий). Для предотвращения выхода

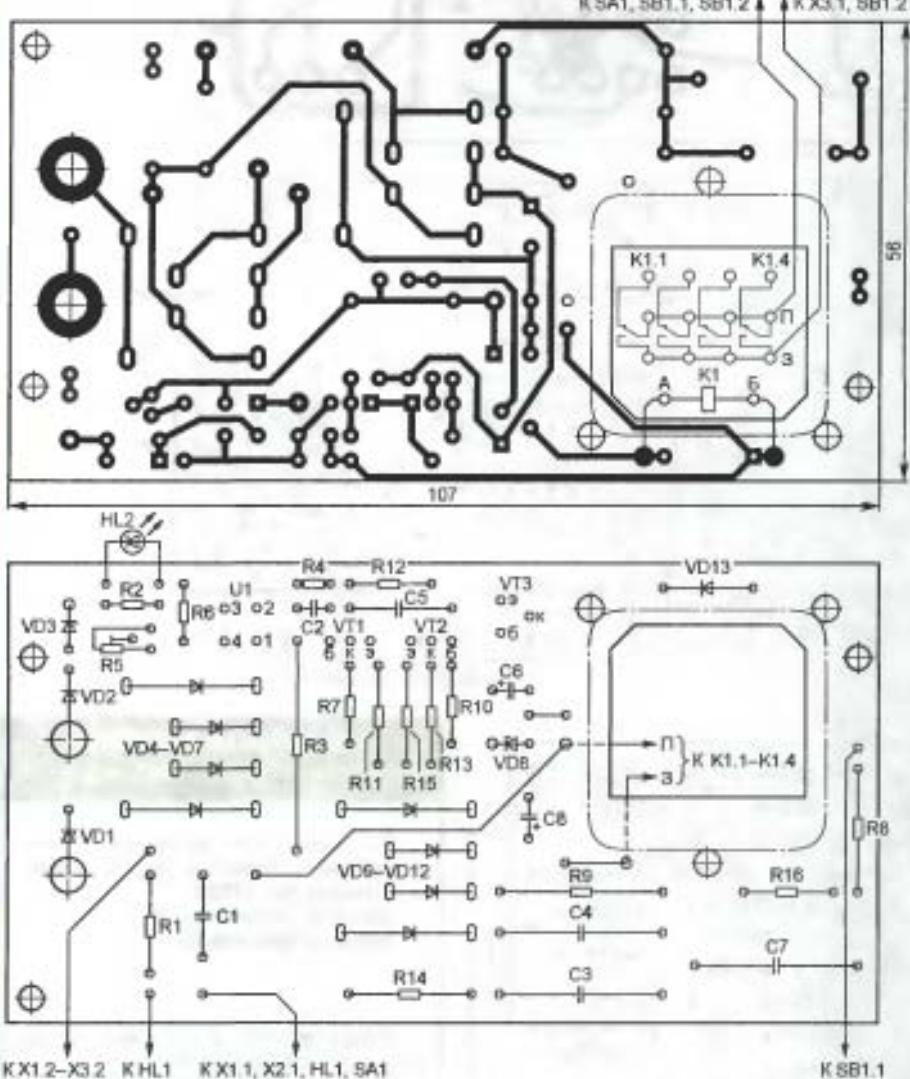


Рис. 1

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Редакция консультирует исключительно по статьям, опубликованным в журнале «Радио», и только по техническим вопросам, имеющим прямое отношение к тому, о чём в них идет речь. Консультации даются бесплатно. Вопросы просим писать разборчиво, по каждой статье на отдельном листе. Обязательно укажите название и автора статьи, год, номер и страницу в журнале, где она опубликована. В письме вложите маркированный конверт с надписанным вашим адресом. Вопросы можно присыпать и по электронной почте. Наш адрес: consult@radio.ru. Для облегчения поиска ваших писем среди статей просим заполнять строку «Тема» (желательно указывать номер журнала, в котором опубликована статья, например: РАДИО 1-2008).

толита. Выходы обмотки (A и B) соединяют отрезками луженого провода диаметром 0,5...0,8 мм с контактными площадками без отверстий. Буквами П и З обозначены соответственно выводы переключающих и замыкающих контактов реле. В адресах у линий электрической связи со стрелками цифры 1 в позиционных обозначениях контактов кнопки SB1 и разъемных соединителей X1—X3 условно обозначены верхние (по схеме) контакты, цифры 2 — нижние.

**КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Д.** Термостат-хронометр для детского питания. — Радио, 2007, № 5, с. 38—40.

## Печатная плата.

Чертёж возможного варианта печатной платы устройства изображен на рис. 2.

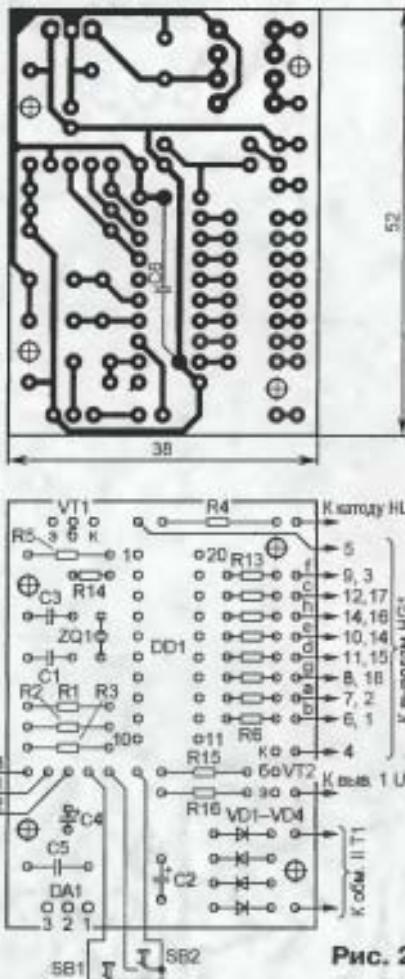


Рис. 2

микроконтроллера из строя при пайке (из-за перегрева или статического электричества) и удобства замены его в процессе эксплуатации желательно установить на плате 18-гнездную розетку (панель).

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

**ТКАЧ А.** Часы со светодиодной индикацией. — Радио, 2007, № 5, с. 55, 56 (редактор — Н. Нечаева).

На схеме и чертеже печатной платы часов (см. соответственно рис. 1 и 2 в статье) контакт 2 переключателя S1 должен быть соединен с выводом 13 микросхемы D03 (а не с выводом 14). Выход 14 необходимо соединить с проводом питания +5 В.

**ГУМЕРОВ Ю., ЗУЕВ А.** Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами. — Радио, 2007, № 8, с. 36, 37 (редактор — И. Нечаев).

Емкость конденсатора C1 — 4700 пФ.

Редактор — В. Фролов, графика — В. Фролов

При участии Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Минобразования РФ.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

## наша жизнь

10

## Необычный термометр

Э. ЩЕНОВ, г. Ульяновск

Предлагаемое простое устройство выводит результат измерения температуры в комнате или на улице... двоичным кодом. Можно спорить об удобстве этого решения для обычных пользователей, но нет сомнений в том, что такой прибор может стать оригинальным сувениром или помочь радиолюбителю, его друзьям и коллегам научиться быстро переводить двоичные числа в десятичные.

Известно немало любительских конструкций термометров с цифровыми датчиками температуры серии DS18 (например, [1, 2]). Во всех применяются знакосинтезирующие светодиодные или жидкокристаллические индикаторы, что значительно усложняет прибор и увеличивает его стоимость. Программы МК таких термометров усложняются из-за необходимости организовать динамическую индикацию на светодиодных индикаторах или обмен информацией с жидкокристаллическим индикатором. К тому же многоразрядные светодиодные индикаторы

имеют разрешающую способность 1 °C. Его схема изображена на рис. 1. Основные элементы — микроконтроллер PIC16F628 и цифровой датчик температуры DS18B20. Кроме них, потребуются восемь однородных светодиодов, девять резисторов, керамический конденсатор, кнопка и батарея из трех гальванических элементов.

Поскольку нет необходимости следить за температурой постоянно, ее обычно замеряют лишь несколько раз в день, напряжение батареи GB1 поступает на термометр только при непродолжительном, на время измерения и отс-

требующем внешних элементов. Разряд порта RA4 используется как выход с "открытым стоком". Он соединен с входом RA5, вместе они служат для двухстороннего обмена информацией с датчиком температуры BK1. Резистор R6 — стоковая нагрузка для выходов MK и датчика.

На светодиоды HL2—HL8, подключенные через ограничительные резисторы к выводам порта B, настроенным как выходы, MK выводит двоичное значение измеренной датчиком температуры. Ее знак (плюс или минус) отображает светодиод HL1, подключенный к выводу 17 (RA0) MK, также настроенному как выход.

После включения питания программы MK, настроив порты соответствующим образом, начинает вывод в порты "бегущий единицы". Светодиоды HL2—HL8 отображают эту заставку, мигают и светодиод HL1. Это позволяет убедиться в исправности MK и светодиодов. Тем временем программа проверяет, подключен ли датчик, и подает ему команду измерить температуру, затем принимает измеренное значение и выводит его в порт B, а знак — в соответствующий разряд порта A. Если датчик не подключен или неисправен, "бегущий единицы" продолжается до выключения питания.

Показания термометра обновляются приблизительно раз в секунду. Эти моменты отмечаются миганием светодиода HL1. Когда температура выше нуля, светодиод кратковременно гаснет и светится до следующего обновления. При отрицательной температуре светодиод кратковременно вспыхивает, в интервале между обновлениями он погашен.

Коды программы MK приведены в табл. 1. В нее включено и необходимое для правильной работы программы слово конфигурации MK PIC16F628. В устройстве может быть применен и микроконтроллер PIC16F628A.

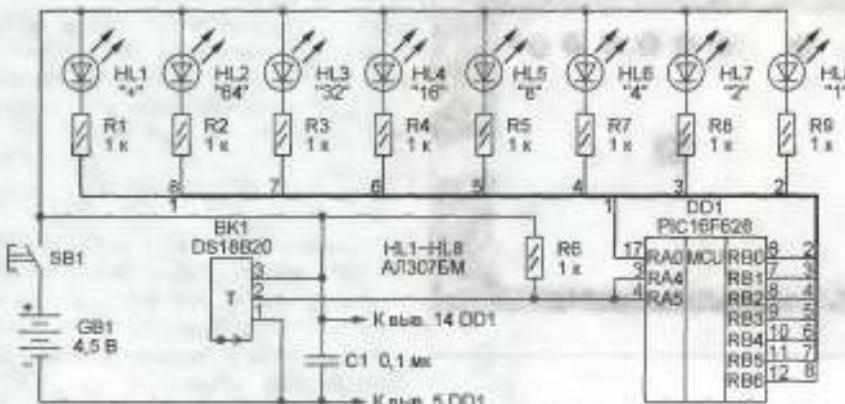


Рис. 1

ры отличаются повышенным расходом энергии, что заставляет питать термометр от сети.

Предлагаемый термометр содержит минимальное число деталей и измеряет температуру от -55 до +125 °C с дис-

плеем температуры, нажав на кнопку SB1. Расход энергии минимален, а батареи хватает надолго.

Подключать к MK кварцевый резонатор не требуется, он работает от встроенного генератора частотой 4 МГц, не

Таблица 1

```

:020000040000FA
:100000001282030831665008312FF3086001F14FD
:100010009FF41F150030831666008312FF30860080
:10002000FE30860005109A20FD30860005149A20C7
:10003000FB30860005109A20F730860005149A20CD
:10004000FF30860005109A20F30860005149A20D4
:10005000FF30860005149A20FF30860005149A2000
:10006000640005122E105163521851A1028872007
:10007000C30A800E72087704430A800E720A12044
:10008000A12005122E2105163521851A302887203A
:10009000CC30A800E7208720B630A800E7208720C4
:1000A000AD202208A300AD202208A4008E2041FAA
:1000B0005A286E2805149A200510FF308600231A4E
:1000C000610A31A8610231B06111A31B861124181E1
:10000000612A41B861224190613812805109A2086
:1000E000514FF308600231E0610431B8611231F52
:1000F000611A31F8611241C061241C86112241D9F
:10010000613A12032800000000000000000000860040051
:10011000643040008320A00B8A2808006400872098
:100120008720872087208720872087208720872097
:10013000872080064008E208E208E208E208E2046
:100140008800540064209A209A209A209A209A2067
:1001500094209A209A209A209A20800A2010512202184
:1001600005162121851AA2214E2105122021051698
:100170002121851AA212621051220210516212164
:10018000851AA221528210512202105162121851AF6
:10019000A2152E210512202105162121851A2162E216D
:1001A0002E210512202105162121851AA2162E21A5
:1001B0000512202105162121851A22172E2105124C
:1001C000202105162121851AA2172E2106000512CB
:1001D000202128180516272105162E210512202176
:1001E00048180516272105162E21051220212819E3
:1001F0000516272105162E2105122021A8190516FB
:10020000272105162E2105122021281B1A051627213C
:100210005162E2105122021281B1A051627210516D9
:100220002E2105122021281B1A0516272105162E2114
:10023000051220214B1B0516272105162E210800C8
:10024000080064000000000000000000008002121FB
:1002500021212121212121212121212121212121212121
:100260004000832040083129080064000430400000
:080270008320400838290800C
:0240000143F50
:00000001FF

```

Прилагаемый к статье исходный текст программы очень прост и вполне может служить пособием для освоения разработки программ. При желании программу можно модифицировать, введя, например, переключение уровня на одном из оставшихся свободными выводе МК при достижении температурой определенного значения. После такого изменения программы термометр сможет управлять вентиляторами или нагревательными приборами, поддерживая заданную температуру там, где расположен датчик.

Термометр был собран на макетной плате, как показано на рис. 2. Печатная плата не разрабатывалась. Светодиоды размещены в одну линию, причем промежуток между светодиодом HL1 и соседним больше, чем между другими, что облегчает отсчет. В этом варианте термометра отсутствует светодиод HL2. Он не нужен, если абсолютное значение измеряемой температуры не превышает 63 °C. Установив этот светодиод, можно отчитывать температуру во всем интервале, в котором работает датчик DS18B20 (от -55..до +125 °C). Для МК предусмотрена 18-контактная панель.

Плата помещена в корпус настенной телефонной розетки TJC-4C, три диско-

Светодиод	HL1	HL2	HL3	HL4	HL5	HL6	HL7	HL8	Температура, °C
	Вес	+	B4	32	16	8	4	2	
Состояние	○	○	○	●	○	●	○	○	-20
	●	○	○	○	●	●	●	●	+15
	●	○	●	○	●	○	●	●	+43
	●	●	○	○	○	●	○	●	+69

ых гальванических элементов находятся под платой. Собственно розетка использована для подключения датчика. Идущий к нему стандартный четырехпроводный телефонный кабель снабжен стандартной телефонной вилкой TR4P4C (RJ-11), вставляемой в розетку. На другом конце кабеля три из четырех его проводов защищены и припаяны к выводам датчика. На место соединения выводов с проводами нанесен силиконовый герметик и надета изоляционная трубка подходящего диаметра, например, обрезанный корпус шариковой ручки.

Термометр, внешний вид которого в закрытом корпусе показан на рис. 3, устанавливают в удобном для наблю-



Рис. 2

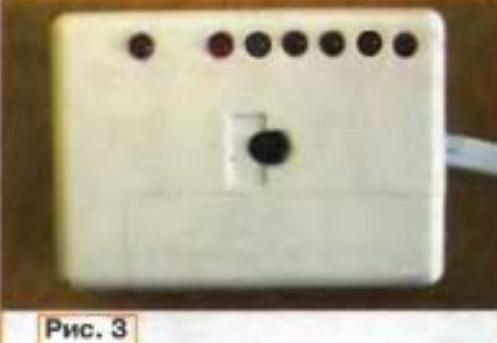


Рис. 3

Таблица 2

аналогично первому датчику. Информационные входы—выходы (выводы 2) всех датчиков соединяют с резистором R6 и выводами 3, 4 МК через переключатель. Прежде чем нажимать на кнопку SB1, необходимо выбрать соответствующий датчик.

Термометр не требует никакой регулировки или градуировки, так как датчики DS18B20 поставляются откалиброванными. Первое включение прибора производите, не устанавливая МК в панель, прежде всего проверьте полярность напряжения питания на ее контактах 14 (плюс) и 5 (минус). Затем, установив запрограммированный МК, но не подключая датчик, убедитесь, что светодиоды включаются поочередно, начиная с HL8. С подключенным датчиком должен быть выполнен только один цикл переключения светодиодов, затем на них будет выведено значение температуры, которое станет обновляться каждую секунду.

Как уже было сказано, значение температуры выводится в двоичной системе счисления. Практика показывает, что процедура перевода числа из двоичной системы в привычную для нас десятичную доступна даже школьникам младших классов, достаточно сложить "весы" включенных светодиодов. Они указаны на схеме термометра и в табл. 2, в которой приведены и несколько примеров.

Нулевое значение температуры может быть выведено как со знаком плюс (температура выше нуля, но ниже +1 °C), так и со знаком минус (температура ниже нуля, но выше -1 °C).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Трищенко К. Усовершенствованный термометр-термостат. — Радио, 2006, № 1, с. 43.
2. Шаталов И. Двухканальный термометр-термостат. — Радио, 2006, № 5, с. 24.
3. Мельников А. Термометр с ЖКИ и датчиком DS18B20. — Радио, 2007, № 1, с. 46.

**От редакции.** Коды и исходный текст программы МК термометра находятся на нашем FTP-сервере по адресу <<http://fr.radio.ru/pub/2007/12/termodom.zip>>

# Игра "Угадай мелодию-2"

Д. МАМИЧЕВ, п/о Шаталово-1 Смоленской обл.

В "Радио", 2007, № 5 на с. 58, 59 опубликована статья этого же автора "Угадай мелодию". За прошедшее время автор существенно доработал конструкцию устройства, придав игре по угадыванию мелодии дополнительное разнообразие. Теперь она имеет несколько уровней сложности, а задания изменяются от этапа к этапу.

**И**гра "Угадай мелодию" проводится в четыре этапа. Сначала ведущий включает режим воспроизведения всех фрагментов музыкальных произведений в нормальном режиме, а играющий

старается их запомнить. На втором этапе ведущий выбирает фрагмент на гад и изменяет тембр его звучания. Играющий должен угадать мелодию или напеть ее, а ведущий — сверить с

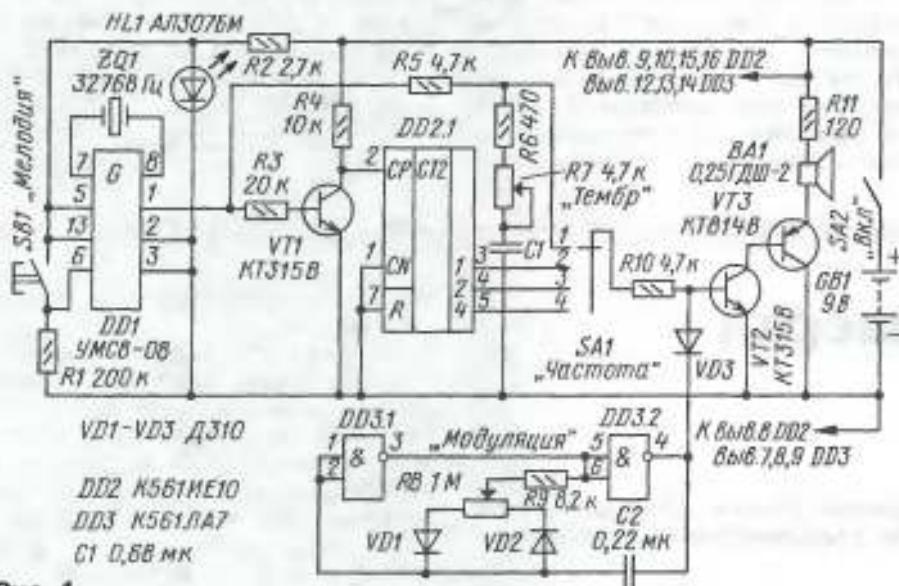


Рис. 1

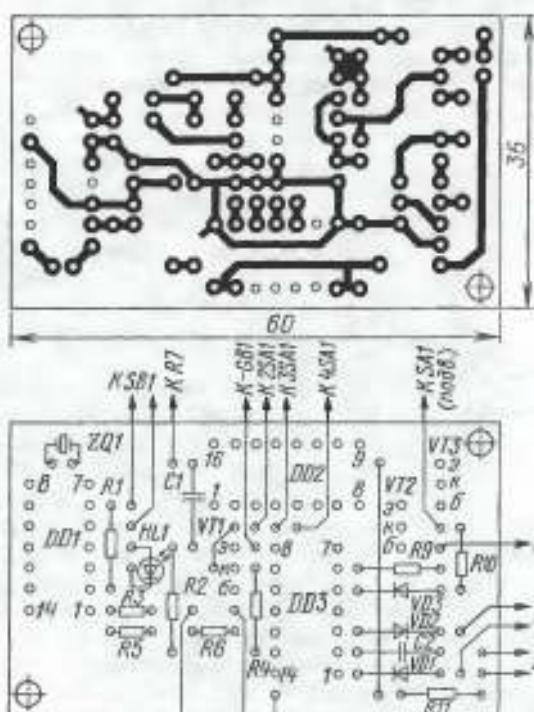


Рис. 2

чик. На логических элементах DD3.1, DD3.2 собран генератор прямоугольных импульсов с частотой следования 10...20 Гц и регулируемой скважностью, а на транзисторах VT2, VT3 — УЗЧ.

После подачи питающего напряжения нажатием на кнопку SB1 запускают воспроизведение фрагментов музыкальных произведений и их смену. В положении 1 переключателя SA1 выходной сигнал синтезатора DD1 через резисторы R5 и R10 поступает на вход УЗЧ. Резисторы R6, R7 и конденсатор C1 выполняют функции регулятора тембра. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора R7 влияние регулятора тембра на воспроизводимый музыкальный фрагмент минимально.

Генератор прямоугольных импульсов работает постоянно, и когда на выходе элемента DD3.2 присутствует высокий уровень, диод VD3 закрыт и не влияет на громкость сигнала ЗЧ. При низком уровне на выходе элемента DD3.2 диод VD3 при поступлении сигнала с выхода синтезатора DD1 будет открываться и громкость сигнала существенно уменьшается — так осуществляется амплитудная модуляция низкочастотным сигналом.

На первом этапе игры движок переменного резистора R7 устанавливают в нижнее по схеме положение, а движок R8 — в правое по схеме. При этом диод VD3 будет открываться на очень короткое время, поэтому музыкальный фрагмент воспроизводится практически без изменений. На втором этапе игры регулятором тембра вводят частотные искажения в воспроизводимый фрагмент. По мере уменьшения сопротивления резистора R7 уровень высоких частот уменьшается.

На третьем этапе резистором R8 увеличивают длительность низкого уровня на выходе элемента DD3.2, и воспроизводимый ЗЧ сигнал становится прерывистым, как бы "булькающим", что еще больше затрудняет его угадывание.

На четвертом этапе сигнал на УЗЧ поступает с одного из выходов счетчика DD2.1. На выходе синтезатора DD1 формируются прямоугольные импульсы с амплитудой 1,8...2 В, на коллекторе транзистора VT1 амплитуда импульсов возрастает до 9 В, что необходимо для нормальной работы счетчика DD2.1. В положениях 2, 3 и 4 переключателя SA1 частота сигнала ЗЧ уменьшается соответственно в два, четыре и восемь раз, а длительность воспроизводимого музыкального фрагмента при этом не изменяется.

Большинство деталей устройства смонтированы на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...2 мм, чертеж

которой показан на рис. 2. В устройстве можно применить постоянные резисторы МЛТ, С2-33, переменные — СП-1, СПО, СП4-1, конденсаторы — К10-17, КМ-6. Кварцевый резонатор ZQ1 — "часовой", диоды VD1—VD3 — любые малогабаритные германиевые выпрямительные или импульсные, например, D18, D20, D311, D312. Светодиод — красного цвета свечения с рабочим напряжением не более 2 В, например КИПД21Г-К, кнопка SB1 — КМ1-1 (ПКН6-1), переключатель SA1 — любой галетный малогабаритный на одно направление и не менее чем на четыре положения, например SR25Р-1-4-3, выключатель SA2 — МТ1-1. Динамическая головка BA1 — любая малогабаритная широкополосная с сопротивлением катушки 8...50 Ом, например, 0,25ГДШ YD58 (8 Ом), 0,25ГДШ YD58 (50 Ом). Микросхема K561ЛА7 заменима на K561ЛЕ5, транзистор KT315B можно заменить на любые из серий

KT315, KT3102, а KT814B — на транзисторы серий KT814, KT816 с любыми буквенными индексами.

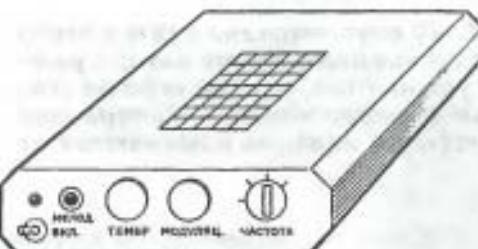


Рис. 3

Плату размещают в пластмассовом корпусе и соединяют с остальными деталями монтажными проводами. Кнопку SB1, переключатель SA1, выключатель SA2, светодиод HL1 крепят на передней стенке корпуса, а на верхней — динамическую головку и делают

отверстия для акустического сигнала (рис. 3). Музикальный синтезатор ОД1 желательно установить в панель, что позволит в дальнейшем, заменив его, разнообразить набор музыкальных фрагментов. Питаются устройство от батареи гальванических элементов напряжением 9 В — шесть последовательно соединенных элементов типа размера AA, AAA или две батареи 312G. Можно применить сетевой стабилизированный блок питания, для его подключения на задней стенке устанавливают гнездо соответствующего типа. Ток, потребляемый устройством, не превышает 60 мА.

Собранные без ошибок и из исправных деталей устройство не требует наладки. Громкость сигнала можно изменять подбором резистора R11, но его сопротивление не должно быть менее 50 Ом.

Редактор — Н. Нечаева, графика — Ю. Андреев

## Пробник для проверки стабилитронов

Ю. РОМАНИХИН, г. Тюмень

**Вниманию читателей автор данной статьи предлагает два варианта пробников для проверки стабилитронов и некоторых других элементов.**

Радиолюбители часто испытывают затруднения с определением основного параметра имеющихся у них стабилитронов — напряжения стабилизации. Маркировка на стабилитронах иногда отсутствует, стерта, нередко для ее расшифровки требуются специальные справочники. Помочь в этой ситуации могут простые пробники, описание которых приведено далее.

Схема одного из них показана на рис. 1. Он содержит регулятор напряжения, индикатор тока, а в качестве внешнего измерительного прибора применен вольтметр. Источником напряжения может быть маломощный выпрямитель с выходным напряжением 15...20 В. Регулятор напряжения собран на переменном резисторе R1, индикатор тока — на стрелочном измерительном приборе PA1 — миллиамперметр или микроамперметр. Резистор R3 ограничивает выходной ток устройства при возникновении замыкания на выходе.

Напряжение стабилизации определяют так. Устанавливают резистором R1 напряжение на стабилитроне, равное нулю (движок в нижнем по-

схеме положении). Плавно увеличивают напряжение до резкого увеличения тока и устанавливают стрелку индикатора примерно посередине шкалы. По цифровому индикатору (или шкале) вольтметра определяют

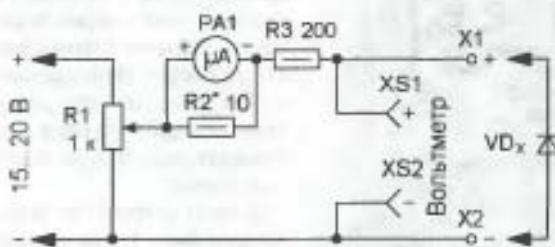


Рис. 1

напряжение стабилизации. Если оно будет близким к нулю, то стабилитрон пробит, при напряжении 0,6...0,7 В он включен в прямом направлении, и полярность подключения следует изменить. Если ток не протекает в любом положении движка резистора R1, то напряжение стабилизации превышает входное напряжение устройства или тестируемый элемент —

диод, подключенный в обратном направлении.

Схема второго варианта пробника показана на рис. 2. В нем светодиод HL1 выполняет функции индикатора тока, а на транзисторах VT1, VT2 собран стабилизатор тока. Поэтому к пробнику можно подключать различные элементы, не опасаясь перегрузки по току.

В пробниках можно применить постоянные резисторы МЛТ, С2-33, переменный — СПО, СП4, транзисторы KT315B заменимы на транзисторы серий KT312, KT315, KT3102 с любыми буквенными индексами, светодиод можно применить любой малогабаритный любого цвета свечения с рабочим током до 20 мА. Стрелочный индикатор PA1 — миллиамперметр с током полного отклонения 5...10 мА или микроамперметр на ток 100...1000 мкА — подходит и малогабаритный стрелочный индикатор от магнитофона.

Налаживание первого пробника сводится к подбору резистора R2. Если применен миллиамперметр на ток 5...10 мА, то этот резистор не устанавливают. При использовании микроамперметра резистор R2 подбирают так, чтобы при выходном токе 10 мА стрелка индикатора отклонялась на максимальное деление шкалы. Для этого к выходу пробника подсоединяют мультиметр, включенный в режим измерения тока на пределе 20 мА. В качестве резистора R2 можно применить отрезок высоком-

ного провода или тонкого (диаметром 0,05...0,1 мм) медного обмоточного провода ПЭВ-2 или аналогичного. Налаживание второго пробника сво-

Кроме стабилитронов, пробником можно проверять и другие элементы, например светодиоды. Подключая к пробнику, можно определить их рабо-

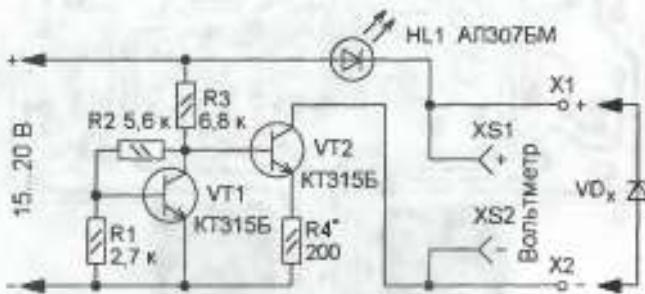


Рис. 2

дится к подбору резистора R4, чтобы выходной ток устройства был около 5 мА.

чее напряжение, выбрать экземпляр с минимальным напряжением или с максимальной яркостью.

Пробники имеют примерно одинаковую конструкцию. Для второго пробника была использована плата из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита размерами примерно 40×60 мм. На верхней стороне сделаны две площадки 10×30 мм из фольги для подключения проверяемого элемента и установки гнезд для подключения вольтметра. Гнезда размещают в отверстиях и припаивают с двух сторон платы. Светодиод также устанавливают в отверстие платы. На ее нижней стороне на "пятачках" монтируют остальные детали. Для первого пробника размеры платы будут больше, так как на ней необходимо установить еще и стрелочный индикатор. Для соединения с источником напряжения применены гибкие монтажные провода разного цвета.

Редактор — Н. Нечесов, графика — Н. Нечесов

## "Электронный таракан"

А. ЛЕЧКИН, г. Рязань

"Электронный таракан" — так автор назвал модель, которая по внешнему виду и поведению похожа на это насекомое. Модель снабжена фото и сенсорными датчиками, движется в сторону источника света (фонарь, настольная лампа), при соприкосновении с препятствиями пытается их обойти, а в темноте "засыпает".

Принципиальная схема "электронного таракана" показана на рис. 1. В ней применены два электродвигателя M1 и M2, для управления которыми используются одинаковые узлы. Узел управления первым электродвигателем M1 состоит из генератора импульсов на транзисторах VT1, VT3 и электронных ключей на транзисторах VT5, VT7, VT8, VT11, VT12. В частотозадающую цепь генератора установлен фототранзистор BL1. При изменении освещенности будет меняться сопротивление фототранзистора, а значит, частота и скважность импульсов генератора. С его выхода импульсы напряжения через токоограничивающие резисторы R15, R16 поступают на базы транзисторов VT7 и VT8 соответственно. В зависимости от состояния транзистора VT5 эти импульсы будут открывать один из транзисторов VT7 или VT8.

В исходном состоянии транзистор VT5 открыт, поэтому импульсы генератора открывают транзистор VT7. Транзистор VT11 также открывается, и импульсы напряжения гальванического элемента G1 поступают на электродвигатель M1 — он начинает вращаться.

При нажатии на кнопку SF1 транзистор VT5 закрывается, и импульсами генератора будет открываться транзистор VT8 и соответственно VT12. Импульсы

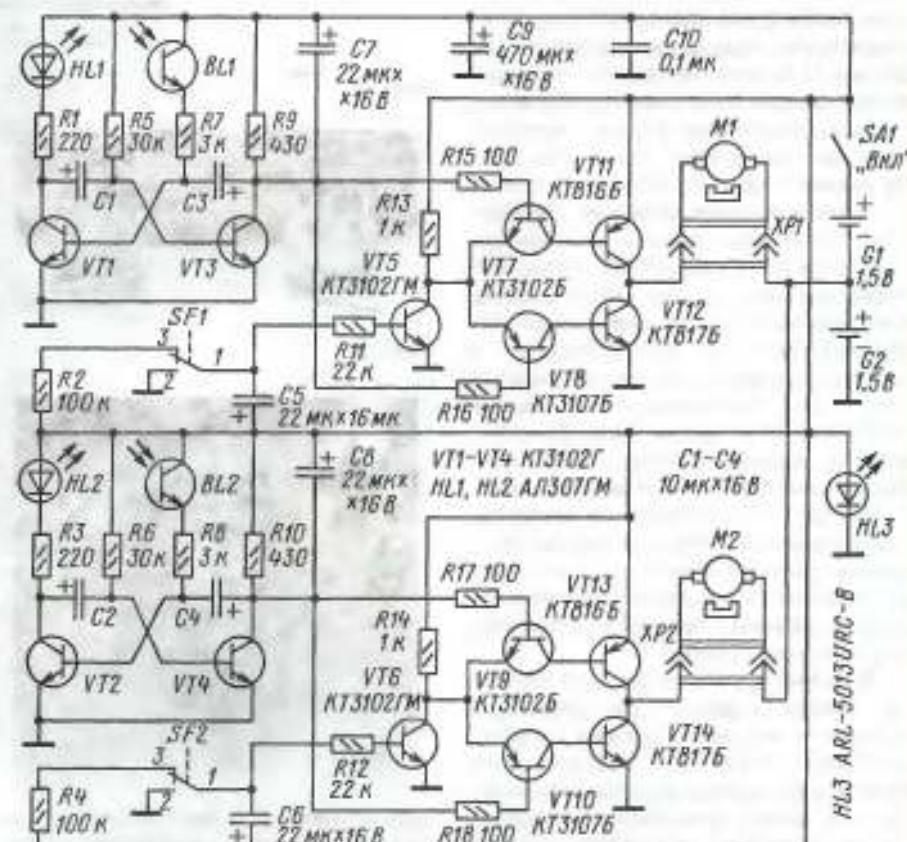


Рис. 1

Когда они разрядятся, он перестанет мигать.

В авторском варианте модель таракана корпуса не имеет. Все элементы устанавливают на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5..2 мм, изображенной на **рис. 2**. Использованы резисторы С2-23, оксидные конденсаторы — импортные, конденсатор С10 — К10-17, КМ-6. Транзисторы KT3102ГМ заменимы на KT3102БМ, KT816Б — на KT814Б, KT817Б — на KT815Б. Фототранзисторы BL1, BL2 — от компьютерной "мышь", их можно заменить на ФТ-2к, но уменьшится угол обзора. Выключатель SA1 — движковый, например, SS12D10 или другой, подходящий по размерам. Кнопки SF1, SF2 с самовозвратом — DM1-01С с изогнутыми выводами, их вставляют в отверстия платы и припаивают. Можно применить кнопки DM1-01Р с прямыми выводами, в этом случае их припаивают непосредственно к контактным площадкам платы вплотную к ее краю (**рис. 3**).

Электродвигатели М1, М2 — от CD-ROM проигрывателя PPNI3LB11С. К печатной плате их крепят с помощью больших металлических скрепок, которые выпрямляют, залуживают в середине и по краям, припаивают к корпусу каждого электродвигателя, загибают концы, вставляют в отверстия А, В и С, D и также припаивают (**рис. 4**). Электродвигатели должны быть расположены под углом около 45° к поверхности платы. На их валы необходимо надеть ПХВ или резиновые трубы подходящего диаметра или ролики. Если этого не сделать, "таракан" будет передвигаться слишком медленно.

Валы электродвигателей обеспечивают две точки опоры, а третий является задней стойкой. Изготовить ее можно из скрепки, которую вставляют в отверстие Е, подбирают высоту, угол наклона и припаивают к квадратной контактной площадке (**рис. 5**). Датчики-усы также изготавливают из больших скрепок. На кнопках DM1-01Р есть отверстия, в которые продевают один конец скрепки так, чтобы обеспечить ей свободный ход. Изменяя ее форму (**рис. 6**), добиваются надежного переключения кнопок при контакте усов с препятствием.

G1, G2 — гальванические элементы типоразмера AA, для их установки применена двухсекционная кассета, которую крепят к плате клеем. Контакты кассеты соединяют с печатной платой изолированными проводами.

Внешний вид "электронного таракана" показан на **рис. 7**. При правильном монтаже и исправных деталях он функционирует следующим образом. Если осветить фотодиоды фонарем, "таракан" должен начать движение. Освещение одного из них сильнее другого заставит его поворачивать в сторону источника света. При одинаковом освещении он

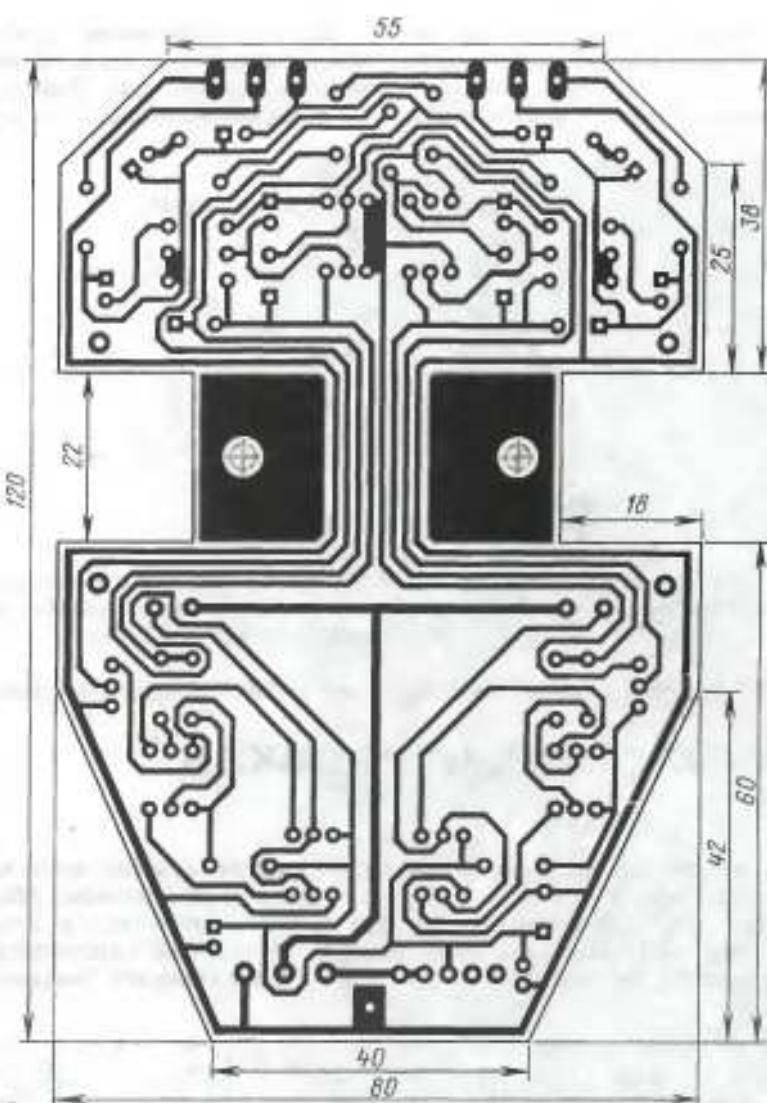


Рис. 2

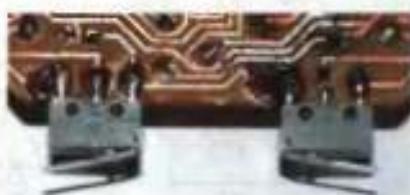


Рис. 3



Рис. 5



Рис. 4



Рис. 6

движется вперед — чем оно больше, тем больше скорость движения. Стиль передвижения "электронного таракана", как у насекомого, — зигзагами.

С помощью датчиков-усов он определяет столкновение с препятствиями и способен их обходить. Прикосновение левого или правого

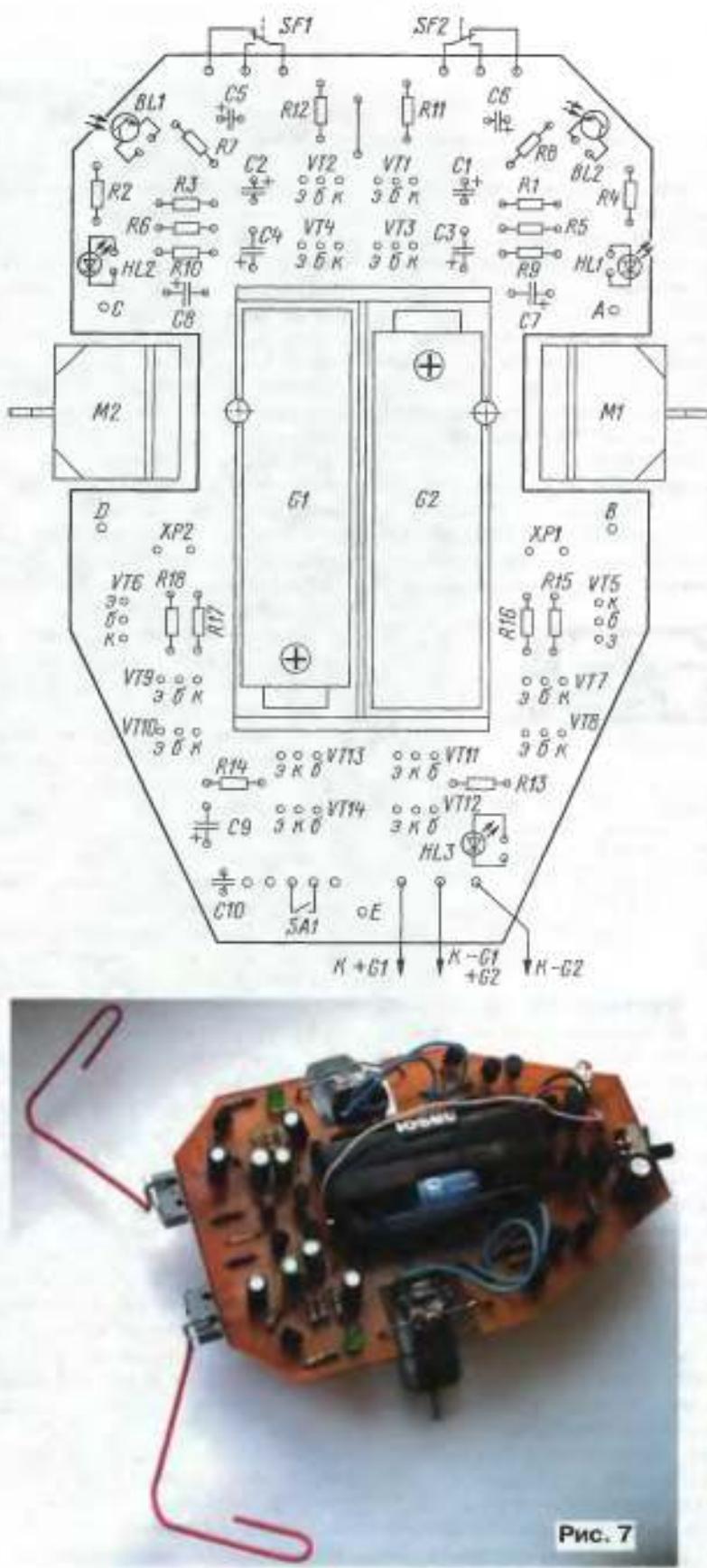


Рис. 7

датчика-уса приводит к повороту "таракана" в противоположную сторону; при одновременном касании он отъезжает назад. В отсутствие яркого источника света или при слабом освещении он "засыпает", медленно

передвигается и совсем останавливается.

При проверке модели таракана следует обратить внимание на то, что при включении необходимо использовать только "свежие" гальванические эле-

менты с напряжением не менее 1,5 В. Работу генераторов удобно контролировать по вспыхивающим светодиодам HL1, HL2. При освещении модели частота вспышек должна меняться — это укажет на исправность фототранзисторов и их правильное подключение. Не вспыхивающий светодиод укажет на неработающий генератор.

Если при освещении модели она движется назад, следует поменять полярность подключения каждого электродвигателя. При вращении на месте необходимо поменять полярность подключения того электродвигателя, который заставляет модель отъезжать назад.

С "электронным тараканом" можно проводить разнообразные игры.

**"Слалом".** Расставляют на одной линии несколько кеглей с интервалом в 50 см. Отмечают линии старта и финиш. Устанавливают "таракана" на старте и, управляя им с помощью фонаря, заставляют обойти все препятствия. Задача играющего — провести "таракана" до финиша, не сбив ни одной кегли. При отсутствии кеглей их можно заменить пластмассовыми бутылками или алюминиевыми банками из-под газированной воды.

**"Следопыт".** На ровной горизонтальной поверхности мелом начертите извилистую линию. Установите "таракана" в начале линии и, управляя им с помощью фонаря, постарайтесь пройти его по линии как можно точнее, чтобы он с нее не сошел.

**"Лабиринт".** По периметру квадрата со стороной 1 м установите барьера, оставив в нем два-три прохода на разных сторонах. Включите ярковосвещение, запустите "таракана" и определите временной интервал, в течение которого он самостоятельно выйдет из лабиринта. Уровень сложности этой игры зависит от числа открытых проходов и конфигурации препятствий.

**"Робот-художник".** К задней стойке модели липкой лентой прикрепите фломастер так, чтобы его пишущая часть касалась поверхности. Поместите "таракана" на белый лист бумаги и включите питание, управляя им с помощью фонаря, попытайтесь нарисовать простейший рисунок.

**"Тараканы бега".** Для игры потребуются два одинаковых "электронных таракана", два фонаря и любой желающий с вами посостязаться. Модели устанавливают на линии старта, включают их одновременно и, управляя фонарями, доводят до финишной черты. Чтобы они не мешали друг другу, трассы разделяют невысоким барьером. Победителем будет тот, чей "таракан" придет на финиш первым.

Редактор — Н. Нечепин, графика — Ю. Андреев, фото — автора

# Нагрудный значок

А. ОЗНОБИХИН, г. Иркутск

**Н**агрудный значок с вмонтированным в него сверхъярким светодиодом, вспыхивающим при громких звуках и подсвечивающим символ или имя на значке, привлекает внимание окружающих на дискотеке или молодежной тусовке, в других многолюдных местах отдыха. Он будет эффективно "подмигивать" в такт музыке и светиться непрерывно при громких фрагментах фонограммы.

Схема устройства изображена на рис. 1. По сути, это высокочувствительное акустическое реле. Оно содержит миниатюрный электретный микрофон BM1 с встроенным усилителем, компаратор на операционном усилителе (ОУ) DA1, электронный ключ на полевом транзисторе VT1 и сверхъяркий свето-

диод EL1. Каждый такой импульс открывает полевой транзистор VT1, сопротивление его канала резко уменьшается и светодиод EL1 ярко вспыхивает. В паузах между громкими звуками амплитуда всплесков напряжения на неинвертирующем входе ОУ резко уменьшается, и когда она становится меньше напряжения на инвертирующем входе, компаратор возвращается в исходное состояние, напряжение на его выходе скачком падает до нуля и светодиод гаснет. Ток через светодиод ограничивается резистором R5.

Отличительные особенности примененного в устройстве ОУ K140УД12 — малый потребляемый ток и способность работать при низком напряжении питания. Заменять его какими-либо другими

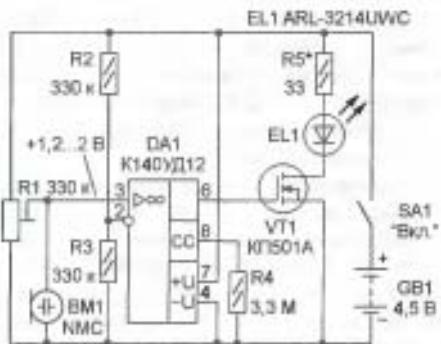


Рис. 1

диод EL1. Режим работы микрофона задает делитель напряжения — подстроечный резистор R1, компаратора — делитель из резисторов R2, R3, с которого на инвертирующий вход ОУ (выход 2) подается напряжение, равное примерно половине напряжения батареи питания GB1. Благодаря этому при напряжении на неинвертирующем входе ОУ (выход 3), меньшем, чем на инвертирующем, напряжение на выходе ОУ (выход 6) близко к нулю, а при большем — всего лишь примерно на 1 В меньше напряжения питания. Резистор R4 задает управляющий ток, определяющий мощность, потребляемую ОУ.

В отсутствие звуков и при их малой громкости замыкание контактов выключателя SA1 переводит устройство в экономичный дежурный режим (потребляемый ток не превышает 0,33 мА). При громких звуках на выходе микрофона BM1 и соединенном с ним неинвертирующем входе ОУ возникают всплески напряжения положительной полярности. И если их амплитуда превышает заданное делителем R2R3 постоянное напряжение на инвертирующем входе, на выходе (выход 6) ОУ DA1 появляются импульсы напряжения, близкого к на-

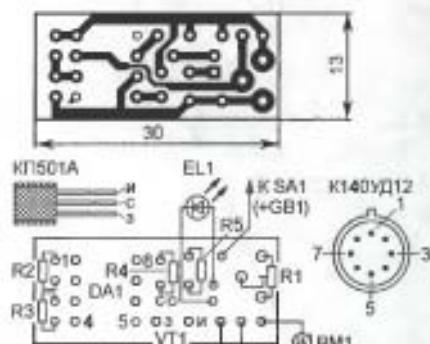


Рис. 2

ОУ, кроме KP140УД1208, нежелательно из-за их большого потребления. Вместо транзистора КП501А можно применить любой полевой серий КП501, КП504. Светодиод EL1 — ARL-3214UWC (диаметром 3 мм, белого цвета свечения) или любой другой сверхъяркий белого, зеленого или голубого цвета свечения с прямым напряжением не более 3,7 В и номинальным значением тока 20 мА. Микрофон BM1 — электретный NMC, его можно заменить аналогичным, например, миниатюрным XF-18D (диаметром 6 и высотой 3,8 мм). Выключатель питания SA1 — малогабаритный MTS-102, SMTS-102 или движковый переключатель, например, ПД9-2.

Все детали устройства, кроме микрофона, светодиода, выключателя и батареи питания, размещают на печатной плате, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита в соответствии с рис. 2. Она рассчитана на применение резисторов ОМЛТ и подстроечного СП3-38а. Все постоянные резисторы монтируют перпендикулярно плате. Во избежание выхода микросхемы из строя во время пайки (из-за перегрева или от воздействия статического электричества) в плату рекомен-

дуеться вмонтировать специальную восьмигнездную розетку (панель). Для того чтобы в нее можно было установить микросхему K140УД12 (в круглом металлокерамическом корпусе), выводы последней укорачивают и соответствующим образом изгибают.

Корпус, в котором размещается плата с деталями и источник питания с выключателем, может быть готовым или самодельным, его габариты зависят в основном от размеров батареи питания. Авторский вариант устройства вместе с плоской ("квадратной") батареей питания ЗР12G смонтирован в пластмассовой мыльнице размерами 105×68×36 мм. Для соединения платы с микрофоном (его закрепляют в петлице пиджака) и светодиодом в значке используют свиные в пару тонкие гибкие провода (их длина не должна превышать 0,5 м).

Разумеется, для уменьшения размеров и массы устройства можно использовать и батарею, составленную из отдельных гальванических или аккумуляторных элементов. Например, плату, микрофон и батарею из трех элементов типоразмера AAA можно разместить в корпусе размерами примерно 50×60×15 мм, который легко уместится в нагрудном кармане.

Налаживание значка сводится к установке подстроечным резистором R1 напряжения +1,2...2 В на неинвертирующем входе (выход 3) ОУ DA1 относительно общего провода (минусового вывода батареи питания). Верхняя граница этого интервала соответствует максимальной чувствительности устройства, нижняя — минимально допустимой (при напряжении, меньшем 1,2 В, она резко падает).

Яркость свечения светодиода EL1 регулируют подбором резистора R5. Для этого в цепь стока транзистора VT1 последовательно со светодиодом включают миллиамперметр с пределом измерения 50...100 мА, отсоединяют затвор транзистора от выхода ОУ DA1 и подключают (без токоограничивающего резистора) к плюсовому проводу питания. Резистор R5 временно заменяют переменным (сопротивлением 50...100 Ом), включив его реостатом (т. е. соединив вывод движка с одним из выводов резистивного элемента). Включив питание и изменения сопротивление этого резистора (от большего к меньшему), устанавливают номинальное значение тока через светодиод HL1, после чего выключают питание, изменяют сопротивление введенной части резистора и заменяют его постоянным ближайшего большего номинала.

Если номинальный ток примененного светодиода не известен, можно ограничиться значением 10 мА — такой ток допустим практически для любого излучающего диода и из строя его не выведет.

Редактор — В. Фролов, графика — В. Фролов

## о связи

## Первые шаги к чемпионскому званию

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Михаил КЛОКОВ (UA9PM), г. Новосибирск

**В**ам надоело просто болтать в эфире. У вас уже нет места в "шке" для очередного диплома, а хочется чего-то "остренького"? Тогда вам прямой путь в "контестмены". Ваше желание легко осуществить, так как соревнования проходят каждые выходные, зачастую сразу несколько. Если вы боитесь, что

не умели даже ходить. И не беда, что у вас 100-ваттный трансивер, многодиапазонный вертикальный излучатель (известный в народе как "морковка"), на НЧ диапазоны "Inverted Vee". Согласитесь, такую аппаратуру имеют большинство радиолюбителей. Итак, с чего же начать?



Автор этой статьи — один из самых известных в нашей стране спортсменов-коротковолновиков. Он успешно выступает во многих международных и всероссийских соревнованиях и чемпионатах, принимал участие в составе российской сборной в командных чемпионатах мира по радиосвязи на KB (WRTC) в 1996, 2000, 2002 годах. Недавно он возглавил Контест-комитет Союза радиолюбителей России.

ваша аппаратура не позволит достойно выступить, — не бойтесь. Все знаменные легкоатлеты в начале своего пути

Я предлагаю начинать с изучения календаря соревнований и их положений. В этом вам поможет отличный радио-

любительский сайт <[www.qrz.ru](http://www.qrz.ru)>. Там же вы сможете найти и результаты предыдущих лет. Как ни странным вам покажется, но лучше всего начинать с крупных соревнований — CQ WW CONTEST. Такие соревнования являются наиболее массовыми, их положение и контрольные номера очень простые. В них вы всегда найдете тех корреспондентов, которые вам ответят. Но что делать, если до CQ WW CONTEST еще очень много времени? А посмотрите календарь на ближайший выходной, там наверняка есть соревнования, в которых есть подгруппа LP. Это как раз для тех, кто использует мощность до 100 Вт (конечно, при условии, что вы собираетесь использовать такую мощность или меньше). Вы выбрали для себя соревнования, внимательно изучили положение. Вы имеете простенький компьютер, вы на нем ведете аппаратный журнал. Практически все программы, которые позволяют вести LOG для рядовых радиосвязей, имеют модули для работы в соревнованиях.

Если у вас нет управления трансивером с компьютера, то это первое, что вам необходимо сделать. Очень много полезных советов и простых схем можно найти на сайтах: <[www.cqham.ru](http://www.cqham.ru)>, <[www.qrz.ru](http://www.qrz.ru)>, <[www.rk3awf.ru](http://www.rk3awf.ru)>. Если у вас нет программы для работы в соревнованиях, то я бы посоветовал начать с программы CT. Она бесплатная, легко инсталлируется, простая в обращении. В настоящее время, пожалуй, самая распространенная из бесплатных программ является N1MM. Она требует достаточно мощного компьютера, вам понадобится больше усилий для того, чтобы ее освоить, но возможностей гораздо больше, а требуется ли это для того, чтобы начать? Вы сконфигурировали программу для участия в выбранных вами соревнованиях. Ее обязательно нужно проверить до начала соревнований, правильно ли заносятся и передаются контрольные номера, если соревнования телеграфные, то правильно ли идет "ключевание". Создается ли файл отчета. Если вы обнаружили какие-то проблемы, то у вас еще есть время их исправить, обратившись за советом к коллегам по эфиру, на радиолюбительских форумах или в контест-рефлекторе CONTESTRU. До начала

соревнований всегда найдется тот, кто сможет вам помочь. Во время же соревнований исправлять что-либо практически невозможно.

Не стоит себе ставить сразу сверхзадачу — выиграть соревнования. Но задачу ставить нужно обязательно. Помимо, самое интересное в соревнованиях — перевыполнить взятые самим собой обязательства, победить самого себя. Задачи могут быть самыми разнообразными: провести определенное число радиосвязей, набрать заданный множитель, работать в соревнованиях, проводя радиосвязи с определенным темпом радиосвязей в час, заключить пари со своим другом, имеющим аналогичную аппаратуру и так далее.

Существуют два способа работы (они вами применяются и в повседневной работе) — это работа на поиск и работа на общий вызов. Начинать, конечно же, лучше на поиск. Вы сможете выбрать того корреспондента, которого уверенно слышите, сможете правильно принять его позывной и контрольный номер. Краткость — залог успеха в соревнованиях. Свой позывной стоят передавать полностью, но один раз, желательно с той же скоростью, на которой работает вызываемый вами корреспондент. После принятия контрольного номера передает свой контрольный номер, тоже один раз. Бывают ситуации, когда вы вызываете одного корреспондента, а вам отвечают сразу два. Только в этом случае стоит передавать позывной корреспондента, а затем — свой контрольный номер. Не нужно передавать никаких слов благодарности.

Краткая QSO — лучшая благодарность для вашего корреспондента.

Ведь стремление у всех одно — как можно больше радиосвязей провести.

Вот пример идеального QSO:

**RL3A TEST**

**U49PM**

**U49PM 5NN18**

(R) 5NN18 (фразу, подтверждающую принятие контрольного номера, передавать не обязательно, если этого специально не требуется положением соревнований)

**TU RL3A.**

Это положение применимо и к проведению радиосвязей телефоном. Наиболее распространенная ошибка — это передача "для краткости" части своего позывного. Как правило, тот, кто работает на общий вызов, в первую очередь отвечает тому, у кого он полностью принял позывной. Ведь при этом сохраняется наибольший темп проведения радиосвязей.

Работа на общий вызов требует большей концентрации внимания. Нужно уметь в условиях помех с первого раза принимать позывные корреспондентов и переданные ими контрольные номера. И учитывая то, что при небольшой мощности и простых антенных вы к тому же не работаете из редкой страны, темп работы на общий вызов обычно бывает ниже.

Если у вас есть возможность записывать аудиосигналы во время своего участия в соревнованиях, то обязательно сделайте это. В дальнейшем анализ своей работы поможет вам быстрее набираться опыта, да и ошибки, допущенные при приеме, можно исправить.

Написание и отправку отчета после соревнований не откладывайте на поздний срок.

Отчет лучше всего отсылать в тот же или на следующий день после соревнований, а то может сложиться ситуация, что вы или забудете это сделать, или файл с модулем соревнований пропадет на вашем компьютере. Как правило, во внутрироссийских соревнованиях срок отправки отчета 15, в международных соревнованиях 30 дней после окончания соревнований. Только после отправки отчета вы можете считать себя полноправным участником соревнований. Если при последующей проверке вы обнаружили какие-то ошибки в своем отчете, отправьте исправленный отчет еще раз. Судьи принимают к учету последний полученный файл.

После окончания судейства соревнований, как правило, есть возможность получить файл с ошибками, которые вы допустили во время соревнований, так называемый UBN.

Если у вас сохранилась аудиозапись, то вы сможете определить, в результате каких действий допущена эта ошибка. Делайте выводы на следующие соревнования.


Соревнования — двигатель прогресса. Практически после каждого соревнования хочется что-то усовершенствовать в антенном хозяйстве, аппаратуре, тактике проведения радиосвязей. "Контестинг", по моему мнению, — наиболее интересное занятие в нашем радиохобби. До встречи в соревнованиях!

## На нашей обложке
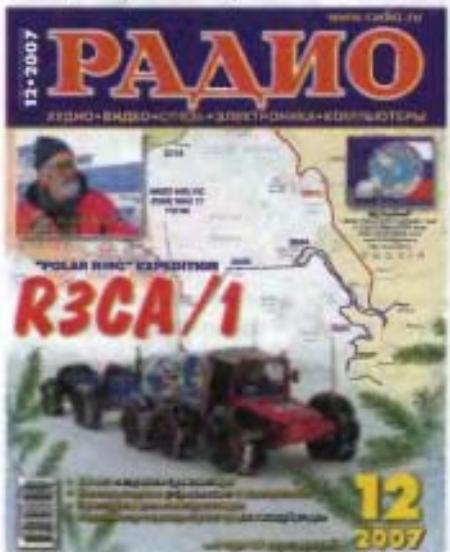
### "Полярное кольцо — 2007"

Экспедиционная программа "Полярное кольцо" — долгосрочная международная комплексная научно-спортивная и технологическая программа, осуществляемая по инициативе Экспедиционного центра "Арктика" Русского Географического Общества и под руководством президента ЭЦ "Арктика", заслуженного мастера спорта Владимира Чукова. Опытные полярные путешественники намерены пройти маршруты первопроходцев, соединив все континенты северного полушария нитью одного маршрута, который проследует по самым труднодоступным арктическим регионам Европы, Азии и Америки. Экспедиционный проект осуществляется в несколько этапов — с марта 2002-го по июнь 2009 года. Основное транспортное средство проекта — вездеходы на шинах низкого давления, разработанные ЭЦ "Арктика". Маршрут экспедиции 2007 года: Ухта — Ираиль — Ижма — р. Печора — Индига — Ходовариха — Варандей — Белый Нос — о. Вайгач — Хабарово — Югорский Шар — Амдерма — р. Коротаиха — Воркута. Естественно, что такие сложные переходы не могут обойтись без радиосвязи. И здесь на

помощь путешественникам пришли радиолюбители, взявшие на себя обеспечение связью маршрутной группы. Как всегда, из экспедиции в эфире звучали позывные любительской радиостанции центра "Арктика" — в этом году R3CA/1. Фрагмент красочной QSL-карты



предиции показан на обложке этого номера журнала.

Радистом на маршруте был москвич Олег Каражский (UAZATS), который также исполнял обязанности IT-специалиста и отвечал не только за радиосвязь, но и за навигацию. Руководитель службы радиообеспечения экспедиции — новосибирец Юрий Заруба (UA9OBA), который является и QSL-менеджером R3CA/1.

Система радиосвязи и навигации, которая использовалась в экспедиции 2007 года, стала принципиально новой и закрепила первенство "Арктики" в применении новой радиотехнологии APRS (Automatic Position Reporting System) в полярных экспедициях. Подробная навигационная информация, передаваемая непосредственно с маршрута в автоматическом режиме, ежедневно обновлялась на сайте ЭЦ "Арктика" [www.ec-arctic.ru](http://www.ec-arctic.ru). Помимо координат, которые отображались на космической и "земной" картах Google в виде точек и "нитки" пройденного маршрута, полностью передавалась информация о погоде — температура, скорость и направление ветра по ходу экспедиции. До этого никто не применял коротковолновую APRS в движении из Заполярья. Эта система обеспечивала передачу навигационной информации на любительском диапазоне 20 метров через бортовой трансивер IC-7000 с модемом-трекером и портативным компьютером со специальным программным обеспечением.

# Усилитель мощности с бестрансформаторным питанием

Александр КУЗЬМЕНКО (RV4LK), г. Ульяновск

**У**силитель собран в дюралюминиевом корпусе размерами 400×200×310 мм. Внутри корпус разделяет вертикальной перегородкой на два отсека — усилителя и блока питания. Основной монтаж усилителя и БП выполнен навесным способом на двух горизонтальных субшасси. Чтобы между деталями корпуса был хороший электрический контакт, который бы со временем не ухудшался из-за появления на поверхности металла оксидной пленки, все перегородки, субшасси, передняя и задняя панели усилителя соединены между собой медными шинами, которые припаяны к монтажным лепесткам, приклепанным к элементам корпуса.

При монтаже особое внимание должно быть удалено изоляции от корпуса деталей усилителя, находящихся под высоким напряжением. Следует помнить, что катод лампы VL1, минусовый провод источника питания экранной сетки, плюсовый провод источника питания управляющей сетки, накал лампы (пробивное напряжение участка накал—катод лампы не превышает 100 В), т. е. все, что соединено с общим проводом, обозначенным на схеме рис. 1 как "0 В", должно быть хорошо

вентилятор, обдувающий лампу, "одет" в поролон и помещен в прямоугольный экранированный отсек, расположенный в подвале шасси, непосредственно под панелью лампы. Мягкая подвеска из поролона исключает контакт вентилятора с металлическими частями экрана, он работает тихо, не создавая лишнего шума. В пространстве между вентилятором и панелью лампы расположены конденсаторы С14—С18 и накальный дроссель L2.

Щели в теплоотводе анода лампы ГУ-74Б, через которые проходит поток воздуха от вентилятора, — узкие. Поэтому эффективность охлаждения невелика и требуется хороший при производительности и давлению вентилятора. Эти щели можно расширить шилом, изготовленным из отвертки с диаметром стержня 4...5 мм. Увеличивать зазор следует посередине щелей теплоотвода, обходя его по окружности. Делать это надо осторожно, хотя теплоотвод достаточно прочный. Несмотря на некоторое уменьшение его поверхности резко возрастает скорость прохождения воздуха, а соответственно и эффективность охлаждения анода лампы. Обороты вентилятора можно немного снизить, не ухудшая условий охлаждения, одновременно снизится и акустический шум от вентилятора.

В усилителе (см. рис. 1) все постоянные резисторы — МЛТ, кроме R21 (ПЭВ-20). Резистор R9 составлен из пятнадцати резисторов МЛТ-2 750 Ом, соединенных параллельно. Резистор R18 — из четырех соединенных параллельно резисторов МЛТ-2 200 Ом. Резистор R19 — из трех соединенных параллельно резисторов МЛТ-2 30 Ом, распаянных непосредственно на ламповой панели. Выводы резисторов МЛТ-2 не следует укорачивать, так как они служат дополнительными теплоотводами. При монтаже их надо отформовать "по месту". Подстроечные резисторы — СП3-356 (2 Вт).

Конденсаторы С1—С4, С8, С9 — К15-5 на рабочее напряжение 3 кВ. Подстроечные конденсаторы С5, С7 — КПВ-М. Блокировочный конденсатор экранной сетки С18 составлен из восьми проходных конденсаторов КТП-8 1500 пФ, включенных параллельно и расположенных вокруг ламповой панели.

Конденсатор С19 — К15-1 (4 кВар; 3,5 кВ), конденсаторы С27—С29, С33—С35 — К15-1 (9 кВар; 10 кВ). Конденсаторы С14—С17, С30, С31 — КВИ-3 на рабочее напряжение 10 кВ. Конденсаторы КВИ прекрасно работают в качестве разделительных и контурных, по крайней мере, на НЧ диапазонах, оставаясь холодными.

Конденсатор С32 — переделанный КПЕ от промышленной аппаратуры, с зазором между пластинами 1,7 мм. Переделка заключается в том, что его

ротор и статор извлекают из силуминового корпуса, а переднюю и заднюю стенки КПЕ изготавливают новые, размерами 55×55 мм из текстолита толщиной 5 мм. Между собой стеки скрепляют четырьмя текстолитовыми стержнями диаметром 5 мм, расположенным по углам стенок. Ротор и статор устанавливают по прототипу с применением штатных промышленных деталей, но с тем отличием, что расстояние между статором и полностью выведенным ротором теперь составляет 10 мм. Емкость переделанного КПЕ должна изменяться в пределах 9...87 пФ. Крепят КПЕ к шасси усилителя статором вверх. Токосъемник, а следовательно, и ротор соединяют с корпусом (субшасси) полосой из луженой меди шириной 12 мм.

Конденсатор С36 — переменный двухсекционный от старого радиоприемника, с зазором между пластинами 0,5 мм. Оси переменных конденсаторов через гибкие муфты (карданы) соединены со стержнями из текстолита, которые, в свою очередь, выведены на переднюю панель усилителя.

Переключатель SA1 в усилителе — щеточный трехполюсный на 23 положения марки ЕЩО-360.600 (выпускается в г. Полтава, Украина). Его распайка ведется через один контакт. Переключатель закреплен на передней панели на трех стеклотекстолитовых стойках диаметром 14 и длиной 30 мм. Ось переключателя выведена на переднюю панель через гибкую муфту (кардан), центральная часть которой изготовлена из керамики, чем обеспечена хорошая изоляция от корпуса.

Переключатель усилителя SA2 — галетный керамический ПГК-3ПЗН.

Входной разделительный трансформатор T1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера K28×16×6,5 из феррита марки 60НН, содержит 2×10 витков провода МГТФ сечением 0,35 мм<sup>2</sup>, свитого с шагом 8...10 мм. Обмотка занимает 3/4 окружности кольца, шаг между витками — не менее 0,5 мм по внутреннему диаметру кольца и около 3 мм по наружному. Перед намоткой следует притупить все кромки магнитопровода алмазным надфилем и обмотать его тремя слоями фторопластовой ленты. К изготовлению этого трансформатора следует отнести очень внимательно, так как от него зависит не только частотная характеристика входной части усилителя мощности, но и безопасность оператора.

Трансформатор T2 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера K20×10×5 из феррита М20ВЧ. Его обмотка содержит 2×10 витков провода МГТФ 0,35, равномерно распределенных в секторе 270° магнитопровода.

Катушка ФНЧ L1 — бескаркасная,

содержит 10 витков провода ПЭВ-21.2,

намотанных на оправке диаметром 8 мм. Длина намотки — 15 мм.

Трансформатор T1, конденсаторы С1—С4, все элементы ФНЧ и системы АЛС помещены в экранированную коробку из луженой жести. Коробка расположена около ламповой панели и изолирована от корпуса усилителя. Соединение с корпусом осуществлено через отрезки коаксиального кабеля,

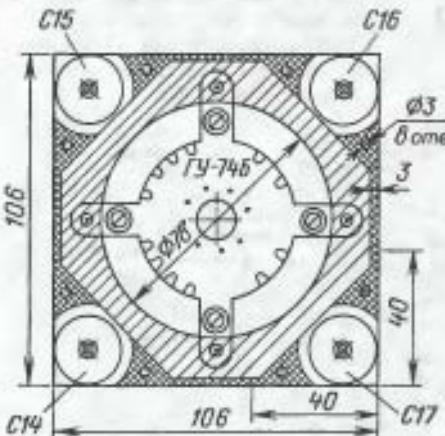


Рис. 5

изолировано от шасси. Разность потенциалов между этим проводом и шасси — 1210 В. Применять следует детали и изоляционные материалы, в электрической прочности которых вы не сомневаетесь. Монтаж усилителя выполнен тонким коаксиальным кабелем во фторопластовой изоляции с центральным проводником диаметром 1,2 мм, с которого, в некоторых случаях, предварительно были сняты наружная оболочка и экранирующая оплетка.

Для установки лампы ГУ-74Б применена крестовина от штатной панели, закрепленная на пластине из фольгированного стеклотекстолита. Эскиз узла приведен на рис. 5.

Окончание.

Начало см. в "Радио", 2007, № 11

соединяющие вход ФНЧ с контактами реле 1K1 и выход ФНЧ с управляющей сеткой лампы. Также коробка соединена в одной точке с корпусом ламповой панели. В дне и крышке коробки, над местом установки резистора R9, а также над выходами осей конденсаторов C5 и C7 просверлены вентиляционные отверстия.

Дроссель L2 — 12 кольцевых магнитопроводов типоразмера K7×4×2 из феррита 1500ОН3, надетых на провода МГШВ 1,5 мм<sup>2</sup>, идущие к выводам накала лампы.

Дроссель L3 намотан проводом ПЭВ-2 1,8 на оправке диаметром 10 мм, длина намотки — 15 мм, число витков — 3. Обмотка дросселя L4 намотана проводом ПЭВ-2 0,4 на резисторе BC-1 27 кОм равномерно по всей его длине, в один слой виток к витку.

Конструкция дросселя L5 показана на рис. 6. Он намотан проводом ПЭВ-2 0,5 на резисторе BC-10, с которого удален токопроводящий слой.

Дроссели L6 и L7 намотаны проводом ПЭВ-2 1,8 на оправках диаметром 10 мм, число витков — 6. Длина намотки L6 — 20 мм, L7 — 27 мм.

Катушка L8 — 7,5 витка полированной медной трубки диаметром 4 мм на оправке диаметром 50 мм. Длина намотки — 65 мм. Отводы — от 3-го и 5-го витков, считая от вывода, соединенного с конденсатором C32. Поверхность катушки следует покрыть защитным полистирольным лаком.

Катушка L9 намотана проводом ПЭВ-2 2,0 на восьмигранным керамическом каркасе с шириной грани 20 мм. Длина намотки — 90 мм, число витков — 28. Отводы — от 11-го и 18-го витков, считая от вывода, соединенного с катушкой L8. Можно применить цилиндрический каркас диаметром 50 мм (эквивалент вычислен по формуле D = 2,48·A, где A — сторона восьмиугольника).

Все катушки, входящие в П-контур, включая анодный дроссель, должны быть намотаны строго в одну сторону (например, по часовой стрелке). При монтаже высокочастотной части усилителя их следует располагать перпендикулярно друг к другу, чтобы не уменьшать суммарную индуктивность. Иначе возрастут потери на ВЧ диапазонах, и получить выходную мощность 400 Вт на частотах 21...29 МГц не удастся.

Приборы PA1 и PA2 — М4200 с током полного отклонения 1 мА.

В блоке питания (см. рис. 3) все резисторы — МЛТ и ПЭВ. Оксидные конденсаторы в источниках питания — импортные. Конденсаторы С9—С22 состоят из двух включенных параллельно конденсаторов 220 мкФ×400 В. Резисторы (МЛТ-2 220 кОм), подключенные параллельно каждому конденсатору в источнике питания анодной цепи лампы, должны иметь хороший контакт между токопроводящим слоем и колпачком с выводом, и их сопротивление не должно изменяться при подаче напряжения.

Все варисторы — на напряжение переменного тока 230 В, от компьютерных сетевых фильтров.

Переключатели SA1, SA2 и SA3 в блоке питания — клавишиные с подсветкой, RLEIL на 8 А. SA1 — красного цвета, два других — синего.

индуктивность катушек L1 и L2 остается неизменной при изменении тока, потребляемого усилителем мощности, и ферритовый магнитопровод не входит в состояние насыщения. Несмотря на то что магнитные потоки обеих половин обмотки (намотанных по и против часовой стрелки) должны взаимно компенсировать друг друга, этого не происходит из-за различной величины связи между отдельными витками, и индуктивность катушек L1 и L2 остается достаточной для эффективной работы сетевого фильтра. Помехи в электросети от усилителя мощности полностью отсутствуют.

Трансформатор T1 — ТН13-127/220-50 или ТН30-127/220-50, T2 — ТС-180.

Блок управления A1 выполнен на печатной плате. Ее чертеж с расположением деталей показан на рис. 7. Светодиод 1HL1 — импортный диаметром 10 мм.

Реле 1K1 — РЭН33 (РФ4.510.022, U<sub>пр</sub> = 27 В, R<sub>обн</sub> = 180 Ом, I<sub>ср</sub> = 75 мА); 1K2 — РЭВ14 (РФ4.562.001-00, U<sub>пр</sub> = 27 В, R<sub>обн</sub> = 120 Ом, I<sub>ср</sub> = 120 мА); 1K3 — малогабаритное реле от радиостанции РСБ-5 (не "хлопушка") с контактами, закрепленными на керамике и хорошо изолированными от обмотки. Если такое реле найти не удастся, можно применить любое другое с мощными контактами, например РЭН33, но между его цепью питания и блоком управления A1 следует установить узел гальванической развязки (рис. 8).

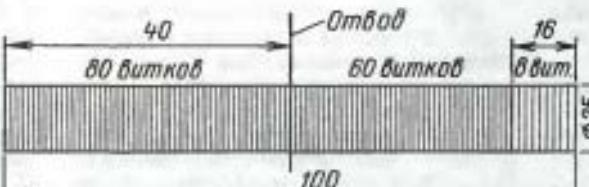


Рис. 6

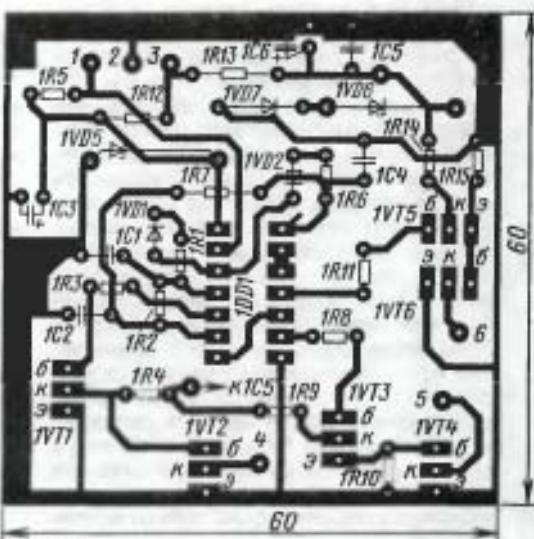


Рис. 7

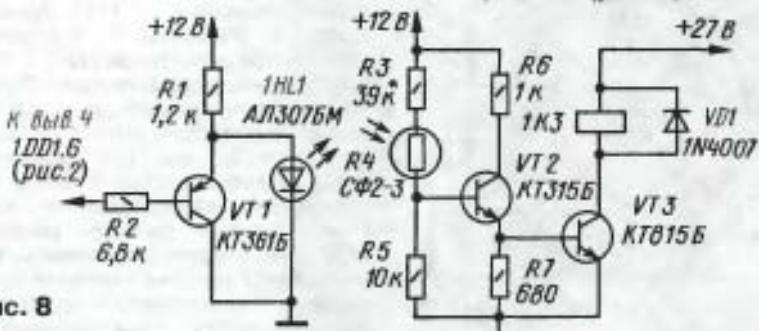


Рис. 8

Реле K1 в БП — ТКД2010ДГ или ТКЕ 54ПД1 (U<sub>пр</sub> = 27 В); K2 — РЭС10 (РС4.529.031-01, R<sub>обн</sub> = 4500 Ом); K3 — РП-21-УХЛ4, 220 В; K4 — РЭС9 (РС4.529.029-02, I<sub>ср</sub> = 80 мА, R<sub>обн</sub> = 72 Ом).

Вентилятор M1 — от компьютерного БП, на рабочее напряжение 12 В, мощность — 4,2 Вт.

Катушки L1 и L2 сетевого фильтра намотаны проводом ШВП-2 2×0,5 мм<sup>2</sup> на стержневом магнитопроводе типоразмера С8×125 из феррита 400ОН (в один слой до заполнения). Предварительно стержень обернут четырьмя слоями лакопаки. До середины стержня намотка производится по часовой стрелке. Затем концы провода закрепляют с помощью хлопчатобумажной ленты шириной 3...5 мм, после чего провод перегибают и далее намотку ведут против часовой стрелки. При такой намотке

стабилизаторы напряжения экранной сетки и управляющей сетки также смонтированы на печатных платах. Их проводники вырезаны резаком. Транзистор 2VT1 (см. рис. 4) закреплен на изолированном от корпуса теплоотводе размерами 120×40×30 мм и расположен в его нижней части. Реле K2 — РЭС9 (РС4.529.029-03, I<sub>ср</sub> = 108 мА, R<sub>обн</sub> = 30 Ом).

Платы узла управления и стабилизаторов напряжения соединены с корпусом только в одной точке, чтобы в случае "прострела" лампы импульс тока и напряжения не вывел эти узлы из строя.

На задней стенке корпуса усилителя, около антеннного разъема, установлены клемма заземления. Антенный разъем, клемма заземления, детали П-контура, блокировочные конденсаторы цепи анодного питания, точка заземления

резистора R19 (обычно это катод лампы, который и является точкой нулевого ВЧ потенциала) соединены между собой шинами из луженой жести шириной 25 мм.

По шине, соединяющей между собой роторы переменных конденсаторов в П-контуре, течет большой ток, поэтому на эту шину не должны заземляться другие детали.

Фотографии усилителя с лицевой стороны, сверху и снизу (крышка и дно сняты), показаны на рис. 9–11.

Настройка усилителя описана скжато, так как предполагается, что радиолюбитель, берущийся за постройку подобной конструкции, должен обладать определенной квалификацией. Также необходим определенный набор приборов, с которыми радиолюбитель должен уметь обращаться, это — мультиметр в комплекте с делителем напряжения, двухтональный генератор, осциллограф, лабораторный блок питания для предварительной отладки низковольтных узлов. Также потребуются гетеродинный индикатор резонанса (ГИР), который может работать в режиме абсорбционного волномера, генератор стандартных сигналов.

длиной 200 мм из хорошего диэлектрика. С ее помощью можно убедиться в наличии или отсутствии самовозбуждения, а также определить момент резонанса при настройке П-контура при подаче возбуждения на вход усилителя мощности. Это самый надежный пиковый индикатор настройки. Определять момент настройки по яркости свечения удобнее, нежели по максимальному отклонению стрелки магнитоэлектрического прибора. На другом конце диэлектрического стержня следует закрепить ферритовый стержень длиной

длиной 200 мм из хорошего диэлектрика. С ее помощью можно убедиться в наличии или отсутствии самовозбуждения, а также определить момент резонанса при настройке П-контура при подаче возбуждения на вход усилителя мощности. Это самый надежный пиковый индикатор настройки. Определять момент настройки по яркости свечения удобнее, нежели по максимальному отклонению стрелки магнитоэлектрического прибора. На другом конце диэлектрического стержня следует закрепить ферритовый стержень длиной

длиной 200 мм из хорошего диэлектрика. С ее помощью можно убедиться в наличии или отсутствии самовозбуждения, а также определить момент резонанса при настройке П-контура при подаче возбуждения на вход усилителя мощности. Это самый надежный пиковый индикатор настройки. Определять момент настройки по яркости свечения удобнее, нежели по максимальному отклонению стрелки магнитоэлектрического прибора. На другом конце диэлектрического стержня следует закрепить ферритовый стержень длиной

длиной 200 мм из хорошего диэлектрика. С ее помощью можно убедиться в наличии или отсутствии самовозбуждения, а также определить момент резонанса при настройке П-контура при подаче возбуждения на вход усилителя мощности. Это самый надежный пиковый индикатор настройки. Определять момент настройки по яркости свечения удобнее, нежели по максимальному отклонению стрелки магнитоэлектрического прибора. На другом конце диэлектрического стержня следует закрепить ферритовый стержень длиной

длиной 200 мм из хорошего диэлектрика. С ее помощью можно убедиться в наличии или отсутствии самовозбуждения, а также определить момент резонанса при настройке П-контура при подаче возбуждения на вход усилителя мощности. Это самый надежный пиковый индикатор настройки. Определять момент настройки по яркости свечения удобнее, нежели по максимальному отклонению стрелки магнитоэлектрического прибора. На другом конце диэлектрического стержня следует закрепить ферритовый стержень длиной

— не работайте, когда вы устали или плохо себя чувствуете;

— не работайте при плохом освещении;

— не работайте в сыром помещении, во влажной одежде или при влажном состоянии кожи. В этом случае даже напряжение 36 В может оказаться опасным;

— не заземляйте корпус усилителя при монтаже, если вы используете электропаяльник на 220 В. Он может иметь плохую изоляцию нагревательного элемента от корпуса. Держа его в одной руке и касаясь другой рукой корпуса усилителя, вы рискуете получить удар электрическим током, который, если пройдет через область сердца, может оказаться смертельным;

— не работайте с высоковольтным выпрямителем, если в комнате нет никого, кроме вас. Никто не скажет вам помочь в случае необходимости;

— не полагайтесь на разрядку конденсаторов выпрямителя через подключенные параллельно им резисторы. Они могут отключиться, выйти из строя. Всегда контролируйте анодное напряжение каким-либо вольтметром, снаженным высоковольтным делителем напряжения. Если такой возможности нет, то лучше подождать 10 мин после выключения источника питания, после чего отверткой с хорошо изолированной ручкой замкнуть выход анодного выпрямителя. Искры, даже маленькой, быть не должно;

— все измерительные приборы должны иметь соединительные провода с хорошей изоляцией;

— производите настройку или измерения, держа одну руку за спиной (лучше левую);

— под ноги положите резиновый коврик и (или) наденьте резиновую обувь (например, старые калоши).

**Высокого напряжения нужно бояться!**

Платы стабилизаторов и управления необходимо настроить до установки в усилитель.


При монтаже умножителя анодного напряжения необходимо уделить должное внимание изоляции элементов друг от друга и от шасси, после чего проверить правильность монтажа, убедиться в отсутствии замыканий.

Оксидные конденсаторы перед сборкой умножителя следует проверить мультиметром на сопротивление утечки. Обычно импортные конденсато-



Рис. 9

Рис. 10

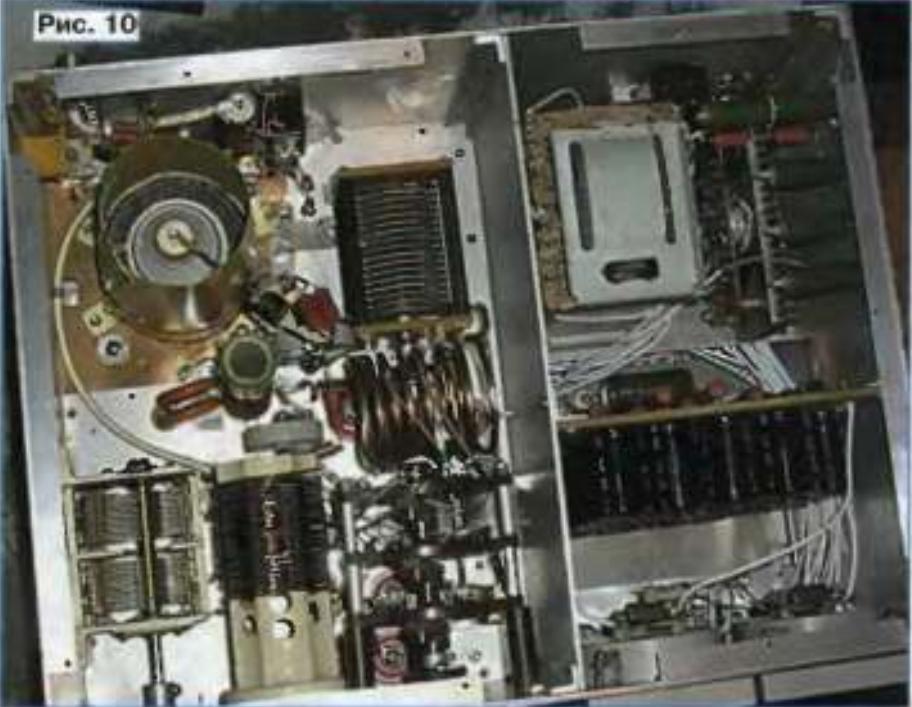

лов, высокочастотный вольтметр, безиндукционный эквивалент нагрузки, обязательно откалибранный измеритель КСВ и анализатор спектра.

Даже вседиапазонный коротковолновый связной радиоприемник при умелом применении является достаточно универсальным высокочастотным прибором. И наконец, не стоит забывать о простейшем, но совершенном необходимом инструменте для проверки усилителей мощности — неоновой лампе, закрепленной на стержне

35 мм. Если при приближении ферритового стержня к анодному дросселю меняется выходная мощность усилителя, это значит, что внадный дроссель имеет паразитный резонанс на приемом диапазоне.

Можно обойтись и значительно меньшим числом приборов, но правильно настроить усилитель с помощью одного мультиметра не удастся.

Усилитель мощности — устройство повышенной опасности из-за наличия источника высокого напряжения анод-



Рис. 11

ры имеют маленький ток утечки. Но если у какого-либо из них сопротивление утечки заметно, в разы отличается от сопротивления утечки основной массы, такой конденсатор следует выбраковать. Также желательно их отформовать (потренировать), подав на конденсатор рабочее напряжение через резистор с сопротивлением 100 кОм и выдержав под напряжением несколько часов. Эти меры совершенно необходимы, так как нередки случаи выхода умножителей из строя, когда пренебрегают проверкой или формовкой оксидных конденсаторов. Первое включение умножителя следует производить через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), подавая переменное напряжение ступенями по 10 В и выдерживая на каждой ступени 5...10 мин, контролируя выходное напряжение.

Лампу перед установкой в усилитель необходимо "пожечь" и потренировать [5]. Затем для безопасности отключить высоковольтный выпрямитель, например, извлечь предохранитель FU3, а затем проверить правильность срабатывания реле в узле управления, их токи и очередность срабатывания. После чего резистором 2R7 необходимо выставить 280 В на выходе стабилизатора напряжения экранной сетки. Настоятельно рекомендую измерить получившееся сопротивление подстроечного резистора 2R7 и заменить его постоянным такого же номинала.

Перед первым включением лампы подстроечным резистором Я16 выставляем максимальное напряжение смещения на управляющей сетке. Делать это надо осторожно, применяя отвертку из диэлектрического материала, чтобы случайно не замкнуть цепи "0 В" и шасси усилителя. Напряжение смещения измерять нет необходимости, достаточно выставить ток покоя лампы

равным 150...170 мА. Если есть возможность, следует проконтролировать уровень интермодуляционных искажений третьего порядка. Если же появится желание измерить напряжение смещения или посмотреть форму сигнала на управляющей сетке осциллографом, следует применить разделительный трансформатор на 220 В с габаритной мощностью не менее 400 В·А.

Затем надо проверить усилитель на отсутствие самовозбуждения. Входной ФНЧ, если понадобится, настраивают на диапазоне 28 МГц подбором индуктивности катушки L1 и конденсаторами C5—C7 при хорошо прогретой лампе, ориентируясь на минимум КСВ в кабеле, соединяющем трансивер с усилителем. Для настройки можно использовать "антеннометр" и любой генератор высокой частоты, например Г4-18А.

П-контур следует настроить сначала "холодным" способом [6]. Не следует отключать лампу и анодный дроссель и заменять их эквивалентной емкостью. Во-первых, трудно точно измерить эти емкости, а во-вторых, анодный дроссель в схеме параллельного питания подключен именно параллельно катушкам П-контура. Следовательно, через него течет контурный реактивный ток, зависящий от переменного напряжения на аноде лампы и индуктивности самого дросселя. При параллельном соединении нескольких катушек их суммарная индуктивность уменьшается и становится меньше индуктивности любой из параллельно подключенных катушек. Понятно, что наибольшее уменьшение индуктивности П-контура произойдет на диапазоне 1,8 МГц. На диапазоне 28 МГц влияние анодного дросселя на изменение индуктивности незначительно, находится в пределах погрешности измерительных приборов, и им можно пренебречь. При изготовлении катушек

точно по описанию настройка сводится к проверке наличия резонанса посередине диапазонов. Для этого подойдет генератор Г4-18А и ВЧ вольтметр. Затем, нагрузив усилитель на эквивалент нагрузки, к которому подключен ВЧ вольтметр, произоходит окончательная регулировка П-контура. При подаче напряжения возбуждения и настройке П-контура в резонанс происходит перераспределение токов — анодный уменьшается, а ток экранной сетки возрастает. При любой настройке П-контура провал анодного тока не должен превышать 50 мА. Это предельное значение допустимого тока экранной сетки, при котором рассеиваемая на ней мощность не превышает предельную. Начинать настройку П-контура во всех случаях следует с диапазона 28 МГц, по мере настройки продвигаясь вниз по диапазонам, так как катушки более высокочастотных диапазонов входят в состав низкочастотных. После подачи мощности возбуждения настройкой сначала анодного (С32), а затем антенного (С36) конденсаторов добиваемся максимального отклонения стрелки ВЧ вольтметра. Практически это выглядит так. Настройкой анодного конденсатора достигаем максимального уменьшения анодного тока ("провала" анодного тока). Затем, изменения связь с нагрузкой (антенной) с помощью антенненного конденсатора, добиваемся, чтобы провал анодного тока не превышал значение, равное 50 мА. То есть при расстроенным П-контуре анодный ток должен быть не более 450 мА. В этом случае достигается наибольшая линейность работы усилителя, и он работает в нужном, недонапряженном режиме, отдавая максимально возможную мощность. При установке переключателя КСВ-метра в положение "прямая волна" им можно пользоваться как индикатором высокочастотного напряжения. Максимальное отклонение его стрелки должно соответствовать "провалу" анодного тока, что свидетельствует об устойчивой работе усилителя мощности. Этую операцию следует проделать несколько раз, так как каждый из конденсаторов (С32 и С36) определяет как резонансную частоту контура, так и степень связи с нагрузкой.

Но поскольку емкость анодного конденсатора во много раз меньше емкости антенненного, то практически считается, что настройка в резонанс производится анодным конденсатором, а изменением емкости антенненного конденсатора добиваемся оптимальной связи с антенной.

Выключать усилитель следует в определенной последовательности. Первым выключают анодное питание (SA3), затем накал и сетки (SA2) и, подождав 5 мин, чтобы охладить лампу, выключают вентилятор (SA1).

#### ЛИТЕРАТУРА

5. Кузьменко А. Линейный усилитель мощности на двух ГУ-74Б. — Радиомир КВ и УКВ, 2005, № 4, с. 18.

6. Евтеева Л. "Холодная" настройка П-контура передатчика. — Радио, 1981, № 2, с. 20.

Редактор — С. Некрасов, графика — Ю. Андреев, фото — автора

## РЕПРО

# Прохождение на КВ диапазонах

Геннадий ЛЯПИН (UA3AOW), Сергей БУБЕННИКОВ (UK3AAC)

**К**лассическим видом ионосферного распространения является так называемое односкачковое распространение, когда волна, отразившись от слоя, возвращается к Земле. Минимальная длина скачка ограничена, поскольку преломление радиоволны может наблюдаться лишь при углах, больших некоторого критического. Этим объясняется существование "мертвой зоны". Протяженность "мертвой зоны" обратно пропорциональна критической частоте слоя. На рис. 2 между пунктами В и А происходит двухскаковая связь. Волна после первого скачка отражается от Земли и приходит в пункт А только после вторичного отражения от слоя F<sub>2</sub>. В принципе, может быть и многоскаковое распространение, вплоть до полного огибания Земли.

А вот сигнал, посланный из пункта В, достигает пункта Б несколько необычным путем. Отразившись от слоя F<sub>2</sub> (на рисунке ясно видно, что частота этого сигнала ниже F<sub>2</sub>МПЧ, так как он не проникает глубоко в слой), сигнал в слое F<sub>1</sub> встретился с областью повышенной ионизации и был отражен обратно к слою F<sub>2</sub>, и только отразившись вторично от слоя F<sub>2</sub>, достиг пункта Б. Подобным образом сигнал может распространяться между слоями, как в волноводе, на значительные расстояния. Сигнал, посланный из пункта В, частота которого больше, чем F<sub>2</sub>МПЧ, слоем не отразился и ушел в космос.

Сигнал, посланный из пункта Б, встретился в слое F<sub>2</sub> с диффузностью и раздробился на отдельные лучи.

Как уже было сказано выше, F<sub>2</sub> является основным отражающим слоем при дальнем распространении коротких волн. А каждое прохождение волны через слой (D, E, F) и отражение приводит к потере энергии волны, причем, чем ниже расположен слой, тем больше энергии теряет волна при прохождении через него, и чем ниже частота волны, тем больше потери энергии.

Перейдем к непосредственному рассмотрению прохождения на различных КВ диапазонах. Диапазон 3,5 МГц является самым низкочастотным из широко применяемых КВ диапазонов. В принципе, отражение волн этого диапазона возможно во всех слоях ионосферы. Однако слой D сильно поглощает волны нижней части КВ диапазона, включая и 80-метровые. Поэтому днем в диапазоне 3,5 МГц редко бывают слышны станции, распо-

ложенные дальше 400...500 км. В это время диапазон, как всем известно, используется для проведения местных связей.

После захода Солнца слой D как бы рассасывается, и волны 80-метрового диапазона могут отражаться от более высоких слоев, в первую очередь от слоя E. Максимальная длина одного скачка для этого слоя 2000...1500 км. В этом радиусе и проводится наибольшее количество (90 %) связей. Причем вполне возможно и наличие многоскаковой структуры распространения, примером тому может служить прохождение VK/ZL/JA в вечерние часы в европейской части страны.

Ночью слой E также исчезает, хотя гораздо медленней, чем D, и примерно за два часа до восхода Солнца МПЧ слоя может стать меньше нижней границы диапазона, и отражения тогда уже будут происходить от слоя F, который и обеспечит в случае многоскаковой структуры наиболее дальнее прохождение.

Зимой, когда ночи становятся длиннее, ионизация нижних слоев пропадает быстрее и возможности проведения дальних связей увеличиваются.

Примерно такая же картина наблюдается и в диапазоне 7 МГц. Хотя слой D и меньше поглощает волны этого диапазона, тем не менее дальность связи (особенно около полудня) редко превышает длину одного скачка слоя E. В отличие от диапазона 3,5 МГц, здесь уже чувствуется близость МПЧ слоя E, что выражается в появлении "мертвой зоны". Днем она бывает невелика, а ночью из-за понижения МПЧ слоя E она может достигать 1000 км. Под утро в диапазоне 7 МГц также возможны отражения и от слоя F.

В течение цикла солнечной активности критические частоты слоя E изменяются мало, увеличиваясь лишь на 15...20 % при переходе от минимума к максимуму, так что изменения в характере прохождения в диапазонах 3,5 и 7 МГц не очень заметны.

Большой уровень помех, трудность в применении узконаправленных антенн, сильное затухание волн этих диапазонов создают большие трудности в работе коротковолновика, и поэтому каждое проведенное DX QSO приносит большое удовлетворение.

Наиболее результативным является диапазон 14 МГц. Слой D здесь уже почти не оказывает влияния, и основную роль в прохождении играют слои F и E. Обычно средняя величина f<sub>0</sub>E невелика и меньше f<sub>0</sub>F, поэтому слой E

может оказывать влияние на связи в диапазоне 14 МГц лишь в районе полудня при достижении своих максимальных значений. Не случайно прохождение на 14 МГц начинается и заканчивается появлением DX-станций. Ближе к полудню начинает действовать слой E, и в эфире появляются станции, лежащие в 1200...1500-километровой зоне. Для этого диапазона характерно наличие сравнительно большой мертвых зон.

Весной и летом наблюдается усиленная генерация E<sub>s</sub> с высокой МПЧ, что может быть причиной прослушивания в отдельные моменты редких (ближних) станций.

Довольно часто в диапазоне 14 МГц можно услышать слабо проходящие, слегка искаженные дрожанием сигналы станций, находящихся в мертвых зонах. Это следствие уже не отражения, а ионосферного рассеивания на локальных неоднородностях, образующихся на высоте слоя E. Подобный прием возможен лишь при высоком энергетическом потенциале станции (станицы).

Примерно такая же картина наблюдается и в диапазоне 21 МГц, с той лишь разницей, что в годы минимума солнечной активности значение МПЧ верхних слоев может быть меньше нижней границы диапазона, и прохождение тогда отсутствует вообще. Наличие еще большей мертвых зоны облегчает работу с DX-станциями ввиду отсутствия помех от близлежащих станций.

Как уже было сказано, слой F расщепляется на два. Отражение от слоя F<sub>1</sub> наблюдается исключительно днем, при этом на широтах примерно выше 50° с. ш. — только летом, на более низких — в течение всего года. Суточный ход f<sub>0</sub>F<sub>1</sub> симметричен относительно полудня, когда f<sub>0</sub> имеет максимальное значение. В течение цикла солнечной активности возрастание f<sub>0</sub>F<sub>1</sub> составляет не более 30 %.

Поведение слоя F<sub>2</sub> более сложно. Например, летом может быть аномальное суточное изменение f<sub>0</sub>F<sub>2</sub>, когда максимум наблюдается не только в полдень, а в утренние часы и до захода Солнца. И зимой и летом f<sub>0</sub>F<sub>2</sub> достигает максимума за полчаса до восхода Солнца. В зимний полдень f<sub>0</sub>F<sub>2</sub> больше, чем в июне примерно в 1,5—2 раза. Критическая частота F<sub>2</sub> зависит от числа Вольфа (W) и может увеличиваться на 50...100 %. Вот почему хорошее и устойчивое прохождение в диапазоне 28 МГц может быть только в годы максимума солнечной активности. В годы минимума активности прохождение в этом диапазоне обуславливается в основном отражением от E, облачков, особенно в летнее время. На 28 МГц возможно и отражение от полярного сияния и метеорных следов, но в радиосвязи на КВ эти явления не используются.

Следует заметить, что потери энергии при работе на 10 метрах, по сравнению с другими, самые минимальные. Это обусловлено малым поглощением волн этого диапазона в

Окончание.

Начало см. в "Радио", 2007, № 11

нижних слоях ионосферы, что позволяет проводить дальние связи при относительно малой мощности передатчика.

Критические частоты слоев имеют не только суточные и сезонные изменения. Их параметры зависят также от широты. При движении к экватору критические частоты слоев E и F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> увеличиваются. Это дает некоторые преимущества в использовании высокочастотных диапазонов коротковолновикам южной части страны.

Особо следует остановиться на вопросе о нарушении КВ связи. При мощной вспышке на Солнце либо при прохождении активной области через центральный меридиан солнечного диска на Землю извергается мощный поток корпоскулярного излучения, что может явиться причиной магнитной бури, а затем и ионосферной бури, приводя к резкому ухудшению, а порой, и полному прекращению прохождения на КВ диапазонах. В этом случае нарушение связи может быть, во-первых, в результате поглощения коротких волн в так называемой полярной шапке, другой причиной может быть авроральное поглощение. Это обычно наблюдается тогда, когда один из корреспондентов находится в зоне полярных сияний (для России это UA1 и северные части — UA9, UA0) или трасса радиосвязи проходит через эту зону. Нарушение здесь может быть в 40 % случаев.

Наконец, третья причина — изменение параметров слоев D, E, F<sub>2</sub>. Это явление наблюдается обычно в темное время суток и охватывает не только полярные районы, но и всю Землю. При этом f<sub>0</sub>F<sub>2</sub> может иногда увеличиваться (обычно у экватора) и чаще уменьшаться (в средних и высоких широтах). В это время за счет проникновения частиц из космоса наблюдается повышение f<sub>0</sub> слоев E и особенно D, что может вызвать полную экранизацию слоя F<sub>2</sub>. Такое явление обычно продолжается в течение 1—5 суток с началом бури.

Интересно, что перед бурей часто наблюдается увеличение МПЧ до 50 МГц и выше. В течение этого периода возможна связь на 28 МГц при двух-, трехскаковом отражении от слоя F<sub>2</sub> и дальний прием телевидения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Римбет Г., Гарриот О. Введение в физику ионосферы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
2. Витинский Ю. И. Цикличность и прогнозы солнечной активности. — Л.: Наука, 1973.
3. Иванов-Холодный Г. С., Никольский Г. М. Солнце и ионосфера. — М.: Наука, 1969.
4. Долуханов М. П. Распространение радиоволн. — М.: Знание, 1972.

Материал подготовлен  
Б. СТЕПАНОВ

г. Москва

## НА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ДИАПАЗОНАХ

### Соревнования

Соревнования "Молодежные старты" проводятся редакцией журнала "Радио" с 9 до 15 UTC в воскресенье третьих полных (суббота — воскресенье) выходных дней января (в 2008 г. — 20 января). Они проходят на всех любительских КВ и УКВ диапазонах (кроме WARC диапазонов). Виды модуляции: PHONE (SSB, AM, FM), CW, DIGITAL (все — RTTY, PSK-31 и др.). Разрешается использовать DX-клэстер. Участникам рекомендуется воздерживаться от работы в PHONE и CW DX-окнах. При работе DIGITAL надо придерживаться принятого для данного вида связи частотного распределения. Связь через УКВ репитеры также идет в засчет в этих соревнованиях. Зачетное время — любые четыре часа непрерывной работы по выбору участника (указывается в отчете), но отчет надо предоставить за все проведенные связи.

В соревнованиях могут принять участие все радиолюбители. Молодежной (JR) считается радиостанция, оператор которой в текущем календарном году исполнилось (исполнится) 18 лет или он моложе. Для 2008 г. — это участники 1989 г. рождения и позже. Радиостанция с несколькими операторами считается молодежной, если все ее операторы соответствуют данному критерию.

Молодежным радиостанциям в засчет идут все радиосвязи, а остальным участникам — только радиосвязи с молодежными радиостанциями. Наблюдателям в засчет идут наблюдения за работой молодежных радиостанций. Повторные связи разрешены на разных диапазонах, а на одном диапазоне — разными видами работы (PHONE, CW, DIGITAL).

Засчет в соревнованиях только общий (по всем диапазонам и видам работы) в следующих подгруппах:

SOMB JR (один оператор — молодежь);  
MOST JR (несколько операторов — молодежь);  
SOMB (один оператор — взрослые);  
MOST (несколько операторов — взрослые);  
SWL (наблюдатели — взрослые).

При проведении связей участниками передается RS(T), имя оператора и QTH. Операторы молодежных радиостанций, кроме этого, должны сообщать свой возраст. При работе CW и DIGITAL передается фраза вида: "MY AGE IS 10". У коллективных радиостанций свое имя и возраст сообщает оператор, проводящий в данный момент радиосвязь. Общий зыв для молодежных радиостанций: "Всем, работает молодежная радиостанция...". При работе в CW и DIGITAL передается общий зыв следующего вида: "OO DE JR RK3DXW K".

За каждую радиосвязь с молодежной радиостанцией начисляют 5 очков, за радиосвязь с остальными радиостанциями — 1 очко. Множители в этих соревнованиях нет. Результат получается как сумма очков за радиосвязи по всем диапазонам и всем видам работы. Наблюдатели получают 1 очко за одностороннее наблюдение (приняты один позывной и переданный номер) и 3 очка — за двустороннее.

Все JR-участники, приславшие отчет, получат контест-дипломы журнала "Радио". Отдельно будут отмечены JR-участники, показавшие лучшие результаты по видам работы (независимо от занятого в общем засчет места). У взрослых участников контест-дипломами будут отмечены победители по подгруппам.

Отчеты желательно представить в электронном виде. Бумажный отчет составляют в хронологическом порядке: проведение радиосвязей со строкой отчета: время (UTC), диапазон (МГц), вид работы, позывной корреспондента, переданный и принятый контрольные номера. Очки подсчитывать не обязательно. На конверте следует указать название соревнований. Отчеты высыпают не позднее 20 февраля по адресу: Россия, 107045, Москва, Селиверстов пер., 10, редакция журнала "Радио". Адрес для высылки электронных отчетов: <contest@radio.ru>.

Открытые всероссийские молодежные соревнования (Young Operators Contest — YOC) проводятся ежегодно в субботу первых полных выходных февраля (в 2008 г. — 2 февраля) с 12 до 16 MSK на диапазонах 20, 40 и 80 метров. На диапазоне 20 метров связи рекомендуется проводить в участке 14120...14190 кГц. Вид работы — SSB. Участники соревнований — молодые радиолюбители (1989 г. рождения и моложе) в трех засчетных подгруппах: индивидуальные радиостанции, коллективные радиостанции, наблюдатели. Во всех подгруппах только многодиапазонный засчет. Состав команды коллективной радиостанции — 2 или 3 оператора. К участию в соревнованиях привлекают владельцев индивидуальных радиостанций, команды коллективных радиостанций и наблюдателей всех стран мира.

Контрольные номера состоят из трех последних цифр контрольного номера предыдущего корреспондента и порядкового номера связи. При первой связи передается номер 000001.

За QSO начисляется по 3 очка. Каждая территория мира по списку диплома DXCC дает по 10 очков на каждом диапазоне. Засчитываются все радиосвязи независимо от QTH корреспондента. Повторные связи разрешаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне — с началом каждого часа. Разрыв по времени проведения связи в этом случае должен быть не менее трех минут. Число переходов с диапазона на диапазон должно быть не более 30. Результат определяется как сумма очков за связи и за территории мира по всем диапазонам.

За одностороннее наблюдение (приняты два позывных и один из контрольных номеров) начисляется 1 очко, за двустороннее — 3 очка. Одну и ту же радиостанцию наблюдатель может зафиксировать в течение часа на одном и том же диапазоне только один раз.

Победители соревнований по подгруппам будут отмечены памятными призами журнала "Радио", а те, кто войдет в своих подгруппах в десятку лидеров, — контест-дипломами журнала "Радио".

Приветствуются отчеты в электронной форме. Если у вас нет электронной почты, но есть возможность набрать отчет в файл, прошу вместе с бумажным отчетом приложить к письму дискету (или мини-CD), содержащую файл отчета. Отчеты и дискеты надо выслать не позднее 16 февраля по адресу: Россия, 107045, Москва, Селиверстов пер., 10, редакция журнала "Радио". На конверте следует указать название соревнований. Электронные отчеты высыпают по адресу <contest@radio.ru>.

### SK

Замолчала радиостанция талантливого радиоинженера, автора многих публикаций на страницах журнала "Радио" — Валерия Хмарцева (RW3AIV).

# Web X.0

Александр ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

**"Отродясь такого не было, и вот — опять!"**

Приписывается В. Черномырдину

## Новый Web

Казалось бы, не так давно Интернет родился, охватил планету, превратился в Web и уже сумел стать "общенностью" для сотен миллионов людей. Однако сегодняшняя работа в Интернете настоятельно требует расширения интерактивности и открытости, и это ведет к изменению способов использования сети сетей. И вот уже "нынешний" Интернет и "прежний" имеют различия. "Новый" Интернет уже получил название Web 2.0, за которым скрывается философия переосмысления Интернета и находящаяся в непрерывном развитии система концепций, касающихся его архитектуры, стандартов и приложений. В Web 2.0 изменяются и правила функционирования онлайновых моделей, моделей в сфере бизнеса и многое еще.

Появление же термина Web 2.0 принято связывать со статьей Тима О'Рейли "What Is Web 2.0?", впервые опубликованной на русском языке в журнале "Компьютерра" в октябре 2005 г. В ней изобретатель нового термина Тим О'Рейли привязал появление большого числа web-сайтов, объединенных некоторыми общими принципами, с общей тенденцией развития интернет-сообщества и назвал это явление Web 2.0, в противовес "старому" Web 1.0.

Следует добавить, что новая концепция родилась на совместном мозговом штурме издательства O'Reilly Media и компании MediaLive International, после чего в Сети появилась "Конференция Web 2.0", и интернет-сообщество разделилось на приверженцев и критиков нового термина. Критики, к примеру, утверждают, что Web 2.0 является лишь новым рекламным ходом и маркетинговым понятием, пришедшем на смену понятию "семантический Интернет" и обещающим то же самое, о чем уже заявлялось ранее при запуске первоначального проекта Web 1.0. В общем, одни приняли новую концепцию, другие полагают, что это бессмыслицкий маркетинговый термин. Однако, несмотря на ведущие споры, специалисты обычно выделяют несколько основных аспектов нового явления.

## Ключевые признаки

Web-службы — это программы, доступ к которым осуществляется через web (т. е. протокол HTTP), в обмен данными происходит в формате XML. В результате программное обеспечение может использовать web-службы вместо сложных вычислений (например, чтобы узнать по IP-адресу, из какой страны посетитель). В отличие от обычных динамических библиотек, такой подход обладает рядом плюсов:

— web-служба находится на серверах компании, которая ее создала, и в любой момент пользователю доступна самая свежая версия данных;

— инструменты для работы с HTTP и XML есть в любом современном языке программирования, поэтому web-службы становятся платформонезависимыми.

AJAX (*Asynchronous JavaScript and XML*) — подход к построению пользовательских интерфейсов web-приложений, при котором web-страница, не перезагружаясь, асинхронно загружает нужные пользователю данные. Использование Ajax быстро популяризовалось после активного использования его при создании сайтов Google (Gmail и Google Maps). Бывает, что Ajax считают синонимом Web 2.0, но это не так, поскольку Web 2.0 не "привязан" к какой-то одной технологии или стаку технологий (к примеру, еще в 1999 г. возможность асинхронного обновления страницы уже предоставляла Flash 4).

Web-синдикация — одновременная публикация одного и того же материала на различных страницах или web-сайтах. Для этого используются web-потоки, также называемые RSS-потоками, содержащие заголовки материалов и ссылки на них (например, последние сообщения форумов и т. п.). RSS позволяет не просто ссылаться на страницу, но подписываться на нее, получая оповещение каждый раз, когда страница изменяется. Одни называют это "прирастающим web'ом", другие — "живым web'ом". Первоначально эта технология использовалась на новостных ресурсах и в блогах, но постепенно сфера применения расширилась. RSS также означает, что браузер перестал быть единственным средством для просмотра страницы.

Mash-up (смешение) — один из характерных признаков Web 2.0, связанных с интеграцией web-служб в различные сайты. В результате сайты могут предоставить своим посетителям дополнительные возможности. Например, сайт по поиску недвижимости с интегрированными картами Google Maps представляет собой новый, более удобный сервис, с помощью которого каждый пользователь может сразу увидеть все предлагаемые для продажи дома прямо на карте.

Метки (теги) — это ключевые слова, описывающие рассматриваемый объект либо относящие его к какой-либо категории. Эти метки присваиваются объекту, чтобы определить его место среди других объектов. С понятием меток тесно связано понятие фольксономии — термина, о котором широко заговорили именно в связи с ростом сервисов Web 2.0, таких как Flickr, del.icio.us и, в дальней-

шем, Wikit. Фольксономия (англ. folksonomy, от folk — народный + taxonomy — таксономия или "упорядочивание по закону") — неологизм, обозначающий практику совместной категоризации посредством произвольно выбираемых ключевых слов. Другими словами, это понятие относится к спонтанному сотрудничеству группы людей с целью организации информации в категории, которое обращает на себя внимание благодаря тому, что оно полностью отличается от традиционных формальных методов классификации (в общем — "народ рулит классификацией"). Следует заметить, что возможность пометить документ ключевыми словами существует и в языке HTML, однако этот способ был полностью скомпрометирован его широким использованием в целях поискового спама.

Появление и быстрое распространение блогов тоже вписывается в концепцию Web 2.0, создавая так называемую "редактируемую паутину" (writeable web). Блог (англ. blog, от web log, "сетевой журнал или дневник событий") — это web-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости. Блоггерами называют людей, ведущих блог. Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой.

## Who is who?

Авторы нового термина с самого начала попытались "отделить мух от котлет", и вот что у них получилось.

Web 1.0	Web 2.0
DoubleClick	Google AdSense
Окто	Flickr
Akamai	BitTorrent
mp3.com	Napster
Britannica Online	Wikipedia
Персональные сайты	Блоги
Eville	upcoming.org и EVDB
Спекуляция доменными именами	Поисковая оптимизация
Оплата рекламы по количеству показов	Оплата рекламы по количеству переходов
Извлечение данных из HTML	Веб-сервисы
Публикация	Соавторство
Системы управления контентом (CMS)	Wiki
Каталоги (таксономия)	Тели (фольксономия)
Удержание пользователей	Синдикация контента

Этот список все увеличивался и увеличивался, но оставался вопрос — почему одно приложение относено к Web 1.0, а второе — к Web 2.0? Следует учитывать, что Web 2.0 уже стал настолько популярным, что многие компании используют сегодня этот термин в своем маркетинге, зачастую даже не понимая, что он означает. А еще множество падших на красивые термины интернет-проектов не имеют никакого отношения к Web 2.0, тогда как отдельные приложения, которые мы подчас автоматически считаем Web 2.0, даже web-приложениями не являются (к примеру, Napster или BitTorrent).

## Смена возможностей

В своей статье Тим О'Рэйли отметил, что, как и многие важные концепции, Web 2.0 не имеет четких границ. "Это, скорее, центр притяжения. Вы можете представить себе его как множество правил и практических решений. Они объединены в некое подобие солнечной системы, состоящей из узлов, каждый из которых построен с учетом некоторых или всех описанных правил и находится на определенной дистанции от центра".

Web 2.0 — это переход web-сайтов из состояния изолированности в объединенные в сеть источники контента и их функциональных возможностей. Web 2.0 становится платформой обслуживания интернет-приложений для конечных пользователей и позволяет улучшить организацию и категоризацию контента с web-архитектурой. Наконец, это и социальное явление, связанное с подходом к созданию и распределению самого web-контента и характеризующееся открытым общением, децентрализацией управления, свободой совместного использования и в том числе возможностью многократного использования.

### Платформой по приложению

Итак, основополагающий принцип Web 2.0 — "Web как платформа". Специалисты отмечают, что платформа всегда выигрывает у приложения, как, впрочем, и любое общее у частного. Вот, например, Windows представляет собой апофеоз тотального контроля производителя за собственный ПО. В свое время Netscape пытался перехватить инициативу, используя те же приемы, что и сама Microsoft использует против своих конкурентов, но проиграл. Собственно, в каждом из предыдущих эпизодов конкурентной борьбы Microsoft успешно разыгрывала карту платформы, перебивая ее самые популярные приложения: с помощью Windows Microsoft заменила Lotus 1-2-3 на Excel, WordPerfect — на Word, а Netscape Navigator — на Internet Explorer. А вот, к примеру, Apache, основанный на открытых web-стандартах, процветает. Когда платформа соревнуется с платформой и стоит вопрос о выборе платформы или, если копнуть глубже, о выборе архитектуры, о выборе бизнес-модели, то битва ведется на равных.

В свое время Windows была отличным решением проблем ранней эпохи ПК — она разровняла игровое поле для разработчиков приложений, решив множество проблем, терзавших индустрию. Но единственный рывок, осуществленный силами единственного поставщика, больше решением быть не может, и, более того, он сам становится проблемой при коммуникации пользователей. Системы, ориентированные на коммуникации, каковой является "Интернет — как платформа", требуют возможности взаимодействия на уровне приложений. Но до тех пор, пока поставщик не контролирует оба конца каждого соединения, его возможности по привязке пользователя с помощью интерфейса программирования приложений (API) ограничены. И любой поставщик реше-

ния для Web 2.0, решивший ради выгоды замкнуть собственное приложение на себя путем контроля над платформой, по определению не сможет воспользоваться ее сильными сторонами. Открытая платформа Web 2.0 — это совокупность взаимно дополняющих и отчасти конкурирующих друг с другом элементов, которая предлагает новые возможности хранения, создания и распространения информации.

Вот свежий пример — компания Apple сделала платформу iPhone открытой. Теперь независимые разработчики получили возможность создавать Web 2.0-приложения для iPhone, с помощью которых пользователи устройства смогут осуществлять звонки, отправлять электронную почту и выполнять другие стандартные действия.

Внедрение технологии Web 2.0 будет способствовать развитию ряда заслуживающих внимания тенденций. Общественные сервисы (OpenBC, del.icio.us, Flickr, Friendster, Orkut) дадут людям возможность общаться, налаживать контакты и сотрудничать, а социальные среды (Blogs, Podcasts, Wikis, Folksonomies, Social Citation) — редактировать, обмениваться, организовывать и комментировать контент, что отразится на всей публикуемой информации и контенте.

Переход программных средств, используемых настольными системами, на интернет-приложения (Gmail, Google Maps) подвергает риску коммерческие модели, основанные на использовании патентованного ПО. Открытые программные интерфейсы, предлагаемые крупными и весьма успешными интернет-компаниями (eBay, Google и Amazon), делают возможным доступ к их системам, а также превращают их в квазистандарт для конкретной отрасли.

### Коллективный разум

Основной принцип, лежащий за успехом гигантов, рожденных в эпоху Web 1.0, гигантов, которые выжили и сделали Web 2.0 таким, какой он есть, заключается в том, что они усилили web-технологии за счет коллективного разума.

В основе Web'a лежат ссылки. Когда пользователи создают новый контент и новые сайты, они с помощью пользователей, обнаруживших этот контент и поставивших на него ссылки, попадают в структуру Web'a. Во многом это напоминает формирование синапсов в мозге, когда ассоциации закрепляются за счет многократного повторения или яркости переживаний: точно так же паутина связей разрастается за счет коллективной активности всех web-пользователей.

К примеру, прорыв Google в поиске, в мгновение ока сделавший компанию безоговорочным лидером рынка, был основан на PageRank — методе, использующем для обеспечения наилучших результатов, прежде всего, ссылочную структуру Web'a, а не характеристики проиндексированных документов.

А вот Amazon торгуя теми же товарами, что и его конкуренты. Казалось бы, одни и те же описания продуктов, те-

же изображения обложек и тот же редакторский контент от производителей. Но результаты поиска на Amazon — это самые востребованные продукты, популярность которых вычисляется в реальном времени не только на основании продаж, но и с учетом других факторов, которые работники Amazon называют flow (поток). Неудивительно, что Amazon, на порядки опережающий конкурентов по активности пользователей, опережает их и в финансовом отношении.

В общем, сетевые эффекты от взаимодействия с пользователями — это ключ к рыночному доминированию в эпоху Web 2.0.

### Внутренний голос Сети

Одна из самых растиражированных особенностей эпохи Web 2.0 — блог. Интересно, что отнюдь не только RSS отличает блог от обычной web-страницы, но и постоянные ссылки, пермалинки. Благодаря последним стало легко ссылаться на конкретные записи в других журналах и обсуждать их. Дискуссии расширялись, разговоров становилось все больше. В результате дружеские связи крепли и становились более надежными. Так, пермалинк стал первой и самой успешной попыткой навести между блогами мосты.

Если ключевая часть Web 2.0 — использование коллективного разума — превращает Web в некое подобие глобального мозга, то блогосфера — это его внутренний голос. Медиасайты старого формата рассматривают индивидуальные блоги в качестве конкурентов, но соперничество ведется не с конкретным блогом, а со всей блогосферой в целом. Это столкновение не сайтов, а бизнес-моделей. Мир Web 2.0 — это также мир, в котором уже сама аудитория определяет, что для нее действительно важно.

### База решает все!

Все современные интернет-приложения зависят на базе данных: поисковик от Google, каталог (и поисковик) от Yahoo!, склад товаров на Amazon, картотека товаров и продавцов на eBay, карты MapQuest, каталоги Napster и пр. Компаниям эпохи Web 2.0 важно уметь работать с базами данных. Так важно, что порой "отцы" Web 2.0 называют новые приложения не software, а info-age. Все это подводит к главному вопросу: кто же владеет данными?

Чевидно — и тому есть множество примеров, — что в эпоху Интернета тот, кто владеет базами данных, владеет и рынком, а значит, получает львиную долю прибыли. В ближайшие несколько лет мы станем свидетелями самых настоящих битв между поставщиками данных и поставщиками приложений, когда обе стороны осознают, что определенная информация может быть ключевой для построения наборов приложений Web 2.0. За определенные классы ключевых данных — местоположение, личную информацию о пользователях, календари общественно значимых событий, идентификаторы товаров и пространства имен — битва уже началась.

## Софтверк поверх препятствий

Еще один ключевой принцип Web 2.0 — "сборка по-новому". Когда вокруг столько дешевых компонентов, вы можете создавать нечто ценное, просто собирая из них неожиданные или эффективные комбинации. Точно так же, как ПК-революция дала "путевку в жизнь" компаниям, собирающим компьютеры из "конструктора", Web 2.0 предоставляет соответствующие возможности компаниям, собирающим свои приложения из чужих компонентов.

Еще одна особенность Web 2.0, которая заслуживает упоминания, — Web не привязан к платформе ПК. Кстати, перед уходом из Microsoft разработчик Дэйв Стэц дал своему бывшему работодателю совет: "Обеспечить высокую прибыль способно программное обеспечение, работающее поверх устройств". И джинн вышел из бутылки...

## Примеры нового мира

В апреле компания Hitwise, которая собирает данные об использовании Интернета, выделила шесть сайтов Web 2.0, имеющих больше всего шансов достичь того же ошеломительного успеха, что и YouTube, Wikipedia или Flickr. Чем же занимаются эти перспективные компании Web 2.0?

Yelp предлагает онлайновый справочник, пользователи которого могут оценивать различные товары и услуги. На StumbleUpon можно рекомендовать websites другим в группах по интересам. Veoh предлагает программное обеспечение, позволяющее собирать, публиковать и просматривать видео высокого разрешения. На WeeWorld можно создать свое графическое альтер-эго для использования в онлайне или при мобильных коммуникациях, либо типу "дубля" из "Понедельника..." Структура Imeem — это онлайновое сообщество, где можно рекламировать свой контент, блоги, музыку, фотографии и видео. Сайт Piczo, нацеленный на тинейджеров, позволяет им создавать собственные настраиваемые web-сайты, дабы "населить" Web 2.0 квалифицированными кадрами.

В рамках того же исследования Hitwise обнаружила, что посещаемость "коллективных" web-сайтов, где пользователи могут размещать собственные материалы, таких как Wikipedia и YouTube, повысилась с 2 % всего интернет-графика в 2005 г. до 12 % в апреле 2007 г., т. е. рост составил 668 %. Исследование Hitwise показало также, что всего 0,16 % пользователей YouTube зачитывают туда видео, 0,2 % пользователей Flickr выкладывают фотографии и 4,5 % посетителей Wikipedia редактируют материалы сайта.

А вот еще патентное ведомство США превращается в службу Web 2.0, позволяя публике комментировать заявки на изобретение программного обеспечения с целью повышения качества и ускорения патентной экспертизы, сообщает газета Washington Post. Кто следующий?

## Недостатки Web 2.0

Ничего идеального не бывает. Вот и использование сервисов сторонних

компаний наряду с достоинствами приносит и определенные проблемы:

- зависимость от наличия постоянного соединения (исчезает связь — информация становится недоступной или неудобной в использовании);

- зависимость сайтов от решений сторонних компаний, зависимость качества работы сервиса от качества работы многих других компаний;

- слабая приспособленность нынешней инфраструктуры к выполнению сложных вычислительных задач в браузере;

- уязвимость конфиденциальных данных, хранимых на сторонних серверах, для злоумышленников (известны случаи хищения личных данных пользователей, массовых взломов учетных записей блогов).

Над этими проблемами, разумеется,ются лучшие умы, и Web 2.0 продолжает развиваться. Казалось бы, все прекрасно, и вот — опять...

## Web 3.0

Согласитесь, пока Интернет представляет собой, скорее, каталог из миллиардов документов и связывающих их ссылок, чем путеводитель, с которым будет удобно и комфортно пользователю. С этой целью даже разрабатываются системы, понимающие человеческое поведение — ведь проблема искусственного интеллекта, когда машины смогут думать вместо того, чтобы просто исполнять команды, занимает исследователей уже не один десяток лет. Но для начала появился семантический Web, он же Web 3.0, как попытка сделать онлайновые документы и данные более понятными для компьютеров. Семантическая технология полезна и для поисковых приложений, так как позволяет делать выводы о неявно выраженных отношениях между элементами данных. К примеру, сегодня поиск по ключевым словам обычно выдает только те документы, которые просто содержат искомый термин. Семантический же поиск позволит искать документы, содержащие этот термин в определенном значении (например, военные танки, а не емкости для воды), а также его синонимы (например, бронированные машины).

Web 3.0 — проект, который находится в самой начальной стадии своего развития и уже назван скептиками "нереальным". Но соответствующие технологии и их разработка уже нашли своих приверженцев как в крупных корпорациях типа IBM или Google, так и в небольших компаниях. Их проекты еще не носят глобального характера, и разработчики Web 3.0 пока "тренируются" на рекомендациях по проведению отпуска или прогнозированию будущих музыкальных хитов. К примеру, поисковая система должна дать четкий и максимально полный ответ на очень простой запрос типа: "Я ищу теплый курорт, чтобы отдохнуть во время отпуска; у меня есть на это \$3000. И кстати, со мной будет 9-летний ребенок и у нас есть небольшая собака". Сегодня поиск ответа займет не один час, а то и день — придется просмотреть списки авиарейсов, отелей, компаний по аренде автомобилей. В условиях же Web 3.0

пользователь в идвале должен сразу получить полный пакет информации также профессионально и оперативно, как если бы это делал агент туристической фирмы. То есть Web 3.0 сразу же превращается в того, кто вам нужен.

Это лишь начало. К примеру, сегодня ноутбук и проектор — такие же обыкновенные вещи, как недавно тряпка, мел и доска. Поэтому ничего удивительного, что в будущем моющие интернет-системы смогут работать как персональные советчики в таких же неоднородных и сложных сферах, как финансовое планирование (например, составление пенсионного плана для семейной пары) или образовательный консалтинг, когда тот или иной сервис выберет вам оптимальный для поступления университет. При необходимости совет будет "сверен" с прогнозом Министерства финансов или Министерства экономики, не говоря уже о прогнозах астрологов или Гидрометцентра. Всем этим проектам прогресс технологий, более мощные компьютеры — только на руку. Мы хотим пройти путь от Интернета связанных документов к Интернету связанной информации — подчеркивают разработчики Web 3.0.

Вроде бы семантического Web'a, по сути, еще не существует — за отсутствием серьезных инструментов для решения подобных задач. В крупных компаниях семантические приложения применяются, но пока это специальные разработки, требующие больших усилий. В частности, за рубежом в разведке семантическая технология используется для выявления связей между людьми при борьбе с терроризмом. Вся информация о террористах хранится в трехуровневой системе Resource Description Framework (RDF), построенной на стандартной базе данных. Для управления сложным процессом обработки этих данных системе требуется 22 Тбайт оперативной памяти, да и работает она, говорят, нестабильно. И на восстановление системы после сбоя уходит неделя. Такое решение практическим не назовешь, ибо нужна стабильная трехуровневая база данных.

Зато уже созданы спецификации, протоколы и языки для Web 3.0, в том числе RDF, OWL Web Ontology Language и SPARQL, а также родственные технологии, такие как XML. Весь этот мало что говорящий непосвященным "набор букв" позволяет разработчикам организовать данные в семантическую структуру. А комбинация TopQuadrant/ Franz добавляет к этому графическую среду разработки приложений семантического Web'a и масштабируемую базу данных, способную работать с RDF большого объема. Вот, например, компания Eastman Kodak разрабатывает с помощью AllegroGraph семантическую технологию, которая поможет ее заказчикам справляться с все более неуправляемыми коллекциями цифровых фотографий (у вас, вероятно, уже есть такая). А вот корпорации IBM и BBC заключили партнерское соглашение о разработке Web 3.0 технологии. Первым шагом к ее реализации станет система поиска видео по содержимому. На первом этапе в базу данных поисковой системы будут внесены программы BBC и детского канала CBeebies, сообщает британская газета The Guardian.

## Web 3.0 в тезисах

Так в чем суть "очередного Интернета" с точки зрения пользователя?

Во-первых, это круглосуточный и повсеместный онлайн, когда сетевой кабель для компьютера имеет такую же важность, как и кабель питания. Скорость же доступа в Интернет сопоставима со скоростью обращения к жесткому диску. Для пользователя это означает, что теперь найти нужную песню на CD в шкафу гораздо дальше, чем скачать ее из сети. И непонятно также, что быстрее — найти файл через локальный поиск или через Google, посмотреть фильмы с жесткого диска или напрямую с YouTube.

Во-вторых, Сеть представляет собой не набор разрозненных страниц, а набор тезисов — "информационных атомов", каждый из которых имеет ровно один смысл. И из этих атомов, как из конструктора LEGO, web-службы строят ответы на запросы пользователя.

В-третьих, теперь у вас вместо программ — web-службы, а вместо операционной системы — браузер. То есть, приобретя ПК, вы находитесь на нем только одну установленную программу — web-браузер. Все остальное — в Интернете. Хотите создать текстовый документ, заходите на сайт MicrosoftWord.com. Не хотите продуктов Microsoft — зайдите на что-нибудь их заменяющее. Хотите сохранить результаты работы — к вашим услугам хостинг или блог — там хранятся все ваши файлы и документы. Web-службы, в отличие от стационарных программ, регулярно обновляются, а вам и думать об этом не нужно. Разве YouTube.com, LiveJournal.com или Яндекс спрашивают, какой номер их версии вас интересует? Все у них, разумеется, самое свежее и последнее.

Впрочем, уже сегодня широкополосный доступ "штурмует" континенты, захватывая хутора и деревни, скорости доступа начинают спиралевать десятками мегабит, программы уже сравнительно давно сами обновляются через Интернет. И, как у Ильфа с Петровым, "железный конь идет на смену деревенской лошадке". И вот уже третье поколение так же плавно сменяет второе, как второе когда-то сменило первое. Web развивается чрезвычайно быстро, и нам остается либо послевать за ним, либо считать, что успеваем. А там глянь, и вот — опять...

## Web 4.0

Ментальный Web, который можно назвать Web 4.0, будет равноправным участником в мыслительном процессе пользователя. Поэтому за счет самих пользователей новый Web существенно расширит сферу своей деятельности, поиск будет осуществляться прямо "в головах", онлайн перестанет зависеть от электропитания, особенности доступа будут прописаны в Конституции и самой популярной логоворкой станет: "я мыслю — значит, я в Интернете". Говорят, что Web 5.0 будет сетью, наложенной на энергийное поле Земли, но если говорить серьезно, то, согласитесь, вектор развития информационных технологий направлен именно в эту сторону. И в каждой шутке...

## "Молодежные старты — 2007"

**В** соревнованиях этого года в подгруппе "молодежные радиостанции с одним оператором" победил Сергей Кихтенко (RK6ATQ) из Белореченска Краснодарского края. Второе место занял Николай Медведев (RA3WUO, г. Курск), а третье — Александр Бугаев (RX3QVM, г. Борисоглебск, Воронежская область).

В подгруппе "молодежные радиостанции с несколькими операторами" лучшей была команда RZ9UWZ из поселка Каз Кемеровской области, в составе которой работали Ирина Кичекова, Алексей Панченко, Андрей Долгов и Сергей Стакин. Второе и


третье места в этой подгруппе ушли "за границу". Их заняли команда UNBLWZ (Анастасия Ячник, Леонид Ячник и Оксана Ячник) из Казахстана и украинская команда UR4EYN (Сергей Борт и Павел Кузьмин).

В молодежной подгруппе наблюдателей участие приняли только ярославские юные наблюдатели. Победила здесь команда наблюдательного пункта RK3M-OB (Александр Смыслов, Александр Таранов и Семен Чирков).

Итоги соревнований (занятое место, позывной, результат) приведены в таблице.

<b>SO-JR</b>	13	RK9SXD	206	35	USBIZM	81
1	RK6ATQ	244	14	RK3DXW	203	36
2	RA3WUO	150	15	RK3FWE	181	37
3	RX3QVM	149	16	RZ9AWA	177	
4	RA3WVO	130	17	RK9JXO	173	<b>SWL-JR</b>
5	EW8ZM	5	18	RZ9UZV	170	
			19	RK9YWW	166	1
			20	RK3AWS	159	2
			21	RZ3DXG	148	3
			22	RA9UWD	148	
			23	RK3DZH	147	<b>OM</b>
1	RZ9UWZ	459	24	RK3GWA	142	
2	UNBLWZ	406	25	RK9CWV	122	1
3	UR4EYN	359	26	RK3XWL	112	2
4	RK9CWW	349	27	US4EXD	110	
5	RK3WXZ	286	28	RV3AWB	110	<b>SWL</b>
6	RK9SWF	275	29	UR4CWV	109	
7	RK3ZW	271	30	RZ9UZP	109	1
8	RK3ZY	255	31	RK9JXP	107	
9	RZ4PXO	247	32	RZ6HZB	104	<b>CHECK LOG</b>
10	RK6YB	244	33	RA9UWD	99	
11	RV6AWW	231	34	RK3MWX	90	UA3DLD, RA9MAL
12	RK3GXL	212				

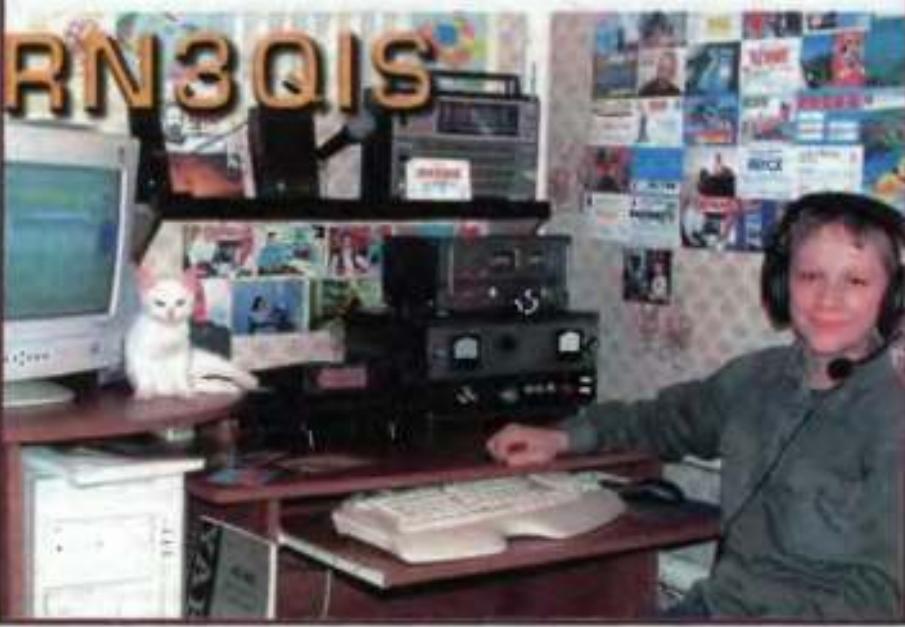**В** соревнованиях на диапазоне 160 метров 2006 г. в подгруппе молодежных радиостанций с одним оператором лучшим был Алексей Есаев (RN3QIS) из с. Новая Криуша Воронежской области.





## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2007 ГОД

*Первое число после названия статьи обозначает номер журнала, второе — страницу (начало статьи). Материалы рубрик "Обмен опытом", "За рубежом" и "Дополнение к напечатанному" ("Наша консультация", "Обратите внимание") включены в соответствующие тематические разделы содержания.*

### НАУКА И ТЕХНИКА. ВЫСТАВКИ

Это интересно...	
WUSB — на смену USB. Гибкий аккумулятор. Самый "коротковолновый" лазер. Цифровая фотография развивается по закону Мура?	1
Радиосигнал увеличил емкость Li-ion-батареи на 40 %. Новинки сезона: двухдисплейные ноутбуки. ОКБ представила высокоскоростной принтер серии Microline. SoundDolier выпустила говорящую лампу. Ritak готовит восемьтидисковые оптические диски...	2
Курьезы из истории радиовещания. Телефон-телеvisor. ТВ без сквернолюбия? Миниатюрный DVB-плеер. WINDOWS XP еще поживет...	3
IP-телевидение. "Скорая помощь" по столовому каналу. Новинка сезона (новый MP3-плеер). Телевизор формата FULL HD. Любопытная статистика...	4
Погода в Европе... Интернет-радио. Маленькие... да удаленные... Универсальная стереосистема. ФАС... на рекламу. Новый телевизор для России...	5
Многофункциональный телевизор. Монитор будущего. Новые мобильные телефоны. Интернет через сеть электроснабжения... Опасные шутки. Интересное увлечение...	6
Прогноз развития телевизионных приемников. Что выбрать? Многофункциональный радиоприемник. Новый вид опыта. Мобильный телефон — связь без базовой станции. Зарядка аккумулятора не расстояния...	7
Современный сурдопереводчик. Удобный телевизор. Микроскопический приемник. Универсальный коммуникатор. Интернет-сервис может дезинформировать...	8
От ЦКБ-17 — до "Веги". А. Долгий...	9
Космонавты-радиолюбители. С. Самбуров	10
Радиолюбители и Космос...	11
Какое радио изобретал Г. Марconi. В. Меркулов	12
Когда и кем было изобретено радио. В. Меркулов	13
Когда радио "заговорило". А. С. Попов — отец звукового радио. В. Меркулов	14
60 лет создания транзистора. Начало применения полупроводников. В. Меркулов	15
Радионавигация и спутниковые радионавигационные системы. А. Коротоношко, В. Клинов	16
и 2-я с. обл.	17
и 2-я с. обл.	18
и 2-я с. обл.	19
и 2-я с. обл.	20
и 2-я с. обл.	21
и 2-я с. обл.	22
и 2-я с. обл.	23
и 2-я с. обл.	24
и 2-я с. обл.	25

"CSTB-2007"	4
Весна "ЭкспоЭлектроники"	4
"Связь-Экспоком-2007"	6
HTTM — 40 лет! Смотр молодых талантов	8
CeBIT-2007 — в Ганновере. Что нового? В. Меркулов	9
"EuroDISPLAY-2007"	10
и 2-я с. обл.	26
9	4
8	25

### ПЕТРО

Средства связи Великой Отечественной	1
Приставка к осциллографу для оценки качества усилителей	2-я с. обл.
И. Акуличев	5
Высокочастотные дроссели. А. Греков	75
Как стать чемпионом. В. Узун	76
Высокочастотный АМ пионер. А. Майоров	70
Фильтр для телевизоров. К. Перебейнос	7
Двухэлементная антенна на диапазон 80 м	26
Вл. Гончарский, Викт. Гончарский	75
Двухтональный генератор. Г. Шульгин	68
Легендарный "Север"	4
"Холодная" настройка П-кортура передатчика. Л. Ефимова	75
Как выбрать частоту преобразования? Р. Медведев	68
Прохождение на КВ диапазонах. Г. Ляпин, С. Бубеников	71
12	65

### ВИДЕОТЕХНИКА

Механизм в видеокамер SONY. Порядок разборки корпусов, узлов кассетоприемника и подвижного шасси. Ю. Петропавловский	1
Эволюция цифровой записи звука и изображения на оптические диски. Ю. Петропавловский	9
Устройство проигрывателей оптических дисков. Ю. Петропавловский	10
Особенности перезаписи с DVD и цифровых видеокассет на видеомагнитофоны. Современные видеоплееры фирмы MATSUSHITA (PANASONIC). Ю. Петропавловский	7
Бытовые видеомагнитофоны JVC 80-х годов в России. Ю. Петропавловский	14
Кассетный видеомагнитофон формата VHS — 30 лет. Проблемы и решения (окончание статьи, начало см. в "Радио", 2006, № 10—12). В. Самохин	12
Карманный телевизор на видеосикрите. С. Макарец	12
Генератор полос и линий для регулировки телевизоров. А. Завричко	16
"Реанимация" черно-белых кинескопов. А. Рубен	14
Индикатор наведения спутниковой антенны. И. Нечаев	9



Новые селекторы каналов для цифровых телевизоров. Б. Хохлов	4	10
Активный разветвитель телевизионного сигнала. И. Нечаса	5	11
Прием спутникового вещания в Москве и Московской области. И. Морозов		
Спутники, антенны, конвертеры	6	8
Ресиверы, смарт-карты, кодировщики, блоки и их замены	7	13
Цифровой спутниковый ресивер STRONG SRT-4450. И. Морозов	11	13
	12	10
"Радиодиджитал" ИК ПДУ спутникового тюнера С. Петруса	6	12
Аналогово-цифровые телевизоры фирмы Philips. Однокристальный процессор UOCII. Б. Хохлов	8	13
	9	12
Блок выбора и обработки входных видеосигналов однокристального процессора UOCII. Б. Хохлов	11	10
Качество изображения в современных телевизорах и компьютерных мониторах, методы его улучшения. А. Лескин	10	10
Универсальный переключаемый пульт ДУ с протоколом RC-5. В. Лузянин	10	14

**Дополнения к статьям**

Смирнов А. Улучшение качества изображения на экране кинескопа ("Радио", 2006, № 5, с. 11). В 3-й колонке (2-й яблока) следует читать: "Для телевизоров ЗУСЦТ...", а затем подключить к плоскому проводу источника питания кадровой разветвки (+28 В)	1	54
Не беспокойте окружающих! (За рубежом) ("Радио", 2000, № 1, с. 47). Печатная плата	10	54

**ЗВУКОТЕХНИКА**

Приставка к осциллографу для оценки качества усилителей (Петро). И. Акуличичев	1	5
AC "Энгель-830B" с двухполосными УМЗЧ. Р. Алексеев	15	
УМЗЧ без общей обратной связи. А. Григорьев	1	17
"Трехканальный УМЗЧ для автомобиля" (Возвращаясь к напечатанному). В. Горев	3	17
Ламповый усилитель мощностью 1200 Вт. Ю. Захаренков	4	14
Стереофонический УМЗЧ на микросхеме BA5406 (Возвращаясь к напечатанному). В. Новосёлов	4	19
Особенности моделирования УМЗЧ в программе Micro-Cap 7.12. С. Правдинцев	5	12
УМЗЧ с параллельным каналом и максимально глубокой ООС. А. Литвинян	6	19
Транзисторный УМЗЧ с повышенной динамической термостабильностью. Д. Островский	9	19
Регулирование выходного сопротивления УМЗЧ посредством комбинированной ООС. И. Рогов	10	19
О выборе элементов блока питания УМЗЧ. Л. Зуев	8	16
Блок питания УМЗЧ с синхронным выпрямителем и LC-фильтром. Л. Зуев	11	16
	12	15
Персональный компьютер — музыкальный центр. А. Рубан	2	18
Ремонт и доработка динамических головок. П. Зодинев	2	22
Повышение чувствительности микрофонного входа звуковой карты. М. Озолин	2	24
Универсальный блок регуляторов на микросхеме LM1040. Н. Токарев	3	16
Двухканальный регулятор громкости для активных АС. А. Смирнов	5	17
Предварительный усилитель. В. Андреев	6	23
Измеритель уровня звуковых сигналов с диапазоном измерений от -40 до +3 дБ. З. Кузнецова	7	17
Конструирование ламповых усилителей (Возвращаясь к напечатанному в "Радио", 2004, № 6, с. 17–20). А. Иванов	8	17
"Мышь" управляет автомагнитолой. С. Жемков	8	18
Прибор для оценки изменения динамики сигнала. З. Кузнецова	9	16
Буферный усилитель с гальванической развязкой. М. Сапожников	12	14

**Дополнения к статьям**

Чижильчев А. Повышение мощности усилителя на микросхеме TDA7254 ("Радио", 2005, № 11, с. 18, 19). На чертеже платы позиционные обозначения резисторов R3 и R4 в обоих каналах необходимо поменять местами	1	54
Фуртуна Е. Пятиканальный усилитель мощности для компьютера ("Радио", 2006, № 6, с. 19). О назначении и правильном использовании выводов 9 и 15 микросхемы TDA8571J	4	54

**РАДИОПРИЕМ**

Новости эфира. П. Михайлов	1	24
см. также 2–25, 3–22, 4–20, 5–16, 6–24, 7–22, 8–19, 9–23, 10–23, 11–21, 12–16		
Прием на рамочную антенну (Из заруб. источ.). Б. Степанов	1	22
Активная рамочная антenna. И. Нечаса	7	20
Активная антenna диапазона УКВ ЧМ. И. Нечаса	10	24
Рамочная антenna КВ диапазона. М. Сапожников	11	22

Высококачественный АМ тюнер (Петро). А. Майоров	2	26
Микромощный стереопрередатчик. В. Чистяков	3	18
Синтезатор частоты для радиовещательного приемника УКВ. Е. Ребов, С. Хлоповских	3	19

**Дополнения к статьям**

Сажевич З. УКВ ЧМ приемник прямого преобразования на K174PС1 ("Радио", 2005, № 5, с. 24). Печатная плата	5	52
--	---	----

**МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА**

Подключение джойстиков от игровых приставок к шине USB. С. Роман	1	26
Проигрыватель аудио-CD из привода CD-ROM (окончание статьи; начало см. в "Радио", 2006, № 12). В. Лузянин	1	32
Применение микроконтроллеров семейства ADuC70xx. П. Редько		
Состав семейства и общие характеристики. Процессорное ядро ARM7TDMI. Память. Тактирование и встроенная система ФАПЧ. Система прерываний. Модуль АЦП.	2	31
Модуль ЦАП. Монитор напряжения питания. Компаратор. Модуль ШИМ. Порты входа—выхода общего назначения. Интерфейсные модули. Программируемая логическая матрица. Встроенные таймеры. Отладочная плата. Разработка программы. Создание проекта. Установка опций проекта. Компиляция программы. Компоновка программы. Симуляция работы программы. Отладка программы в реальном устройстве. Запись программы во Flash/EEPROM.	3	28
Цифровой вольтметр на ADuC7026	4	26

Простой "параллельный" программатор для AVR. В. Лузянин	4	27
Программатор на базе "Extra-PIC". Д. Дубровенко	8	24
Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти. С. Макарец	10	31
Микроконтроллерный дешифратор команд компьютера. М. Ткачук	7	26
Домашний метеостанция с часами, календарем и будильниками. А. Зуяков, И. Каюсов	9	30
Калькулятор для спортивных соревнований с генератором. Ю. Гумеров, А. Зуев	9	33
Модуль управления ЖЭИ на микроконтроллере. С. Задорожный	11	31

**Дополнения к статьям**

Муравьев А. Таймер на PIC16F84A ("Радио", 2006, № 7, с. 25). Печатная плата	1	54
Ранцевич А. Проектирование автоматизированной системы контроля доступа ("Радио", 2003, № 6, с. 19–21). Уточнение схемы подключения клавиатуры к линиям порта P2 микроконтроллера	5	52
Шарыпов А. Экономичный многофункциональный частотомер ("Радио", 2002, № 10, с. 26, 27). Печатная плата	7	46
Долгий А. Усовершенствованный реверсивный счетчик ("Радио", 2005, № 11, с. 28, 29). Печатная плата	11	77

**КОМПЬЮТЕРЫ**

Карасек на компьютере. А. Горячин	3	28
Как изготовить Windows XP Live CD. П. Высоцкий	5	25
Как подключить "новую" клавиатуру к "старому" компьютеру. Д. Петряин	5	37
"Перепрощавка" BIOS видеокарты. А. Горячин	6	30
Подключение к компьютеру устройств с технологическим последовательным портом. Д. Кишков	6	31
Программа логического анализатора сигналов на входах COM-порта. В. Тимофеев	8	27
"Com to MIDI", или преобразование скорости потока информации. Д. Дубровенко	9	28
Испытатель компьютерных БП. Д. Дубровенко	10	29
Автозапуск программ с USB-диска. Д. Панкратев	11	29
Замена "прошивки" привода DVD. А. Горячин	12	23
Управление вентиляторами компьютера через порт LPT. В. Келахсашвили	12	24

**Дополнения к статьям**

Сорокин А. Регулятор частоты вращения вентилятора ("Радио", 2005, № 10, с. 26). Печатная плата	5	52
--	---	----

**ИЗМЕРЕНИЯ**

Высоковольтный пробник с батарейным питанием. С. Беляев	1	25
Измерение добротности с цифровым отчетом. В. Степанов	2	29
Компьютерный измерительный комплекс. О. Шмелев		
Введение. Компьютерный звуковой генератор качающейся частоты. Настройка режимов и управление генератором. Особенности реализации отдельных режимов. Практические возможности	3	24
Многофункциональный анализатор спектра. Режимы работы. Дополнительные программные возможности. Настройка режимов работы и управление анализатором спектра. Особенности программной реализации. Оценка точности.		

Сравнение с известными программами.....	4	21
Измерения с помощью анализатора спектра и звукового генератора. Линейность амплитудной характеристики измерителя. Измерение нелинейных искажений.		
Оценка джиттера. Измерение частоты и разности фаз.		
Измерение группового времени западывания между каналами. Измерение амплитуды и мощности.		
О концепции элементов управления и отображения.		
Цифровая панель. Графическая панель.....	5	17
Инфразвуковой диапазон в компьютерных приборах.		
Практические факторы, влияющие на точность измерений .....	6	27
Особенности настройки звуковых карт в измерительном комплексе. Проверка звуковой карты фирмы CREATIVE.		
Измерение амплитудно-частотной характеристики звуковой карты. О реальном числе разрядов звуковой карты.		
Сдвиг фаз между стереоканалами.....	7	23
Компьютерное управление механизмами измерительной техники. <b>О. Шмелёв</b> .....	12	19
Многофункциональный цифровой частотомер. <b>М. Ершов</b> .....	5	20
Светодиодные индикаторы напряжения. <b>И. Нечасев</b> , <b>А. Сергеев</b> .....	6	25
Универсальный измерительный прибор на микроконтроллере. <b>В. Никитин</b> .....	6	20
Измерение параметров полевых транзисторов. <b>В. Андриюшевич</b> .....	9	24
Цифровая школа для любительского генератора сигналов. <b>А. Черномырдин</b> .....	9	27
Микрорентгенометр — приставка к мультиметру. <b>И. Подушкин</b> .....	10	26
Измерение ультрамалых сопротивлений. <b>А. Междумин</b> .....	10	26
Генератор фиксированных частот и частотометр. <b>Н. Остроухов</b> .....	11	24
Сотовый телефон — вольтметр и осциллограф. <b>С. Кулешов</b> .....	11	27
<b>Дополнение к статьям</b>		
<b>Кавьев А.</b> Автономный делитель частоты для мультиметра M830G ("Радио", 2005, № 7, с. 25, 26). Печатная плата .....	3	54
<b>Зорин С., Королева Н.</b> Радиолюбительский частотометр ("Радио", 2002, № 6, с. 28, 29). Выход 9 ОД1 на печатной плате должен быть соединен с R7 и C2.....	9	54
<b>Шмелёв О.</b> Компьютерный измерительный комплекс ("Радио", 2007, № 6, с. 27—29). Уточнение схемы на рис. 13 .....	9	54
<b>ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА</b>		
Сигнализаторы повышенной влажности и уровня воды. <b>Н. Декин</b> .....	1	42
Два индикатора влажности. <b>И. Забелин</b> .....	8	42
Термометр с ЖКИ и датчиком DS18B20. <b>А. Мельников</b> .....	1	46
Цифровой термометр с функцией управления терmostатом. <b>И. Самохин</b> .....	7	35
Микроконтроллерный термометр-терморегулятор для инкубатора. <b>П. Высоцкий</b> .....	12	36
Вторая жизнь старого монитора. <b>Д. Петровин</b> .....	1	47
Регистратор телефонных разговоров. <b>С. Бирюков</b> , <b>Н. Кропотин</b> .....	1	47
Устройство и ремонт ультразвуковой стиральной машины "УльтраТон МС-2000". <b>С. Косенко</b> .....	1	52
Регулятор освещения с дистанционным управлением. <b>М. Шамсракманов</b> .....	2	41
Автоматический выключатель освещения. <b>И. Нечасев</b> .....	2	45
Выключатель освещения с ДУ и таймером. <b>А. Аристов</b> .....	10	47
Аварийная подзарядка аккумуляторной батареи сотового телефона. <b>Д. Турчинский</b> .....	2	42
Терморегулятор для инкубатора. <b>П. Высоцкий</b> .....	2	44
Радиочастотные модули — сквозь руки. <b>С. Петрусь</b> .....	2	46
Регулятор оборотов электродвигателя. <b>В. Коновалов</b> .....	2	48
Звуковой сигнализатор отключения сетевого напряжения. <b>И. Нечасев</b> .....	3	23
Таймер для аппаратуры с сетевым питанием. <b>И. Нечасев</b> .....	3	45
Простой таймер с автоточкиванием от сети. <b>С. Косенко</b> .....	3	49
Экономичный таймер с фиксированными выдержками. <b>С. Засулин</b> .....	6	40
"Таймер заледенел включения холодильника" (Возвращение к напечатанному). <b>С. Косинский</b> .....	5	10
Таймер на микросхеме KP1211EY1. <b>И. Нечасев</b> .....	12	40
Схемный сигнализатор на дистанционных переключателях. <b>А. Струков</b> .....	3	46
Экономичный радиодиод в скрытой системе. <b>Ю. Виноградов</b> .....	4	45
Экономичный приемник диапазона 433 МГц для скрытной сигнализации. <b>Ю. Виноградов</b> .....	7	33
Схемный сигнализатор на основе мобильного телефона. <b>В. Путин</b> .....	8	39
Регулятор частоты вращения настольного вентилятора. <b>В. Сербин</b> .....	3	46
Устройство защиты лампы накаливания. <b>В. Скублин</b> .....	3	47
Защита от тока утечки. <b>В. Коновалов</b> .....	3	48
Проверка ИК пульта дистанционного управления. <b>Д. Юрин</b> .....	3	53
Сварочный аппарат на симисторе с фазосинхронным управлением. <b>А. Атапков</b> .....	1	38
Инверторный источник сварочного тока COLT 1300 (Промышленная аппаратура). <b>В. Володин</b> .....	4	37
Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров. <b>А. Обухов</b> .....	9	42
Источники питания люминесцентных ламп. <b>А. Кавьев</b> .	10	40
<b>В. Коновалов</b> , <b>С. Косенко</b> , <b>С. Ступин</b> .....	4	41
Термостат-хронометр для детского питания. <b>Д. Красносельский</b> .....	5	38
Прибор поиска электропроводов. <b>В. Коновалов</b> .....	5	40
Генератор для поиска скрытой проводки. <b>А. Чумаков</b> .....	9	49
Выносной индикатор с ИК сенсором с измерительным прибором. <b>Г. Алехин</b> .....	5	42
Звуковой сигнализатор. <b>А. Красов</b> .....	6	32
Широкополосный индикатор радиоизлучения. <b>И. Нечасев</b> .....	6	39
Светодиод — фотодатчик. <b>А. Кавьев</b> .....	6	42
Кабельный пробник для ЛВС. <b>В. Васilenko</b> .....	6	44
Фазоблокатор. <b>В. Сазыкин</b> .....	6	46
Простое реле времени. <b>А. Выжанов</b> .....	6	54
Индикатор напряженности поля. <b>В. Грично</b> .....	7	34
Дистанционное управление регулятором яркости РТС-2. <b>В. Бурденко</b> .....	7	36
Усилитель сигналов электронных наручных часов. <b>С. Иргалимов</b> .....	7	45
Локометр. <b>О. Баклашкин</b> , <b>Е. Ваганов</b> , <b>О. Пивкин</b> .....	8	38
Автоматический коммутатор фаз. <b>Д. Панкратьев</b> .....	8	44
Домашняя метростанция с часами, календарем и будильниками. <b>А. Зуйков</b> , <b>И. Красов</b> .....	9	30
Световой таймер с круговой механической разверткой. <b>А. Гиргин</b> .....	9	45
Переговорное устройство на усилителях с Z-составлением выходов. <b>И. Абзелилов</b> .....	9	50
Переговорное устройство для слепоголовых. <b>В. Коновалов</b> .....	9	52
Переговорное устройство из телефонных аппаратов. <b>А. Яковлев</b> .....	12	37
Как повысить надежность регулятора мощности на микросхеме K145AL2. <b>А. Бутов</b> .....	10	43
Прибор для проверки телефонных аппаратов. <b>Р. Ершов</b> .....	10	44
Узел допускового контроля. <b>О. Ильин</b> .....	10	45
Сигнализатор недостаточной освещенности. <b>А. Озобихин</b> .....	11	44
Электронный "камертон" — метроном. <b>В. Колесниченко</b> .....	11	46
Автомат световых эффектов — приставка к компьютеру. <b>Л. Рязанцев</b> .....	11	48
Кодовый замок на микроконтроллере. <b>С. Киреев</b> .....	11	50
Ультразвуковой отпугиватель крыс на микросхеме KP1211EY1. <b>И. Нечасев</b> .....	11	52
"Сиренка" с сенсорным управлением и термометром. <b>А. Москвин</b> .....	12	38
Дистанционный контроль температуры в загородном доме. <b>В. Чекин</b> .....	12	41
Доработка трубки беспроводного телефона. <b>А. Каширин</b> .....	12	45
<b>Дополнение к статьям</b>		
<b>Бутов А.</b> Запись телефонных разговоров на компьютер ("Радио", 2006, № 2, с. 33, 34). Печатная плата .....	1	54
<b>Луста С.</b> Дистанционный выключатель освещения ("Радио", 2006, № 4, с. 42, 43). Печатная плата.....	1	54
<b>Каплун А.</b> Управляемый тринисторный выпрямитель ("Радио", 2004, № 9, с. 35, 36). Рекомендации по наложению устройства.....	2	54
<b>Козлов М.</b> Термостабилизатор для паяльника ("Радио", 2002, № 8, с. 38, 39). Доработка устройства.....	2	54
<b>Рябинин А.</b> Телефонная приставка ("Радио", 2006, № 5, с. 42, 43). В адресе у стрелки питания микросхемы пропущен вывод 14.....	2	54
<b>микроконтроллера D01</b> .....	2	54
<b>Прадиденко А.</b> Дистанционный регулятор освещения ("Радио", 2006, № 8, с. 43, 44). Об изготовлении и наложении регулятора.....	3	54
<b>Озолин М.</b> Приставка — индикатор набираемого номера ("Радио", 2006, № 10, с. 48—50). На с. 49 (второй абзац) вместо слов "... преобразователь кода К176ИЕ2..." следует читать: "... преобразователь кода К176ИД2.".....	3	54
<b>Потачин И.</b> Автомат управления стиральной машиной ("Радио", 2005, № 1, с. 39—41). Печатная плата.....	5	52
<b>Мурдакян Э., Пилипюс Э.</b> Регулируемый выпрямитель для питания электродвигателей ("Радио", 2006, № 11, с. 40—43). Правый вывод резистора R7 должен быть подключен к выводу 7 DA1.2.....	6	50
<b>Косенко С.</b> Низковольтный термостабилизатор ("Радио", 2006, № 11, с. 46, 47). С резисторами R1, R6 должен быть соединен вывод 2 датчика ВК1 (его вывод 1 не используется). .....	6	50
<b>Высоцкий П.</b> Терморегулятор для инкубатора ("Радио", 2007, № 2, с. 44). Печатная плата .....	7	46
<b>Лавров В.</b> Симисторный регулятор с защитой от перегрузки ("Радио", 2003, № 8, с. 45, 46). Печатная плата .....	8	48
<b>Рубан А.</b> Электроника в утюге ("Радио", 2005, № 9, с. 39—41). Транзистор VT1 — KT3107E. Его эмиттер и верхний [по схеме] вывод R7 должны быть соединены с выводом 7 DA1 .....	8	48
<b>Забелин И.</b> Устройство автодозвона ("Радио", 2005, № 10, с. 46, 47). Печатная плата .....	9	54
<b>Ураков А.</b> Термостат для "теплых полок" ("Радио", 2006, № 5, с. 43, 44). Назначение кнопок SB1 и SB2 — обратное тому, что указано на схеме .....	9	54
<b>Гасанов А., Гасанов Р.</b> Электронный счетчик ("Радио", 2006, № 11, с. 35, 36). Погрешки в схеме .....	9	54
<b>Гаврилов А., Тереск А.</b> Прибор для срангации слепых ("Радио", 2003, № 11, с. 40, 41). Печатная плата .....	11	77
<b>Высоцкий П.</b> Пропорциональный регулятор для компьютерного вентилятора ("Радио", 2006, № 11, с. 44). Печатная плата .....	11	77
<b>Самохин И.</b> Цифровой термометр с функцией управления терmostатом ("Радио", 2007, № 7, с. 35, 36). Индикатор HG1 — DV-16230 .....	11	77
<b>Красносельский Д.</b> Термостат-хронометр для детского питания ("Радио", 2007, № 5, с. 38—40). Печатная плата .....	12	50

## ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ

Речевой информатор на базе телефонного автоответчика.	1	35
В. Богушевич		
Автоматическое зарядное устройство на базе блока питания ПК.	2	49
Н. Казаков		
Звуковой сигнализатор указателя поворотов на мотоцикле.	2	50
Ф. Касаткин		
Индикаторы напряжения бортовой сети. В. Гусев	3	51
Тахометр для FORD SIERRA. В. Демиденко	3	52
Узел пусковой задержки искрообразования. Ф. Касаткин	4	53
Автомобильный сигнализатор на PIC16F84. В. Суров	6	47
Испытатель автомобильных аккумуляторных батарей (за рубежом).	6	49
Устройство управления прогреванием двигателя. А. Натыненков	7	38
Еще раз о контролльном амперметре. А. Монсеев	8	45
Блок управления стопителем автомобиля. И. Кузенков	7	46
Универсальный автомат-прогреватель двигателя автомобиля.		
В. Суров	10	49
Автомобильный кодовый замок с блокиратором. А. Бойцов	12	43

## Дополнения к статьям

Гусев В. Индикаторы напряжения бортовой сети ("Радио", 2007, № 3, с. 51). На плате первого индикатора элементы R2, VD2 должны быть подключены к выводу 6 микросхемы DA1, а R1, R3, C1 — к ее выводу 5	8	48
---	---	----

## ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Фортепианный способ тембробордования в терменвоксе.		
Л. Королев	4	48
Приставка "дистон" для электрогитары. М. Соловьев	12	46

## Дополнения к статьям

Королев Л. Терменвокс ("Радио", 2005, № 8, с. 48—51; № 9, с. 48—51). О наложении инструмента	6	50
Ефимов В. Приставка для электрогитары ("Радио", 1998, № 11, с. 46, 47, 55). Введение регулятора уровня входного сигнала	6	50

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Регулируемый электронный предохранитель. М. Озолин	1	41
Быстро действующий электронный предохранитель. А. Лунев	12	28
Регулирование выходной мощности автогенераторных полумостовых инверторов. В. Стриков	1	43
Трансисторная сборка в устройстве защиты от превышения напряжения. И. Нечаев	1	45
Проверка выпрямительных столбов. С. Левченко	1	45
Устройство защиты блока питания от замыкания выхода.		
О. Сидорович	2	24
Вариант блока управления стабилизатора переменного напряжения. М. Озолин	2	35
Сетевой выпрямитель — стабилизатор напряжения и тока.		
В. Каилун	2	36
Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой. С. Каильгин	2	36
Эквивалент нагрузки. И. Нечаев	3	34
Стабилизированный блок питания повышенной мощности.		
А. Мукидинов	3	35
Малогабаритный импульсный источник питания. М. Озолин	4	31
ИИП мощностью 100 Вт на ШИК контроллере K115БЕУ2Р.		
Е. Москатов	5	32
Малогабаритный ИИП для компьютерных периферийных устройств. Е. Москатов	7	29
Импульсный источник питания для УМЗЧ. Е. Москатов	10	36
Прибор для проверки ИИП. М. Озолин	12	31
Расширение интервала напряжения сети трансформаторных блоков питания. М. Озолин	3	38
Измеритель ёмкости аккумуляторных батарей. С. Засухин	4	32
Устройство для тестирования Li-ion аккумуляторов.		
Ю. Гумеров, А. Зуев	5	28
Автоматическое зарядное устройство. А. Кузнецов	6	33
Зарядное устройство для щелочных аккумуляторов. Ю. Гумеров, А. Зуев	6	37
Зарядная приставка к блоку питания. В. Бочарников	7	31
Зарядное устройство к цифровому фотосаппорту.		
Ю. Виноградов	9	36
Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675. В. Киба	10	33
Доработка ЗУ сотового телефона. Е. Фуртуня	11	30
Заряжаем батарею ноутбука от зарядного устройства мобильного телефона. Ю. Иванов	11	36
Стабилизатор повышенного напряжения с оптической изоляцией и токовой защитой. В. Соколов	5	35
Простой импульсный стабилизатор. М. Озолин	7	30
Стабилизатор напряжения 0...25,5 В с регулируемой защитой по току. М. Озолин	8	29
Регулируемый стабилизатор напряжения с тепловой защитой.		
С. Каильгин	12	32

Устройство защиты аппаратуры от аномального напряжения сети.		
М. Озолин	6	36
Устройство защиты аппаратуры от превышения напряжения сети. Г. Воронин	9	36
Устройство защиты от аварийного напряжения сети.		
А. Ситников	8	31
Усовершенствованное цифровое устройство защиты с функцией измерения. Н. Зеец	7	26
Вольтметр для лабораторного блока питания. С. Голубков	9	38
Преобразователь напряжения 12 В в прямоугольное 300 В 50 Гц. М. Озолин	9	40
Источник питания с микроконтроллерным управлением.		
В. Барабаш	11	36
Блок питания на унифицированном трансформаторе. А. Решетов	12	33

## Дополнения к статьям

Оразов В. Лабораторный источник питания с микроконтроллерным управлением ("Радио", 2005, № 10, с. 34—36; № 11, с. 34, 35).	1	54
Уточнение схемы контроллера (рис. 2 в статье)		
Коротков И. Импульсный стабилизированный блок питания мощностью 1 кВт ("Радио", 2005, № 12, с. 33—35). Советы по изготовлению трансформатора T2	2	54
Кравецкий А. Стабилизированный полумостовой импульсный блок питания ("Радио", 2006, № 8, с. 28, 29). В разрыв второго провода сети, идущего к выпрямительному мосту VD2, необходимо ввести конденсатор 0,68 мкФ (аналогично конденсатору C1)	2	54
Озолин М. Вариант блока управления стабилизатора переменного напряжения ("Радио", 2007, № 2, с. 35). Повышение надежности	7	46
Высоцкий П. Простой лабораторный блок питания 1...20 В с регулируемой токовой защитой ("Радио", 2006, № 9, с. 37).	8	48
Печатная плата		
Зеец Н. Усовершенствованное цифровое устройство защиты с функцией измерения ("Радио", 2007, № 7, с. 26—28). Поправки в принципиальной схеме устройства	9	54
Петрин А. Лабораторный блок питания 0...30 В ("Радио", 2004, № 10, с. 31, 32). Печатная плата	10	54
Шрайбер А. Устройство защиты от перепадов напряжения в электросети ("Радио", 2001, № 2, с. 46, 47). Печатная плата	12	50

## РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ

Мощные полевые переключательные транзисторы как стабилизаторы и ограничители напряжения. И. Нечаев	2	39
Защитное устройство на полевом транзисторе. С. Зорин	2	50
Расчет числа витков катушки. В. Миронов	3	42
Генератор-фильтр сигналов DTMF. А. Натыненков	3	43
Силовая электроника — это очень интересно, но не очень просто. Э. Мурадханян	5	46
Выпрямители на транзисторах. Е. Москатов	6	34
Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами. Ю. Гумеров, А. Зуев	8	36
Питание и информация по одной паре проводов. И. Забелин	11	20
Электронный выключатель с комплексной защитой.		
А. Кузнецова	12	34
Радиотехнические расчеты в Excel. А. Кочнев	12	35

## Дополнения к статьям

Сергеев А. Таймер с принудительным возвратом в исходное состояние ("Радио", 2005, № 10, с. 40). Печатная плата	6	50
Миронов В. Расчет числа витков катушки ("Радио", 2007, № 3, с. 42). Скорректированная программа для расчета числа витков односторонней катушки	8	48
Гумеров Ю., Зуев А. Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами ("Радио", 2007, № 8, с. 36, 37). Емкость конденсатора C1 — 4700 пФ	12	50

## РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сварочный аппарат на симисторе с фазоимпульсным управлением. А. Атапкин	1	38
Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров. А. Обухов	9	42
Преобразование формата PCAD в графические форматы.		
Д. Панкратьев	10	40
Комбинированный регулятор мощности. В. Келексашвили	11	40
Изготовление платы без травления. В. Козлов	11	43
Нанесение рисунка проводников печатной платы. С. Луста	11	43

## СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК

Мощный биполярный транзистор с изолированным затвором KE703A. В. Киселев	2	51
Электронно-оптические коммутаторы серии K449 (K449КП1АР, K449КП1ВР, K449КП2АР, K449КП2ВР, K449КП3БР). А. Нефедов	2	52
Маломощные радиопредатчики стереосигнала (BH1414К, BH1415F, BH1415FV, BH1418FV, BH1418KN, BH1416F, BH1417F,		

<b>ВН1417РУ). В. Чистяков</b>	5	48	Усовершенствование электромеханического фонаря.	9	58	
	6	51	<b>И. Анкудинов</b>	10	57	
Внешние разъемы компьютера (сведения о расположении и назначении контактов интерфейсных разъемов компьютера, обычно установленных на модулях расширения его системного блока, а также на модемах, принтерах, мониторах)	7	42	Доработка ручных фонарей ФОС. С. Денисов	2	60	
Основные характеристики отечественных микросхемных усилителей мощности ЗУ (К148И1, 148И1, К148И2, 148И2, 148И201, К157И1А, К157И1Б, К174И1А, К174И1Б, К174И5, К174И7, ЭК174И7, К174И8, К174И9, К174И9В, К174И11, К174И14, К174И14А, К174И15, КФ174И17, К174И18, К174И19, К174И20, КФ174И21, К174И22, КР174И23, КФ174И23О1, К174И24, К174И25, К174И26, К174И27, К174И29, К174И31, К174И34, К1021И1, КР1051И1, КР1051И2, КР1054И1, К1057И14, К1057И19, КР1064И2, КР1075И1, К1082И2, КА1436И1, ЭКР1436И1, ЭКР1436И1, КР1438И2, КР1438И2-4, КР1438И11). А. Нефедов	11	53	Сигнализатор открытия двери. А. Озюбкин	3	56	
<b>"РАДИО" — НАЧИНАЮЩИМ (ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ)</b>						
Простое зарядное устройство для никель-кадмийевых аккумуляторов. С. Рыжиков	1	55	Имитатор шума прибора. И. Нечаев	4	55	
Автоматическое разрядно-зарядное устройство для аккумуляторов. Ю. Рогожин	4	60	Индикатор — сигнализатор для двери. А. Озюбкин	4	56	
Устройство для зарядки аккумуляторных фонарей от бортовой сети автомобиля. С. Туров	8	49	Микроконтроллерный таймер. П. Высоцкий	4	58	
Программа расчета блока питания. Ф. Герасименко	1	59	Таймер — сигнализатор. С. Рыжиков	6	55	
Покадный источник электротитания. Л. Степанов	3	59	Таймер "песочные часы". Д. Мамичев	6	63	
Усовершенствование блока питания ЕР-111. А. Мазнинов	4	59	Простой УЗЧ. Н. Токарев	4	62	
* * *						
Музыкальная копилка. Д. Мамичев	1	58	Часы со светодиодной индикацией. А. Ткач	5	55	
Электронный "солофон". А. Лечкин	2	55	Ночник с акустическим выключителем. А. Озюбкин	5	59	
Бироплаунг. Д. Мамичев	6	57	Светодиодный маячок. И. Нечаев	7	50	
"Электронный тарзан". А. Лечкин	12	55	Индикатор приближения. А. Озюбкин	6	56	
Игра "Супервокалист". Д. Мамичев	2	56	Охранное устройство со звуковой сигнализацией. А. Ворк	8	51	
Электронный "кубик". П. Высоцкий	2	57	Передача сигнала тревоги с помощью мобильного телефона. В. Елизаров	8	52	
Силомер. Д. Мамичев	3	58	Охранное устройство на базе радиозонка. И. Нечаев	9	59	
Игра "Электронный телепат". А. Лечкин	5	53	Охранные перегородки. В. Коновалов	11	58	
Игра "Угадай мелодию". Д. Мамичев	5	58	Электронная сирена. И. Нечаев	7	51	
Игра "Угадай мелодию-2". Д. Мамичев	12	53	Регулятор мощности для низковольтной нагрузки. Н. Самсонов	6	58	
Шарманка. И. Нечаев	6	61	Программирование порта LPT в Visual Basic. Д. Захаров	9	61	
"Цифровая угадайка". А. Лечкин	7	48	Управление приборами через COM-порт компьютера. Т. Носов	11	61	
Электронный барабан. А. Лечкин	7	49	Антибраконьер. С. Бондаренко	11	55	
Фототир. А. Лечкин	8	55	Звуковые сигнализаторы включения и выключения. И. Нечаев	11	57	
Электронный пистолет для фототира. А. Лечкин	10	61	Необычный термометр. Э. Щенок	12	51	
Игра "За рулём". Д. Мамичев	9	56	<b>Дополнения к статьям</b>			
Игра "Три поросенка". Д. Мамичев	10	55	<b>Буров М. Осциллографическая приставка к компьютеру ("Радио", 2006, № 7, с. 57–59). АЦП DA3 — TLC549CP или TLC549IP</b>	2	54	
Игра "Уровень". Д. Мамичев	11	60	<b>Лечкин А. "Слайдер" ("Радио", 2006, № 10, с. 60, 61). Повышение экономичности устройства замены таймера NE555 на IC7555 и стабилизатора 7805 на KP1158ЕН5B</b>	4	54	
* * *						
"Танцующий человечек-2". А. Лечкин	1	57	<b>Левашов А. Дополнительный стоп-сигнал для автомобиля ("Радио", 2001, № 9, с. 56). Доработка устройства с целью выравнивания яркости сменения светодиодов в линейках</b>	4	54	
Простая "мигалка". М. Озолин	3	57	<b>Скублин В. Простой блок УМЗЧ ("Радио", 2005, № 9, с. 59, 60). Печатная плата</b>	6	50	
Автомат световых эффектов "Пульсирующее сердце".			<b>Долгий А. Программаторы и программирующие микроконтроллеры ("Радио", 2004, № 3, с. 51, 52). Коррекция чертежа печатной платы адаптера DL2TM</b>	7	46	
<b>Д. Петрухин</b>	3	60	<b>Высоцкий П. Микроконтроллерный таймер ("Радио", 2007, № 4, с. 58). Печатная плата</b>	9	54	
Световой маячок. И. Нечаев	5	60	<b>Рогожин Ю. Автоматическое разрядно-зарядное устройство для аккумуляторов ("Радио", 2007, № 4, с. 60, 61). Замена реле и уточнение позиционного обозначения контактов реле K2 в цепи его обмотки</b>	10	54	
Электронное сердце. А. Лечкин	6	59	<b>Ткач А. Часы со светодиодной индикацией ("Радио", 2007, № 5, с. 55, 56). На схеме и чертеже платы контакт 2 переключателя S1 должен быть соединен с выводом 13 D03, а вывод 14 — с проводом питания +5 В</b>	12	50	
Светодиодная открытка. А. Ткач	6	60	<b>"РАДИО" — О СВЯЗИ (ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ)</b>			
Марисонтика из светодиодов. Д. Мамичев	7	52	Трехчастотный генератор для трансивера УКВ диапазона.			
Светодиодный калейдоскоп. Д. Мамичев	7	53	<b>И. Нечаев</b>	1	68	
Салют-пиротехника. Д. Мамичев	8	54	Устройство защиты трансивера от перегрузки. И. Шор	2	76	
"Бегущий склон" с автореверсом на микроконтроллере.			Уменьшение времени срабатывания реле (За рубежом)	1	72	
<b>М. Озолин</b>	9	55	Аппаратный декодиратор телеграфных сигналов (За рубежом)	1	73	
Миниатюрная елка с "бегущим спнем". А. Лечкин	11	56	Подбор диодов для балансных смесителей. Б. Степанов	1	74	
Динамический рисунок с автореверсом. А. Мандель	11	59	Высокочастотные дроссели (Ретро). А. Греков	1	75	
Нагрудный значок. А. Озюбкин	12	58	Как стать членом (Ретро). В. Узун	1	76	
* * *						
Пробник для проверки маломощных биполярных транзисторов. И. Нечаев	5	57	Телеметрия кодом Морзе (За рубежом). А. Долгий	2	71	
Пробник с акустической и световой индикацией. Д. Юрин	7	47	Шкала на светодиодах для радиоприемника. С. Кузнецов	2	73	
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов. И. Анкудинов	10	59	Первый КВ приемник (За рубежом). Б. Степанов	2	74	
Пробник для проверки стабилитронов. Ю. Романюхин	12	54	Двухдиапазонный приемник "Mini-Test-2 band". В. Рубцов	5	64	
* * *						
Пробник для проверки маломощных биполярных транзисторов. И. Нечаев	5	57	Простой приемник коротковолновика. А. Темерев	10	66	
Пробник с акустической и световой индикацией. Д. Юрин	7	47	B4 трансформаторы на ферритовых магнитопроводах.			
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов. И. Анкудинов	10	59	<b>В. Семинев</b>	3	68	
Пробник для проверки стабилитронов. Ю. Романюхин	12	54	SSB мини-трансивер на диапазон 40 метров (За рубежом).	3	72	
* * *						
Устройства на звуковом сигнализаторе НРМ14АХ (индикатор для прозвонки монтажа, сигнализаторы превышения и понижения питающего напряжения, звуковой сигнализатор превышения уровня пульсаций в выпрямителе или стабилизаторе напряжения, генератор-пробник, сенсорный звонок). И. Нечаев	1	56	Два блока питания для трансиверов. И. Титовка	4	65	
Фонари для новых тапочек. А. Озюбкин	2	58	Ремонт и доработка старых трансиверов. С. Бабченко	5	69	
Миниатюрный фонарик-брелок. И. Нечаев	3	55	Обратимый радиотракт трансивера. А. Веронцов	6	68	
* * *						
Устройства на звуковом сигнализаторе НРМ14АХ (индикатор для прозвонки монтажа, сигнализаторы превышения и понижения питающего напряжения, звуковой сигнализатор превышения уровня пульсаций в выпрямителе или стабилизаторе напряжения, генератор-пробник, сенсорный звонок). И. Нечаев	1	56	Однодиапазонный трансивер для цифровых видов связи.			
Фонари для новых тапочек. А. Озюбкин	2	58	<b>А. Россинский</b>	7	57,	
Миниатюрный фонарик-брелок. И. Нечаев	3	55	см. также 8–58, 9–70			
* * *						
Двухнагревательные усилители. В. Рубцов	9	69				
Синтезатор сетки частот. В. Рубцов	6	70				
Узел расстройки в генераторе Г4-102. Г. Ксено	3	73				
Стабилизатор напряжения для питания радиостанций. И. Нечаев	3	74				
Кварцевый генератор с перестраиваемой частотой. А. Крикеский	3	76				
Простой телеграфный мини-трансивер. А. Ляук	4	67				
Двухтональный генератор (Ретро). Г. Шулыгин	4	68				
Антенный блок диапазона 1260 МГц. И. Нечаев	4	70				
"Все врут 5-метры...". Б. Степанов	4	74				

Работаем в SSTV контекстах. <b>Е. Суховерхов</b>	6	71	DS360 — генератор сигналов с ультранизким уровнем гармонических искажений	11	78
"Маячок" для настройки УКВ приемников и антенн. <b>Н. Мисников</b>	5	73	Новый Fluke 125 ScopeMeter — прибор "4 в 1"	12	77
Низкочастотный фазовращатель для SSB модулятора. <b>А. Агунов</b> , <b>Н. Вербова, М. Агунов</b>	5	74	<b>НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ</b>		
"Холодная" настройка П-контура передатчика (Петро). <b>Л. Евсеева</b>	6	75	<b>Антоненко М. В., Пономарев В. В.</b> Толстый самоучитель работы на компьютере. 2-е издание, перераб. и доп.	1	21
Микросхема MC3362 в связной аппаратуре. <b>Б. Степанов</b>	7	60	<b>Коржин Черняк С. Л.</b> Современные автосигнализации. Модели от Едо 2	1	21
Детали П-контура для усилителя мощности. <b>В. Кононюк</b>	7	62	Дворецкий М. Е. Автомобильные сигнализации. Модели от Едо 2	1	21
Интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи. <b>И. Титова</b>	9	66	Торопкин М. В. Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками	1	21
Выходные модули для УКВ аппаратуры. <b>Б. Степанов</b>	9	67	<b>Кашкаров А. П.</b> 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики	2	40
Как выбрать частоту преобразования? (Петро). <b>Р. Медведев</b>	9	68	<b>Козлов Н. В.</b> Компьютерное делопроизводство и работа с офисной техникой. Учебный курс	2	40
Усилитель мощности диапазона 2 метра. <b>В. Васильев</b>	10	65	<b>Жарков Н. В.</b> AutoCAD 2007: официальная русская версия	2	40
Коммутатор рабочих мест для коллективной радиостанции. <b>Д. Багно</b>	10	68	Эффективный самоучитель	2	40
Усилитель мощности с бестрансформаторным питанием. <b>А. Кузьменко</b>	11	66	<b>Назаров А. В.</b> Современная телеметрия в теории и практике	3	21
Смеситель диапазона 70 см. <b>В. Васильев</b>	11	69	<b>Колосовский Е. А.</b> Устройства приема и обработки сигналов	3	39
Вычислитель КСВ-метра. <b>К. Островский</b>	11	70	Учебное пособие для вузов	3	39
Прохождение на КВ диапазонах. (Петро). <b>Г. Литин, С. Бубновиков</b>	11	71	<b>Рембовский А. М., Ашихмин А. В., Козырь В. А.</b> Радиомониторинг: задачи, методы, средства	3	44
	12	65	<b>Романов Г. Е.</b> Пути дистанционного управления в современных телевизорах. Справочное пособие	4	40
			<b>Белов А. В.</b> Самоучитель по микропроцессорной технике		
Симметрирующее устройство УКВ антенны. <b>И. Григорьев</b>	1	70	Изд. 2-е, перераб. и доп.	5	77
GP для путешествий и не только... <b>И. Гончаренко</b>	2	66	<b>Белов А. В.</b> Создаем устройства на микроконтроллерах	5	77
GP с трапами DL2KO — стационарный вариант. <b>И. Карнаухов</b>	3	70	<b>Белов А. В.</b> Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике	5	77
Заводской GP для диапазонов 14—28 МГц. <b>И. Тончаренко</b>	7	63	<b>Саулов А. Ю.</b> Телевизоры: ремонт, адаптация, модернизация	6	11
Двухдиапазонная направленная УКВ антенна. <b>Н. Бондаренко</b>	2	68	Изд. 2-е, перераб. и доп.	6	11
Простая антенна с наклонной поляризацией. <b>В. Малых</b>	2	73	<b>Шмырев А. А.</b> Радиостанция своими руками + схемы	6	11
Двухлементная антенна на диапазон 80 м (Петро). <b>Вл. Гончарский</b> , <b>Викт. Гончарский</b>	3	75	<b>Белолапотков В. Г.</b> 500 схем для радиолюбителей. Шпионские штучки и не только...	6	11
Неумироющая антенна Фукса. <b>Б. Степанов</b>	5	67	<b>Дениченко В. А.</b> 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление модемами	6	11
Укороченные антенны — диполь и ЕР-МА. <b>Б. Степанов</b>	10	73	<b>Семёнов А. П.</b> 500 схем для радиолюбителей. Приемники	6	11
			<b>Покровский Ф. Н.</b> Материалы и компоненты радиоэлектронных устройств. Учебное пособие для вузов	6	51
<b>Дополнения к статьям</b>			<b>Корякин Черняк С. Л.</b> Справочник домашнего электрика	7	19
Шатун А., Денисов А. Миниатюрная ЧМ радиостанция диапазона 2 метра ("Радио", 2004, № 1, с. 65—68)			<b>Пестриков В. М.</b> Домашний электрик и не только... Книги 1 и 2	7	19
Уточнение чертежа платы (выход 12 D44 на плате должен быть соединен с правым — по рис. 4 — выводом подстроечного конденсатора C29).	3	54	Изд. 2-е, перераб. и доп.	7	19
Технология изготовления спиральной антенны	4	54	<b>Пестриков В. М.</b> Новая язва избыточного тела	7	19
			<b>Корякин Черняк С. Л.</b> Холодильники от А до Я. Изд. 2-е, перераб. и доп.	7	19
<b>Дипломы</b>			<b>Торопкин М. В.</b> Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками		
"Солнечная Хакасия", "Хайджи"	2	75	Изд. 2-е, перераб. и доп.	7	19
"Тагаринское поле", "Симферополь"	3	67	<b>Рязанов М. Г.</b> 1001 секрет телемастера	8	33
"UPOL"	5	63	<b>Рязанов М. Г.</b> Интегральные источники питания телевизоров	8	33
"Москва"	6	67	Изд. 3-е, перераб. и доп.	8	33
"Чувашская космическая", "Кронштадт", "Кронштадт — колыбель радио", "Кронштадтская крепость"	7	56	<b>Безверхий И. Б.</b> Телевизоры DAEWOO и SAMSUNG + схемы	8	33
			<b>Пынин Г. И.</b> Телевизоры LG на шасси MC-51B, MC-74A, MC-991A	8	33
<b>КВ магниты</b>	4	64	<b>Кучеров Д. П., Кутрянов А. А.</b> Современные источники питания ПК и периферии. (Книга + CD)	9	22
Технические характеристики любительских радиостанций	4	64	<b>Мощные транзисторы для телевизоров и мониторов. Справочник</b>	10	29
О префиксах Черногории и Сербии	7	56	<b>ТВ микросхемы. ИМС для источников питания. Том 2</b>	10	29
УКВ магниты в Рыбинске	8	57	<b>ТВ микросхемы. ИМС для систем развертки. Том 3</b>	10	29
			<b>ТВ микросхемы. ИМС для систем развертки. Том 4</b>	10	29
Четвертое поколение. <b>А. Гольышко</b>	4	72	<b>Транзисторы. Справочник. Тома 1 и 2</b>	10	29
Скайпированная телефония. <b>А. Гольышко</b>	5	71	500 схем для радиолюбителей. Источники питания. Изд. 3-е	11	28
Реквием для телевидения? <b>А. Гольышко</b>	6	76	500 схем для радиолюбителей. Радиостанции и трансиверы	11	28
Мобильное телевидение. <b>А. Гольышко</b>	9	73	Изд. 2-е	11	28
Конвергенция в Телеоконе. <b>А. Гольышко</b>	10	74	<b>Микропроцессорное управление телевизорами</b>	11	28
Четыре куплета о доступе. <b>А. Гольышко</b>	11	73	Переносные телевизоры. Энциклопедия телемастера	11	28
Web X.0. <b>А. Гольышко</b>	12	67	Сервисные режимы телевизоров. В 12 томах	11	28
			<b>Ландик В. И.</b> Современные холодильники NORD	12	30
			<b>Портнов Э. Л.</b> Оптические кабели связи и компоненты волокно-оптических линий связи. Учебное пособие для вузов	12	42
			<b>Редакторы: И. Городецкий</b> ("Радио" — начинаяющим"), <b>А. Долгий</b> ("Микропроцессорная техника", "Компьютеры", "Прикладная электроника"), <b>М. Евсиков</b> ("Источники питания"), <b>Е. Карнаухов</b> ("Это интересно...", "Радиотехник"), <b>Л. Ломакин</b> ("Электроника за рулем", "Радиолюбительско-конструктору", "Радиолюбительская технология", "Прикладная электроника", "Справочный листок"), <b>А. Милющенко</b> ("Радио" — о связи), <b>А. Михайлов</b> ("Видеотехника"), <b>С. Кричкова</b> ("Доска объявлений"), <b>С. Некрасов</b> ("Радио" — о связи), <b>И. Нечаева</b> ("Источники питания"), <b>Н. Нечаева</b> ("Радио" — начинаящим"), <b>А. Соколов</b> ("Звукотехника", "Измерения"), <b>Б. Степанов</b> ("Радио" — о связи), <b>В. Фролов</b> ("Наши консультации", "Радио" — начинаящим"), <b>В. Чуднов</b> ("Радио" — начинаящим"), <b>В. оформления журнала</b> участвовали: <b>Е. Герасимова, А. Журавлев, Ю. Андреев</b> (графика), <b>С. Лазаренко, В. Объедков, В. Мусицкая</b>		

FLUKE

## Новый Fluke 125 ScopeMeter® – прибор "4 в 1"

**В статье рассмотрены особенности, основные технические характеристики и возможности скопометра Fluke 125 (Fluke, США) – многофункционального средства технического контроля и диагностики современного индустриального оборудования.**

Измерительные приборы ScopeMeter 120-й серии, выпускаемые компанией Fluke, представляют собой портативные и универсальные средства, сочетающие в себе двухканальный осциллограф, цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений (TRMS) и "безбумажный" регистратор с двумя входами. Новинка Fluke 125 (фото на рис. 1) – компактный измерительный прибор, оптимальное решение для поиска неисправностей на объектах современного промышленного производства, сервиса, ремонта, при монтаже, пусконаладке электрооборудования и автомобильной диагностике.

Диапазоны возможного применения существенно расширены за счет внедрения двух дополнительных прикладных технических решений: режима тестирования сигналов и оценки состояния интерфейсных шин (Fieldbus), а также функции измерения электрической мощности в промышленных электроустановках.

Новый ScopeMeter Fluke 125 – это логическое развитие линейки 120-й серии и добавление очередного инновационного продукта к ранее успешно зарекомендовавшим себя моделям 123 и 124. Помимо тестирования состояния шин, прибор позволяет выполнять измерение действующего напряжения сигналов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на выходе электроприводов и обеспечивает разрешение 0,01 Ом в

диапазоне 50 Ом при измерении сопротивления обмоток двигателей.

Кроме того, Fluke 125 можно использовать для оценки потребляемой элект-



Рис. 1

ической мощности в однофазных и симметричных трехфазных системах, измерений временных характеристик датчиков, обмоток двигателей, временных и мощностных характеристик электроприводов. Таким образом, исключается необходимость применения целого набора дорогостоящей специализированной аппаратуры.

### Основные характеристики прибора

- ♦ Двухканальный цифровой осциллограф (его параметры приведены в таблице).
- ♦ Цифровой мультиметр с двумя входами (5000 единиц в режиме True-RMS).
- ♦ Регистратор TrendPlot™ (длительность до 16 суток).
- ♦ Функция автозапуска Connect-and-View™ – для автоматизации измерений.
- ♦ Тестирование состояния интерфейсных шин промышленных систем.
- ♦ Измерение электрической мощности и гармоник сигналов.
- ♦ Внутренняя память – 20 ячеек.

В качестве главного новшества Fluke 125 позволяет контролировать качество электрических сигналов в момент их передачи по сетевым шинам, представляющим собой двунаправленные, цифровые, последовательные шины систем управления и автоматизации производственных процессов. Режим проверки состояния шин (Fieldbus) обеспечивает

четкую индикацию "Годен/Не годен" для электрических сигналов на интерфейсных шинах промышленных систем (например, CAN-bus, Profi-bus, RS-232 и др.).

Тестирование состояния шины с помощью ScopeMeter Fluke 125 позволяет найти такие неисправности, как дефектные или отсутствующие оконечные нагрузки, не соответствующие рабочей документации ответления кабелей, и обрывы линий, а также короткие замыкания и отражения (неоднородности цепи). В режиме тестирования прибор непрерывно получает сигнал от шины и сравнивает его с утвержденными техническими характеристиками. Отображаются битрейт шины и измеренные параметры качества сигнала с индикацией оценки соответствия для таких параметров,

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ FLUKE 125
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Полоса пропускания (-3 дБ)	0...40 МГц
	Коэффициент отклонения ( $K_{\text{отк}}$ )	5 мВ/дел., 500 В/дел.
	Погрешность установки $K_{\text{отк}}$	$\pm(1\% + 0,05K_{\text{отк}})$
	Время нарастания	<8,75 нс
	Входной импеданс	1 МОм / 20 пФ
	Макс. входное напряжение	600 В rms
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Режимы работы	Канал 1 (2), канал 1 (2) инвертированный, каналы 1 и 2
	Коэффициент развертки ( $K_{\text{разв}}$ )	10 нс/дел...5 с/дел
	Погрешность установки $K_{\text{разв}}$	$\pm(0,1\% + 0,04K_{\text{разв}})$
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Режимы работы	Основной, медленная развертка Roll (1...60 с/дел)
	Источники синхросигнала	Канал 1, канал 2, внешний
	Режимы запуска развертки	Автонастройка (Connect-and-View™), автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (PAL, NTSC, PAL+, SECAM)
	Фильтры синхронизации	Связь по перем. или пост. току
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Вход внешней синхронизации	Оптически изолированный вход, кабель ITP120 (опция)
	Разрешение по вертикали	8 бит
	Макс. частота дискретизации	25 МГц (аналог. сигнал), эквив. 1,25 ГГц (периодич. сигнал)
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	Режимы сбора данных	Выборка, пик, детектор (>40 нс), сплошивание, накопление
	Функции по вертикали	U (I) переменное, постоянное, переменное со смешением, пик., dB (дБ, дБm/50 Ом, дБm/600 Ом), коэффициент амплитуды
	Функции по горизонтали	Частота, +/-коэффициент заполнения, +/-ширина импульса, фаза
КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	Один вертикальный курсор	U макс/мин/ср., время от начала записи (Roll, Trend Plot)
	Два вертикальных курсора	ΔU, ΔT, 1/ΔT, время между событиями (Roll, Trend Plot)
	Два горизонтальных курсора	+/-пик, размах +/пик..., -пик, время нарастания и спада

Отдел рекламы журнала «Радио»  
тел.: 608 9945, тел./факс: 608 7713  
advert@radio.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



как время нарастания и спада, амплитуда, уровень смещения, длительность и искажение формы импульсов.

Прибор обеспечивает проверку не на протокольном, а на аппаратном уровне и может использоваться для определения ниже следующих характеристик физического состояния:

- Уровни напряжения (смещение, высокий уровень, низкий уровень).
- Период последовательности битов — скорость передачи данных.
- Время нарастания и спада импульсов.
- Искажения.
- Джиттер.

На рис. 2 показан пример отображения дисплея в режиме "Проверка состояния шин" (Fieldbus).

Осциллографу реального сигнала на интерфейснойшине Fluke 125 может отобразить в режиме глазковой диаграммы (Eye-pattern). Режим глазковой индикации обеспечивает быстрый визуальный контроль правильности сигнала. При этом прибор работает полностью в автоматическом режиме (масштабирование и запуск развертки).

От оператора требуется только предварительная настройка предельных значений (допусков), возможно их изменение и в процессе тестирования.

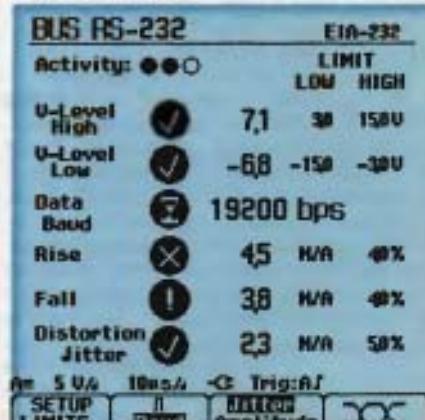


Рис. 2

Поддерживаемые типы шин и протоколы: AS-I, CAN, Interbus S, ControlNet, Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus, Ethernet, RS-232, RS-485.

Такая функциональная насыщенность Fluke 125 позволяет своевременно обнаруживать самые первые признаки нарушений в работе оборудования, выявлять начальные проявления аварийного состояния, оценивать некоторые параметры качества электротехники в точке подключения тестируемой нагрузки. А в случае проведения ремонтно-восстановительных работ — быстро локализовать и устранять неисправности в энергетических системах, оборудовании, приборах и управляющих цепях.

(Окончание следует)

Подробные технические характеристики приборов можно найти на сайте <[WWW.prist.ru](http://WWW.prist.ru)>. Консультации по вопросам измерительной техники — по телефону (495) 777-55-91 и по e-mail <[Info@prist.com](mailto:Info@prist.com)>.

## RADEL'07

# "Радиоэлектроника и приборостроение" в Санкт-Петербурге

В конце ноября 2007 г. в Санкт-Петербурге успешно завершила свою работу крупнейшая в Северо-Западном регионе России 7-я Международная специализированная выставка "Радиоэлектроника и приборостроение (РАДЕЛ-2007)", проходившая под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Организаторы выставки — ЗАО "ФАРЭКСПО" и ООО "ТехноКом".

специализированной выставкой "Автоматизация-2007". Рынок Санкт-Петербурга в области информационных технологий и компьютерной автоматизации демонстрирует значительный рост по сравнению с другими регионами, и, как отмечают участники, на сегодняшний день специализированная выставка "Автоматизация-2007" утвердила на позиции лидирующей российской выставки по промышленной автоматизации. В этом году 135 предприятий приняли в ней участие. В их числе известные российские компании, впервые принявшие участие в "Автоматизации": 1С-Битрикс, Вика-Мера, Геолинк Консалтинг, Караби, Пролог, Спецкабель, Сумма Технологий, Торнадо, Элеси и др. Немало и зарубежных дебютантов: 3S — Smart Software Solutions (Германия), Apilisens (Польша), Balluff (Германия), I&J Fishner (США), Klinkmann (Финляндия), Leuze electronic (Германия), Pepperl+Fuchs (Австрия), SPE (Австралия), TURCK (Германия). Но основу выставки составили ее многолетние участники, которые представили специалистам свои новинки.

Основная цель выставок — не только представление новейших разработок и достижений в области электроники и автоматизации промышленных предприятий, но и создание благоприятной обстановки для внутриотраслевого диалога, для продуктивного общения производителей, продавцов и потребителей электронной продукции и средств автоматизации.

Многие специалисты, посетившие выставку или принимавшие в ней участие, в очередной раз отметили, что "РАДЕЛ" — наиболее реальное отражение российского рынка электроники. Ежегодно участвуя в подобных мероприятиях, компании продолжают завоевывать на этом рынке новые позиции и подтверждают репутацию надежных деловых партнеров. Прошедшая выставка показала, что акценты все больше смещаются в сторону новых достижений и технологий в сфере электроники.

В 2008 г. выставки "РАДЕЛ" и "Автоматизация" пройдут с 9-го по 12 декабря в Петербургском СКК. Вы уже сейчас можете забронировать свое участие в выставках следующего года.

Подробная информация о выставках: <[www.farexpo.ru](http://www.farexpo.ru)>. Тел./факс: +7(812) 777-04-07, 718-35-37.

По материалам  
пресс-центра Farexpo



"РАДЕЛ" — это представительная специализированная выставка, хорошо известная и признанная специалистами отрасли во всех регионах России. В 2007 г. в ее работе приняли участие 124 предприятия, из них 80 % — постоянные участники, ведущие компании российского рынка электроники, такие как Витал Электроникс, Диполь, Платан, УниверсалПрибор, Элтех, Диал Электролюкс, Спринг-Электроникс, Резонит, Ассем-Рус, ЮЕ-Интернейшнл, Аргуссофт, Rohde&Schwarz, Радар-1, Текtronикс и др. Выставку посетили 11 тысяч специалистов из всех промышленных центров России и СНГ. Среди гостей присутствовали руководители предприятий, инженеры и разработчики, интересующиеся новинками и ищущие живого общения с инженерами компаний.

Традиционные участники "РАДЕЛа" — российские производители источников питания и поставщики радиоизмерительного оборудования, электронных компонентов, комплектующих, печатных плат и приборов. На выставке компании широко представили оборудование, необходимое для различного рода сборок и монтажа печатных плат, паяльные, лазерные технологии.

Экспозицию сопровождал форум "Комплектующие, технологии, оборудование радиоэлектроники и приборостроения", который состоял из семинаров, проводимых компаниями-участниками УниверсалПрибор, АВИТОН, Платан, ПСБ технологи, ЗАО Предприятие ОСТЕК, Диполь, Витал Электроникс, МикроЭМ, МЭИ.

Выставка "РАДЕЛ" традиционно проводилась с 8-й Международной

# VI Всероссийская промышленная ярмарка

С 23-го по 26 октября 2007 г. в Москве на территории ВВЦ проходила Всероссийская промышленная ярмарка. Организаторами ярмарки выступили Администрация Президента России, Торгово-промышленная палата Рос-

Аслаханов А. А., руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-



сийской Федерации (РФ), Министерство промышленности и энергетики РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, Министерство регионального развития РФ, ряд ассоциаций и объединений промышленников и бизнесменов страны.

В работе ярмарки приняли участие более 350 предприятий большинства отраслей российской промышленности, представители которых приехали из 40 регионов России и 10 иностранных государств, чтобы продемонстрировать свои достижения, продукцию и инновационные разработки.

На открытии ярмарки с приветственным словом выступили советник Президента Российской Федерации

зору Пуликовский К. Б., заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию Шитов А. П., президент Ассоциации производителей гидравлического оборудования Ситников В. А., президент Всероссийской академии качества Воронин Г. П., начальник Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Мэрии г. Новосибирска Соболев А. К. и другие официальные лица, которые отметили важность проведения межотраслевых выставок для кооперации и развития российской промышленности.

В этом году в состав ярмарки входило 11 тематических разделов, среди которых следует отметить предприя-

тия, представившие свои разработки по нанотехнологиям, производству печатных плат, электронным компонентам, программные комплексы по автоматизации производства и работы предприятия, оборудование систем связи и энергетики.

В отличие от иных родственных выставок, дающих лишь частичное представление об отдельных сегментах промышленности, спектр предложений нынешней Всероссийской ярмарки охватил практически все основные промышленные отрасли страны.

Для специалистов и гостей дирекция ярмарки предусмотрела обширную деловую программу, в рамках которой состоялись более 20 конференций, презентаций и круглых столов. Среди них следует отметить традиционную научно-техническую конференцию "Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения" и впервые проведенную конференцию "Системная нанотехнология".

На прошедшей Всероссийской промышленной ярмарке внимание участников и гостей был впервые представлен новый раздел — "Новинки рынка". Это специализированная экспозиция, где малые предприятия смогли продемонстрировать свои достижения, передовые технологии и инновации.

Среди экспонентов выделялись экспозиции "МВС Глобальные телекоммуникации", которые представили переносные, автомобильные системы спутниковой связи, "Электро-ЛТ" с новыми разработками по обеспечению автономного электро- и теплообеспечения, "НПО ВЕЛТ" с принципиально новым препаратом антимикробного действия на основе наноматериалов, компанию "ТелеРем-СЛ", специализирующуюся на производстве печатных плат, "Дизелектрические кабельные системы" — самую крупную компанию по производству соединительных компонентов в России.

На выставке состоялись международные переговоры с представителями государственных и частных компаний Австрии, Германии, Италии, Ирана, Финляндии, Турции, Словении, США, Республики Маврикий и других государств. Заключены соглашения о сотрудничестве.

До встречи на VII Всероссийской промышленной ярмарке!

Отдел рекламы журнала «Радио»  
тел.: 608 9945, тел./факс: 608 7713  
advert@radio.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

## ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отдел рекламы журнала «Радио»  
тел.: 608 9945, тел./факс: 608 7713  
e-mail: advert@radio.ru

# Roland

ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ



**EGX-300**

Размер рабочей столы EGX-300:  
385 мм (X) x 238 мм (Y) x 30 мм (Z)



**EGX-400/600**

Размер рабочей столы EGX-400:  
613 мм (X) x 407 мм (Y) x 42 мм (Z)  
Размер рабочей столы EGX-600:  
857 мм (X) x 365 мм (Y) x 42 мм (Z)

Высокоскоростные, высокоточные и доступные по цене фрезерно-гравировальные машины для изготовления печатных плат.  
Возможна как фрезерование разводки, так и сворачивание отверстий для установки микросхем и прочих деталей.

Официальный представитель фирмы Roland - ООО "Р-Технол".  
Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6  
т. (495) 581-49-65.

E-mail: m05@roland.ru Web: www.roland.ru

Roland

# ALINCO

- ✓ Радиостанции
- ✓ Источники питания
- ✓ Антенны



**Океан**  
Радио

[www.o-r.ru](http://www.o-r.ru)

ООО «Океан-Радио»

т. (495) 797-3000

адрес: 119313 г. Москва,

ул. Красченко, д.8, офис 10а

*С Новым Годом!*

8000 руб. Цены действительны только  
до 31 декабря 5000 руб.

VX-6R

VX-2R

**КОМПАС Р**  
Системы радиосвязи

ООО "Компас-Р". Авторизованный дистрибутор Vertex Standard Co, Ltd. в России и странах СНГ.

Россия, Москва, ул. Красноказарменная, 12 Тел.: (495) 056-1394 Факс: (495) 956-1521

Интернет: [www.compasr.ru](http://www.compasr.ru) E-mail: [sales@compas-r.ru](mailto:sales@compas-r.ru) Интернет-магазин: [www.vxstd.ru](http://www.vxstd.ru)

# ОСЦИЛЛОГРАФЫ

LeCroy

GW INSTEK

FLUKE

Аким

MCP

Цифровые стробоскопические  
WaveExpert и SDA 100G  
с полосами пропускания  
30/50/70/100 ГГц



Руководство  
на русском  
языке



Биесены  
в Госреестре  
СМ

Цифровые реального времени,  
аналоговые с памятью,  
аналоговые с полосами  
пропускания от 5 МГц до 18 ГГц

Объем памяти от 4 Кб до 150 Мб

Частота дискретизации  
от 100 МГц до 60 ГГц  
(эквивалентная от 25 ГГц до 200 ГГц)

Русифицированный  
пользовательский интерфейс

Наличие опций,  
аксессуаров, ПО

Подробнее на нашем сайте:  
**WWW.PRIST.RU**

Запрашивайте прис-лист:  
**PRIST@PRIST.RU**



SDA 13000

ОСУ-10А



GDS-2104



WaveSurfer 104Xs

GDS-7630FC



WaveJet 354




Fluke 196c



OMU-26

GRS-6052

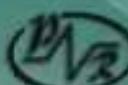

**ПРИСТ®**

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 8/9

Тел.: (495) 777-5591, Факс: (495) 633-8502

# БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ



Компания "База Электроники" приглашает к сотрудничеству предприятия, организации и частных лиц, заинтересованных в продвижении на рынке изделий электронной техники и создании представительства Компании в своём регионе.

Три различных уровня партнёрской программы содержат широкий спектр возможностей для совместного бизнеса.

1. Программа "ТОРГОВЫЙ АГЕНТ" - минимум требований и действий.
2. Программа "ФИЛИАЛ" - идеальное воплощение идеи совместного бизнеса.
3. Программа "ДИЛЕР" - лучшие условия для Ваших собственных проектов.

## БЕСПЛАТНО ВЫСЫЛАЮТСЯ:

- дисконтная карта участника программы
- условия сотрудничества

достаточно заполнить форму на сайте

**www.elbase.ru**

или позвонить:

Москва (495) 937-69-29  
Санкт-Петербург (812) 337-25-52  
Воронеж (4732) 21-00-00  
Краснодар (3912) 81-25-12  
Краснодар (861) 265-88-88



## Ежемесячный доход Торгового агента.

